

1.822 Gramorádio 1017A „AIDA“

Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p.

Zapojení:

Šestiobvodový, tříelektronkový superheterodyn na středních vlnách — osmiobvodový, tříelektronkový s dvěma diodami na velmi krátkých vlnách — s vestavěným čtyřichlostním gramofonem k napájení ze střídavé sítě.

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: sériový odladovač mezifrekvencí — vazba indukcí s prvním obvodem laděným změnou kapacity (obvod tvoří feritovou anténu) — první triodová část dvojitě triody jako aditivní směšovač, druhá jako oscilátor — oscilátorový obvod s indukční zpětnou vazbou, laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním obvodem a vázaný s katodovým obvodem triody směšovače — první dvouobvodová mf pásmová propust vázaná indukcí — pentodová část pentody-duodiody jako řízený mf zesilovač — druhá indukci vázaná mf pásmová propust — demodulace a usměrnění napětí pro automatické vyrovnávání citlivosti jednou z diod též elektronky — gramofonová přenoska a vývody pro magnetofon — regulátor hlasitosti — triodová část pentody-triody jako nf zesilovač — odporová vazba s pentodovou částí též elektronky, kombinovaná s plynule řiditelnou tónovou clonou — výkonové zesílení pentodovou částí elektronky — výstupní transformátor — záporná nf zpětná vazba do katodového obvodu pentodové části koncové elektronky, do mřížkového obvodu její triodové části a do obvodu gramofonové přenosky — reproduktor — čtyřichlostní gramofonové šasi — dvoucestné usměrnění selenovým usměrňovačem — plošné spoje.

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vnější nebo vestavěný dipól — obvod antény indukcí, vázaný s katodovým obvodem první triodové části vstupní elektronky — první triodová část jako vf zesilovač s uzemněnou mřížkou — vf obvod laděný změnou kapacity kapacitně vázaný s anodovým obvodem vf zesilovače — můstková kapacitní vazba — druhá triodová část vstupní elektronky jako kmitající aditivní směšovač — oscilátorový obvod laděný v souběhu se vstupním obvodem změnou kapacity, s indukční zpětnou vazbou — neutralizace vnitřní kapacity a triody směšovače pro mezifrekvenči — první dvouobvodová mf pásmová propust s indukční vazbou — první triodová část vstupní elektronky jako mf zesilovač s uzemněnou katodou — druhá dvouobvodová mf pásmová propust s neutralizačním obvodem — pentodová část pentody-duodiody jako mf zesilovač a amplitudový omezovač — poměrový detektor využívající polovodičových diod s kompenzačním odporem — zapojením k zvýšení účinnosti omezovače, využívající hradicí mřížky druhé elektronky. Dále jako při příjmu amplitudově modulovaných signálů.

Hlavní technické údaje:

Vlnové rozsahy: 2; 4,1 až 4,58 m (73 až 65,5 MHz), 185 až 577 m (1 620 až 520 kHz)

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově modulovaných signálů 10,7 MHz

Průměrná citlivost: střední vlny 40 µV, velmi krátké vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 12 µV

Průměrná selektivnost: střední vlny 32 dB, velmi krátké vlny 20 dB

Výstupní výkon: 2 W


Reprodukтор: kruhový, průměru 165 mm, impedance kmitací cívky 4 Ω

Gramofon: čtyřichlostní, rychlosť otáčení 78, 45, 33 1/3, 16 2/3 ot/min, automatické vypínání


Přenoska: piezoelektrická se safirovými hroty pro standardní a dlouhohrající desky

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 220 V

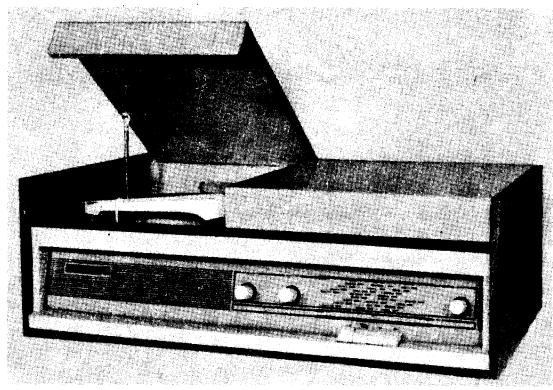
Příkon: 42 W i se zapnutým gramofonovým motorkem



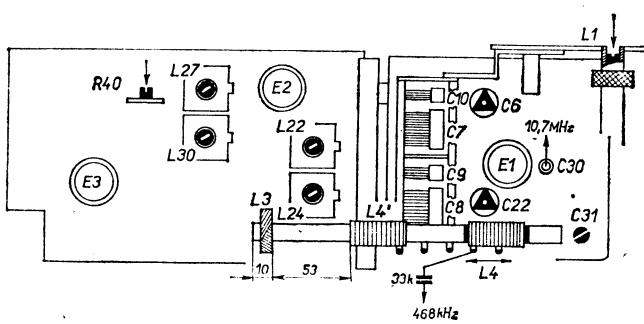Gramorádio 1017A „AIDA“, výroba 1967 až 1969



Sládovací prvky na šasi

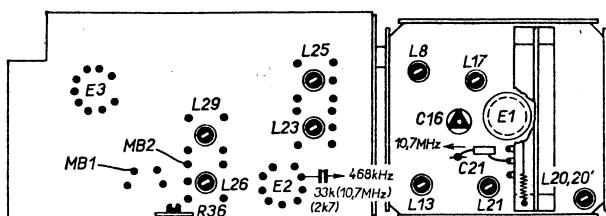

Sládovací prvky pod šasi

Sladování: Stupnicový ukazovatel naříďte tak, aby se kryl s koncovou značkou na pravé straně ladící stupnice, je-li ladící kondenzátor nařízen na největší kapacitu. Pak vyjměte šasi přijímače ze skříně a na stínítku stupnice si označte od pravé krajní polohy stupnicového ukazovatele (směrem doleva) tyto sladovací body: A — 8,7 mm; B — 117,9 mm a C — 62 mm. Při ladění části pro příjem amplitudově modulovaných signálů nastavte regulátor hlasitosti na největší hlasitost, tónovou clonu na výšky.

Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na střední vlny.

P		Zkušební vysílač		Přijímač			Výstup*
		Připojení	Kmitočet	Rozsah	Stupnicový ukazovatel	Sladovací prvek	
1	5	přes kondenzátor 33 000 pF na řídící mřížku elektronky E2	468 kHz (mod. 30 % 400 Hz)	sv	na počátek vlnového rozsahu (asi na 200 m)	L30	max.
2	6					L29	
3	7	přes kondenzátor 33 000 pF na bod mezi cívками L4 a L4'				L25	
4	8					L24	
9	11	přes standardní umělou anténu na antenní zdírku sladovaného přijímače	550 kHz	sv	• A (550 kHz)	L17 pak L4**)	max.
10	12		1 500 kHz		• B (1 500 kHz)	C22 pak C6	
13			468 kHz		asi na 550 kHz	L1	min.

*) Velikosti výstupního signálu zkušebního vysílače udržujte během sladování výstupní výkon pod úrovni 50 mW.

**) Ladi se posouváním cívky na feritové tyči.

Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny.

P		Zkušební vysílač		Přijímač		Elektronkový voltmetr		
		Připojení	Signál	Stupnicový ukazovatel	Sladovací prvek	Připojení	Výchylka	
1	3	přes bezindukční kondenzátor 2 700 pF na řídící mřížku elektronky E2	10,7 MHz nemodul.	—	L26	paralelně ke kondenzátoru C46 (měřicí bod MB1 *)	max.	
2	4				L27	mezi umělý střed odporu R19 a měřicí bod MB2**)	nul.	
5		přes kondenzátor 3 pF na kontakt 4 vlnového přepínače P1***)	10,7 MHz mod. ampl.	—	R40††)	paralelně ke kondenzátoru C46 (měřicí bod MB1) stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 3 V	min.	
6	11		10,7 MHz nemodul.		L23		max.	
7	12				L22†)			
8	13	přes kondenzátor 3 pF na uzel C21, R7, L11***)	10,7 MHz nemodul.	—	L21			
9	14				L20†)			
10	15				C31			
16	18	přes symetrikační člen (impedance 300 Ω) na zdírky pro dipólovou anténu	70 MHz nemodul.	• C (viz přípravu)	L13 pak C16		max.	
17	19		66,78 MHz nemodul.	na zavedený signál	L8			

*) Rozsah 10 V, kladný pól spojit s kostrou přijímače, záporný s měřicím bodem MB1.

**) Umělý střed odporu R9 vytvoříme připojením dvou shodných odporů 100 kΩ v sérii paralelně k odporu R19. Voltmetr s nulou uprostřed zapojíme na bod mezi shodnými odpory a uzel R40, kontakt 23 přepínače P1.


***) Připojení zkušebního vysílače uskutečníme nejlépe nasunutím izolovaného vodiče, připojeného na zkušební vysílač do trubičkového kondenzátoru C30 = 150 pF (C21 = 18 pF). Výstupní napětí zkušebního vysílače nařídíme tak velké, aby napětí na kondenzátoru C46 bylo pod úrovní 3 V.

†) Když se přijímač při ladění rozkmitá, nařídíme kondenzátor C31 tak, aby kmitání ustalo. Pak je třeba doladit obvody znova jádry cívek L23, L22 (L21, L20) a kondenzátorem C31).


††) Pak přepněte zkušební vysílač na kmitočtovou modulaci a měřte, napětí na bodu MB1. Má být nejméně 20× vyšší než naměřené napětí při amplitudové modulaci.

Poznámka. Potenciometr R36 se nastaví tak, aby při položené přenosce na gramofonovou desku na talíři a regulátoru hlasitosti, nařízeném na největší hlasitost, právě zanikla akustická zpětná vazba (motor se neotáčí a gramofonové šasi je pružně uloženo).

R	1.	5.	4.	6.	7.	3.																						
C	1.	9.	7.	6.	11.	6.	2.	17.	15.	56.	13.	14.	16.	24.	22.	19.	10.	23.	8.	33.	21.	20.	28.	68.	29.			
L	1.	1'.	3.	6.	4.	5.	33.	34.	32.	6.	7.	10.	9.	14.	11.	13.	20.	12.	18.	21.	19.	20.	21.	26.	28.	29.	27.	30.

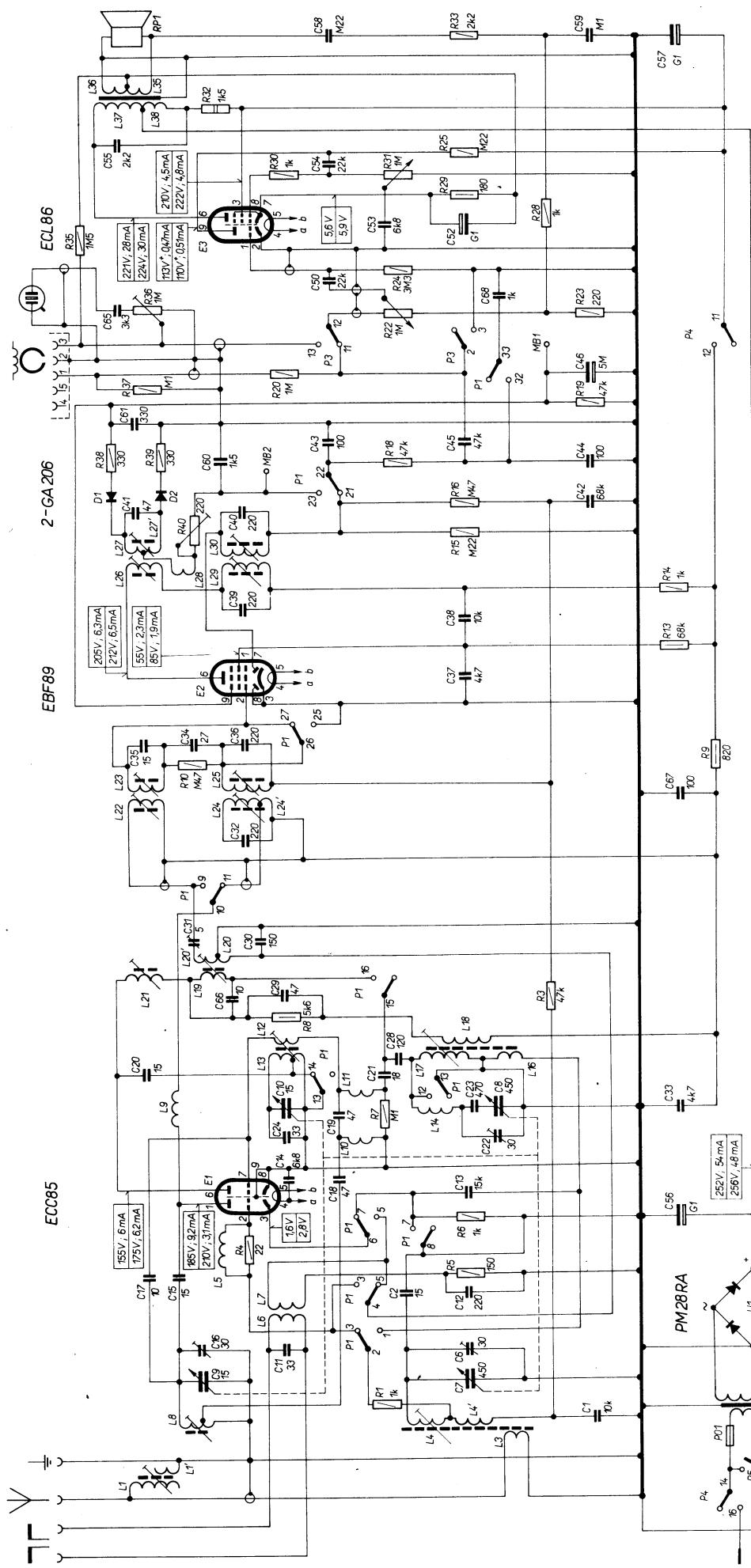

PATICE ELEKTRONIK

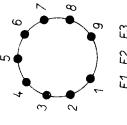


E1, E2, E3,

Zapojení gramofóna 1017A „AIDA“

TLAČÍTKO		STISKNUTÍM		TLAČÍTKA MĚNÍ SE		SPOJENÍ TAKTO:	
VKY	P1	1 - 2.	3 - 4.	5 - 6.	7 - 8.	9 - 10.	12 - 13.
SV	P2						21 - 22.
○	P3						26 - 27.
VYP	P4						
ÚDAJE NAPĚTI A PŘÍSTUPEM NA HŘÍDĚ PLATÍ PRO		2 - 3		4 - 5		6 - 7	
VELMI KŘÁTKÉ VĚNY, DOLE PRO STŘEDNÍ VLNY.		10 - 11.		13 - 14.		21 - 22.	
+ MĚRĚNO ELEKTRONKOVÝM VOLTMETREM.		11 - 12.		14 - 15.		26 - 27.	
* 4 - 6		4 - 6		11 - 12.		14 - 16.	
P4		4 - 6		11 - 12.		14 - 16.	

TLAČÍTKOVÝ PŘEPÍNAČ P1 + P4

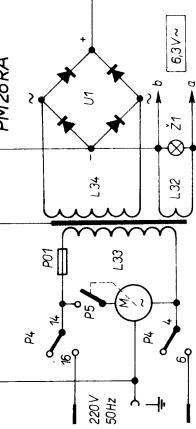

ÚDAJE NAPĚTI A PŘÍSTUPEM NA HŘÍDĚ PLATÍ PRO
VELMI KŘÁTKÉ VĚNY, DOLE PRO STŘEDNÍ VLNY.
+ MĚRĚNO ELEKTRONKOVÝM VOLTMETREM.

* 4 - 6