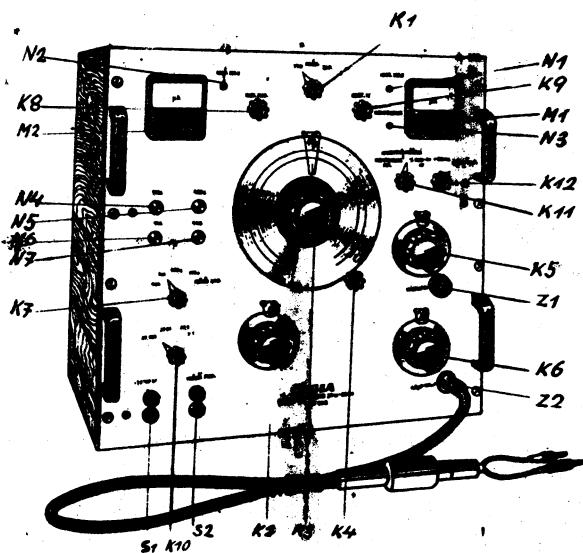


KOTO

AM GENERÁTOR TESLA BM 223

Návod k obsluze.



AM generátor TESLA BM 223 je laboratorní přístroj, určený pro měření v laboratořích, větších opravářských dílnách a ve výrobě. Přístroj je konstruován v panelovém provedení, takže jím lze vhodně doplnit řadu laboratorních přístrojů. Slouží jako laboratorní měrný generátor pro různá měření na vysokofrekvenčních obvodech. Má frekvenční rozsah 30 kc/s až 30 Mc/s, napěťový rozsah 0,5 μ V - 1,5 V. Dá se použít pro laboratorní měření na rozhlasových přijímačích, — na př.: měření citlivosti, sázání křívek selektivity, sladování, měření frekvenční charakteristiky, kontrola zesílení a j. Přístroj se dá rovněž použít jako zdroj vř. signálu, a to buď modulovaného nebo nemodulovaného. Modulace je možná jednak vnitřní (100, 400, 1000, 4000 c/s) a jednak vnější (zdrojem o frekvenčním rozsahu

50 c/s - 15 kHz). Přístroj může pracovat i jako zdroj nf. napětí o frekvenci 100, 400, 1000, 4000 c/s a výstupním napětí 1 mV až 10 V.

FUNKČNÍ POPIS

Přístroj tvoří v podstatě vf. oscilátor, oddělovací a modulační stupeň, měřič vf. napětí, nf. oscilátor, měřič nf. napětí a hloubky modulace, výstupní dělič a síťová část.

Vf. oscilátor:

Oscilační elektronka EBL 21 (E 14) je zapojena jako pentoda s laděným obvodem v anodě. Ke zvýšení stálosti vf. napětí při protáčení kondensaátoru přispívá automatická regulace. Provádí se tím způsobem, že napětí oscilátoru, usměrné paralelně zapojenými diodami, se přivádí do obvodu mřížkového předpětí, takže při vyšší amplitudě se zvyšuje předpětí řídící mřížky.

Oddělovací a modulační stupeň:

Pracovní bod modulační elektronky EBL 21 (E 12) je volbou vhodného kathodového odporu posunut do kvadratické části charakteristiky. Modulační napětí se přivádí současně s vf. na první mřížku. Aby změny dynamické vstupní kapacity nezpůsobovaly kmitočtové změny oscilátoru, je mezi oscilátorem a modulačním stupněm oddělovací stupeň s elektronkou 6F 24 (E 13). Tato elektronka je (vyjma poslední rozzah) induktivně vázána na laděný obvod oscilátoru. Vzdálenost a tím i vazba tohoto vnitřního s oscilátorem se nastavuje na každém rozzahu tak, aby při přepínání rozzahu výstupní napětí příliš nekolísalo. Vf. napětí s anody modulační elektronky se odvádí na výstupní svorky přes vazební kapacitu. Při kmitočtech nižších než 0,5 Mc/s proniká na výstup i část modulačního nf. napětí, svláště při vysokých modulačních kmitočtech. Tato nf. složka není na závadu při promítání přijímače, protože neprojde přes vf. část přijímače. Při přímém pozorování modulovaného výstupního napětí měrného generátoru na osciloskopu může být tvar značně ovlivněn přítomností nf. složky. Pro posouzení tvaru a hloubky modulace na osciloskopu je v takovémto případě nutno tuto složku vyloučit vhodně vedeným RC nebo lépe LC filtrem.

Vf. voltmetr:

Aby vf. voltmetr nezatěžoval anodový obvod modulačního stupně, a tím nezpůsoboval přídevné skreslení vf. signálu, je použito velkého pracovního odporu detektoru. Stejnosměrné napětí na něm vzniklé měříme stejnosměrným voltmetrem s elektronkou 6H8M (E8), zapojenou jako katodový most. Na jeho jednu mřížku se přivádí stejnosměrná složka napětí z diodového usměrňovače 6B32 (E11) a na druhou mřížku pro vyloučení náběhového proudu diody kompenzační napětí z druhé diodové části použité duodiody. Aby se dosáhlo malé parazitní kapacity, je vf. detektor zapojen jako seriový.

Nf. oscilátor:

Mezi mřížkou a anodou oscilační elektronky EF22 (E 4) je zapojen dvojitý T článek, který vytváří silnou negativní zpětnou vazbu pro všechny kmitočty mimo kmitočet resonanční. Tento vlivem záměrně volené nesymetrie tohoto článku přichází na první mřížku ve vhodné fázi a dostatečné velikosti, aby se obvod rozkmital. RC filtr v mřížce EBL21 (E 5) pracující jako impedanční transformátor změňuje skreslení vyššími harmonickými. Přepínáním kapacit lze nastavit žádané kmitočty. Změnou příčného odporu T článku lze změnit v širokých mezích intenzitu kladné vazby. Změnu lze provést čtyřmi potenciometry, umístěnými pod panelem, které jsou přístupné po sejmání krycích víček. Změnou nastavení potenciometrů se mění amplituda, a tím i procento skreslení jednotlivých kmitočtů.

Měření nf. napětí a hloubky modulace:

Při detekci signálu diodou vf. voltmetu vzniká též demodulace, t.j. na katodovém odporu diody vzniká nejen ss. napětí, nýbrž i nf. složka, jejíž velikost je přímo úměrná hloubce modulace. Protože nf. složka na detektoru je příliš malá pro přímé měření diodovým voltmetrem, je nutné napětí zesílit elektronkou EBL21 (E 6). Silná záporná zpětná vazba zaručuje dostatečnou stálost tohoto stupně. Zesílené napětí se měří jednocestným diodovým usměrňovačem 6B32 (E 10), náběhový proud je kompensován použitím druhé diody. Stupnice měříče modulace píatí jen při nastavení vf. napětí na 1 V.

Pro kmitočty nižší než 0,5 Mc/s a kmitočet modulační vyšší než 1 kc/s je nutné pro velmi přesné měření zjišťovat hloubku modulace jiným způsobem, na př. oscilograficky.


Vf dělič:

Výstupní napětí lze odebírat buď na svorce označené 1 V nebo na svorce 0,5 uV - 100 mV. V prvním případě napětí měřené vnitřním vf voltmetrem je přivedeno na výstupní svorku přes ochranný odpor 500 Ω. Na svorce 0,5 uV až 100 mV možno odebírat napětí proměnné plynule a dekadicky. Plynulé dělení je regulovatelné speciálním dvojitým potenciometrem. Regulace je lineární a zachovává konstantní zátěž výstupní elektronky. Tento potenciometr je vinut míslokapacitním a máloinduktivním způsobem Ayrton - Perry. Tím je dosaženo téměř úplné frekvenční nezávislosti. Frekvenční závislost, uplatňující se u kmitočtů vyšších, lze z velké části snížit vhodnou volbou indukčnosti předřadného odporu. Na plynulý dělič navazuje dekadický dělič, který má ve všech polohách konstantní výstupní impedanci 10 Ohmů s výjimkou polohy 10.000 x, kde výstupní impedance je 50 Ohmů.

Síťová část:

Kromě obvyklých částí pro napájení elektronek má síťová část magnetický stabilisátor žhavicích napětí elektronek oscilátoru, separátoru a vf detektoru. Pro stabilisaci stejnosměrných napětí pro oscilátor, stínící mřížky oddělovacího stupně a nf oscilátoru je použito stabilizační výbojky. Přívody od síťové zástrčky vedou přes filtr, který zabraňuje pronikání vf napětí z přístroje do sítě.

BLOKOVÉ SCHEMA PŘÍSTROJE

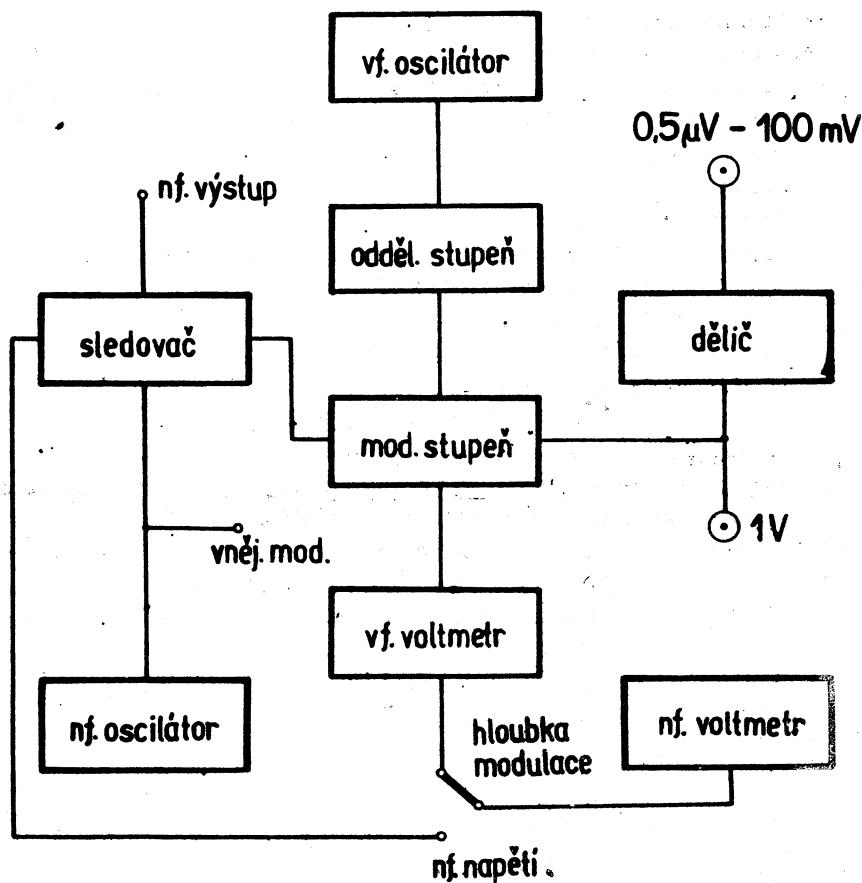


1. Propojovací kabel o vlnovém odporu 80 Ohmů.(Je označen na konektoru)
2. Umělá anténa A.
Je to univerzální umělá anténa o impedanci 400 Ohmů. (Dle ČSN EČS 83-1950).
3. Umělá anténa B.
Slouží pouze jako oddělovací anténa, která umožňuje připojení vř. napětí i na místa se stejnosměrným napětím vůči zemi. Obsahuje kondenzátor 25 nF a užívá se pro měření mf. citlivosti přijimatů.
4. Přizpůsobovací vložky:
Slouží pro přesné měření na frekvencích vyšších než 10 Mc/s, kde nemůžeme použít samostatného propojovacího kabelu, neboť vlivem nepřizpůsobení vznikají na něm odrazy, které ovlivňují napětí na výstupu. Vnitřní odpór generátoru v poloze 1x až 1000x je 10 Ohmů. Vlnový odpór kabelu je 80 Ohmů. Proto na výstup generátoru zapojíme vložku S1, která obsahuje seriový odpor 70 Ohmů. Za tuto vložku připojíme kabel, zakončený vložkou P1 s paralelním odporem 93 Ohmů. Odpor je volen tak, aby při použití umělé antény a vstupním odporu měřeného objektu v rozmezí 60 - 400 Ohmů byla v obou mezních případech stejná chyba přizpůsobení. V případě potřeby lze tento odpór vyměnit. Napětí na konci kabelu je v tomto případě poloviční než napětí na výstupní svorce (údaj výstupního napětí na vř. výstupu musíme dělit dvěma, abychom dostali hodnotu napětí na výstupu.)
5. Propojovací konecovka.
6. Síťová šňůra "Flexo" a sáček s náhradními pojistkami.

PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJE NA SÍŤ

Před zapnutím přístroje zkонтrolujeme, zda je přístroj připojen na správné síťové napětí. Není-li tomu tak, přepneme přístroj síťovým voličem, umístěným na zadní stěně. Přepojení provedeme tak, že uvolníme kovový pásek, který překrývá volič. Kotouč voliče vytáhneme, natočíme a zasuneme tak, aby číslo, odpovídající napáje-

címu napětí bylo postaveno proti trojúhelníkové značce. Potom zajistovací pásek opět připevníme. Vedle voliče napětí je síťová zástrčka a síťová a anodová pojistka. Z továrny je přístroj zapojen na napětí 220 V. Přepínáme-li přístroj na jiné síťové napětí, je třeba vyměnit síťovou pojistkou. Hodnoty pojistek jsou uvedeny v odstavci TECHNICKÉ ÚDAJE.

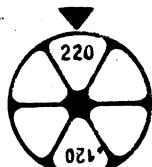

obr. 1.

OVLÁDÁNÍ

Přístroj zapínáme a vypínáme 3 polohovým přepinačem (K1). V poloze VYP. je přístroj vypnut. V poloze NAŽH. je přístroj zapnut, ale měřidla jsou zkratována. V poloze ZAP. je přístroj připraven k měření. Frekvenční rozsahy se přepínají 6 polohovým karuselem, jehož rozsahy jsou uvedeny na knoflíku K2. Přesné nastavení frekvence provedeme na odpovídající stupnici pomocí knoflíků K3 a K4.

Velikost výstupního napětí ukazuje ručkový měřicí přístroj M1. Při měření nastavujeme obvykle potenciometrem K9 výchylku na 1 V a velikost napětí na výstupu Z2 (v mikrovolttech) je pak dána součinem údaje dekadického děliče K6 a mikrovoltmetru (K5). Na výstupu Z1 je napětí rovno údaji přístroje M1.

Hloubku modulace udává měřicí přístroj M2, jehož údaj však platí pouze při nastavení 1 V na M1. Nastavení procenta modulace provádíme knoflíkem K8. Modulace je možná buď vnitřní (kmitočty 100, 400, 1000 až 4000 c/s) nebo vnější. Volba se provádí přepinačem K7. Zdroj pro vnitřní modulaci přivádíme na svorky S2. Při použití generátoru jako zdroje je následně napětí nastavujeme velikost výstupního napětí na svorkách S1 potenciometrem K8 plynule a po skocích přepinačem K10.

Funkční přepinač K1 slouží jednak k nastavení obou voltmetrů a je také k přepnutí funkcí přístroje. V poloze NASTAVENÍ NUL nastavujeme výchylku obou přístrojů na nulu pomocí potenciometrů N1 a N2. V poloze NASTAVENÍ KOMPENSACE nastavujeme rovněž nulu na přístroji M1 (potenciometrem N3). V této poloze není na výstupu VF napětí. (Většina elektronek je bez anodového napětí.) V poloze VF % MOD. užíváme generátor jako zdroje vysokofrekvenčního napětí a přístroj M2 ukazuje

procento modulace. V poloze NF je vf. voltmetr odpojen a přístroj M2 udává po násobení údajem přepinače K 10 velikost nf. napětí na svorkách S1. Přepinač K12 nastavujeme podle frekvence vf. oscilátoru. Má dvě polohy: pro frekvence nižší než 0,5 Mc/s a pro frekvence vyšší než 0,5 Mc/s.

Potenciometry N4 - N7 ovládají velikost nf. napětí tím, že mění stupeň vazby v nf. oscilátoru. Tím se však mění ve značné míře velikost skreslení. Z továrny jsou nastaveny tak, aby při přepnutí frekvence zůstalo výstupní napětí stálé při nejmenším skreslení.

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

a/ Zapnutí:

Třípolohovým přepinačem K1 zapojíme přístroj na sítové napětí. Knoflik K1 nejdříve přepneme do polohy "NAŽH." a vyčkáme cca 1 min. až se nažhavení katody elektronek. Po nažhavení přepneme do polohy "ZAP.", čímž jsme přístroj připravili k měření. Doporučuje se, aby byl přístroj zapnut asi půl hodiny před začátkem měření. Prakticky frekvenčně nezávislý na teplotě je přístroj asi po dvouhodinovém zapojení na síť.

b/ VF. generátor bez modulace:

Knoflikem K7 nastavíme polohu vnější modulace, při čemž svorky, označené VNĚJ. MOD. jsou náprázno. Nejdříve si přepinačem rozsahu K2 nastavíme příslušný rozsah. Knoflikem K3 nebo K4 si nastavíme frekvenci přesně na příslušné stupnici. Knoflik K 11 přepneme do polohy NAST. NUL. Kontrolujeme, zda měřidlo vf. voltmetu M1 ukazuje nulovou výchylku. Není-li tomu tak, dostavíme ji pomocí šroubováku otáčením potenciometru N1, až ručka přístroje ukazuje nulovou výchylku. Poté přepneme přepinač K 11 do polohy KOMP. a opět dostavíme nulovou výchylku potenciometrem N 3. Vrátníme se zpět do polohy nast. nul. a provedeme opětnou kontrolu. Není-li výchylka nulová, dostavíme ji opět potenciometrem N 1. Nyní přepneme K 11 do polohy VF % MOD. Knoflikem K 9 nastavíme velikost vf. signálu tak, aby měřidlo M1 ukazovalo výchylku 1 V. Na výstupech generátoru můžeme odčírat tato napětí:

Na konektoru Z1 přímo 1 V. a na konektoru Z2 0,5µV-100mV přes plynulý a dekadický dělič. Obě jsou cejchovány v mikrovoltech. Ply-

nulým děličem lze nastavit napětí v rozmezí 1 dekády.

Příklad:

Chceme nastavit napětí 30 μ V. Měřidlo M1 nastavíme knoflíkem K 9 na 1 V. Dekadicím děličem nastavíme rádové desítky μ V, pro nás případ to bude na stupnici knoflíku K 6 poloha 10x. Plynulým děličem znásobíme údaj 3x, t.j. nastavíme knoflíkem K 5 na jeho stupnici číslo 3. Potom na konektoru Z2 máme vf. napětí $10 \times 3 = 30 \mu$ V.

c/ Vf. generátor s modulací:

Postup pro měření zůstává stejný jako v předchozím odstavci. Provozní přepinač přepneme do polohy NAST.NUL. Neukazuje-li přístroj M2 nulovou výchylku, dostavíme ji potenciometrem N2. Potom přepneme přepinač do polohy VF. % MOD. Nf. část je zapojena na příslušný kmitočet, kterým chceme vf. signál modulovat. Hloubku modulace odečítáme na měřidle M2 přímo na stupnici, cejchované v procentech. Vf. voltmetr musí být přitom nastaven na 1 V. U vf. signálu o kmitočtu větším než 0,5 Mc/s lze užít přístroje k přesnému měření hloubky modulace při kmitočtu do 5 kc/s - 80 %, při kmitočtu do 10 kc/s - 50 %, do 15 kc/s - 30 %. U vf. signálu o kmitočtu menším než 0,5 Mc/s je přesné měření hloubky modulace možné jen při modulačních kmitočtech menších než 1 kc/s, a to do 30 %. Při tom musí být knoflík K 12 přepnut do polohy menší než 0,5 Mc/s. Pokud by se vyskytla nutnost měřit hloubku modulace při vf. kmitočtu menším než 0,5 Mc/s a modulačním kmitočtu větším než 1 kc/s, musíme pro přesné měření použít oscilografické metody.

d/ Nf. generátor:

Přístroje můžeme použít jako zdroje napětí o 4 kmitočtech. (100, 400, 1000, 4000 c/s) pro měření citlivosti nebo hrubé měření frekvenční charakteristiky nf. části přijimače. Máme-li přístroj připraven k provozu, přepneme funkční přepinač K 11 do polohy NAST.NUL. Neukazuje-li měřidlo M2 nulovou výchylku, dostavíme ji potenciometrem N2. Potom přepneme přepinač K 11 do polohy NF. Přepinačem K 7 si zvolíme jeden ze čtyř kmitočtů. Děličem napětí K 8 můžeme plynule nastavovat amplitudu nf. signálu, který lze ještě dělit dekadicky děličem K 10. Velikost nf. napětí odečítáme na měřidle M2, cejchovaném ve völtech. Nf. napětí odebíráme na svorkách, označených VÍST.NF.

UPOZORNĚNÍ

NA VÍSTUPNÍ KONEKTORY Z1 A Z2 SMÍME PŘIVÉST MAXIMÁLNÍ CIZÍ NAPĚTÍ 1 V, JINAK JE NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ ODPORŮ DĚLICE.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvenční rozsah:

3C kc/s - 30 Mc/s v 6 rozsazích
30 kc/s - 100 kc/s
100 kc/s - 300 kc/s
0,3 Mc/s - 1 Mc/s
1 Mc/s - 3 Mc/s
3 Mc/s - 10 Mc/s
10 Mc/s - 30 Mc/s

Přesnost frekvence:

Pro rozsah 30 kc/s - 100 kc/s \pm 2 %
Pro ostatní rozsahy \pm 1 %

Výstupní napětí:

0,5 μ V - 0,15 V na μ V - výstupu
0,2 V - 1,5 V na výstupu 1 V

Přesnost výstup. napětí
na μ V výstupu při výchylce
vf voltmetru 1 V :

do 10 Mc/s \pm (10 % + 0,1 μ V)
do 30 Mc/s \pm (20 % + 0,3 μ V)

Max. přídeavná chyba plynu-
lého děliče:

v rozsahu do 10 Mc/s \pm 1 %
do 30 Mc/s \pm 4 %
z plného rozsahu děliče

Výstupní impedance:

1 V cca 500 Ohmů/10 pF
0,1 V cca 50 Ohmů
1 μ V - 10 mV cca 10 Ohmů

Zbytkový signál:

Při stažení plynulého i dekadického děliče na min. je zbytkový signál menší než 0,1 μ V (při nastavení 1 V) a je možné jej dále snížit nastavením vf na nižší hodnotu.

Vyzařování:	intenzita rušivého pole je ve vzdálenosti 0,5 m od generátoru menší než 0,5 μ V/m při nastavení generátoru na 1 V.
Frekvenční stálost:	Frekvenční úchylka vlivem zahřívání je asi 0,15 % na nejvyšší frekvenci. Během 60 min. dosáhne cca 80 % své hodnoty a po 2 hodinách provozu nastává ustálený stav.
Parasitní frekv. modulace:	I při nejvyšších kmitočtech má menší zdvih než 400 c/s.
Amplitudové modulace:	Vnitřní a vnější, 0 - 80 %, plynule regulovatelná.
Vnitřní modulace:	4 modulační kmitočty 100 c/s, 400 c/s, 1 kc/s, 4 kc/s.
Přesnost modulečního kmitočtu:	\pm 10 %
Cizí modulace:	50 c/s - 15 kc/s
Impedance vstupu pro cizí modulaci:	0,5 M Ω mů
Potřebné moduleční napětí:	cca 10 V
Rozsah používání vnitřního měřiče modulace:	Abyste chyba měřiče nepřestoupila 5 % z plné výhylky lze jej použít jen do určité hloubky modulace.
Pro frekvence > než 0,5 Mc/s:	0 - 80 % pro mod. frekv. do 5 kc/s 0 - 50 % " " do 10 kc/s 0 - 30 % " " do 15 kc/s
Pro frekvence < 0,5 Mc/s:	0 - 30 % pro mod. frekv. do 1 kc/s

Modulační skreslení: 5 % do 50 % hloubky modulece.
www.oldradio.cz

Nf. výstupní napětí: 100 c/s, 400 c/s, 1 kc/s, 4 kc/s \pm 10 %
plynule a skokem dělitelné od 0 do 10 V.
Přesnost údaje napětí \pm 5 % z plné vý-
chylky přístroje. Chyba dekadického děliče
max. \pm 1 % na stupeň. Skreslení max. 2 %
při výstupním napětí 10 V. Při nastavení
výst. napětí 5 V je skreslení max. 1,5 %.

Vnitřní odpór 1 kOhm v poloze 1x 10 kOhmů.

Osazení:

4x EBL 21
1x 6F 24
1x EF 22
1x SH 8M (6SN7)
2 x 6B 32
2x 11 TA 31
1x AZ 12
1x AZ 11

Napájení: 220 nebo 120 V

Jištění: Tavná pojistka v síťovém přívodu.

1,6 A pro 220 V

2,5 A pro 120 V

tavná pojistka v anodovém přívodu:

0,16A

cca 140 W

výška 450 mm

šířka 490 mm

hloubka 350 mm

Váha: cca 48 kg

PŘÍKLADY POUŽITÍ

1. Měření citlivosti přijimače:


Výstup generátoru, označený VÝSTUP $0,5\mu\text{V}$ - 100mV propojíme pomocí koaxiálního kabelu, zakončeného umělou anténou A a propojovací koncovkou se vstupem přijimače. Nastavíme hloubku modulace 30 % a modulační kmitočet 400 c/s. Regulátor hlasitosti přijimače vytočíme na maximum. Na výstup přijimače zapojíme náhradní odpor o takové hodnotě, jakou má kmitačka. Na tomto odporu měříme nf. napětí. Napětí vf. generátoru měníme tak dlouho, až na výstupu dosáhneme normální výkon 50 mW.

Na příkl. kmitačka reproduktoru má impedanci 5 Ohmů, normální výkon je 50 mW. Potom na odporu musí být napětí:


$$E = \sqrt{N \cdot R / V, W, Q}$$

$$E = \sqrt{50 \cdot 10^{-3} \cdot 5} = 0,5 \text{ V}$$

Při tomto napětí na náhradním odporu je citlivost přijimače rovna výstupnímu napětí generátoru.

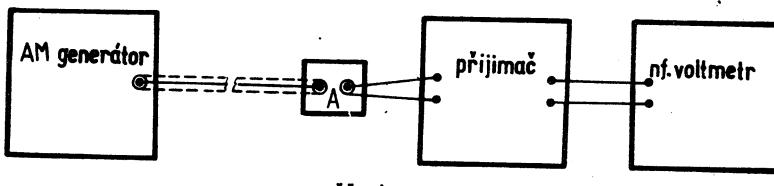


obr. 2.

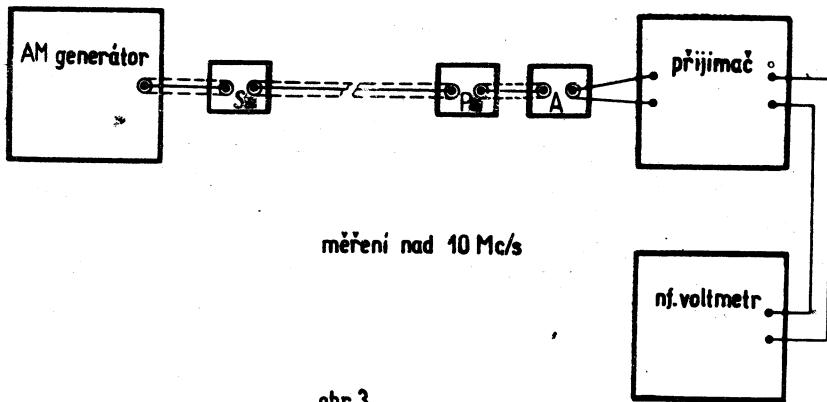

2. Měření křivky selektivity:


Vf. generátor nastavíme na frekvenci o 2,5 Mc/s vyšší než na kterou je náladěn přijímač a vf. signál promodulujeme na 30 % frekvencí 100 c/s, aby při měření selektivních přijímačů postranní pásmo neovlivňovala výsledek měření. Vf. generátor propojíme se vstupem kmitočtového modulátoru a jeho výstup se vstupem přijímače přes umělou anténu a propojovací koncovku. Výstup přijímače opět zatížíme odporem o hodnotě rovné impedanci kmitačky, na který připojíme voltmetr. Amplitudu výstupního signálu generátoru měníme opět tak dlouho, až na výstupu přijímače dostaneme normální výkon 50 mW. (Regulátor hlasitosti na max.) Napětí, které musí dodávat generátor odečteme. Nyní postupně rozladujeme frekvenční modulátor od resonanční frekvence a přidáváme napětí vf. generátoru až na výstupu přijímače máme opět výkon 50 mW. Pomér napětí při rozladěném kmitočtu k napětí při kmitočtu resonančním vynášíme do grafu na osu y a velikost rozladění (frekvenci) na osu x. Vf. napětí generátoru zvyšujeme jen taklik, aby nenastalo přetížení vstupní elektronky přijímače.

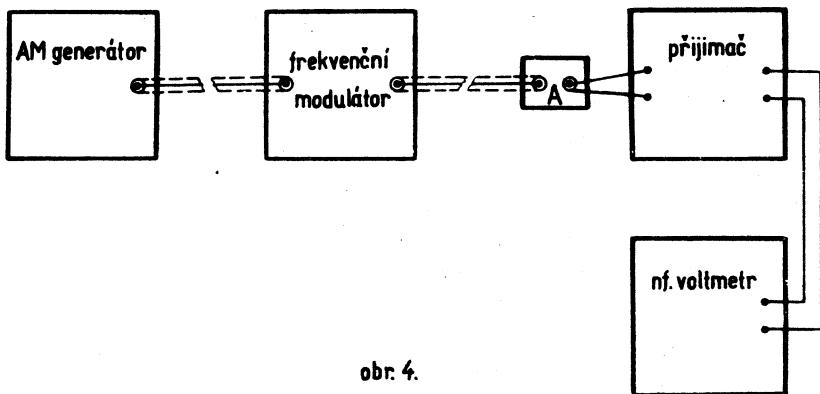

obr. 4.

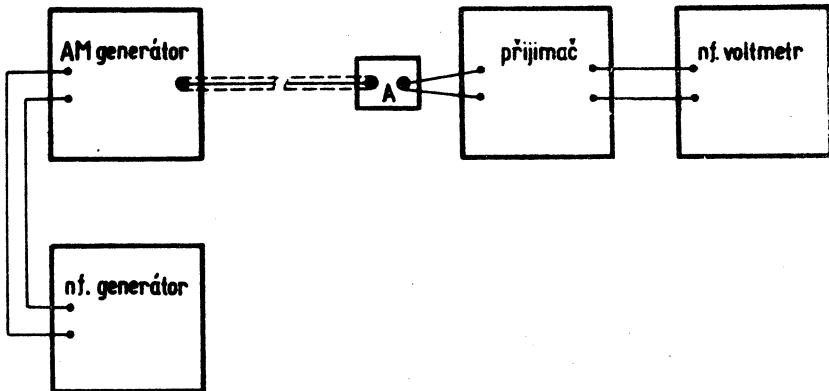3. Měření kmitočtové charakteristiky přijimače:

Na svorky generátoru, označené VNĚJŠÍ LCD. připojíme zdroj nf. signálu. Výstup vf. generátoru spojíme opět přes umělou anténu se vstupem přijimače. Výstupní napětí nastavíme na 5 mV. Hloubku modulace 30 %. Na výstup přijimače zapojíme opět náhradní odpor a nf. voltmetr. Měříme kmitočet modulačního signálu a hloubku modulace udržujeme stálou. Výstupní napětí, které udává nf. voltmetr, vyneseno do grafu v závislosti na modulační frekvenci, udává kmitočtovou charakteristiku přijimače.



ZÁRUKA A OPRAVY

AM generátor TESLA BM 223 je cejchován a zaplombován v továrně a vztahuje se na něj záruka podle všeobecných podmínek, platných pro prodej měřicích přístrojů TESLA.

Vady, které se vyskytnou na výrobku během poskytované šestiměsíční lhůty a jsou způsobeny vadným materiálem, nebo chybami při výrobě, budou bezplatně opraveny. Opravy přístrojů v záruce i mimo záruční dobu provádí výrobní závod. Bude-li někdy třeba zaslat přístroj k opravě nebo cejchování, zašlete jej zabalený s popisem závady na adresu:

TESLA BRNO, národní podnik, Brno, Čechyňská ul. č.16.

