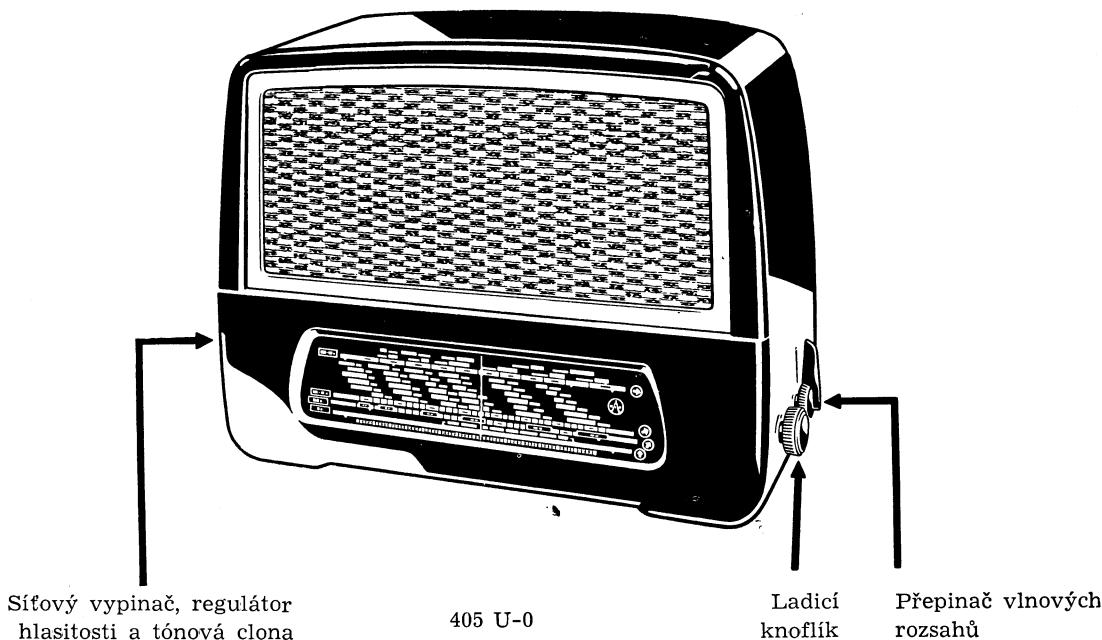


**NÁVOD K ÚDRŽBĚ PŘIJIMAČŮ
TESLA „405 U“**

NÁVOD K ÚDRŽBĚ PŘIJIMACÚ TESLA „405 U“

Platí pro 405 U, 405 U-0 a 405 U-I



TECHNICKÝ POPIS

• VŠEOBECNĚ

Stolní, 6 + 1 obvodový, 3 + 1 elektronkový superhet v dřevěné skříni k napájení ze střídavé i stejnosměrné sítě. Je vybaven rozestřeným krátkovlnným pásmem, třemi vlnovými rozsahy, samočinným řízením citlivosti, dvoustupňovou tónovou clonou, vývody pro další reproduktor a vývody pro gramofonovou přenosku s vypínačem.

• VLNOVÉ ROZSAHY

rozestřené pásmo	31 m	(10,5 — 9,45 Mc/s)
krátké vlny	16 — 51 m	(18,7 — 5,8 Mc/s)
střední vlny	187 — 572 m	(1604 — 524,4 kc/s)
dlouhé vlny	1000 — 2000 m	(300 — 150 kc/s)

• ELEKTRONKY

UCH 21 — směšovač a oscilátor
UCH 21 — mezifrekvenční a nízkofrekvenční zesilovač
UBL 21 — demodulátor a koncový zesilovač
UY 1 N — jednocestný usměrňovač
(Dvě osvětlovací žárovky 6—7 V/0,3 A)

• ŠÍŘKA PÁSMA

Šířka pásmá mezifrekvenční části (signál na řidící mřížce prvé elektronky UCH 21) pro poměr napětí 1 : 10; 13 kc/s.

Celková šíře pásmá pro poměr napětí 1 : 10 na

1500 kc/s;	13 kc/s
1000 kc/s;	12,5 kc/s
550 kc/s;	12 kc/s
270 kc/s;	11,5 kc/s
160 kc/s;	11 kc/s

• MEZIFREKVENČNÍ KMITOČET

452 kc/s.

• VÝSTUPNÍ VÝKON (pro 400 c/s, 10% skreslení)

při 220 V napájení; 2 W.
při 120 V napájení; 0,75 W

• REPRODUKTOR

dynamický s permanentním magnetem, o průměru 170 mm, impedance zvukové cívky 5 Ω.

• NAPÁJENÍ

střídavým proudem 30—100 c/s a proudem stejnosměrným o napětí 120, 150, 220 a 240 V.

• PŘÍKON

při 120 V asi 35 W
při 220 V asi 50 W

Celkový proud odebíraný ze sítě při 220 V;
235 mA ± 10%.

• ROZMĚRY A VÁHY

	Přijimač	Přijimač v obalu
šířka	390 mm (i s knoflíky)	440 mm
výška	275 mm	345 mm
hloubka	155 mm	250 mm
váha	4,50 kg	6,50 kg

POPIS ZAPOJENÍ

• VŠEOBECNĚ

Přijimač 405 U je superheterodyn. Signály, propuštěné vstupními obvody, jsou v elektronce E 1 měněny pomocí signálů vytvořených její triodou na mezifrekvenční kmitočet, který jest dále zesilován a demodulován. Po předzesílení nízkofrekvenčních demodulovaných signálů a po koncovém zesílení jsou signály přiváděny na reproduktor.

Zapojení a význam jednotlivých částí přijimače je následující:

• VSTUPNÍ ČÁST

Antena je vázána přes bezpečnostní kondensátor C 3 induktivně pomocí cívky L 2 s cívkou L 3 pro krátké, prostřednictvím L 4 s L 5 pro střední a L 6 s L 7 pro dlouhé vlny. Kondensátor C 4 upravuje resonanční kmitočet antennního obvodu, je-li přijimač přepnut na dlouhé vlny. Paralelně k antenním cívкам je řazen seriový obvod L 1, C 1 k potlačení mezifrekvenčních signálů.

Vstupní obvod laděný kondensátorem C 8 tvoří pro rozestřené 31 m pásmo cívka L 3 s vyvažovacím kondensátorem C 5, paralelní kapacitou C 42 a seriovým kondensátorem C 9. Pro krátkovlnný rozsah cívka L 3 s vyvažovacím kondensátorem C 5, pro střední vlny cívka L 5 s vyvažovacím kondensátorem C 6 a pro dlouhé vlny cívka L 7 s paralelní kapacitou C 7.

Vstupní obvod jest vázán s mřížkou heptodové části směšovací elektronky E 1 kondensátorem C 10.

• OSCILÁTOR

Obvody oscilátoru, laděné kondensátorem C 20 (mechanicky vázáný s kondensátorem C 8 tvoří: pro 31 m rozestřené pásmo cívka L 13 s vyvažovacími kondensátory C 13, C 18, paralelní kapacitou C 25 a seriovým kondensátorem C 19, pro krátkovlnný rozsah cívka L 13 s vyvažovacím kondensátorem C 13, pro střední vlny cívka L 15 s vyvažovacím kondensátorem C 16 a souběžovým kondensátorem C 14, pro dlouhé vlny cívka L 17 s paralelní kapacitou C 17, souběžovým kondensátorem C 15 a s vyvažovacím kondensátorem C 40).

Laděné obvody jsou vysokofrekvenčně vázány s anodou triodové části směšovací elektronky E 1 pomocí kondensátoru C 26 a odporu R 9.

Vazební vinutí jednotlivých vlnových rozsahů vázána s mřížkou oscilátoru (a současně s třetí mřížkou heptody) kondensátorem C 11 a odporem R 3 jsou:

Pro rozestřené pásmo 31 m a krátkovlnný rozsah cívka L 12 s paralelním pomocným obvodem tvořeným cívkou L 11 a kondensátor C 12. Resonanční kmitočet tohoto obvodu je menší než nejnížší kmitočet krátkovlnného rozsahu přijimače a nakmitáváním zvyšuje napětí oscilátoru.

Pro střední vlny je to cívka L 14 a pro dlouhé vlny L 16.

• MEZIFREKVENČNÍ ZESILOVAČ

V anodovém obvodu elektronky E 1 je zařazen první mezifrekvenční obvod sestávající z cívky L 21 a kondensátoru C 21, který s obvodem L 22, C 22, s nímž jest induktivně vázán, tvoří první mezifrekvenční pásmový

filtr. Druhý obvod filtru je napojen na řídicí mřížku elektronky E 2, jejíž heptodová část pracuje jako řízený mezifrekvenční zesilovač. Druhý mezifrekvenční filtr, který váže anodu elektronky mf zesilovače s demodulační diodou, tvoří obvody L 23, C 23 a L 24 + L 24', C 24.

• DEMODULÁTOR

Obvod demodulátoru tvoří prvá dioda elektronky E 3, cívka L 24', odporek R 16, regulátor hlasitosti R 17 a katoda též elektronky. Kondensátor C 34 potlačuje zbytky vysokofrekvenčního napětí.

• SAMOČINNÉ ŘÍZENÍ CITLIVOSTI

(zpožděná regulace)

Mezifrekvenční signály s anody E 2 se dostávají přes C 37 na druhou diodu elektronky E 3, kde jsou usměrňovány. Odporem R 22 teče proud úměrný velikosti usměrněných signálů a vyvolává na jeho svorkách úměrné stejnosměrné napětí, které se dostává přes odpory R 20, cívku L 22, (pomocí C 35) na řídicí mřížku elektronky E 2 a přes R 7 na mřížku elektronky E 1. Elektronky E 1 a E 2 jsou elektronky s proměnnou strmostí, proto podle velikosti přiváděného předpětí se mění i citlivost přijimače.

*Usměrnění signálů diodou elektronky E 3 nastává však teprve tehdy, jsou-li větší než záporné předpětí, přiváděné na anodu této diody přes odpor R 22 s odporem R 8. Regulace začíná pracovat teprve u dostatečně silných signálů; její činnost jest zpožděna.

• NÍZKOFREKVENČNÍ ČÁST

Demodulované napětí s běžce potenciometru R 17 se dostává přes kondensátor C 32 na mřížku triodové části elektronky E 2 a po zesílení triodou z odporu R 14 přes kondensátor C 36, odporek R 18 na řídicí mřížku koncové elektronky E 3; po koncovém zesílení přes výstupní transformátor L 30, L 31 na zvukovou cívku reproduktoru. Kondensátor C 33 odvádí zbytky vf napětí, C 38 potlačuje šum, event. pískoty, oddělovací kondensátor C 2 vyrovnává vf potenciál mezi sekundárním vinutím transformátoru a kostrou přijimače, současně odděluje kostru přijimače, která je pod napětím od zdírky pro uzemnění přijimače.

• ÚPRAVA REPRODUKCE

Vypinačem tónové clony se připíná souběžně s L 30 kondensátor C 39 k potlačení vyšších kmitočtů.

• DALŠÍ REPRODUKTOR

Další nízkoohmový reproduktor (impedance 5 – 6 Ω) lze připojit na zdírky zapojené na sekundární vinutí výstupního transformátoru.

• GRAMOFONOVÝ VSTUP

Napětí elektromagnetické přenosky zapojené na sekundární vinutí ochranného transformátoru L 29 indukuje v primárním vinutí L 28 shodné nf napětí. Je-li přepinač gramofonové přenosky P 3 přepnut na gramofonovou reprodukci, dostává se toto napětí na regulátor hlasitosti R 17 a je dále zesilováno jak uvedeno v odstavci »Nízkofrekvenční část«. Současně, aby

nebyla rušena reprodukce signály zachycenými antenou, spojí se s kathodou elektronky E 3, bod mezi odporem R 16 a cívkou L 24.

• NAPÁJENÍ

Napětí sítě se zavádí přes spinač, osvětlovací žárovky Z 1, Z 2, které slouží současně jako pojistky do žhavicího obvodu elektronek. Obvod tvoří (podle polohy přepinače síťového napětí při 120 V \approx 2 paralelní větve z členů E 3, E 2, R 4 a E 1, E 4, R 6, R 5; při 150 V \approx členy E 3, E 2, R 4 a E 1, E 4, R 6. Odpor R 5 je oběma větví společný.

Při 220 V \approx tvoří obvod části E 3, E 2, R 4, E 1, E 4, R 6; při 240 V \approx přistupuje ještě odpor R 5. Na anodu usměrňovací elektronky E 4 se dostává napětí sítě přes odpory R 1, na kostru přijimače přes osvětlovací žárovky Z 1, Z 2 a odpory R 2, R 8. Usměrněný proud elektronkou E 4, který se zavádí přes filtr z elektrolytických kondensátorů C 30, C 29 a odporu R 11 přes oddělovací filtry a pracovní impedance k jednotlivým elektrodám elektronek, vytváří rovněž na odporech R 2, R 8 potřebná záporná předpětí, která po vyhlazení elektrolytickým kondensátorem C 31 jsou zaváděna k příslušným elektronkám.

VYVAŽOVÁNÍ PŘÍSTROJE

• KDY JE NUTNO PŘIJIMAČ VYVAŽOVAT

1. Po výměně cívek nebo kondensátorů v mezifrekvenční nebo vysokofrekvenční části přístroje.
2. Jestliže již nedostačuje citlivost nebo selektivita (je-li přijimač rozladěn).

• POMŮCKY K VYVAŽOVÁNÍ

1. Zkušební vysilač s normálními antenami (TESLA TM 534 B).
2. Měříč výstupního výkonu (outputmetr), event. vhodný střídavý voltmetr.
3. Vyvažovací náčiní (šroubovák a klíč z isolaci hmoty obj. č. PA 100 00).
4. Kondensátory o kapacitě 32000 pF a 100 pF.
5. Zajišťovací hmota.

Před vyvažováním nutno přijimač mechanicky i elektricky seřídit a osadit elektronkami, s kterými bude užíván.

Pinsetou odstraňte z vyvažovacích jader a kondensátorů zajišťovací hmotu.

Vyvažovat se má při dostatečně vyhřátém přijimači. Při vyvažování nemusí být přijimač vyjmut ze skříně, stačí odejmout spodní kryt a zadní stěnu, aby byly všechny ladící části přístupné.

• DŮLEŽITÉ

Při vyvažování a každé práci, kterou provádít pod napětím, nutno zařadit mezi přijimač a síť transformátor s odděleným sekundárem a velkým isolačním odporem mezi primárním a sekundárním vinutím. Potom, aby opravář nebyl ohrožen napětím sítě, která jest spojena přímo s kostrou přijimače, lze uzemnit kovové chassis přijimače a práce na přístroji je stejně bezpečná jako u normálního přijimače na střídavý proud.


I. Vyvažování mezifrekvenčního zesilovače

1. Vlnový přepinač přepněte na střední vlny, otočný kondensátor vytočte na minimum (otevřete), regulátor hlasitosti naříďte na největší hlasitost, přijimač uzemněte.
2. Zapojte měříč výstupu buď přímo nebo přes přizpůsobovací transformátor na zdířky pro další reproduktor.
3. Modulovaný signál 452 kc/s přiveďte přes kondensátor 32000 pF na řidící mřížku elektronky E 1 (UCH 21).

4. Připojte souběžně k cívce L 23 kondensátor 100 pF a naříďte pomocí vyvažovacího šroubováku železovým jádrem horní cívky druhého mf transformátoru L 24 + 24' největší výchylku měřiče výstupu. Rozlaďovací kondensátor odpojte.
5. Kondensátor 100 pF zapojte souběžně k cívce L 24' a naříďte železovým jádrem dolní cívky druhého mf transformátoru L 23 největší výchylku měřiče výstupu. Kondensátor 100 pF odpojte.
6. Kondensátor 100 pF zapojte souběžně k cívce L 21 a naříďte železovým jádrem dolní cívky (L 22) prvého mezifrekvenčního transformátoru největší výchylku měřiče výstupu. Rozlaďovací kondensátor 100 pF odpojte.
7. Zapojte kondensátor 100 pF mezi řidící mřížku elektronky E 2 a chassis přijimače. Naříďte železovým jádrem horní cívky (L 21) prvého mf transformátoru největší výchylku měřiče výstupu. Rozlaďovací kondensátor odpojte.
8. Vyvažování mezifrekvenčních obvodů opakujte ještě jednou, jak uvedeno pod 4., 5., 6., 7. Po vyvažování dolaďovací jádra zajistěte zakapávací hmotou.

II. Vyvážení mezifrekvenčního odláďovače

1. Vlnový přepinač přepněte na střední vlny, otočný kondensátor naříďte na největší kapacitu. Regulátor hlasitosti vytočte na největší hlasitost a připojte měřič výstupu na zdířky pro další reproduktor.
2. Na antenní zdířku přiveďte silný modulovaný signál 452 kc/s přes normální umělou antenu.
3. Natáčením železového jádra cívky L 1 naříďte nejmenší výchylku výstupního měřiče.
4. Po naladění zajistěte železové jádro zakapávací hmotou.

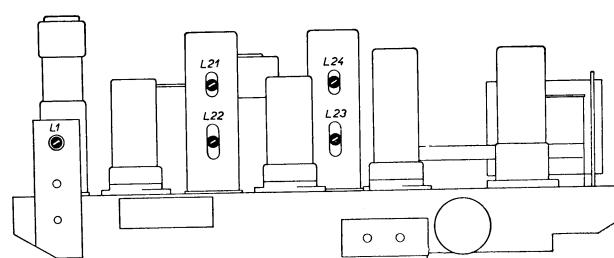

Obr. 1. Vyvažovací body na chassis

III. Vyvažování vstupních a oscilátorových obvodů

• VŠEOBECNĚ

Je-li ladící kondensátor nařízen tak, že plechy statoru a rotoru jsou ve stejné rovině, musí se stupnicový ukazatel krýti s trojúhelníkovými značkami na pravém konci dlouhovlnné stupnice a stupnice rozestřeného pásma 31 m.

Drátové vyvažovací kondensátory C 5, C 6, C 13, C 16 a C 40 se nařizují odvýjením slabého drátu, proto je nutno před vyvažováním kondensátory vyvažovaného rozsahu nahradit novými. Drát nutno odvíjeti velmi opatrně, aby nebyla překročena největší žádaná výchylka výstupního měřiče. Kondensátor C 18 se ladí kličem z isolaci hmoty.

Na všech vlnových rozsazích je kmitočet oscilátoru vyšší než kmitočet vstupního signálu, proto je správné u oscilátorových obvodů maximum s menší kapacitou vyvažovacího kondensátoru.

A) KRÁTKÉ VLNY 16—51 m (18,7—5,8 Mc/s)

1. Vlnový přepinač přepněte na krátké vlny, regulátor hlasitosti nařídte na největší hlasitost, přijimač uzemněte.
2. Připojte měřič výstupu buď přímo nebo přes přizpůsobovací transformátor na vývody pro další reproduktor.
3. Přiveďte na antenní zdírku přes krátkovlnnou umělou antenu (400Ω) modulovaný signál 17 Mc/s.
4. Ladícím knoflíkem nařídte stupnicový ukazatel na vyvažovací znaménko 17,64 m.
5. Odvinováním slabého drátu s kondensátorem C 13 a pak i s C 5 nařídte největší výchylku výstupního měřiče.

Pozor na zrcadlový kmitočet!

6. Konec krátkovlnného rozsahu se neladí.


B) ROZESTŘENÉ PÁSMO 31 m (10,5—9,45 Mc/s)

1. Vlnový přepinač přepněte na rozestřené pásmo 31 m, regulátor hlasitosti nařídte na největší hlasitost, přijimač uzemněte.
2. Měřič výstupu připojte buď přímo nebo přes přizpůsobovací transformátor na vývody pro další reproduktor.
3. Na antenní zdírku přiveďte přes krátkovlnnou umělou antenu (400Ω) přesný modulovaný signál 9,638 Mc/s. (Kontrolujte podle jiného přesně cejchovaného přijimače s rozestřeným pásmem nebo podle kv. vysilačů.)
4. Ladícím knoflíkem nařídte stupnicový ukazatel na vyvažovací znaménko 31,126 m.

5. Vyvažovacím kondensátorem C 18 nařídte největší výchylku výstupního měřiče.

C) STŘEDNÍ VLNY 187—572 m (1604—525,4 kc/s)

1. Vlnový přepinač přepněte na střední vlny, regulátor hlasitosti nařídte na největší hlasitost, přijimač uzemněte.
2. Měřič výstupu připojte buď přímo nebo přes přizpůsobovací transformátor na zdírky pro další reproduktor.
3. Na antenní zdírku přiveďte přes normální umělou antenu modulovaný signál 1500 kc/s.
4. Ladícím knoflíkem nařídte stupnicový ukazatel na vyvažovací znaménko 200 m.
5. Odvinováním slabého drátu s kondensátorem C 16 pak i s C 6 nařídte největší výchylku měřiče výstupu.
6. Konec středovlnného rozsahu se neladí.
(Nesouhlasí-li přiváděné signály s cejchováním stupnice na konci rozsahu, kontrolujte hodnotu kondensátoru C 14.)

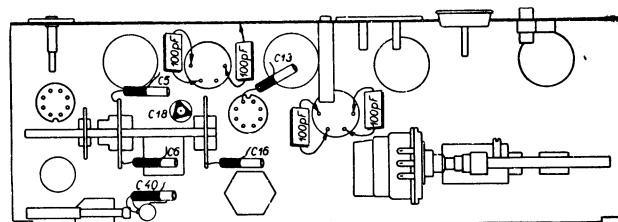

Obr. 2. Vyvažovací body pod chassis

D) DLOUHÉ VLNY 1000—2000 m (300—150 kc/s)

1. Vlnový přepinač přepněte na dlouhé vlny, regulátor hlasitosti nařídte na největší hlasitost, přijimač uzemněte.
2. Měřič výstupu připojte buď přímo nebo přes přizpůsobovací transformátor na zdírky pro další reproduktor.
3. Na antenní zdírku přiveďte přes normální umělou antenu modulovaný signál 160 kc/s.
4. Ladícím knoflíkem nařídte stupnicový ukazatel na vyvažovací znaménko 1875 m.
5. Odvinováním slabého drátu s kondensátorem C 40 nařídte největší výchylku měřiče výstupu.
(Nelze-li přijimač správně doladit na maximální výchylku, kontrolujte kapacitu kondensátoru C 15.)
6. Počátek rozsahu dlouhých vln se zvlášť neladí.
(Nesouhlasí-li cejchování stupnice na počátku rozsahu s příslušnými signály nebo není-li citlivost dostatečná, kontrolujte hodnoty kondensátorů C 17 a C 7.)

OPRAVA A VÝMĚNA SOUČÁSTÍ

Při opravách nebo výměně součástí není zapotřebí obvykle vyjmímat přístroj ze skříně. Stačí odejmout zadní stěnu a spodní kryt.

● VYJÍMÁNÍ PŘÍSTROJE ZE SKŘÍNĚ

1. Odejměte zadní stěnu.

Vyšroubujte oba šrouby v dolním kraji zadní stěny. Dolní část stěny odtáhněte od skříně a vysuňte z horních příchytek.

2. Po rozplombování a vyšroubování čtyř šroubků na dně skříně odejměte spodní kryt.
3. Odpájete oba přívody na reproduktoru.
4. Povolte delší šroubovákem šrouby knoflíků a knoflíky sejměte (šrouby jsou přistupné mezerou pod chassis).
5. Vyšroubujte šroub papírové příchytky nad ladícím bubnem a příchytku odejměte.
6. Vyšroubujte oba šrouby na zadní stěně chassis a pak jej opatrně vysuňte ze skříně.

● VÝMĚNA STUPNICE

1. Vyjměte přístroj ze skříně (viz odst. »Vyjímání přístroje ze skříně«).
2. Odehněte příchytky, které upevňují stupnici na obou stranách a sejměte ji se stínítka.
3. Novou stupnicu, opatřenou na obou stranách gumovými kroužky, položte na stínítko až ke spodnímu druzímu a opatrným přihnutím příchytek upevněte.

● VÝMĚNA STÍNÍTKA STUPNICE

1. Vymontujte přístroj ze skříně (viz odst. »Vyjímání přístroje ze skříně«).
2. Odejměte ladící stupnici a ukazatel (viz odst. »Výměna ladící stupnice« a »Výměna stupnicového ukazatele«).
3. Vyšroubujte dva šrouby ve spodní části stínítka.
4. Nové stínítko zamontujte obráceným postupem.

● OBJÍMKY ELEKTRONEK

Tři elektronky v přijimači mají objímky typu U, čtvrtá objímka typu K. Při zasunování elektronek do objímek musí vyčnívající výstupek na vodicím kolíku elektronkové patice zapadnout do zárezu v kruhovém otvoru elektronkové objímky.

Objímky elektronek jsou upevněny pomocí plochých nýtů, které jsou pod montážní deskou zakrouceny. Při výměně téhoto objímk po odpájení přívodů, nýty silnými kleštěmi vyrovnáme tak, aby volně prošly obdélníkovými otvory montážní desky. (Náhradní ploché nýty pro objímku elektronky UCH 21 — obj. č. V5 P1 142, pro objímku elektronky UY 1 N — obj. č. PA 051 02).

● SEŘÍZENÍ UKAZATELE

1. Vyjměte přístroj ze skříně (viz odst. »Vyjímání přístroje ze skříně«).
2. Ladicí kondensátor naříďte na největší kapacitu.
3. Rozevřete zárezy v držáku stupnicového ukazatele a ukazatel naříďte tak, aby se kryl se značkami na pravé straně dlouhovlnné stupnice a stupnice rozeštřeného pásmá 31 m.
4. Držák opět stiskněte, aby ukazatel držel pevně na lanku, přejedte několikrát laděním celou stupnici a

přesvědčte se, souhlasí-li ukazatel na pravém dorazu se značkou.

● VÝMĚNA STUPNICOVÉHO UKAZATELE

1. Vyjměte přístroj ze skříně (viz »Vyjímání přístroje ze skříně«).
2. Odejměte stupnici (viz »Výměna stupnice«).
3. Rozevřete zárezy na držáku ukazatele a vyvlekněte lanko.
4. Opilujte jeden konec vodicí tyče ukazatele a vysuňte ji z otvoru držáku stínítka i ukazatele. Ukazatel vyvlekněte z drážky stínítka a odejměte.
5. Nový ukazatel opatrně provlékněte drážkou stínítka tak, abyste ukazatel ani stínítko neodřeli, nasuňte vodicí tyč do otvoru držáku ukazatele i stínítka a pak ji na konci rozmáčknutím zajistěte proti vysunutí.
6. Upevněte stupnici (viz odst. »Výměna stupnice«).
7. Nařídte stupnicový ukazatel (viz. odst. »Seřízení ukazatele«) a přístroj opět zamontujte do skříně.

● HNACÍ MOTOUZ

Délka hnacího motouzu opatřeného očky na obou koncích je cca 335 mm od jednoho upevnovacího bodu k druhému.

● VÝMĚNA HNACÍHO MOTOUZU

1. Vyjměte přístroj ze skříně (viz odst. »Vyjímání přístroje ze skříně«).
2. Jeden konec motouzu opatřený očkem provlékněte zespodu mezi ladící osou a montážní deskou, veděte přes skluzný váleček po spodním obvodu ladícího bubnu, kde jej prostrčte obdélníkovým otvorem a navlékněte na spirálové pero, které je ve výlisku na protilehlé straně.
3. Druhý konec motouzu uřízte 2,5× (proti směru pohybu hodinových ručiček, směrem k ladícímu knoflíku) kolem ladící osy, provlékněte opět otvorem v montážní desce a veděte kolem prohnuté destičky kolmo na buben. Po protažení otvorem v bubnu zaklesněte očko motouzu rovněž na spirálové pero.


● LANKO PRO POHON STUPNICOVÉHO UKAZATELE

Je to ocelové lanko 0,3 mm silné s očky 2,5 mm Ø na obou koncích. Délka lanka je 960 mm, měřeno od jednoho upevnovacího bodu k druhému. Na lanku je navlečena isolační trubička Ø 0,5 mm, dlouhá cca 12 mm, v které je lanko stisknuto držákem stupnicového ukazatele.

● NAVLÉKÁNÍ LANKA PRO POHON STUPNICOVÉHO UKAZATELE

1. Vymontujte přístroj ze skříně (viz odst. »Vyjímání přístroje ze skříně«).
2. Ladicí kondensátor naříďte na největší kapacitu. Očko připraveného lanka navlékněte do tažného pera, které je zaklesnuto na výlisku uvnitř ladícího bubnu. Lanko veděte na pravou stranu ladícího bubnu směrem dolů, dále na horní obvod levé kladky, podél vodicí tyče ukazatele přes pravou kladku a po levém obvodu ladícího bubnu na tažné pero.

3. Naříďte stupnicový ukazatel (viz odst. »Seřízení ukazatele«).

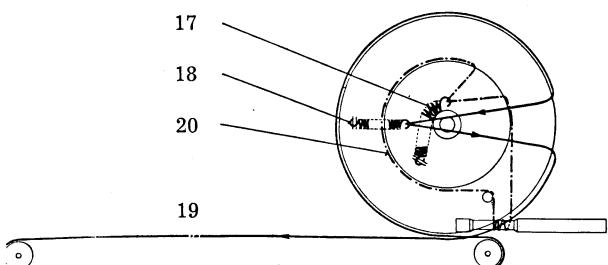

Obr. 3. Schema náhonu.

● VÝMĚNA DESTIČKY SE ZDÍRKAMI ANTENY A UZEMĚNÍ

1. Vyjměte přístroj ze skříně (viz odst. »Vyjímání přístroje ze skříně«).
2. Odpázejte přívody s obou zdírek a s cívky mf odládovače L 1.
3. Odvrtejte 3 trubkové nýty, kterými je destička upevněna na chassis.
4. Je-li třeba, odvrtejte rovněž dva duté nýty přidržující cívku mf odládovače L 1 a přinýťte ji na novou destičku.
5. Novou destičku i s mf cívkou přišroubujte k chassis třemi šrouby M 3. Matičky šroubů zajistěte proti uvolnění zajišťovacím lakem.
6. Na pájecí body mf odládovače a obou zdírek připájete opět odňaté přívody. Je-li poškozena cívka mf odládovače, stačí vyměnit jen ji.

● VLNOVÝ PŘEPINAČ

Vlnový přepinač má dvě přepínací destičky, které jsou vsunuty do montážní desky. Rotor se otáčí ve statoru o 30° pro jednotlivé přepínací polohy. V schématu je přepinač zakreslen v poloze pro rozestřené pásmo 31 m.

● VÝMĚNA VLNOVÉHO PŘEPINAČE

1. Vyjměte přístroj ze skříně (viz odst. »Vyjímání přístroje«).
2. Vlnový přepinač přepněte na rozestřené pásmo 31 m.
3. Rozehněte vodicí úhelník osy vlnového přepinače a osu vytáhněte z obou přepínacích kotoučků. (Pozor, aby nevypadl skluzný váleček pod aretačním kotoučkem.)
4. Odpázejte přívody od vadné přepínací destičky, vadnou destičku rozlomte a odejměte.
5. Otvory v chassis, ve kterých byla zasunuta přepínací destička, vyrovnejte tak, aby se do nich mohla zasunout destička nová.
6. Rotor nové přepínací destičky naříďte do polohy rozestřeného pásmá 31 m a destičku nasuňte do otvorů v chassis.
7. Nasuňte osu vlnového přepinače do vodicího úhelníku a do přepínacích kotoučků tak, aby závit v ose byl souběžně s montážní deskou.
8. Stisknutím vodicího úhelníku zajistěte osu vlnového přepinače proti vysunutí.

9. Vsunutím silného šroubováku do otvoru montážní desky vedle přepínací destičky a jeho natočením destičku upevněte.

10. Připájete spoje do příslušných pájecích oček.

11. Spojte a kondensátory urovnejte do původních poloh tak, aby mezi nimi nebyly zkraty; přijimač uveděte do provozu.

● VÝMĚNA PŘEPINAČE TÓNOVÉ CLONY

1. Odšroubujte zadní stěnu, spodní kryt a knoflík regulátoru hlasitosti povytáhněte.
2. Odpázejte přívody od spinače tónové clony.
3. Odvrtejte 2 trubkové nýty a destičku se spinačem odejměte.
4. Novou destičku se spinačem zasuňte pod osu regulátoru a přišroubujte ji dvěma šroubkami.
5. Přívody opět připájete.
6. Přišroubujte zadní stěnu a spodní kryt.

● VÝMĚNA REGULÁTORU HLASITOSTI (R 17)

1. Odšroubujte zadní stěnu a spodní kryt.
2. Odpázejte přívody síťového spinače a regulátoru hlasitosti.
3. Povytáhněte knoflík regulátoru hlasitosti, vyšroubujte matku upevňující regulátor k chassis, osu regulátoru vysuňte z kovové trubky a vadný regulátor odejměte.
4. Nový regulátor provlékněte držákem chassis, na osu navlékněte matku a osu nasuňte do kovové trubky. Matkou regulátoru k chassis upevněte.
5. Přívody na síťový spinač a regulátor opět připájete.

● DESTIČKY SE ZDÍRKAMI PRO GRAMOFONOVOU PŘENOSKU A DALŠÍ REPRODUKTOR jsou připevněny přišroubením výstupků montážní desky.

● VÝMĚNA LADICÍHO KONDENSÁTORU (C 8, C 20)

1. Odšroubujte zadní stěnu a spodní kryt (přístroj není třeba vyjmímat ze skříně).
2. Odpázejte přívody (2 od statoru ladicího kondensátoru a 1 zemicí).
3. Povolte stavěcí šrouby převodového bubnu.
4. Vyšroubujte 3 šrouby, kterými je ladící kondensátor upevněn k chassis, kondensátor vysuňte z ladícího bubnu a nahraďte novým.
5. Nový ladící kondensátor opět přišroubujte a šroubky zajistěte lakem.
6. Připájete spoje.
7. Kondensátor naříďte na největší kapacitu a ladící buben natočte tak, aby se stupnicový ukazatel kryl se značkami na pravé straně dlouhovlnného rozsahu a rozestříleného pásmá.
8. Stavěcí šrouby ladícího bubnu utáhněte a zajištěte lakem.
9. Přijimač přelaďte podle odst. »Vyvažování vstupních a oscilačních obvodů«.

● VÝMĚNA PŘEVODNÍHO TRANSFORMÁTORU

1. Vyjměte přístroj ze skříně (viz »Vyjímání přístroje ze skříně«).
2. Odpájete spoje od vadného transformátoru.
3. Silnými kleštěmi vyrovnejte pod chassis jazyčky, kterými je transformátor přichycen k montážní desce.

4. Nasadte nový transformátor a upevněte ho nakroucením upevňovacích jazýčků silnějšími kleštěmi tak, aby pevně držel.
5. Připájajeje spoje na nový transformátor.

• VÝMĚNA DESKY PŘEPINAČE SÍŤOVÉHO NAPĚTI

1. Odšroubujte zadní stěnu a spodní kryt.
2. Odpájajeje přívody od vadné přepínací desky.
3. Uvolněte přichytky držící vodící kolík přepínacího kotoučku a odejměte jej.
4. Rozlomte a odstraňte vadnou přepínací desku.
5. Vyrovnejte upevňovací jazýčky montážní desky, navlékněte na ně novou přepínací desku a nakroucením jazýčku desku upevněte.
6. Na kolíčky navlékněte spoje a připájajeje.
7. Před zapojením přijimače na síť prohlédněte spoje, aby mezi nimi nebyl zkrat. Nastrčte přepínací kotouček kolíčkem do otvoru přepínací desky a nařídte jej na správné napětí.
8. Přišroubujte spodní kryt.

• VÝMĚNA CÍVEK (V KOVOVÝCH KRYTECH)

Podle toho, kterou cívku vyměňujeme, nutno buď přístroj vymontovat ze skříně, nebo stačí odejmout zadní stěnu a spodní kryt.

1. Odpájajeje přívody od vadné cívky.

2. Vyrovnejte silnějšími kleštěmi rohy výstupků montážní desky, kterým je cívka upevněna, cívku odejměte a nahraďte novou, kterou natočte stejným způsobem (k orientaci slouží buď barevná skvrna nebo výlisek v obrubě spodku cívky).

3. Připájajeje přívody a silnějšími kleštěmi přihrňte cpět rohy výlisků montážní desky.

POZNÁMKA

Uloží se příchytnka vylišovaná z chassis, nahraďte ji přípravkem obj. čís. EK 514 30, který se zasune do čtyřhranných výřezů v okrajích otvoru montážní desky posunutých vždy o 90°.

• REPRODUKTOR

Reprodukтор je upevněn třemi šrouby, které jsou zasušeny v ozvučníci.

Příčiny špatného přednesu bývají:

1. Uvolnění některých součástek ve skříni.
2. Znečištění vzduchové mezery reproduktoru.
3. Porušení správného středění (navlnutí).

Při opravě reproduktoru dbejte, aby pracoviště bylo prosto jakýchkoliv kovových pilin. Po vyčištění mezery od pilin (nejlépe plachým kolíčkem omotaným vatou) nebo po výměně membrány kmitací cívku znova pečlivě vystředite pomocí proužků papíru vsunutých mezi cívku a trn magnetu. Po skončené opravě ihned navlékněte ochranný obal.

PROUDY A NAPĚTÍ ELEKTRONEK

Při napětí sítě		220 V				120 V				Vf V
Elektronky		Va V	Vg ₂ V	Ia mA	Ig ₂ mA	Va V	Vg ₂ V	Ia mA	Ig ₂ mA	
UCH 21	heptoda	157	82	1,9	4,8	88	63	0,74	2,35	20
	trioda	112	—	4,2	—	68	—	1,53	—	
UCH 21	heptoda	157	82	3,4	3,4	88	62	1,8	1,38	20
	trioda	56	—	1,5	—	28	—	0,85	—	
UBL 21	duodioda pentoda	182	157	50	7,5	98	90	20	3,5	55
UY 1 N	jednocestný usměrňovač	200	—	77	—	110	—	37	—	50
Elektrolytické kondensátory		C 30; 190 V C 29; 157 V				C 30; 100 V C 29; 90 V				

Měřeno přístrojem o vnitřním odporu 1000 Ω/V proti chassis. Přijimač přepnut na střední vlny, ladící kondenzátor nařízen na největší kapacitu, regulátor hlasitosti na nejmenší hlasitost.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou střední hodnoty měřené na větším množství přijimačů, proto ani větší úchytky od uvedených hodnot neznamenají ještě vadu přijimače.

NÁHRADNÍ DÍLY

Obr.	Pos.	Mechanické díly	Obj. číslo	Poznámky
4	1	skříň	PA 257 11*	
4	2	ozdobná mřížka	PF 739 02	
4	2a	ozdobný rámeček	1PF 109 02	pro 405U-I
5	3	ozvučnice	PF 110 19	pro 405U-0
	4	zadní stěna	PF 132 19	
5	5	držák zadní stěny	PA 633 13	
5	6	spodní kryt	PF 806 54	
4	7	knoflík kulatý	PA 243 13	
4	8	knoflík přepinače	PA 243 11	
	9	plombovací kalíšek	PA 449 00	
4	10	stupnice	PF 157 69	
	11	gumový kroužek na stupnici	EK 764 50	
7	12	stínítko	PA 614 03	
4	13	ukazatel	PF 166 01	
7	14	vodicí tyč ukazatele	PA 892 00	
6	15	převodový buben	EK 399 10	
7	16	převodová kladka	EK 401 00	
3	17	napínací pero provázku	EK 975 86	
3	18	napínací pero lanka	EK 975 30	
3	19	lanko ocelové	M4—37	
3	20	provázek	M4—38	
7	21	ladicí osa	PA 726 63	
7	22	zajišťovací kroužek osy	NTN 029—3,2 Stz	
7	23	osa regulátoru hlasitosti	PA 726 16	
7	24	vypínačí kotouček clony	PA 670 05	
7	25	trubka pro kotouček clony	PA 910 00	
7	26	zajišťovací kroužek osy	NTN 028—5—St	
7	27	vypínač tónové clony	PK 521 00	
	28	gumová průchodka pod lad. kondensátor	EK 323 00	
7	29	přichytka síťové šnůry	EK 514 35	
	30	síťová šnůra se zástrčkou	PF 615 00	
7	31	osa vlnového přepinače s aretační deskou	PF 705 16	
6	32	aretační pero vlnového přepinače	PA 783 09	
	33	skluzný váleček aretace	PA 013 09	
	34	kotouček vln. přepinače P 1	PK 533 08	
	35	kotouček vln. přepinače P 2	PK 533 09	
6	36	objímka elektronky UY 1 N	PK 497 02	
6	37	objímka elektronky řady U 21	PK 497 01	
5	38	destička s vývody »antena-zem« s odlaďovačem	PK 852 04	
5	39	zdířková deska pro další reproduktor	PF 806 02	
5	40	zdířková deska pro přenosku	PF 523 02	
5	41	přepinač »gramofon - radio« P 3	EK 133 10	
	42	náhradní držák pro cívky	EK 514 30	
7	43	deska přepinače síťového napětí	PF 806 40	
5	44	knoflík síťového přepinače	PK 461 01	
	45	zajišťovací hmota	PM 046 03	
	46	osvětlovací žárovka 6-7V/0,3A	PN 866 03	
6	47	objímka osvětlovací žárovky	PF 498 05	
6	48	objímka osvětlovací žárovky s háčkem	PF 498 09	
	49	reprodukтор	PN 632 06	
	50	membrána s cívkou	PF 759 05	
	51	lemovací kroužek	PA 029 09	
	52	prokládací kroužek	PA 265 03	
	53	obal reproduktoru	PV 791 16	

* Skříně pro přijimače 405 U mají stejné objednací číslo, ale otvory pro upevnění ozvučnice jsou vrtány výše a ubroušeny přečnívající výstupy.


ELEKTRICKÉ DÍLY

L	Cívky	Odpor Ω	Obj. číslo	Poznámky
1	mf odladčovač	40 Ω	PK 586 31	
2				
3	antenní; krátké vlny	{ $2,9 \Omega$ 1 Ω	PF 600 06	
4				
5				
6	antenní; střední a dlouhé vlny	{ 31,3 Ω 7,3 Ω 130,5 Ω 44,8 Ω	PK 590 06,1	
7				
11				
12				
13	oscilátor; krátké a střední vlny	{ < 1 Ω 2,3 Ω 1 Ω	PK 590 07	
14				
15				
16				
17	oscilátor; dlouhé vlny	{ 8 Ω 17,2 Ω	PF 600 04	
21				
22	I. mf transformátor	{ 9,4 Ω 9,4 Ω	PK 854 17	
23				
24+24'	II. mf transformátor	{ 9,4 Ω 10 Ω	PK 854 19	
28, 29	převodní transformátor	1200 Ω , 1800 Ω	EK 100 25	
30				
31	výstupní transformátor	{ 141 Ω < 1 Ω	PN 673 13	


C	Kondensátory	Hodnota	Provoz. napětí	Obj. číslo	Poznámky
1	slídový	40 pF \pm 10%	500 V	TC 200 40/A	
2	svitkový	5000 pF \pm 20%	1000 V	TC 105 5k	
3	svitkový	1000 pF \pm 20%	1000 V	TC 105 1k	
4	slídový	40 pF \pm 10%	500 V	TC 200 40/A	
5	doladovací	25 pF		PN 700 00	
6	doladovací	25 pF		PN 700 00	
7	slídový	74 pF \pm 2%	500 V	TC 200 74/C	
8, 20	ladící	2×400 pF		EK 215 24	
9	slídový	43 pF \pm 2%	500 V	TC 200 43/C	
10	slídový	100 pF \pm 10%	500 V	TC 200 100/A	
11	slídový	80 pF \pm 10%	500 V	TC 200 80/A	
12	slídový	40 pF \pm 10%	500 V	TC 200 40/A	
13	doladovací	25 pF		PN 700 00	
14	slídový	396 pF \pm 1%	500 V	TC 201 396/D	
15	slídový	170 pF \pm 10%	500 V	TC 201 170/A	
16	doladovací	25 pF		PN 700 00	
17	slídový	105 pF \pm 1%	500 V	TC 200 105/D	
18	doladovací	30 pF		PN 703 01	
19	slídový	45 pF \pm 1%	500 V	TC 200 45/D	
21—24	slídový	103 pF \pm 5%	500 V	TC 200 103/B	
25	slídový	95 pF \pm 2%	500 V	TC 200 95/C	
26	slídový	100 pF \pm 10%	500 V	TC 200 100/A	
27	svitkový	50000 pF \pm 20%	250 V	TC 102 50k	
28	svitkový	0,1 μ F \pm 20%	250 V	TC 102 M1	
29, 30	elektrolyt	2×50 μ F + 50%—20%	250/275 V	TC 517 50/50M	

C	Kondensátory	Hodnota	Provoz napětí	Obj. číslo	Poznámky
31	elektrolyt	25 μ F + 50%—20%	30/35 V	TC 501 25M	
32	svitkový	25000 pF \pm 20%	250 V	TC 102 25k	stíněný PF 717 00
33	slídový	80 pF \pm 10%	500 V	TC 200 80/A	
34	slídový	100 pF \pm 10%	500 V	TC 200 100/A	
35	svitkový	50000 pF \pm 20%	160 V	TC 101 50k	
36	svitkový	10000 pF \pm 20%	250 V	TC 102 10k	
37	slídový	7 pF \pm 10%	500 V	TC 200 7/A	
38	svitkový	5000 pF \pm 20%	1000 V	TC 105 5k	
39	svitkový	25000 pF \pm 20%	600 V	TC 104 25k	
40	dolaďovací	25 pF		PN 700 00	
41	svitkový	20000 pF \pm 20%	1000 V	TC 105 20k	
42	slídový	105 pF \pm 2%	500 V	TC 200 105/C	


R	Odpory	Hodnota	Zatížení	Obj. číslo	Poznámky
1	drátový	170 $\Omega \pm 5\%$	7 W	EK 300 60	
2	drátový	125 $\Omega \pm 5\%$	1 W	TR 502 125/B	
3	vrstvový	50000 $\Omega \pm 13\%$	0,25 W	TR 101 50k	
4	drátový	350 $\Omega \pm 10\%$	4 W		
5	drátový	130 $\Omega \pm 5\%$	6 W	PF 674 01	
6	drátový	360 $\Omega \pm 5\%$	4,5 W		
7	vrstvový	0,8 M $\Omega \pm 13\%$	0,25 W	TR 101 M8	
8	vrstvový	25 $\Omega \pm 5\%$	0,25 W	TR 101 25/B	
9	vrstvový	12500 $\Omega \pm 13\%$	0,5 W	TR 102 12k 5	
10	vrstvový	10000 $\Omega \pm 13\%$	1 W	TR 103 10k	
11	vrstvový	1250 $\Omega \pm 13\%$	2 W	TR 104 1k 25	
14	vrstvový	64000 $\Omega \pm 13\%$	0,5 W	TR 102 64k	
15	vrstvový	1 M $\Omega \pm 13\%$	0,25 W	TR 101 1M	
16	vrstvový	50000 $\Omega \pm 13\%$	0,25 W	TR 101 50k	
17	potenciometr	0,5 M Ω log.		WN 697 18	s vypinačem
18	vrstvový	20000 $\Omega \pm 13\%$	0,25 W	TR 101 20k	
19	vrstvový	0,4 M $\Omega \pm 13\%$	0,25 W	TR 101 M4	
20	vrstvový	1 M $\Omega \pm 13\%$	0,25 W	TR 101 1M	
22	vrstvový	1 M $\Omega \pm 13\%$	0,25 W	TR 101 1M	

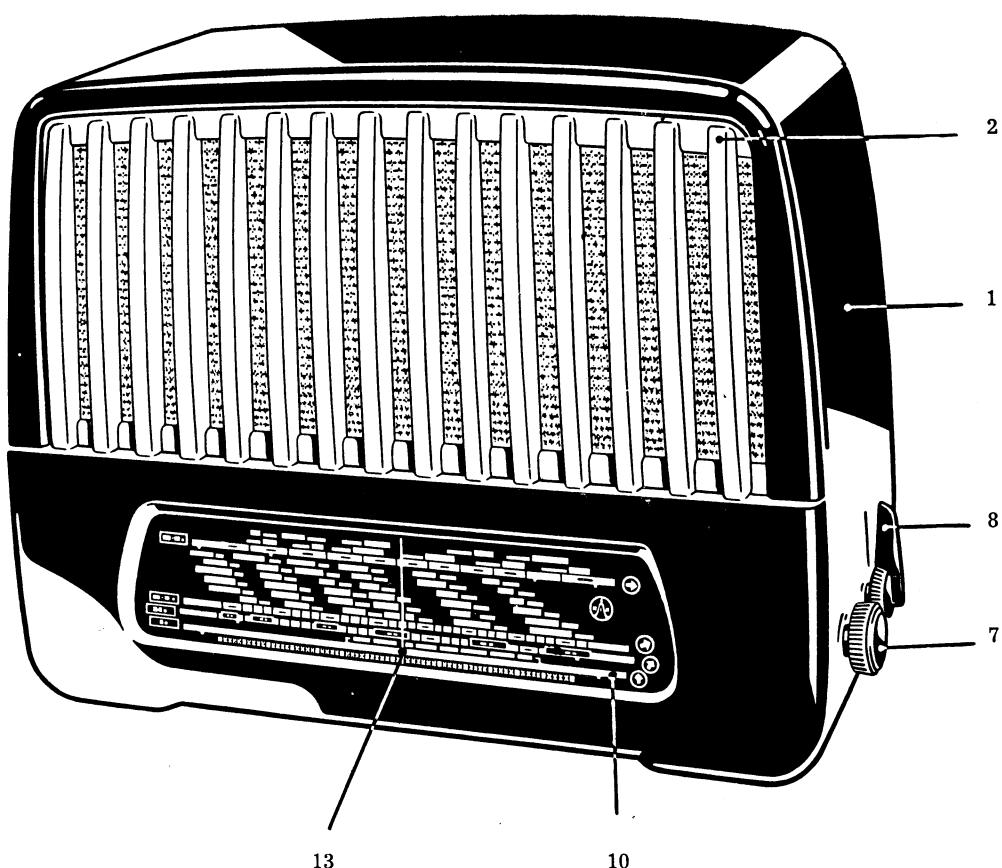


Obr. 4. Přijimač 405 U-I

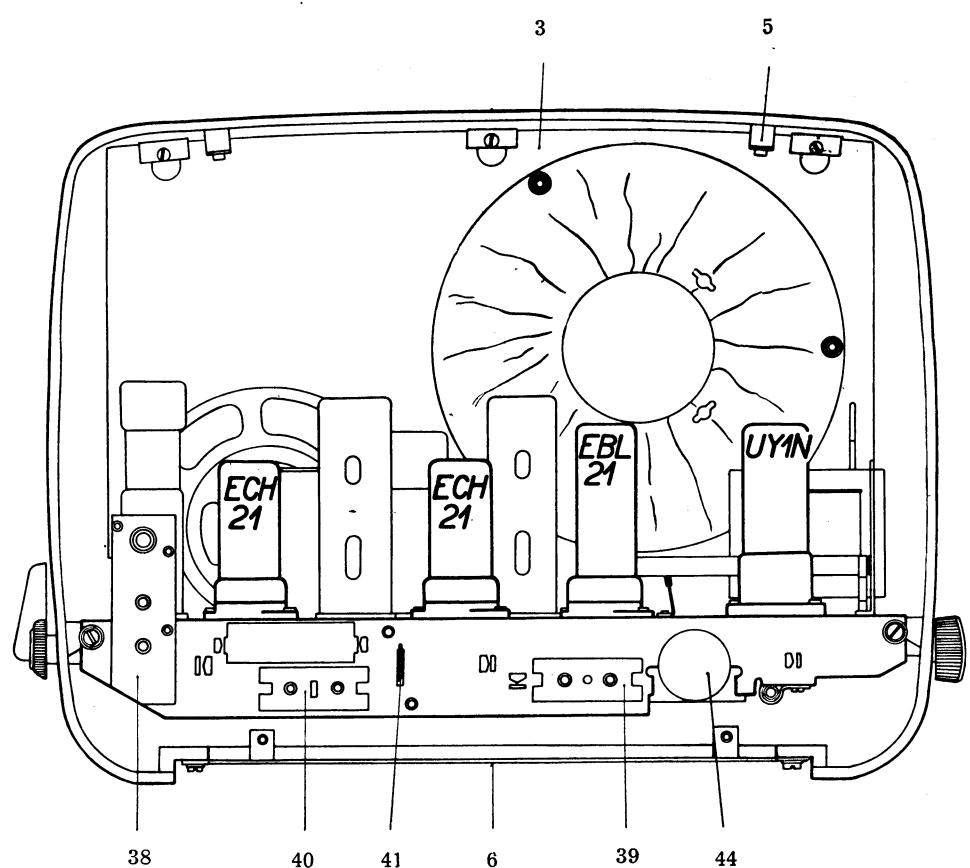

Obr. 5. Pohled do přijimače

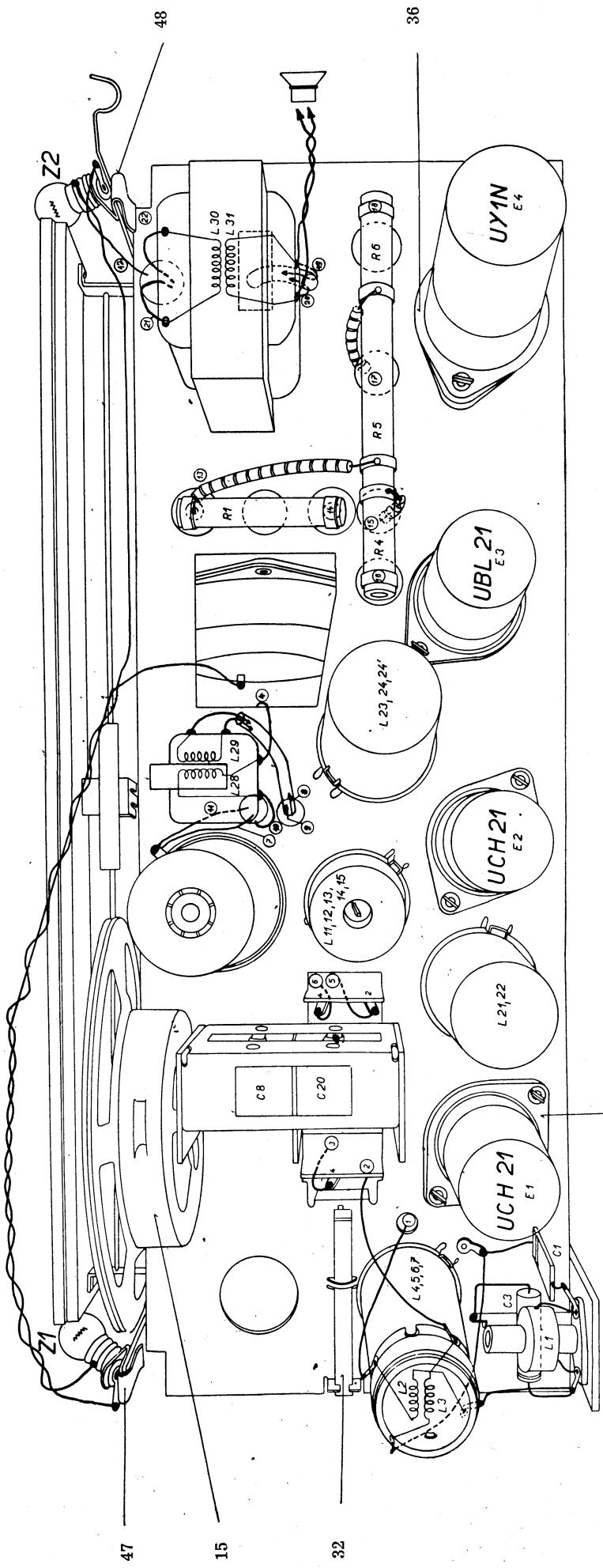

Obr. 6. Zapojení přijímače na chassis.

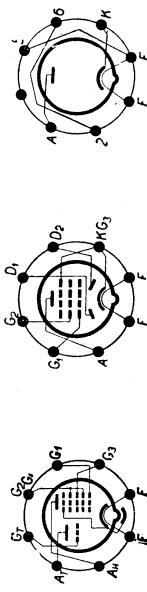


UCH 21 UBL 21 UY 1N


UBL 21

UCH 21


R	3	9	7	10	15, 8, 14	2	20	19	18	16	22	17	11		
C	4, 2	405, 7, 27, 6, 10, 42, 9, 15, 26, 11, 18, 20, 8, 17, 9, 16	35	12	29	30, 14	13	25	28	36	32	34	37	38	
L	4, 5, 6, 7	16, 17	21	22	11, 12, 13, 14, 15	23	24	25	26	27	23	24	25	39	41

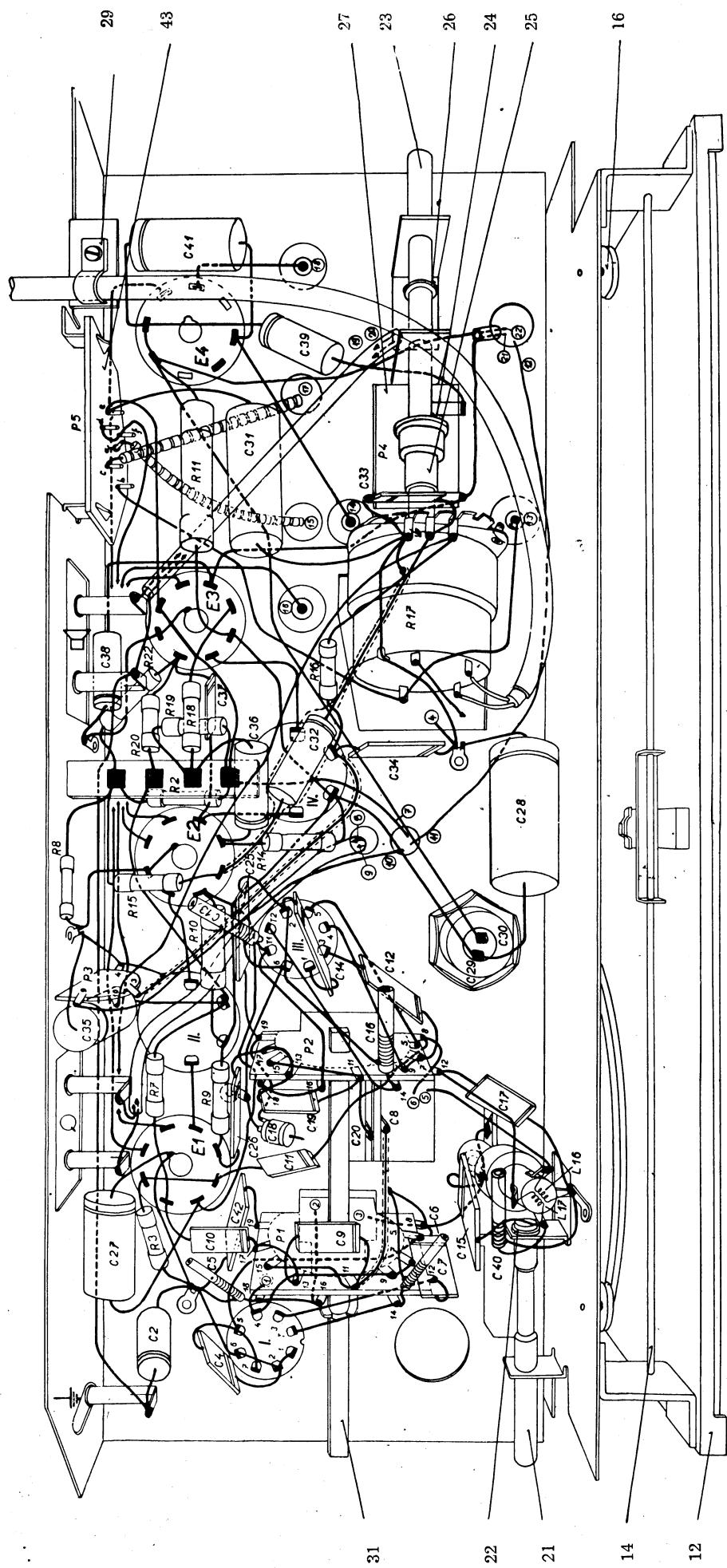

Obr. 7. Zapojení přijímače pod chassis.

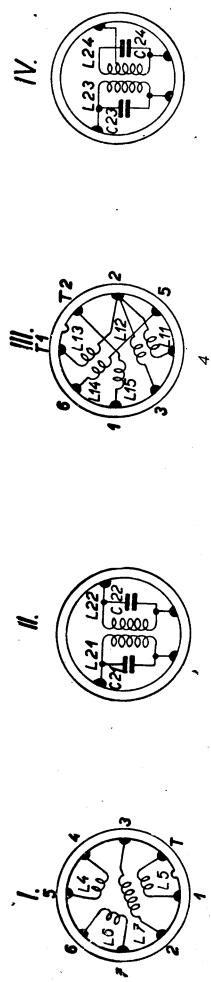

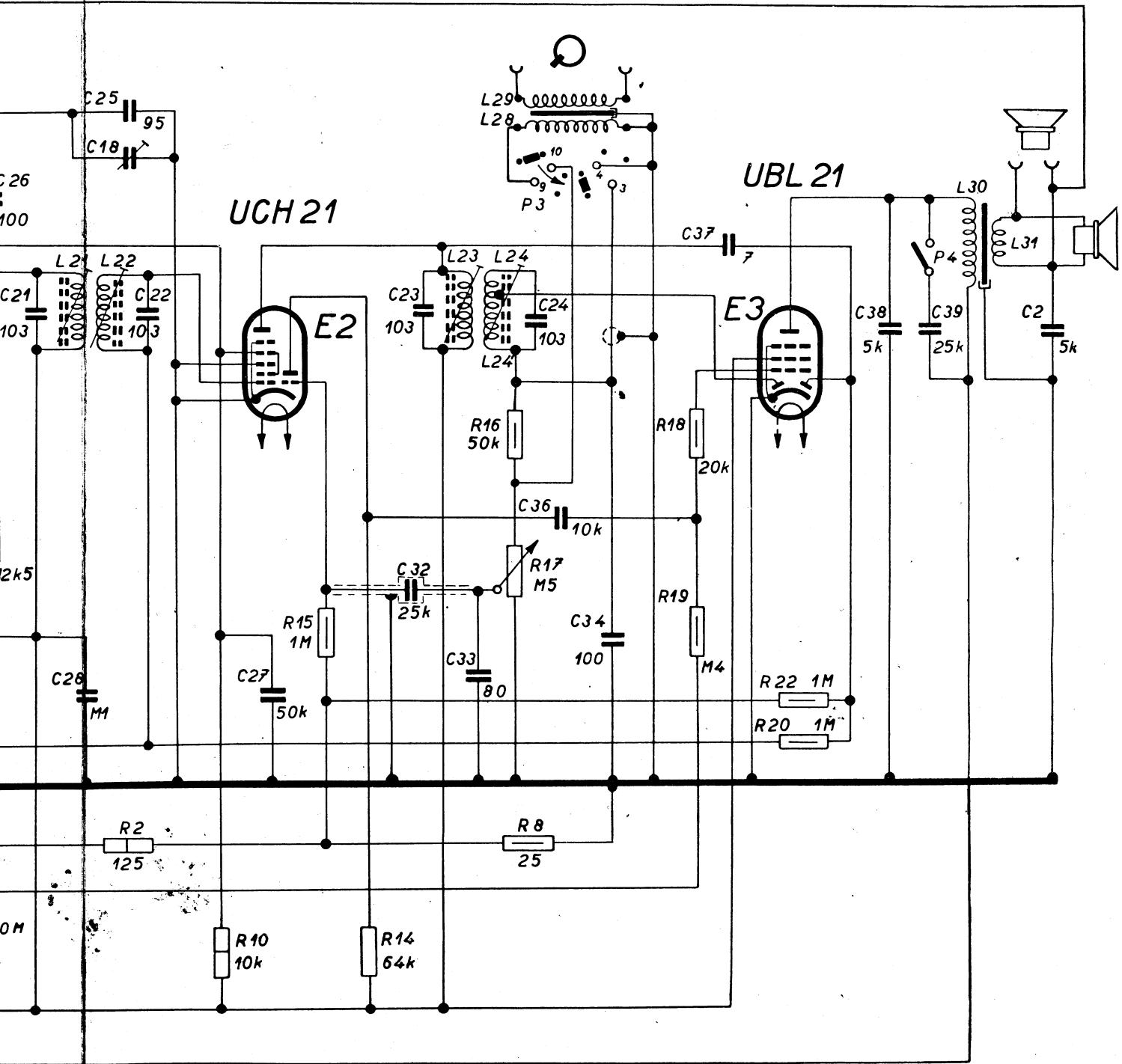
2 10 15 14 16,17 8 18,19 20 22
35,29,26,21,28,25,18,22 27 32 23 33 24 36 34 37 38 39 2
21,22 23,24,24' 29 28 30 31



Doteková deska P 1	Doteková deska P 2
9, 17—18—19	8—9, 17—18—19
8, 15—16—17	7—8, 15—16—17
5, 13—14—15	4—5, 13—14—15
11—12—13	2—4, 11—12—13

Schema zapojení přijimače **TESLA „405 U“**

R	3,1,4	5,6,7,42	8	9	10	7	6,5	3,1,4	11	12,41,14,15	13	16,17,40,31,30,19,20,35,29,26,21,28,25,1	11	9
C	3,1,4	5,6,7,42								11,12,14,16,13,15,17				
L	1	2,4,6,3,5,7												21,22

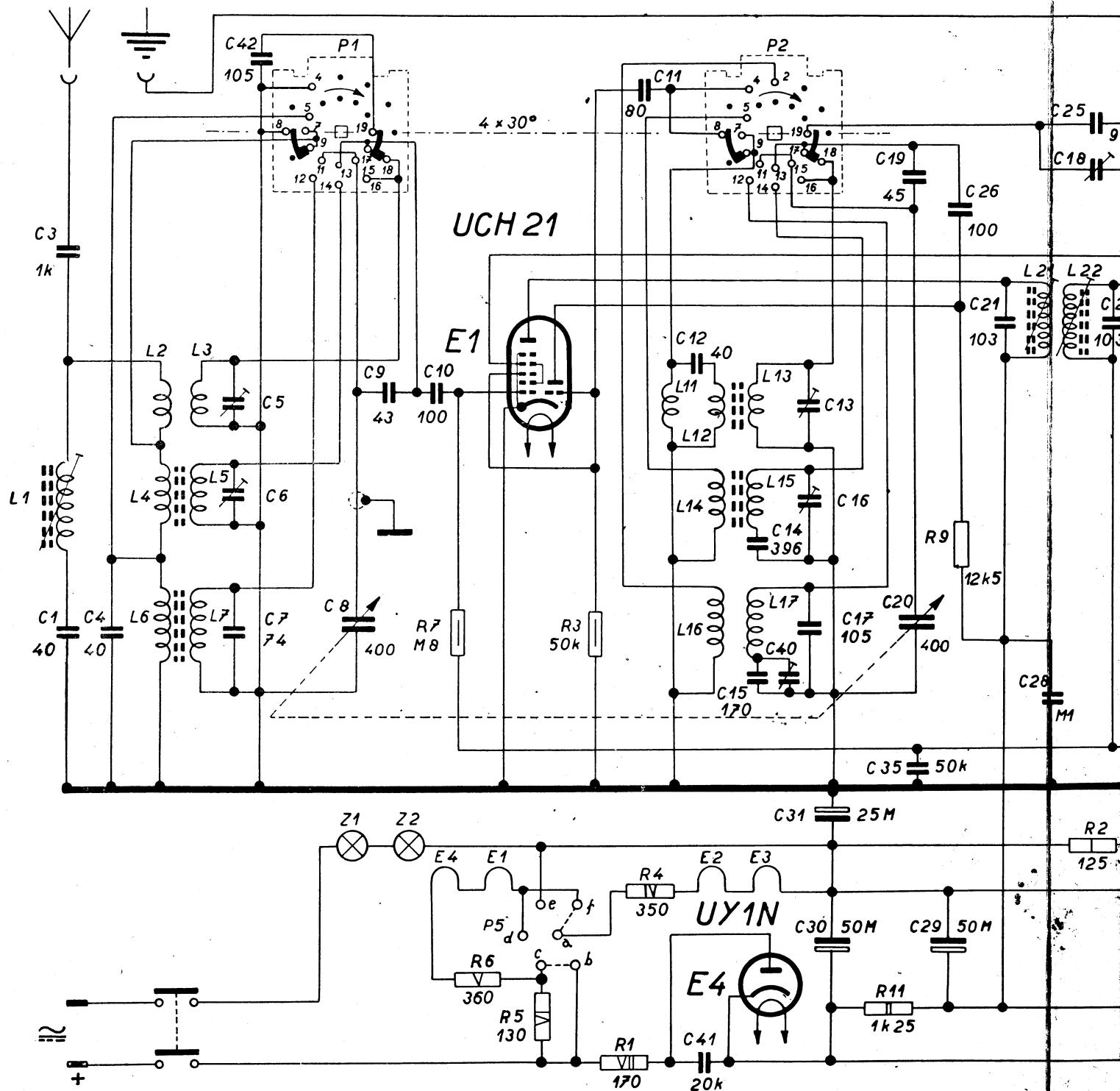

100	— —	100 pF	— —	0.25W
10k	— —	10000 pF	— —	0.5 W
1M	— —	1 μF	— —	1 W
100	— —	100 Ω	— —	2 W
10k	— —	10000 Ω	— —	3 W
1M	— —	1 MΩ	— —	4 W

Síťový přepojoval P 5	
120 V	a—b d—e
150 V	a—c e—f
220 V	a—f b—c
240 V	a—d

Vlnové rozsahy	Doteková deska P 1
rozestřené pásmo 31 m	8—9, 17—18—19
krátké vlny 16—51 m	7—8, 15—16—17
stř. vlny 187—572 m	4—5, 13—14—15
dl. vlny 1000—2000 m	11—12—13