

1.922 Stojoanové gramorádio 1122A „HUMORESKA“ a 1122A-2 „HUMORESKA 2“

Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p.

Zapojení:

Šestiobvodový, 3+1 elektronkový superheterodyn na středních, dlouhých a krátkých vlnách — osmiobvodový, 5+1 elektronkový superheterodyn na velmi krátkých vlnách — s vestavěným čtyřrychlostním gramofonem k napájení ze střídavé sítě.

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: paralelní a sériový odladovač mezifrekvence — indukční vazba s prvním laděným vf obvodem na krátkých a středních vlnách, proudová kapacitní na dlouhých vlnách — otáčivá feritová anténa pro střední a dlouhé vlny — první vf obvod laděný změnou kapacity — heptodová část první elektronky jako směšovač, triodová jako oscilátor — oscilátorový obvod s indukční zpětnou vazbou na krátkých vlnách, s proudovou kapacitní zpětnou vazbou na středních a dlouhých vlnách — první dvouobvodová mf pásmová propust s indukční (skokem proměnnou) vazbou — pentodová část pentody-duodiody jako řízený mf zesilovač — druhá dvouobvodová mf pásmová propust s indukční vazbou — demodulace a usměrnění napětí pro automatické vyrovnanávání citlivosti diodou druhé elektronky — optický ukazovatel vyládění — gramofonová přenoska a diodový výstup pro připojení magnetofonu — regulátor hloubek s tónovým rejstříkem „REČ“ — fyziologická regulace hlasitosti reprodukce — triodová část třetí elektronky jako nf zesilovač — odpornová vazba s pentodovou částí koncové elektronky, kombinovaná s regulátorem výšek a tónovým rejstříkem „BAS“ — výkonový zesilovač nf signálu, stabilizovaný nf zpětnou vazbou — přizpůsobovací transformátor — kmitočtově závislá nf záporná zpětná vazba do mřížkového obvodu nf zesilovače a do obvodu gramofonové přenosky — hloubkový a výškový reproduktor — tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, feritové antény, vývodů pro magnetofon a gramofonovou přenosku, šířky mf pásmá, tónového rejstříku a vypínání sítě — vývody pro další reproduktor s vypínačem vestavěných reproduktorů — čtyřrychlostní gramofonové šasi — dvoucestné usměrnění anodového napětí selenovým usměrňovačem — plošné spoje.

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: symetrikační a přizpůsobovací anténní obvod — indukční vazba se vstupním obvodem naladěným na střed rozsahu vkv — první trioda vstupní elektronky jako vf zesilovač s uzemněnou mřížkou — vf obvod laděný plynule změnou indukčnosti — můstková kapacitní vazba s mřížkovým obvodem druhé triodové části vstupní elektronky, pracující jako kmitající aditivní směšovač — indukční vazba s oscilátorovým obvodem laděným v souběhu se vstupním obvodem změnou indukčnosti — můstková kompenzace vnitřní kapacity směšovače pro mezifrekvenci — první dvouobvodová mf pásmová propust — heptodová část heptody-triody jako mf zesilovač — druhá dvouobvodová mf pásmová propust — pentodová část třetí elektronky jako mf zesilovač a omezovač — poměrový detektor s dvojitou diodou — zapojení k zvýšení účinnosti omezovače, využívající hradicí mřížky třetí elektronky. Dále jako při příjmu amplitudově modulovaných signálů.

Hlavní technické údaje:

Vlnové rozsahy: 4; 4,08 až 4,58 m (73,5 až 65,5 MHz), 16,6 až 50,4 m (18 až 5,95 MHz), 187 až 577 m (1 606 až 520 kHz), 1 000 až 2 000 m (300 až 150 kHz)

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově modulovaných signálů 10,7 MHz


Průměrná citlivost: krátké vlny 35 µV, střední vlny 20 µV, dlouhé vlny 25 µV, velmi krátké vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 3 µV

Průměrná selektivnost: pro krátké, střední a dlouhé vlny 28 a 40 dB, pro velmi krátké vlny 30 dB


Výstupní výkon: 2 W (pro 5 % zkreslení)

Reproduktoři: 2; jeden oválný 255×160 mm a jeden kruhový výškový průměru 100 mm; impedance kmitacích cívek obou reproduktorů 4 Ω. (U provedení 1122A použít také reproduktor kruhový průměru 200 mm).

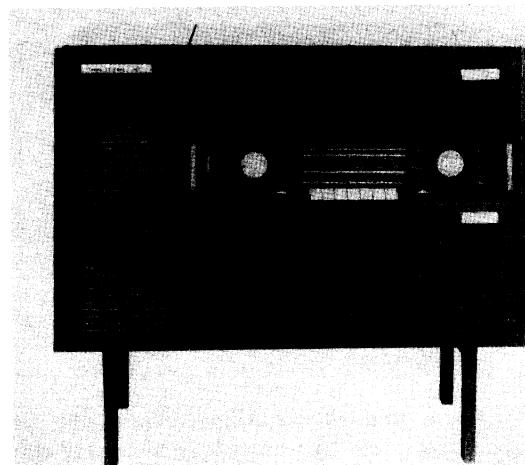Gramofon: čtyřrychlostní, rychlosť otáčení 78, 45, 33 1/3, 16 2/3 ot/min, automatické vypínání



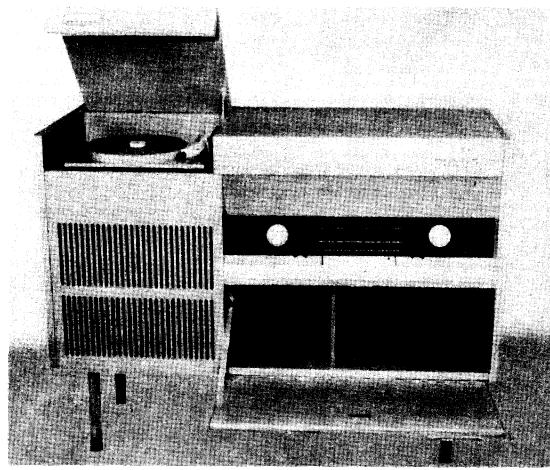Stojoanové gramorádio 1122A „HUMORESKA“, výroba 1967 až 1968




Stojoanové gramorádio 1122A-2 „HUMORESKA 2“, výroba 1968 až 1969

Přenoska: piezoelektrická se safirovými hroty pro standardní a dlouhohrající desky

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 nebo 220 V

Příkon: 60 W i s gramofonovým motorem

Sladování: Vymontujte šasi přijímače ze skříně. Stupnicový ukazovatel pro běžné vlnové rozsahy (horní) naříďte tak, aby se kryl se středy trojúhelníkových značek na pravém konci ladící stupnice, je-li ladící kondenzátor nařízen na největší kapacitu. Stupnicový ukazovatel velmi krátkých vln (dolní) naříďte tak, aby se na pravém dorazu kryl s trojúhelníkovou značkou na pravém konci stupnice velmi krátkých vln. Regulátory tónových korekcí naříďte na největší výšky a hloubky.

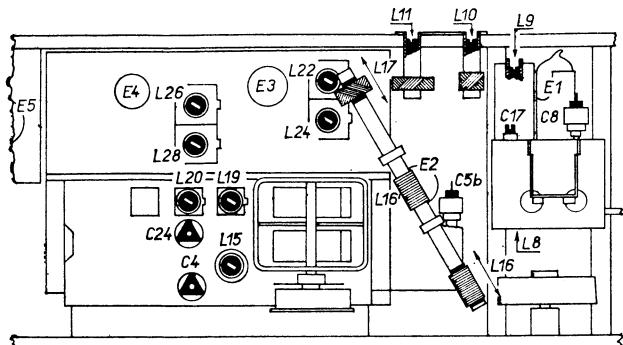

Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny.

P		Zkušební vysílač		Sladovaný přijímač		Elektronkový voltmetr*	
		Připojení	Signál	Stupnicový ukazovatel	Sladovací prvek	Připojení	Výchylka
1	3	přes bezindukční kondenzátor 2 500 pF na řídici mřížku elektronky E3 (EBF89)	10,7 MHz nemodul.	do levé krajní polohy	L26	mezi měřicí bod MB1 a šasi přijímače	max.
2	4				L27	mezi umělý střed odporu R113 a měřicí bod MB2**)	nul.
5	9	přes kondenzátor 2 500 pF na řídici mřížku heptodové části elektronky E2 (ECH81)	10,7 MHz nemodul.	do levé krajní polohy	L23	mezi měřicí bod MB1 a šasi přijímače	max.
6	10				L22		
7	11	pomoci kovového válce (šířky 1 cm) navléknutého na baňku elektronky E1	10,7 MHz nemodul.	do levé krajní polohy	L9	mezi měřicí bod MB1 a šasi přijímače	max.
8	12				L8***)		
13	15	přes symetrikační člen na zdiřky pro vkv anténu (impedance vstupu 300 Ω)	66,78 MHz nemodul.	• 66,78 MHz (vpravo u čís. 8)	L7 pak L5	mezi měřicí bod MB1 a šasi přijímače	max.
14	16		72,38 MHz nemodul.	• 72,38 MHz (vlevo u čís. 20)	C17 pak C8		

*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 10 V. Velikost výchylky udržujte velikostí vstupního napětí pod 5 V.

**) Umělý střed odporu R113 (MB3) vytvoříme dvěma shodnými odpory 100 kΩ, zapojenými v sérii mezi bod MB1 a kostru přijímače. Voltmetr (nejlépe s nulou uprostřed) zapojíme mezi měřicí bod MB2 a umělý střed odporu R113.

***) Jádro cívky L8 je přístupné po sejmoutí ladící stupnice, nebo speciálním šroubovákom.

Poznámka: Potenciometr R225 (který je umístěn pod gramofonovým šasi u svorkovnice přenosky) se nastaví tak, aby při volně položené přenosce na gramofonové desce a při regulátoru vytočeném na největší hlasitost, právě zanikla akustická zpětná vazba. (Motor se neotáčí a gramofonové šasi je pružně uloženo.)

Změny v provedení: Gramorádio 1122A „HUMORESKA“ se liší od gramorádia 1122A-2 „HUMORESKA 2“ jen skříní a u části série i reproduktorem. U některých výrobních sérií byl proti zakreslenému, spojen obvod automatického řízení citlivosti s druhým koncem cívky L25, spojeným s kontaktem „1“ přepínače P8.

R	1.3.	7.	4.	10.	11.	5.	8.	8e,	9.	11.	103.	105.	109.	107.	106.	117.	115.	113.	225.	219.	218.	201.	203.	204.	205.	209.	206.	215.	216.	217.	208.	207.					
C	1.	6.5e, 3.5e, 4.	2.	22.	26.	28.	23.	24.	31.	34.	29.	30.	25.	27.	193.	123.	102.	104.	105.	117.	121.	106.	105.	117.	120.	220.	201.	202.	203.	204.	209.	208.	213.	211.	274.	206.	212.
C	73.																																				
L	11.10.11.	12.14.13.15.2.5.3.	6.6.17.	30.	6.7.	6.7.	6.7.	6.7.	19.20.	21.8.	18.9.	22.	24.	25.	23.	25.	26.	27.	28.	27.	27.	28.	26.	27.	28.	27.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.			

