

### 3. 314 Televizní přijímače 4119U „MIRIAM“ a 4121U „MARCELA“

Výrobce: TESLA ORAVA, n. p.

**Zapojení:** (viz přílohy X a XI)


Dvanáctikanálové televizní přijímače-superheterodynky pro příjem signálů podle československé normy s mezinosným způsobem odběru signálů zvukového doprovodu k napájení ze střídavé sítě.

**Obrazová část:** Vstup přes útlumový článek nebo přímo na symetrikační anténní transformátor (4121U je přímo na symetrikační transformátor) — paralelní a sériový odladovač mezifrekvence — vstupní vf obvod  $\pi$  — dvojitá trioda v kaskódovém zapojení jako vf zesilovač — vf dvouobvodová pásmová propust — pentoda-trioda jako aditivní směšovač a oscilátor — oscilátorový obvod s kapacitním dolaďováním — první dvouobvodová mf pásmová propust s filtrem k potlačení oscilátorového kmitočtu a se sériově-paralelním odladovačem kmitočtu 31,7 MHz s indukčním vazbou — pentoda jako řízený mf zesilovač stabilizovaný zápornou zpětnou vazbou — druhá dvouobvodová mf pásmová propust místně nadkriticky vázaná odporově kompenzovanými odladovači nosných kmitočtů sousedních kanálů — druhá pentoda jako mf zesilovač — třetí nesouměrně tlumená mf pásmová propust s indukční mírně podkritickou vazbou — třetí pentoda jako mf zesilovač — čtvrtá nesouměrně tlumená mf pásmová propust se silně nadkritickou indukční vazbou — demodulace obrazového signálu a získávání mezinosného kmitočtu germaniovou diodou — filtr k potlačení rušivých signálů — sériová kompenzace kmitočtové charakteristiky detektoru — pentodová část pentody-triody jako zesilovač obrazových signálů s částečnou katodovou kompenzací vyšších kmitočtů (u 4121U s vypínačním automatickým řízením zesílení v závislosti na vnějším osvětlení) — odladovač mezinosného kmitočtu — člen sériově-paralelní kompenzace vyšších kmitočtů obrazových signálů — kmitočtově nezávislá regulace kontrastu v můstkovém zapojení — další člen sériové kompenzace vyšších kmitočtů — galvanická vazba s katodou obrazovky — triodová část pentody-triody jako klíčovaný člen automatického řízení zesílení — germaniová dioda jako zpoždovač automatického vyrovnávání citlivosti pro vstupní elektronku.


**Zvuková část:** Kapacitní vazba obvodu demodulátoru s prvním okruhem naladěným na mezinosný kmitočet — indukční vazba s bází prvního tranzistoru zesilovače mezinosného kmitočtu — první tranzistor jako neutralizovaný zesilovač se společným emitorem — druhý obvod naladěný na mezinosný kmitočet s paralelně zapojeným tlumicím obvodem k omezování jeho amplitudy využívající germaniové diody — přizpůsobení a indukční vazba s bází druhého tranzistoru — druhý tranzistor jako druhý stupeň zesilovače mezinosného kmitočtu — dvouobvodová pásmová propust mezinosného signálu, spojená s poměrovým detektorem, který využívá dvou germaniových diod — člen k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaného signálu — transformátorově vázaný diodový výstup — plynule řiditelná tónová clona — regulátor hlasitosti — triodová část pentody-triody jako nf zesilovač — odporová vazba s pentodovou částí též elektronky, pracující jako výkonový zesilovač — kmitočtově závislá nf záporná zpětná vazba do katodového obvodu nf předzesilovače z primárního i sekundárního obvodu výstupního transformátoru — reproduktor (u provedení 4121U další výškový reproduktor).

**Rozkladová část:** Protiporuchový člen  $RC$  — heptodová část heptody-triody jako oddělovač a částečný omezovač synchronizačních impulsů s klíčováním poruch — triodová část též elektronky jako zesilovač, obraceč fáze a oboustranný omezovač synchronizačních impulsů — dvojitý integrační člen se selenovým usměrňovačem k integraci snímkových synchronizačních impulsů — triodová část pentody-triody jako transformátorově vázaný blokovací oscilátor, tvořící budící generátor řízený snímkovými synchronizačními impulsy — řízení kmitočtu a amplitudy budicího napětí snímkového rozkladového generátoru — stabilizační obvod — odporová vazba s pentodovou částí koncové elektronky snímkového rozkladového generátoru — kmitočtově závislá záporná zpětná vazba k řízení svíslé linearity — přizpůsobovací transformátor — cívky pro svíslé vychylování s tepelnou kompenzací — potlačení zpětných běhů snímkového rozkladového generátoru, využívajícího k tvarování zatemňovacích impulsů germaniové diody a derivačního člena.

**Oddělovač synchronizačních impulsů** — derivační člen  $RL$  — souměrný kmitočtově-fázový porovnávací obvod, využívající dvou selenových usměrňovačů, jako zdroj řidicího synchronizačního napětí — pentodová část pentody-triody jako sinusový oscilátor a tvarovací stupeň průběhu budicího napětí — triodová část též elektronky jako reaktanční elektronka tvořící proměnnou paralelní kapacitu oscilátorového  $LC$  obvodu v závislosti na synchronizačním řidicím napětí — základní nastavení kmitočtu rádkového budicího generátoru — pentoda jako koncový stupeň rádkového rozkladového

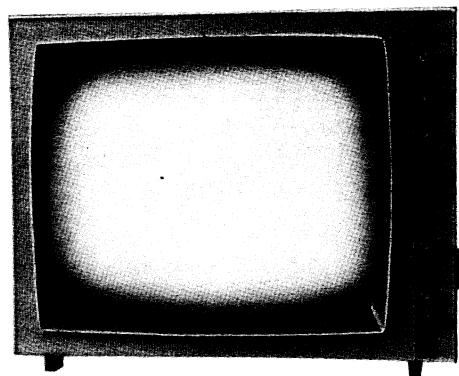

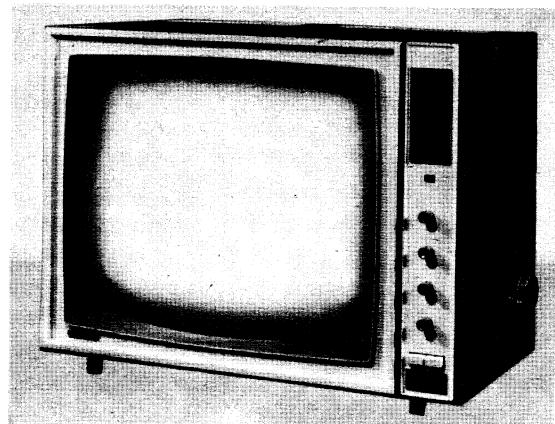Televizní přijímač 4119U „MIRIAM“  
výroba 1966 až 1967



Televizní přijímač 4121U „MARCELA“,  
výroba 1966 až 1967

generátoru — přizpůsobovací a zvyšovací transformátor — řízení rozměru a vodorovné linearity obrazu — cívky pro vodorovné vychylování — vysoké napětí pro zrychlovací anodu obrazovky, usměrněné přímo žhavenou vysokonapěťovou diodou — účinnostní dioda — tvarování impulsů k potlačení zpětných běhů germaniovou diodou — plynulé řízení jasu a třístupňové zaostření paprsku obrazovky.

**Síťový zdroj:** Jednocestné usměrnění síťového napětí křemíkovým usměřovačem — sériové žhavení elektronek, s ochranným termistorem — jištění tavnými pojistkami v obvodu sítě a žhavení a tepelnou pojistkou v obvodě usměrněného napětí — plošné spoje.

### Hlavní technické údaje:

**Vstup:** souměrný, impedance  $300 \Omega$  (typ 4119U má další vstup přes článek s útlumem asi 27 dB)

**Rozsah:** 12 kanálů v prvním, druhém a třetím televizním pásmu. Cívky pro kanály 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 (tj. 48,5 až 56,5 MHz; 58 až 66 MHz; 76 až 100 MHz; 174 až 230 MHz). Prvky pro doplnění kanálovým voličem pro čtvrté a páté televizní pásmo u typu 4119U.

**Mezifrekvence:** 38 MHz; 31,5 MHz; mezinosný kmitočet 6,5 MHz

**Průměrná citlivost:** pro kanály prvního televizního pásma lepší než  $40 \mu V$ ; pro kanály druhého a třetího televizního pásmu lepší než  $60 \mu V$

**Šířka přenášeného pásma:** 5 MHz (potlačení nosného kmitočtu zvuku — 29 dB, nosných kmitočtů sousedních kanálů min. — 46 dB)

**Rozměr obrazu:**  $305 \times 384$  mm (ostré rohy)

**Rozklad obrazu:** snímkový — blokovacím oscilátorem; rádkový — sinusovým oscilátorem s reaktanční elektronkou řízenou napětím kmitočtově-fázového porovnávacího obvodu

**Vychylování:** elektromagnetické, cívками s malou impedancí, vychylovací úhel  $110^\circ$ , zaostřování elektrostatické

**Výstupní výkon zvukové části:** 2,2 W

**Reproduktoři:** 4119U — 1 reproduktor, oválný, rozměr  $130 \times 205$  mm s impedancí kmitací cívky  $4 \Omega$   
4121U — 2 reproduktory, oválné; jeden rozměr  $130 \times 205$  mm a druhý výškový rozměr  $50 \times 75$  mm. Impedance kmitací cívky většího reproduktoru  $4 \Omega$ , menšího  $6 \Omega$

**Napájení:** střídavým proudem 50 Hz s napětím  $220 V \pm 10\%$

**Příkon:** asi 160 W


**Sladování:** Pozor, šasi přístroje je spojeno přímo s napájecí sítí. Při sladování napájet přes oddělovací transformátor! Přijímač zapojíme na síť alespoň 20 min před počátkem sladování, aby byl dostatečně zahřátý.

### Obrazový díl:


**Oscilátor** — kmitočet oscilátoru lze nastavit kondenzátorem  $C118$  — nastavení se však musí kontrolovat na všech kanálech.

**Vf pásmová propust** — Rozptylové kapacity elektronek vyvážíme takto: Rozmítáč připojíme přes symetrikační člen na vstup přijímače. Osciloskop připojíme přes oddělovací odpor  $0,1 M\Omega$ , blokovaný kondenzátorem  $1000 \text{ pF}$  na měřicí bod MB11. Kondenzátory  $C111$  a  $C120$  nastavíme tvar křivky podle obrázku.

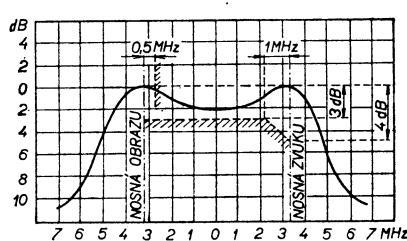**Zisk vf jednotky** — upravíme odhýbáním a přisouváním závitů cívky  $L110$  tak, aby amplituda křivky byla přibližně stejná na 12. kanálu jako na kanálu 6.



Kmitočtová charakteristika vf části

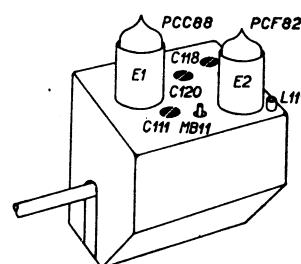


Sladovací prvky na kanálovém voliči

### Nastavení odladovačů mezifrekvence


P	Zkušební vysílač		Sladovaný přijímač		Nf elektronkový milivoltmetr	
	Připojení	Kmitočet	Sladování	Cívka	Připojení	Výchylka
1	přes symetrikační člen na vstupní zdířky (impedance $300 \Omega$ )	35 MHz mod.	ladí se přihýbáním nebo oddalováním závitů	$L103$	za obrazový detektor (bod MB2. 6)	min.
2		38 MHz mod.		$L104$		
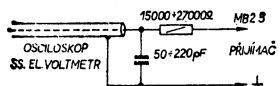
## Sladování mf části

RO — rozmítáč 38 MHz; ZV — zkušební vysílač připojíme, jak je uvedeno v tabulce. Za obrazový detektor (měřici bod MB2.5) připojíme přes člen *RC* podle obrázku osciloskop a stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 1,5 V. Kanálový volič přepneme na 7. kanál. Sladovacími prvky nastavujeme postupně tvar charakteristiky s největší amplitudou, nebo výchylku uvedenou v tabulce.



Člen *RC*  
pro výstupní ukazovatel

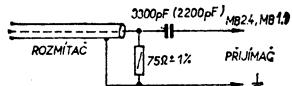



Člen *RC*  
pro připojení rozmitáče

P	Vstupní signál		Sladovaný přijímač		Charakteristika popř. výchylka	
	Připojení	Kmitočet	Spojeno nakrátko	Sladovací prvek		
1	6	RO — přes člen <i>RC</i> podle obrázku připojíme na řidící mřížku elektronky E5 (bod MB2.4)	29 až 41 MHz	anoda a stínící mřížka elektronky E4 (body 7 a 8)	<i>L213 + L214, L215</i>	0,6 až 1 V 
2	7	RO — přes člen <i>RC</i> podle obrázku připojíme na řidící mřížku elektronky E4 (bod MB2.3)	29 až 41 MHz		<i>L209, L212, L210 + L211</i>	1 V 
3	8		30 MHz		<i>L206</i>	min. ampl. značky
4	9		39,5 MHz		<i>L208</i>	min. ampl. značky
5	10	RO — přes člen <i>RC</i> podle obrázku na řidící mřížku elektronky E3 (bod MB2.1)	29 až 41 MHz	cívka <i>L202</i> (OMF1b, body 7 a 8). Na měřicí bod MB2.2 zavedeme z vnějšího zdroje předpětí —4 až —6 V	<i>L205, L207</i>	1 V 
11		ZV — přes kondenzátor 3 300 pF na měřicí bod MB11	30 MHz nemodul.		<i>L206</i>	min.
12			39,5 MHz nemodul.		<i>L208</i>	min.
13		RO — přes člen <i>RC</i> podle obrázku připojíme na měřicí bod MB11	29 až 41 MHz	na měřicí bod MB2.2 zavedeme z vnějšího zdroje předpětí —4 až —6 V	<i>L201,*), L204, L111, L202 + L203</i>	1 V 

\*) Nastavíme jádro odladovače nosného kmitočtu zvuku na nejmenší amplitudu asi 200 kHz výše od značky 31,5 MHz tak, aby značka 31,5 MHz byla ve střední části plošinky charakteristiky (viz detail obrázku), při desetinásobném napětí rozmitáče.


Nastavení pracovního bodu automatického vyrovnávání citlivosti: Regulátor kontrastu R44 na max. (U typu 4121U vyřadit automatiku jasu a kontrastu tlačítkem „AUT“ z činnosti.)

P	Zkušební vysílač televizního signálu		Sládovaný přijímač	
	Připojení	Signál	Sládovací prvek	Nastavení a kontrola
1			R42	na nejmenší vodorovný rozměr obrazu
2	na vstupní zdiřky přijímače nejsilnější signál, při kterém má být televizní přijímač provozován	např. 50 mV	R22	zvětšujeme kontrast obrazu, až se začne krvit
3			R42	na správný vodorovný rozměr obrazu
4	odpojit zkušební vysílač tak, aby na obrazovce nebyl obraz	—	R22	kontrolovat stejnosměrné napětí mezi body MB2.7 a MB2.9, které smí být max. 15 V; jinak je nutno je snížit potenciometrem R22

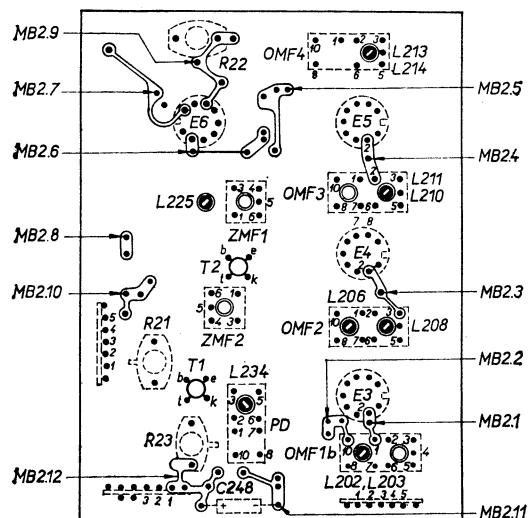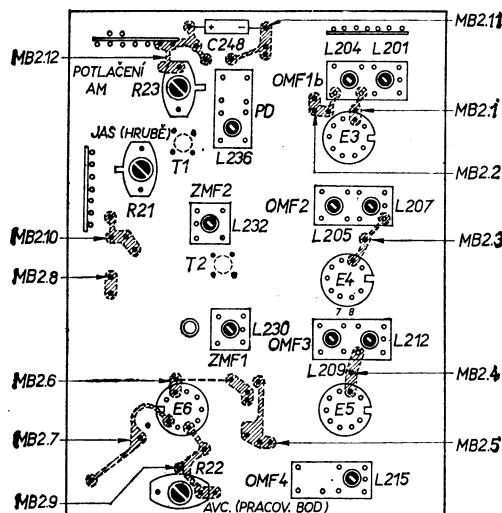


Sládovací prvky na desce s plošnými spoji obrazového a zvukového mf zesilovače (pohled ze strany součástek)

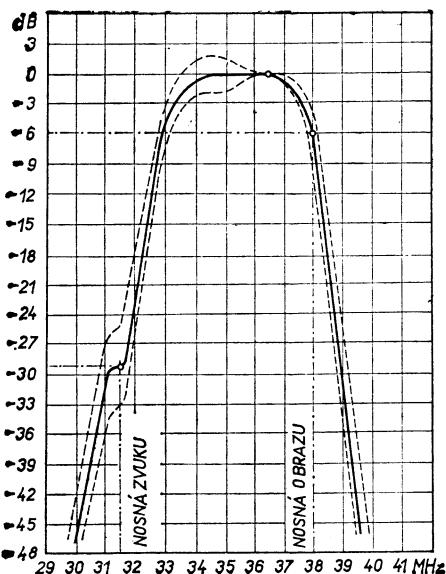
Sládovací prvky na desce s plošnými spoji obrazového a zvukového mf zesilovače (pohled ze strany plošných spojů)




Kmitočtová charakteristika mf části

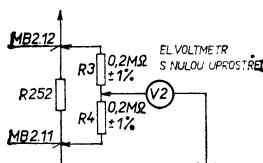

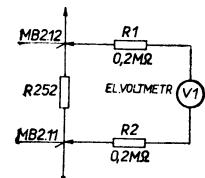Připojení voltmetru při ladění poměrového detektoru



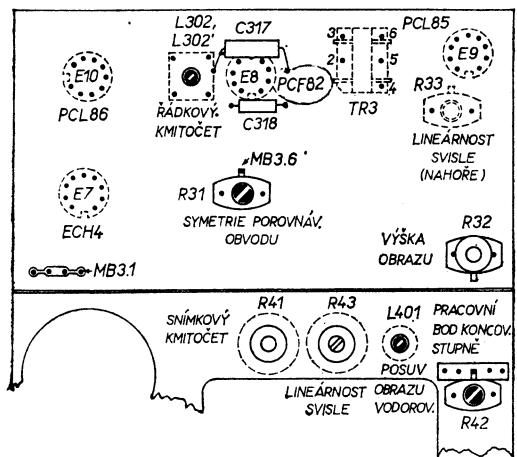Připojení voltmetru při ladění zvukové mezifrekvence



Ovládací prvky rozkladové části (pohled ze strany součástek)

Zvukový díl:

P		Zkušební vysílače		Přijímač		Stejnosměrný elektronkový voltmetr	
		Připojení	Signál	Úkon	Sládovací prvek	Připojení	Výchylka
1	3	na měřící bod MB2.5 přes keramický kondenzátor 3 300 pF	přesný 6,5 MHz nemod.(10 mV)	vytočit jádro cívky L236 (rozladit poměrový detektor)	L230	přes odpory 0,2 MΩ paralelně k odporu R252 (+ na MB2.12 a — na MB2.11) viz. obr.	max.
2	4		přesný 6,5 MHz nemod. (50 mV)		L232		
5	9				L234		
6	10		6,5 MHz nemod.	—	L236	mezi střed odporu R252*) a kostru přijímače (viz obr.)	nul.
7			6,5 MHz mod. amplitud. 1 kHz	nastavit úroveň výstupním napětím vysílače	—	mezi MB2.12 a kostru přijímače elektr. voltmetr a osciloskop	4 až 5 V
8				pozorovat amplitudovou modulaci na osciloskopu	R23		min. amplit.

\*) Střed odporu R252 vytvoříme zapojením dvou shodných odporů 200 kΩ zapojených v sérii paralelně k němu.  
Mezi střed odporu a šasi přístroje zapojíme elektronkový voltmetr (nejlépe s nulou uprostřed) o rozsahu asi 1,5 V.

Odládovač mezinosného kmitočtu: (U typu 4121U vyřadit automatiku jasu a kontrastu tlačítkem „AUT“ z činnosti.)

P	Zkušební vysílač		Přijímač	Vf elektronkový voltmetr	
	Připojení	Signál		Sládovací prvek	Připojení
1	přes odpor 3 kΩ na měřící bod MB2.6 (řidicí mřížka elektronky E6a)	přesný 6,5 MHz nemodul. (0,3 až 0,5 V)	L225	na katodu obrazovky E14 přes diodovou sondu. Regulátor kontrastu R44 na maximum.	min.

Řádková synchronizace, rozměr a lineárnost vodorovně

P	Vysílač Připojení, signál	Úkon	Nastavovaný přijímač			
			Spojeno nakrátko	Sládovací prvek	Nastavení	Obraz
1	televizní signál pro zařazený kanál na anténní zdírky přijímače	nastavení kmitočtu sinus. oscilátoru*)	MB3.6 s kostrou přijímače	L302, L302'	srovnat kmitočet oscilátoru s kmitočtem synchronizačních impulsů	labilní ve vodorovném směru
2			MB3.1 s kostrou přijímače	R31		labilní v obou směrech
3		správné fázové umístění obrazu**)	—	—	odstranit zkrat	zasynchronizován
4			—	L405	nastavit tak, aby bylo ve vodorovném směru vidět okraje rastru	
5			—	L401	tak, aby na obou krajích obrazu byla odřezána stejná část vodorovných klínů	
6			—	L405	správný vodorovný rozměr	
7		vodorovná linearnost	—	L402	co nejlineárnější obraz při největší šířce	
8		rozměr obrazu	—	L405	tak, aby jádro bylo v rovině s okrajem těliska	
9		vodorovně	—	R42	správný rozměr s dostatečnou rezervou***)	

\*) Přepneme-li volič na kanál bez signálu a asi po 2 sekundách přepneme zpět na kanál s televizním signálem, musí okamžitě naskočit zasynchronizovaný obraz. Totéž musí nastat, je-li přijímač po 5 minutovém vypnutí opět zapnut, po nažhavení elektronek.

\*\*) Před nastavením obrazu na rastru je třeba nastavit správně pracovní bod automatického vyrovnávání citlivosti.



\*\*\*) Není-li dosaženo dostatečné rezervy ( $\pm 2$  pruhy na každé straně obrazu min.), je třeba změnit indukčnost cívky L405 natočením jejího železového jádra tak, aby se dosáhlo požadované rezervy regulace.

**Změny v provedení:** U obou typů byly podle potřeby měněny ve větších tolerancích hodnoty užitých odporů a kondenzátorů tak, aby to nemělo vliv na činnost zařízení. U 20 000 přístrojů bylo použito místo diody *D9* GA204 typu S/EFD108 a místo diod *D4*, *D5* typu GA206 diod S/EFD104 (párovaných).

U poslední výrobní série nebyl použit odpor *R345* a elektrolytický kondenzátor *C341* a druhá mřížka elektronky *E9b* byla zapojena přímo na bod „D“ napáječe.




R	2, 1, 3,	101, 102,	103,	104, 105,	114, 109,	111, 110,	112,	116, 113, 115,	117,	201, 202, 203, 204,	205, 240, 206, 207, 241, 208, 242, 243, 209, 210,	244,	
R	302, 301,	303, 304,	305, 306, 450, 401, 307, 402, 308,	309, 403, 404,	310, 311, 312, 313, 314, 315, 405, 406, 407, 408, 316, 318, 317, 319,			320,	321,	322, 325, 323,	324,	330, 412, 413, 451,	
C	101, 104, 102, 103, 105,	106, 108, 107, 109,	113,	110,	111, 124, 112,	119, 118,	117, 120, 121,	134, 123,	135, 126, 127, 125, 133,	201, 202, 203,	235, 204, 205, 236,	206, 237, 202,	
C	301,	302,	303, 410, 411, 401,	304, 402, 216, 217, 218,	305, 219, 403, 306, 128,	307, 308,	310, 309, 311, 129, 124, 046, 406, 405, 404, 405, 406, 405, 313, 132, 314, 130, 316, 315, 131, 317, 318, 319, 320,			321,		330, 415,	
L	101, 101, 103, 104,	102, 102, 105, L1,		106,	401,	107, 114,	107, 109, 108, 116, 108,	117, 110,	109, 115,	111, 112, 302, 302,	201, 202, 204, 203,	230, 231,	205, 206, 207, 208,

OC170 (EFT 317, SFT 3)

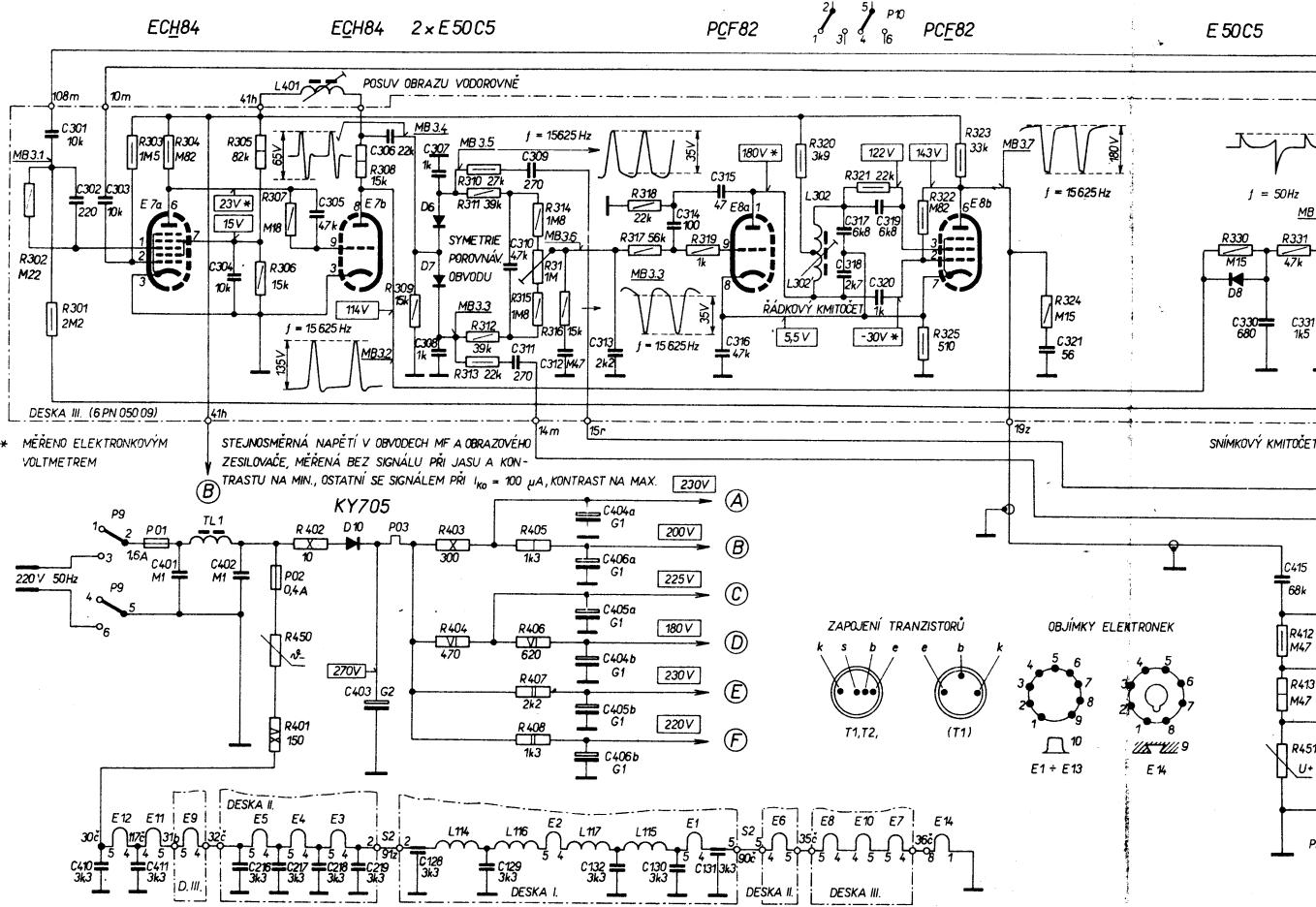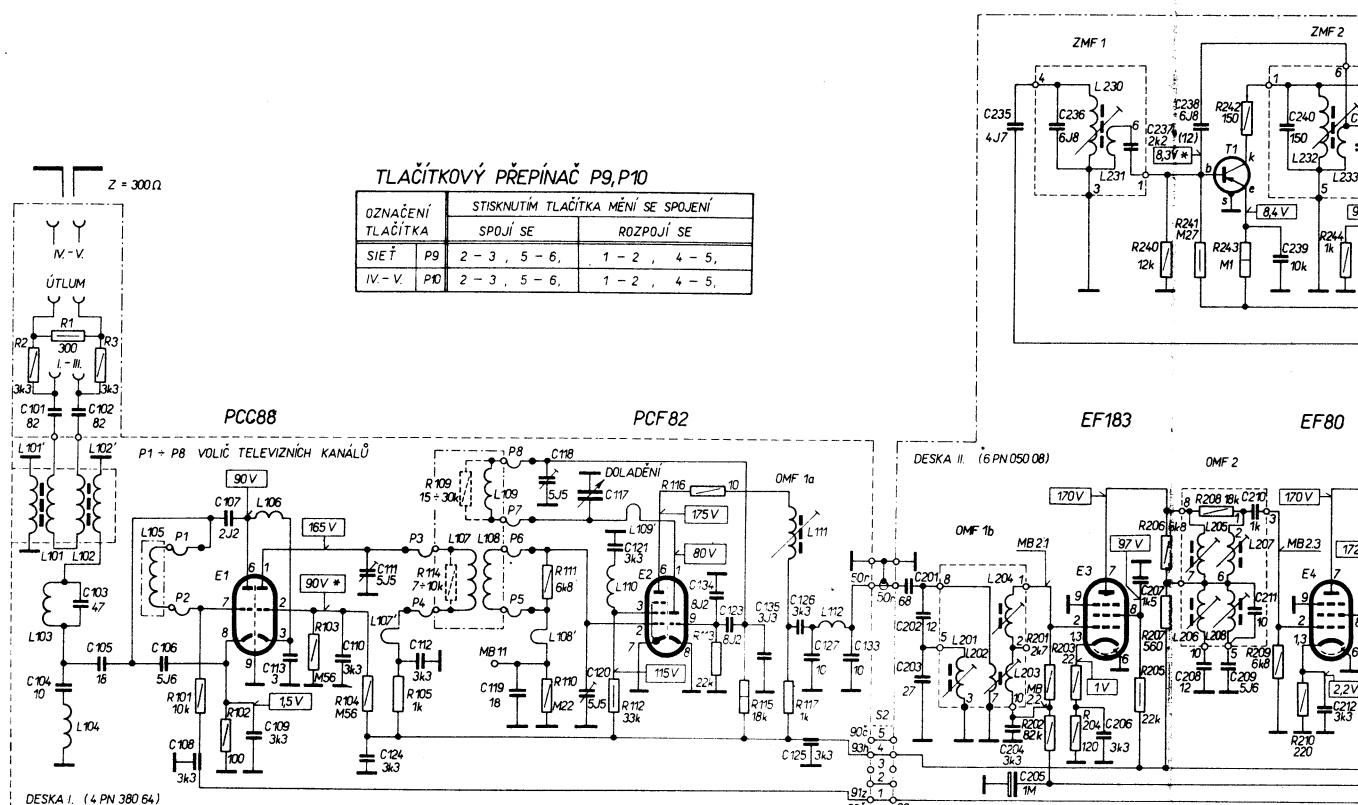




205, 240, 206, 207, 241, 208, 242, 243, 203, 210, 244, 245, 271, 246, 247, 249, 248, 212, 213, 250, 214, 215, 251, 23, 252, 220, 221, 222, 224, 428, 430, 47, 253, 225, 255, 226, 46, 254, 227, 228, 431, 212, 230, 44, 356, 22, 229, 357, 231, 358, 234, 362, 359, 232, 233, 356, 361, 236, 237, 45, 432, 330, 412, 413, 51, 331, 333, 41, 41, 332, 42, 415, 414, 416, 341, 33, 43, 340, 343, 418, 344, 339, 345, 506, 346, 453, 338, 32, 323, 36, 337, 339, 342, 421, 419, 422, 423, 417, 425, 424, 541, 452, 206, 237, 207, 238, 208, 209, 210, 211, 219, 240, 212, 241, 242, 213, 243, 244, 214, 215, 245, 221, 246, 247, 222, 223, 248, 224, 35, 225, 436, 226, 251, 249, 250, 437, 346, 438, 227, 228, 347, 229, 348, 349, 441, 330, 415, 331, 416, 332, 333, 417, 334, 421, 335, 419, 420, 418, 338, 422, 339, 340, 341, 508, 509, 342, 337, 336, 430, 424, 431, 423, 432, 205, 206, 207, 208, 232, 233, 209, 210, 212, 211, TR3, 234, 235, 236, 236, 213, 215, 214, 220, 221, 403, 402, 222, 225, TR5, 404, 226, TR1, 227, 228, TR2, 405, 527, 528, 535, 536, TR4,

OC170 (EFT 317, SFT 317) GA201 OC170

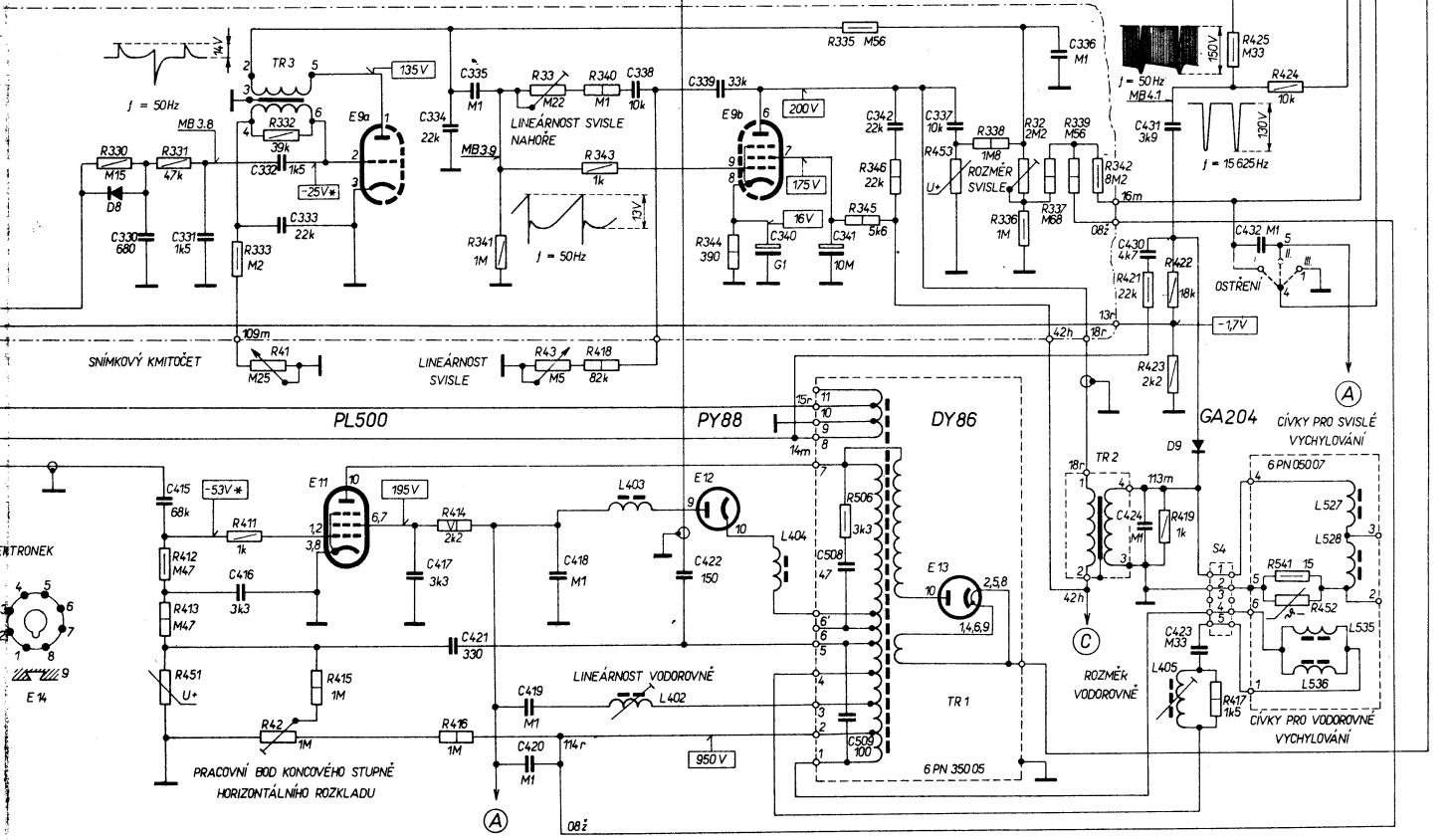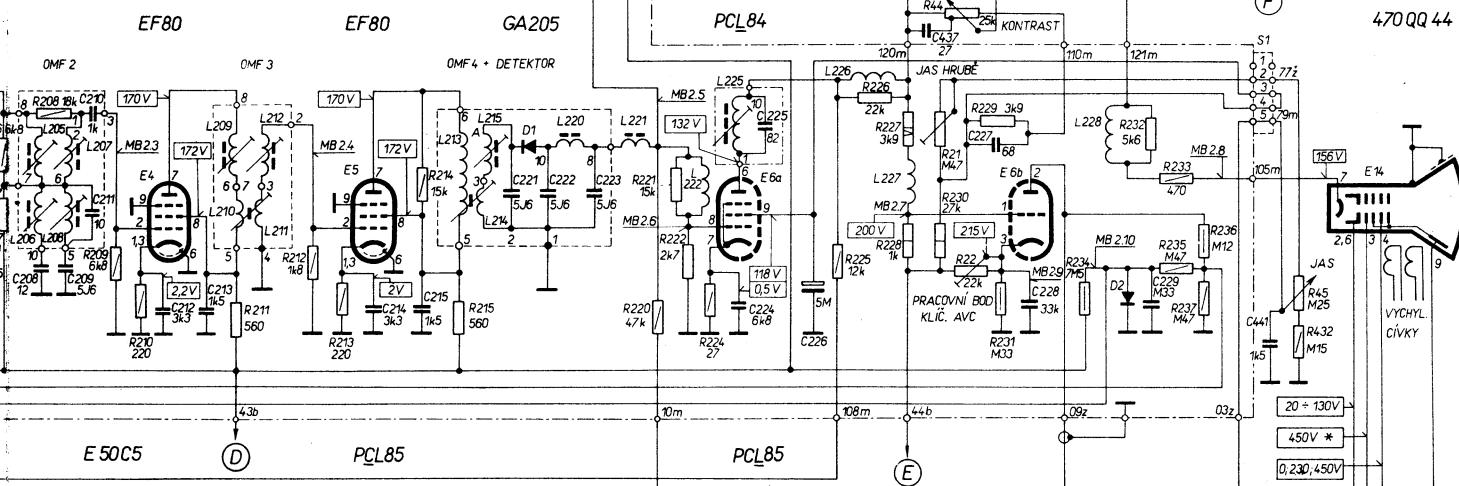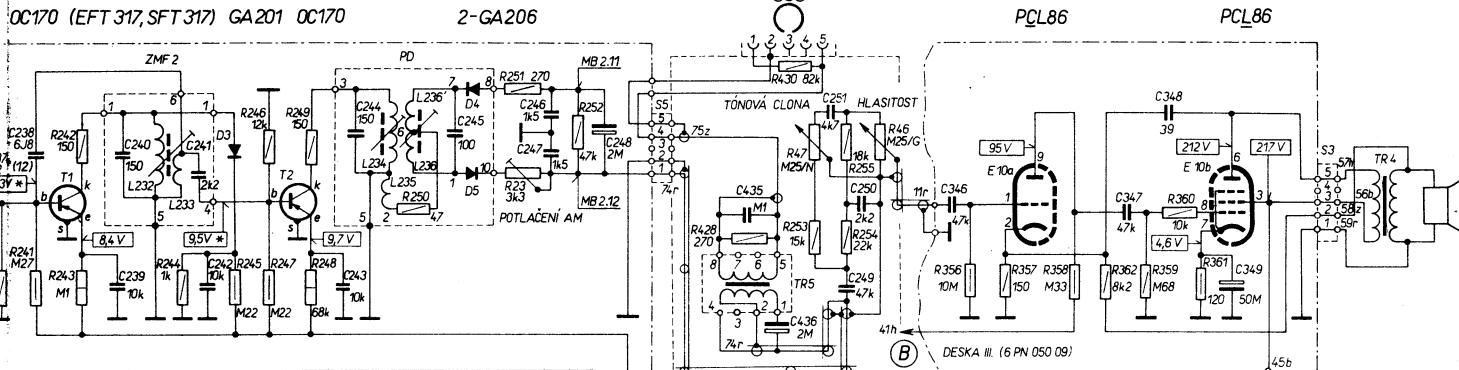


R	101, 102, 303, 304, 305,306+50,40,1307,402,308, 309,403,404, 310,311,312,313,314,315,405,406,407,408,316,318,317,319, 320,	111,110, 108,107,109, 113,110, 111,124,112, 119,118, 117,120,121, 134,123, 135,126,127,125,133, 201,202,203, 235,204,205,236, 206,237,207, 238,208,209,210,211,239,240,212,241,242,21,243,209,210,211,245,211,246	201,202,203,204, 205,240,205,207,241,206,242,243,209,210,244, 300,412,413,451,331, 333,411,412
C	101,104,102,103,105, 106,108,107,109, 110,111,124,112, 119,118, 117,120,121, 134,123, 135,126,127,125,133, 201,202,203, 235,204,205,236, 206,237,207, 238,208,209,210,211,239,240,212,241,242,21,243,209,210,211,245,211,246	301,302, 303,410,411,401, 304,402,216,217,218,305, 219,403,306,28,307,308, 310,309,311,129,312,404a,406a,405a,404b,405b,406b,313,323,34,36,37,35,31,37,38,319,320, 101,101,103,104,102, 105,106,108,109,110,111,112,302,302, 201,202,204,203, 230,231, 205,206,207,208, 232,233, 209,210,212,21	321, 322,325,323, 324, 330,415,331, 416
C	301,302, 303,410,411,401, 304,402,216,217,218,305, 219,403,306,28,307,308, 310,309,311,129,312,404a,406a,405a,404b,405b,406b,313,323,34,36,37,35,31,37,38,319,320, 101,101,103,104,102, 105,106,108,109,110,111,112,302,302, 201,202,204,203, 230,231, 205,206,207,208, 232,233, 209,210,212,21	321, 322,325,323, 324, 330,415,331, 416	
L	101,102, 303,304, 305,306+50,40,1307,402,308, 309,403,404, 310,311,312,313,314,315,405,406,407,408,316,318,317,319, 320,	111,110, 108,107,109, 113,110, 111,124,112, 119,118, 117,120,121, 134,123, 135,126,127,125,133, 201,202,203, 235,204,205,236, 206,237,207, 238,208,209,210,211,239,240,212,241,242,21,243,209,210,211,245,211,246	201,202,203,204, 205,240,205,207,241,206,242,243,209,210,244, 300,412,413,451,331, 333,411,412

OC170 (EFT 317, SFT 317) GA 2

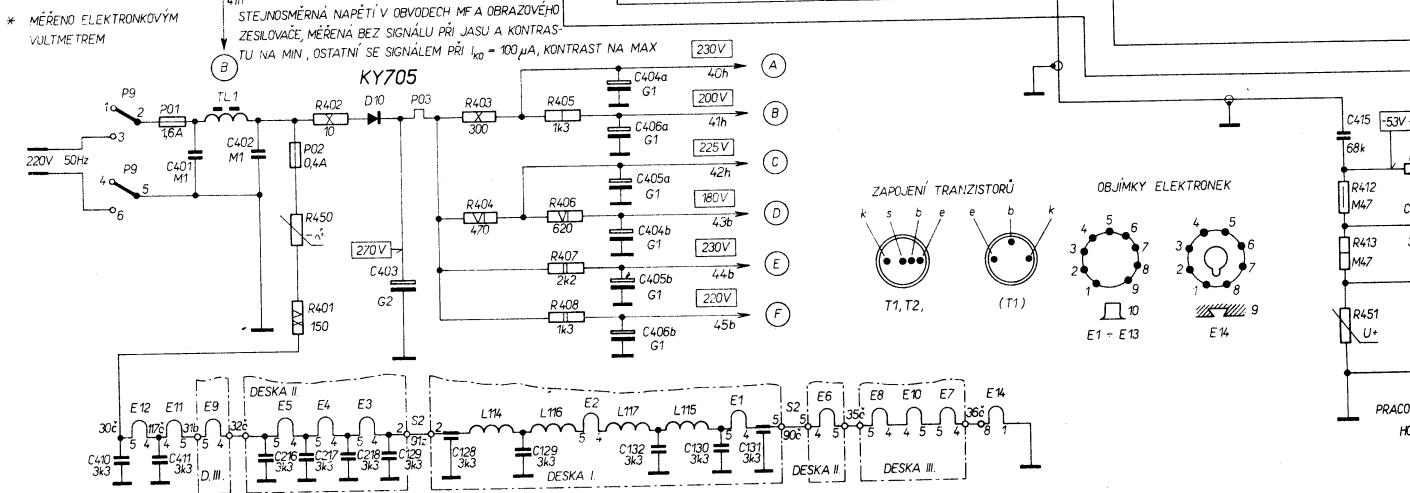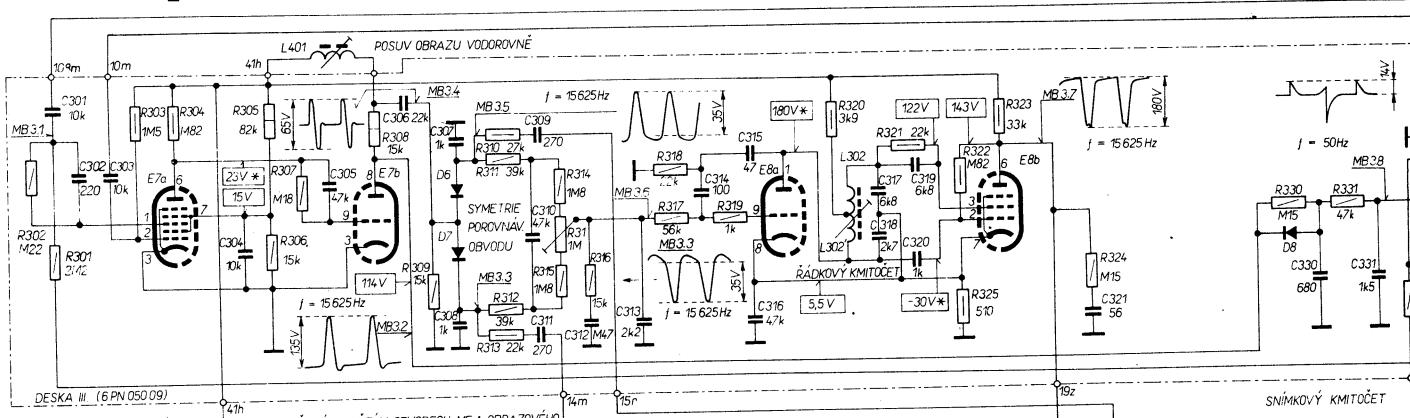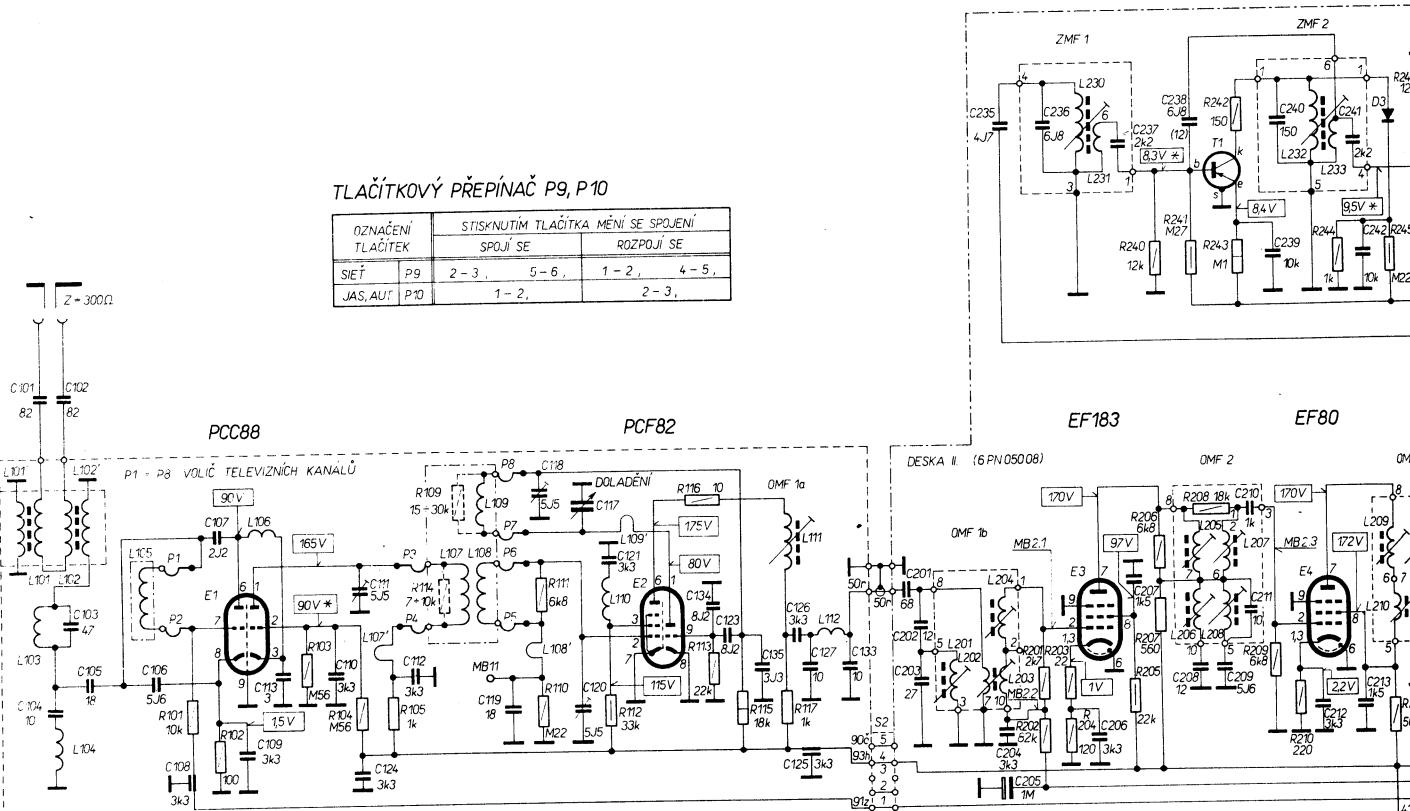

241,208,242,243,209,210,244,245,211,246,247,249,248,212,213, 250,214,215, 251,23, 252, 220,221,222,224, 428,430,47,253,225,226,46,254,227,228,431,21,230,44,356,22,229,357,231,358,23,362,359,232,33,228,360,361,226,237, F0,429,45,432,  
 330,412,413,451,331, 333,411,41,332,42,415, 44,416, 341, 33,43,340,343,418, 344, 335,345,506,346, 453, 338, 32,336,337,339,342, 421,419,42,423,417,425,424,541,452,  
 208,209,210,211,239,240,212,241,242,213, 24,243,244,21, 215,245, 221,246,247,222,223,248, 224,43,225,436,226,251,249,250, 465,43,7,346, 438,227,228, 347,229, 348, 349, 430,424, 431,423, 432,  
 330,415, 331, 416,332,333, 417,334,421,335, 419,420, 418, 338, 422, 339, 340, 341,308,509,342, 337, 336, 430,424, 431,423, 432,  
 207,208, 232,233, 209,210,212,211, TR3, 234,235,236,236, 213,215,213, 220, 221,403,402, 222, 225,TR5,404, 226, TR1,227, 228, TR2, 405, 527,528,535,536,784,

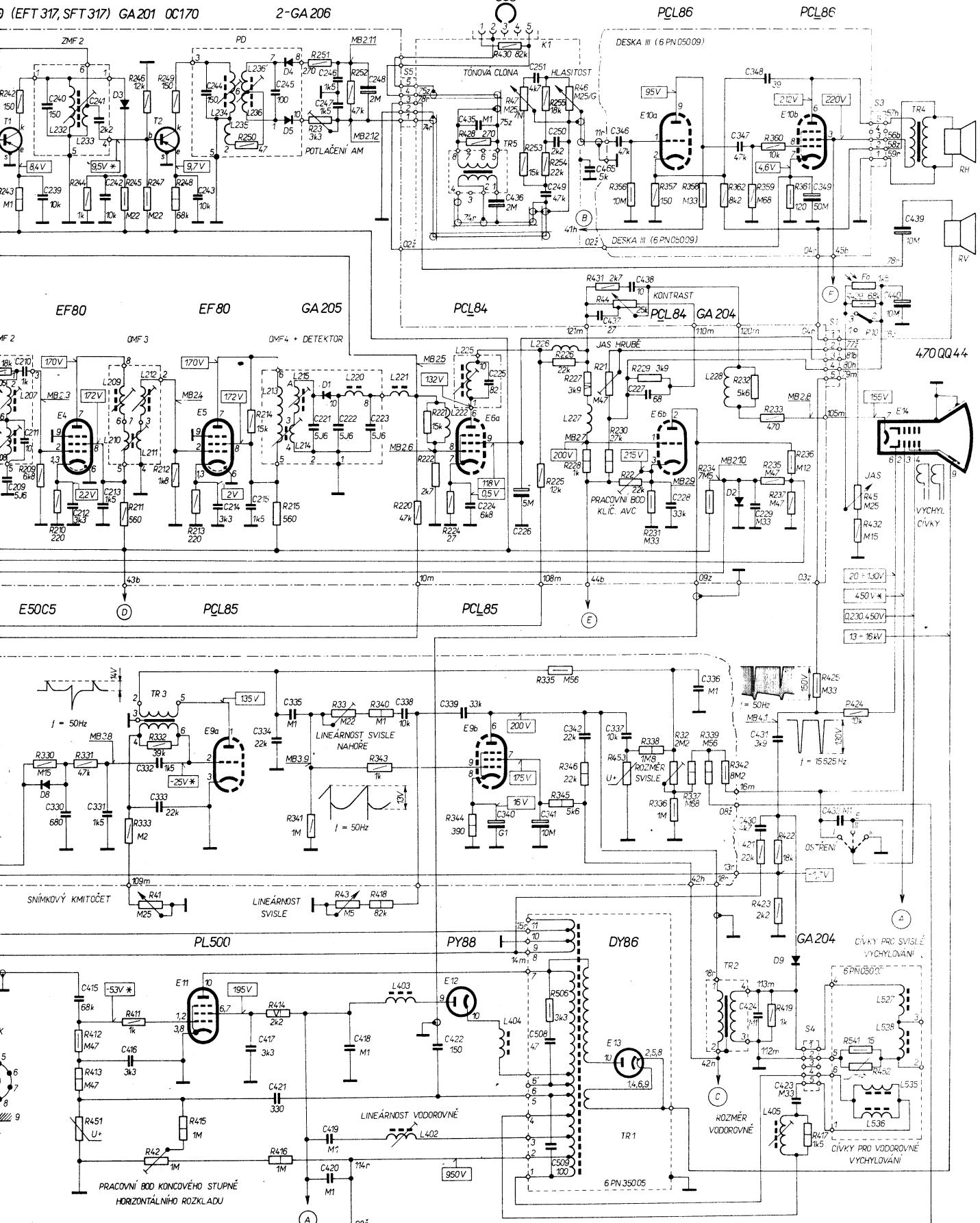

Zapojení televizního přijímače 4121U „MARCELA“