

## 2.312. Tranzistorový přijímač 2828B „MADISON“


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p.

### Zapojení:

Kuffíkový, pětiobvodový, sedmitranzistorový superheterodyn na krátkých, středních a dlouhých vlnách — sedmiobvodový, devítitranzistorový superheterodyn na velmi krátkých vlnách — k napájení z vestavěné baterie.

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: vestavěná feritová anténa — první změnou kapacity laděný vf obvod, indukci vázaný s obvodem báze vstupního tranzistoru — první tranzistor jako aditivní směšovač a oscilátor se stabilizovaným napětím báze — oscilátorový obvod laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním vf obvodem s indukční zpětnou vazbou, kapacitou vázaný s emitorovým obvodem tranzistoru směšovače — neutralizační obvod při krátkých vlnách — indukční vazba s prvním laděným mf obvodem, vázaným kapacitním děličem s obvodem báze druhého tranzistoru — tlumicí obvod s germaniovou diodou ke zvětšení účinnosti automatického řízení citlivosti — druhý tranzistor jako řízený mf zesilovač — druhý mf laděný obvod, vázaný kapacitním děličem s obvodem báze dalšího tranzistoru — třetí tranzistor jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí laděný mf obvod, vázaný indukci s demodulačním obvodem — demodulace a usměrnění mf napětí pro automatické řízení citlivosti germaniovou diodou — plynule proměnná tónová clona a regulátor hlasitosti — čtvrtý a pátý tranzistor jako odpovědě vázaný nf zesilovač a budící stupeň — komplementární dvojice tranzistorů jako nesymetrický dvojčinný koncový stupeň s teplotní a napěťovou stabilizací termistorem a germaniovou diodou — vazební kondenzátor — dynamický reproduktor — plošné spoje.

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vestavná, teleskopická anténa — souměrný vstupní vf obvod, naladěný na střed pásmu vkv, kapacitou vázaný s emitorovým obvodem vstupního tranzistoru — první tranzistor jako vf zesilovač v zapojení se společnou bází — první vf obvod laděný změnou kapacity — druhý tranzistor jako kmitající aditivní směšovač — oscilátorový obvod laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním vf obvodem, vázaný indukci s kolektorovým obvodem a kapacitou s emitorovým obvodem tranzistoru směšovače — neutralizační obvod pro mezifrekvenci — první mf laděný obvod, vázaný indukci s bází třetího tranzistoru — třetí tranzistor jako první stupeň mf zesilovače — druhý laděný mf obvod, vázaný indukci s bází dalšího tranzistoru — čtvrtý tranzistor jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí laděný mf obvod, vázaný indukci s bází dalšího tranzistoru — pátý tranzistor se stabilizovaným napětím báze jako mf zesilovač a amplitudový omezovač — čtvrtý a pátý laděný obvod jako indukci vázaná mf pásmová propust, tvořící poměrový detektor osazený dvěma germaniovými diodami — člen k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaných signálů — stabilizace napětí pro báze obou tranzistorů vf části selenovým usměrňovačem. Dále jako při příjmu amplitudově modulovaných signálů.

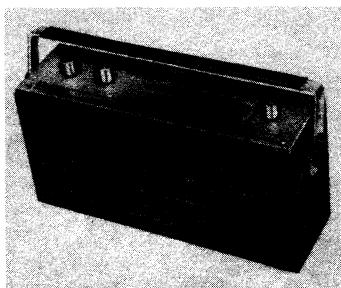

Tranzistorový přijímač  
2828B „MADISON“,  
výroba 1971 až 1972

### Hlavní technické údaje:

Vlnové rozsahy: 4; 4,1 až 4,54 m (73 až 66 MHz)  
40,8 až 50,8 m (7,35 až 5,9 MHz), 187 až 571,4 m  
(1605 až 525 kHz), 1102,9 m vysílač Československo ]  
(272 kHz ± 9 kHz)

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 455 kHz; pro příjem kmitočtově modulovaných signálů 10,7 MHz

Průměrná citlivost: krátké vlny 350 µV, střední vlny 300 µV/m, dlouhé vlny 1000 µV/m, velmi krátké vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 10 µV

Průměrná selektivnost: krátké, střední a dlouhé vlny 26 dB, velmi krátké vlny 16 dB

Výstupní výkon: 500 mW

Reprodukтор: kruhový, průměru 100 mm, impedance kmitací cívky 4 Ω

Napájení: 6 V; ze 4 monočlánků 1,5 V (Bateria 143), průměru 33 mm a délky 61 mm, zapojených v sérii

Příkon: asi 1,2 W (190 mA při 6 V) při vybuzení na 500 mW. Odběr proudu bez vybuzení 25 mA

Sladování: Naříďte stupnicový ukazovatel tak, aby se kryl na pravé straně stupnice středních vln s koncovou značkou, je-li ladící kondenzátor nařízen na nejmenší kapacitu. Poněvadž pro sladování musí být montážní deska přijímače vysunuta ze skříně, jejíž součástí je ladící stupnice, poznamenejte na horním okraji jejího stínítka vzdálenosti jednotlivých sladovacích bodů od pravé hrany stupnicového ukazovatele, nařízeného do pravé krajní polohy, a označte je A až G.

Tyto vzdálenosti jsou: 5,9 MHz (E) — 69,5 mm; 66,5 MHz (A) — 62 mm; 550 kHz (C) — 60 mm; 272 kHz (G) — 13,8 mm, 7,2 MHz (F) — 11 mm; 73 MHz (B) — 6,2 mm; 1560 kHz (D) — 2,1 mm.

Pak seříďte nf část přijímače takto: Potenciometr R31 vytočte do levé krajní polohy (pohled zepředu), přijímač přepněte na vkv, regulátor hlasitosti (R27) naříďte na největší hlasitost a na jeho běžec přivedte přes rezistor 100 000 Ω signál 400 Hz s úrovní 0,15 V. Napájecí napětí přijímače zmenšete na 4,5 V. Na výstup přijímače zapojte paralelně k náhradní zátěži 4 Ω osciloskop. Potenciometr R31 nastavte tak, aby sinusový průběh napětí pozorovaný osciloskopem byl ořezáván souměrně. Přitom zvyšujte přiváděné nf napětí tak, aby koncový stupeň přijímače začal omezovat špičky sinusového průběhu.

Po nastavení potenciometru R31 opět zvyšte napájecí napětí přijímače na jmenovitou hodnotu 6 V a změřte stejnosměrným elektronkovým voltmetrem napětí na stabilizační diodě D6, které musí být v rozmezí 0,8 až 0,9 V. Dále postupujte podle pokynů tabulek.


**Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů.**

P	Zkušební vysílač		Sládovaný přijímač			Výchylka*)	
	Připojení	Signál modul. 30 % 400 Hz	Rozsah	Stupnicový ukazovatel	Sládovací prvek		
1	přes kondenzátor 33 000 pF na bázi tranzistoru T5				L20		
2	přes kondenzátor 33 000 pF na bázi tranzistoru T4				L17		
3				do pravé krajní polohy ladění (asi na 1500 kHz)	L15	max.	
4	7	přes bezindukční kondenzátor 33 000 pF na bázi tranzistoru T3			L20		
5	8				L17		
6	9				L15		
10	12		455 kHz	sv	• C (550 kHz)	L10, pak L9**)	
11	13	na standardní sládovací cívku vzdálenou asi 600 mm od středu cívky na feritové tyče		sv	• D (1560 kHz)	C24, pak C19	max.
14			550 kHz	dv	• G (272 kHz)	C67, pak C65	max.
15	17		1560 kHz	dv	• E (5,9 kHz)	L12, pak L8**)	
16	18		272 kHz	dv	• F (7,2 kHz)	C25***), pak C49	max.
			5,9 kHz	kv			
			7,2 kHz	kv			

\*) Výstupní výkon udržujte velikostí výstupního napětí zkušebního vysílače pod úrovní 50 mW.

\*\*) Laď se posouváním cívky po feritové tyči.

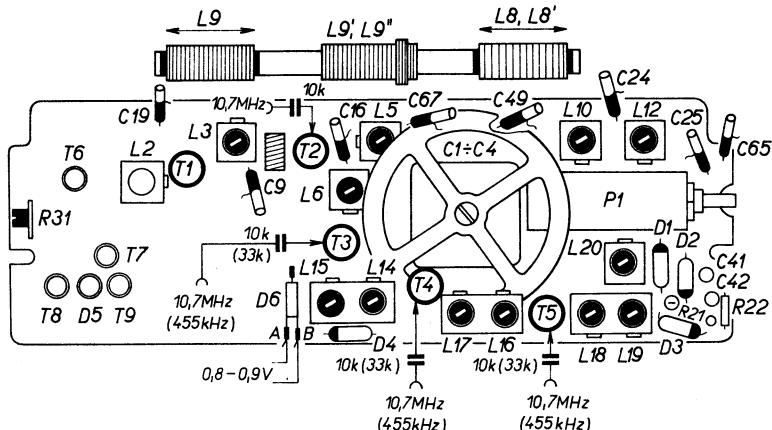
\*\*\*) Správná je výchylka s menší kapacitou doladovacího kondenzátoru.



Rozmístění sládovacích prvků na montážní desce

Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnuto na velmi krátké vlny, regulační hodnota R27 na maximum.

P		Zkušební vysílač		Sladovaný přijímač		Elektronkový voltmetr		
		Připojení	Signál modul. 400 Hz, zdvih 15 kHz	Stupnicový ukazovatel	Sladovací prvek	Připojení	Rozsah	Výchylka
1	6				L19	mezi body R20, R21 a C41, C42	= 0,3 V s nulou uprostřed	nul.
2	7	přes bezindukční kondenzátor 10 000 pF na emitor tranzistoru T2			L18			
3	8				L16	na výstup přijímače paralelně k náhradní záťaze 4 Ω	nf voltmetr, rozsah asi 1 V	max.
4	9				L14			
5	10				L6			
11					L6			
12	14				L19	mezi body R30, R31 a C41, C42	= 0,3 V nulou uprostřed	nul.
13		přímo na tyčovou anténu sladovaného přijímače (impedance 70 Ω)	10,7 MHz doladit		—			
15	17		65,5 MHz	• A (65,5 MHz)	L5, pak L3			
16	18		73 MHz	• B (73 MHz)	C16, pak C9	na výstup přijímače paralelně k náhradní záťaze 4 Ω	nf voltmetr, rozsah asi 1 V	max.
19			10,7 MHz	na střed rozsahu (69,5 MHz)	L6			

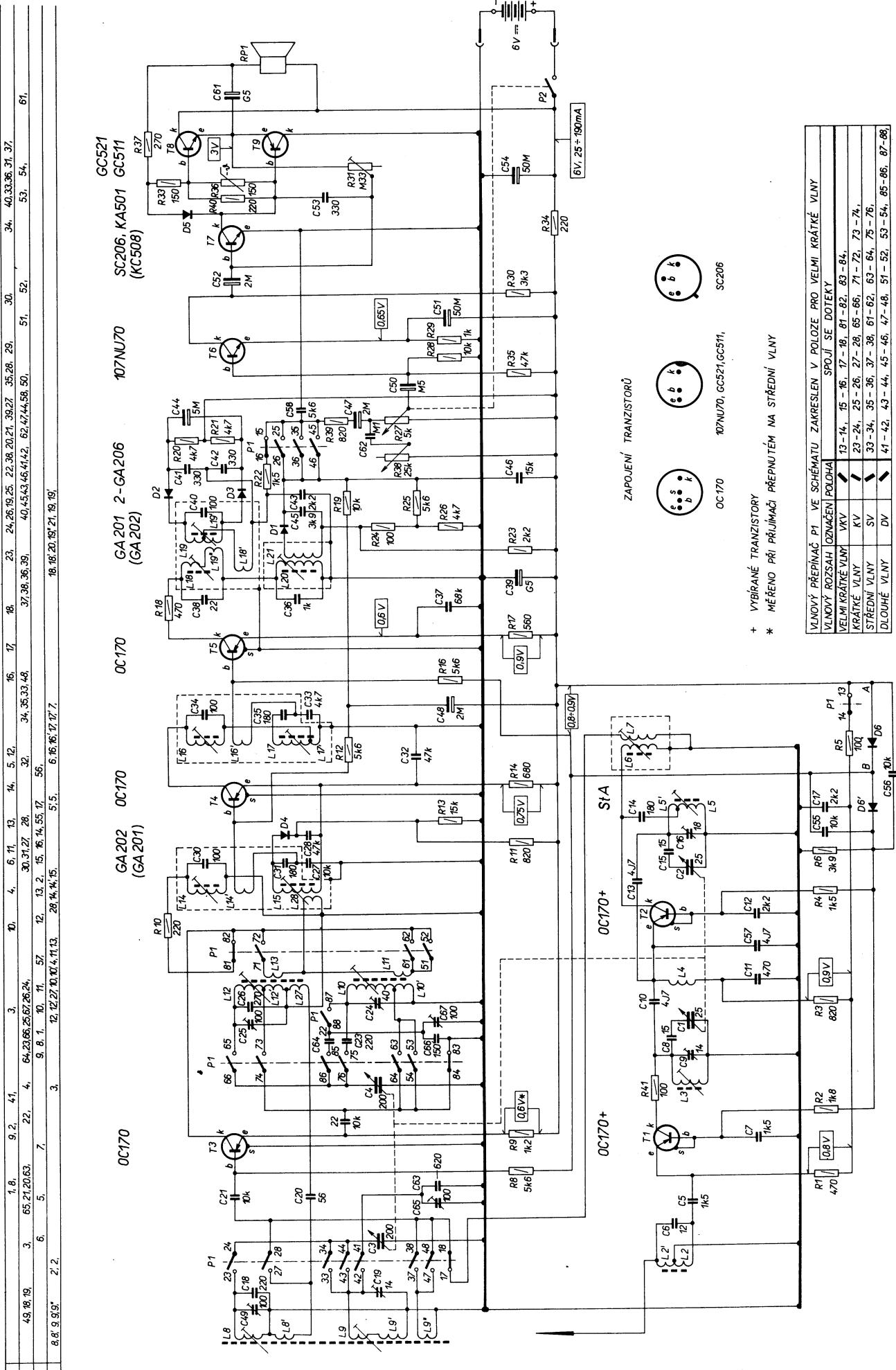

Zapojení tranzistorového příjmače 2828B „MADISON“