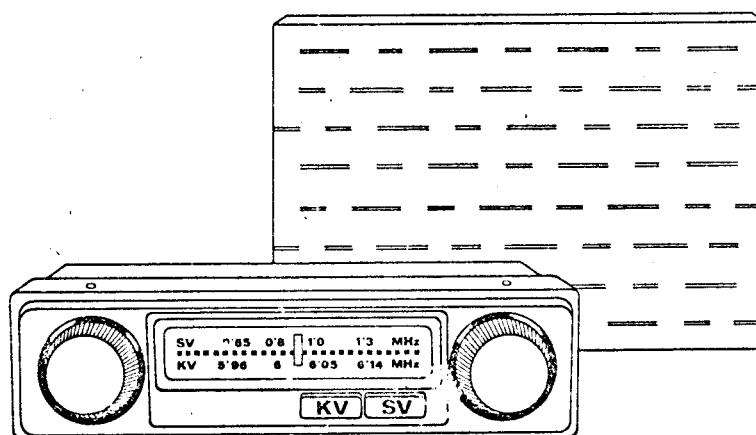


AUTOMOBILOVÝ PŘIJÍMAČ TESLA 2108S - 1 SPIDER 3

Vyrobeno TESLA BRATISLAVA v letech 1976-77



Obr. 1. Přijímač 2108B-1

VŠEOBECNĚ

Rozhlasový přijímač k pevnému vestavění do motorového vozidla, které má záporný pól napájecí baterie spojený s kostrou. Přístroj je zapojen jako superheterodyn k příjmu amplitudově modulovaných signálů a pracuje s 5 + 1 laděným okruhem, keramickou pásmovou propustí, 4 tranzistory, integrovaným obvodem a 3 diodami. Vybavení přijímače: Stíněná přípojka pro automobilovou anténu - ladění posuvními jádry - dvouobvodové avc - fyziologický regulátor hlasitosti - integrovaný nf zesilovač - přípojka pro kazetový magnetofonový přehrávač - vývod pro reproduktor dvěma spojkami s pružnými dotecky - jednobarevná stupnice z plastické hmoty - tlačítka vlnových rozsahů - tavná pojistka v bajonetovém krytu - dřevěná ozvučnice s reproduktorem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vlnové rozsahy

krátké vlny	5,95 - 6,2 MHz
střední vlny	525 - 1605 kHz

Průměrná výš citlivost

krátké vlny	8 μ V
střední vlny	9 μ V

} potlačení šumu -10 dB

Průměrná výš selektivnost

střední vlny 30 dB při rozložení ± 5 kHz

Potlačení zrcadlových signálů

Krátké vlny	-30 dB
střední vlny	-40 dB

Samočinné řízení citlivosti

55 dB

Mezifrekvence

455 kHz \pm 2 kHz

Potlačení mezifrekvence

střední vlny (550 kHz) -26 dB

Osazení tranzistory, integrovaným obvodem a diodami

T1	KF124	-	vř. zesilovač
T2	KF124	-	kmitající směšovač
T3	KF124	-	mf. zesilovač
T4	KF124	-	mf. zesilovač
IOL	TBA810AS } MBA810A }	-	nf. a koncový zesilovač
D1	GA201	-	tlumení laděného okruhu
D2	GA201	-	detektor a avo
D3	KZZ73	-	stabilizátor napěti

Osvětlovací žárovka

12 V/1,2 W

Průměrná nf. citlivost

10 mV na přípojce pro přehrávač

Celková kmitočtová charakteristika

150 - 2000 Hz

Kmitočtová charakteristika nf. zesilovače

150 - 6800 Hz

Výstupní výkon

3 W při zkreslení 10 %

Napájení

12 V + 20 %, tj. 14,4 V

Největší odběr proudu

přijímač bez vybuzení	90 mA (bez žárovky)
při vybuzení na plný výkon	800 mA (se žárovkou)

Jištění

tavnou pojistikou 1,25 A

Reprodukтор

oválný 100 x 160 mm
impedance kmitačky 4 Ω

Rozměry a hmotnost

přijímač	180 x 60 x 37 mm	0,8 kg
ozvučnice s reproduktorem	188 x 130 x 73 mm	0,5 kg

PODÍL ZAPOTOS

Vstup a oscilátor

Signály indukované do automobilové antény se přivadějí do vstupního laděného obvodu, uvedeného na středních vlnách indukčnosti L2, kapacitním oddělovacím kondenzátorem C1, rezonančním kondenzátorem C2 a sériovou kombinací C3, C4; na krátkých vlnách se používá k vstupu signál ještě indukčnost L4. Vlivy nestabilních kapacit a oddělovače zavádějí do vstupu obvodu signál, který je na středních vlnách omezován členem L1, M1, kterého vlastní je vlastní výkon obvodu každou změnu v antennním obvodu doloženým kondenzátorem C1. Vstupní obvod je propojen s kapacitním děličem C3, C4 bázi tranzistoru T1, zapojeného jako filtry významu a s aperiodickou pracovní impedancí R5. S prvního stupněm je vásán pět oddělovacích kondenzátorů, které na středních vlnách okruh L6, C12, C13, uzavřeny na přijímaný signál; na krmícímu vlnění je k tomuto okruhu souběžně zapojena ještě indukčnost L5. První vazba spojuje okruh s bází tranzistoru T2 pracujícího jako kmitající směšovač.

Oscilátorový obvod je zapojen jako Clappův oscilátor. Jeho kmitocet určuje na středních vlnách sériový laděný okruh C19, L7; na krátkých vlnách souběžná kombinace indukčnosti L7, L8 a sériová kapacita C20. Okruh je zapojen v kolektorovém obvodu a rezonanční odporník okruhu se transformuje kapacitním děličem C16, C15 na nižší impedanci emitorového obvodu, odkud se zavádí zpětná vazba. Jednotlivé okruhy se ladí posouváním tří feritových jader v indukčnostech (změnou permeability) a zapínají do funkce jednotlivými dotecky přepínače Pl (tlačítka SV; tlačítka KV slouží pouze k vybavení stisknutého tlačítka Pl a nemá vlastní dotecky).

Mezifrekvenční zesilovač

Směšováním vstupního a oscilátorového napětí vzniká mezifrekvenční signál, který se indukuje v okruhu L9, C18 mezifrekvenční pasmové propusti MF1. Tento okruh je induktivně (vinutím L10) vásán s primárním okruhem keramické pasmové propusti MF2, pevně naladěně na mezipasovou frekvenci. Sekundární okruh propusti je přímo vásán s bází tranzistoru T3, který pracuje jako první stupeň MF zesilovače. Druhý stupeň, osazený tranzistorem T4, je vásán aperiodicky, prostřednictvím části R17, C39. V kolektorovém obvodu tranzistoru je za tlumicím odporem R21 zapojen okruh L11, C25 MF pasmové propusti MF3.

Samočinné řízení citlivosti a detektor

Souběžně k druhému laděnému okruhu je zapojena dioda D1. Kromě přijímaného signálu se do obvodu zavádí i pevné kladné napětí z diodové R3, R7, filtrované členy R9, C14, C11. Dioda je uzavřena, pokud silnější přijímaný signál na ní nevytvorí větší protinapětí, takže se katoda stane zápornou. Potom se dioda otevře, svým sníženým odporem tlumi laděný okruh a tak zmenšuje celkové zesílení.


Detekční dioda D2 je vásána induktivně (vinutím L12) s laděným okruhem propusti MF3. Demodulovaný signál na pracovním odporu R24 se filtrace členy C26, R25, C27 a po vyrovnaní charakteristiky v oblasti vyšších kmitočtů členem C28, R26 se zavádí na zdírky 1 a 4 připojenky pro magnetofon. Odtud lze signál použít pro nahrávání nebo po zasuzení propojovací zasuvky jej přivést na zdírky 3 a 5 a odtud přes oddělovací kondenzátor C30 na regulátor hlesitosti R29.

Stejnosměrná složka demodulovaného signálu se využívá k samočinnému řízení zesílení v MF zesilovače; na příslušné báze se zavádí přes filtrační a oddělovací členy R23, C23 (časová konstanta regulace), R15, R3, C6, R2. Do téhož obvodu se dále zavádí přes odpory R14, R15 stejnosměrné napětí opačné polarity, takže regulace začne působit, až když je napětí usměrněné diodou větší než napětí pevné (zpožděné uvc). Optimalní pracovní bod obvodu se nastavuje proměnným odporem R14 s ohledem na napětí na odporu R4.

Nízkofrekvenční zesílovač

Logaritmický potenciometr R29 je na ohodnocení pripojen sériový člen R27, C31, který při nastavení nízší hlasitosti odvádí signály s vysokou kmitočetnou frekvencí k zdroji a vyrovnaném koncovému stupni hlubokých tónů (fyziologický regulátor hlasitosti).

Signál z běžce regulátoru se zavádí přímo na vstup (bod 8) integrovaného obvodu T01, pracujícího jako nf a koncový zesílovač. Vnitřní zapojení obvodu je na obr. 2. Na vstupu obvodu T01 je osazen tranzistor T01, T02 v Darlingtonově zapojení se společným kolektorem. Tato úprava umožňuje vynechat napájecí dílčí při bázi prvního tranzistoru a tímto zlepšit vstupní vstup řešení různých signálů než při použití všeobecného kondenzátora. První tranzistor je v obvodu určen pro strídavé napětí kombinací C31, R29 (bod 6), přičemž využíván je jeho vlastní výkonový rozsah citlivosti zesílovače. S kolektorem druhého tranzistoru je využit záporný vývaha, tedy výkonový rozsah jeho napěti v bodě 12 a tak zajistěno maximální využití výkonového rozsahu. S kolektorem tranzistoru T02 je připojeno vstupní tranzistor T03, jehož báze je využita společně s vývahou. S kolektorem T03 je připojena emitorová vývaha, což zajišťuje využití výkonového rozsahu. Souběžně zapojené tranzistory T07, T08 společně ovlivňují tranzistor T09 využívajícího výkonový rozsah. Zatěžovací impedanční tranzistor T010 vytváří člen T09, D09, který je současně zapojen současně k výstupní impedance koncového zesílovače, čímž se zmenšuje vliv kolísání napájecího napěti na výkonové tranzistory. Kapacitní dílčí C33, C34 mezi body 4 a 5 ovlivňuje šířku přenáseného nf pásmá. Koncový stupeň tvoří souměrné kvazikomplementární zapojení tranzistorů T014, T015, T016 pracujících ve třídě AB. Nutné obrácení fáze signálu pro T016 zajistuje

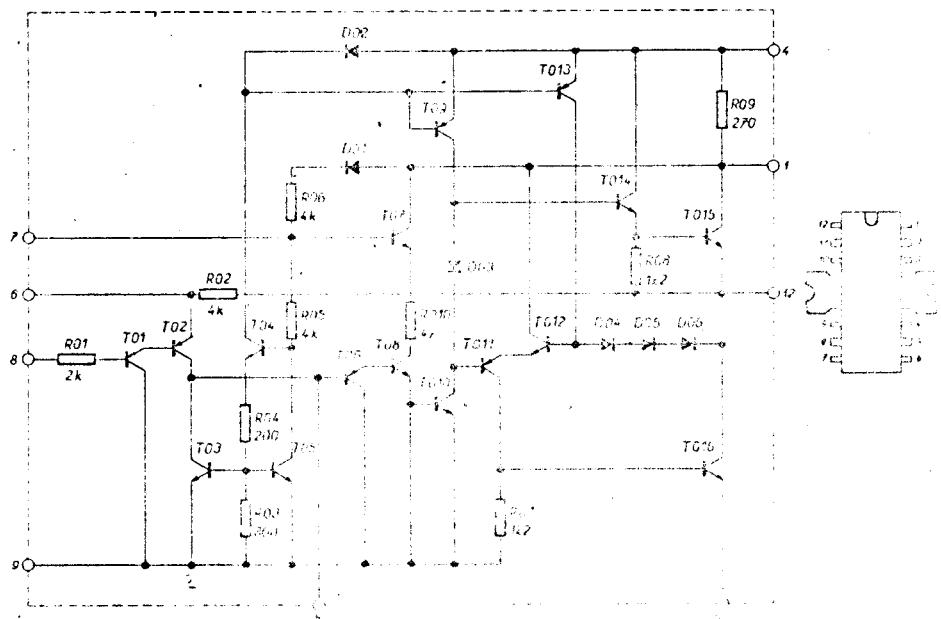

Obr. 2. Vnitřní zapojení integrovaného obvodu T01.

tranzistor T011. Obvod T013, D05, D06 stabilizuje kmitočtovou charakteristiku koncového stupně na hodnotu asi 2 mA, čímž se snižuje převýšení zároveň s jeho vlastním zákonem moci. Výkonovou kmitočtovou charakteristikou využívají zároveň signál výkonu obvodu T01.

Reprodukтор RP1 je spojen s výstupem zesílovače (bod 10) přes oddělovací závitovou anténu RP1. Do stejného bodu je zapojen tzw. bouherovský člen (C36, RP1), který zahrnuje výfukový zesílovač na vysokých kmitočtech, pro něž má impedance reproduktoru indukčnost ohniskového. Pro stabilitu zesílovače má význam také kondenzátor C40, který filzuje z napájecího zdroje případné vlny složky.

Napájení

Napájecí proud z automobilové baterie se přivádí přes ochrannou poledku P1, výkonový člen L13, C40 a spinač P2, mechanicky spřecoupaný s regulátorem hlasitosti R29. Tento proud je pak pojedou osvětlovací žárovka Bl, integrovaný obvod T01, elektrolytický kondenzátor C37, uzavírající okruh koncového stupně pro strídavé proudy, a přes filzuvací člen R32, C38 a k výstupu


tranzistoru T4. Odpor R33 a Zenerova dioda D3 tvoří stabilizační obvod nastavený na napětí 8,7 V, které se dále upravuje proměnným odporem R32 a vyhlazuje se členy R28, C29; R12, C17 a R6, C8. Emitorová napětí pro jednotlivé tranzistory se získávají průtokem příslušných proudů odpory R4, R10, R16, R20, blokoványmi kondenzátory C7, C15, C21 a C22; napětí pro bázi tranzistoru T4 se získává na děliči R19, R18.

SLAĐOVÁNÍ A MĚŘENÍ

Uvedení do chodu

(Automobilová baterie nebo siťový napájecí zdroj, avomet II.)

1. Je-li přijímač v provozu, musí být vždy k výstupní připojce zapojen reproduktor nebo náhradní zatěžovací odpor 4 Ω/4 W; zkratování připojky pro reproduktor při plném vybuzení nF zesilovače by způsobilo zničení integrovaného obvodu.
2. Přijímač má být napájen stejnosměrným napětím 12 V + 20 %, tj. 14,4 V. Přitom je záporný pól připojen na napájecí kabel s modrou izolací a kladný pól na kabel s rudou izolací, opatřený pojistkou a tlumivkou.
3. Při seřizování stačí obvykle sesunout horní a spodní kryt přijímače směrem dozadu; při sláđování ladící části je třeba ještě stáhnout knofliky, vyšroubovat obě matice pouzder ovládacích prvků a sejmout ozdobný rám se stupnicí.

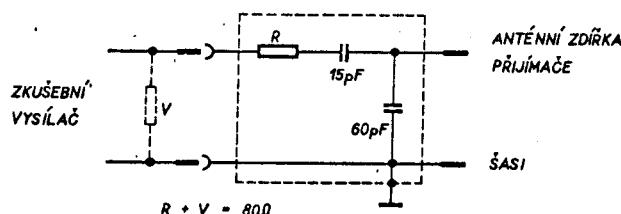

Obr. 3. Umělá automobilová anténa

4. Naříďte miniaturním potenciometrem R32 napětí 7,5 V v bodě MB3 a potenciometrem R14 napětí 0,4 V na odporu R4. Obě nastavení několikrát opakujte, protože se navzájem ovlivňují.
5. Vyjměte osvětlovací žárovku a zkontrolujte, zda odběr napájecího proudu nepřekročí 90 mA.

Kontrola nF zesilovače


(nF generátor, osciloskop, nF voltmetr, avomet II, zatěžovací odpor 4 Ω/4 W, oddělovací odpor 0,1 MΩ/0,1 W.)

1. Připojte zatěžovací odpor k výstupu přijímače a souběžně k němu osciloskop a nF voltmetr. Odpojte propojovací zástrčku z připojky pro přehrávač, mezi bod MB1 a šasi zavedte z nF generátoru signál 1 kHz přes odpor 0,1 MΩ a regulátor hlasitosti naříďte na největší hlasitost. Velikostí vstupního signálu naříďte výstupní napětí 0,45 V (výkon 50 mW). Přitom má procházet odporem 0,1 MΩ proud $0,3 \mu\text{A} \pm 4 \text{ dB}$ nebo se má na něm naměřit napětí 0,3 mV $\pm 4 \text{ dB}$. Informativně stačí měřit nF citlivost zavedením signálu mezi zdiřky 3 a 2 připojky pro přehrávač. Hodnota má být 10 mV.
2. Zvyšte výstupní napětí na 3,46 V (výkon 3 W) a zkontrolujte na obrazovce osciloskopu, jsou-li vrcholy zobrazené sinusovky rovnomořně ořezány a není-li tvar křivky deformován. Současně zjistěte, není-li celkový odběr napájecího proudu i s osvětlovací žárovkou větší než 0,8 A.

Sládování

(Zkušební vysílač pro 0,5 - 6,5 MHz, využívá automobilové zdrojnice, typy 6V/10A, 12V/10A, zatěžovací odpór 4 Ω/4 W, běžnou frekvenci 1460 kHz, výkon 5 mW)

1. Před sládováním seříďte stupnicový uklonovatele tak, aby se upsal s tím, že přijímač je v pozici, kdy-li ladicí přijímač namířeno na levý dórak, t.j. ladicí jaderka jsou do posunuta v cívech.
2. Sládovací signál ze zkušebního vysílače je amplitudově modulovaný frekvenčním modulátorem o amplitudu 30 %. Výstupní výkon nemá překročit 10 mW, přičemž regulace je možná pouze v místech největší hlasitosti.
3. Při sládování postupujte podle sládovací tabulky a sledujte nastavení jednotlivých prvků na obr. 4. Nakonec spolehlivě zajistěte jádra cívek vedenia a mikrofonu, potenciometry, doládovací kondenzátor a šrouby ladicích jader nitrolakem.

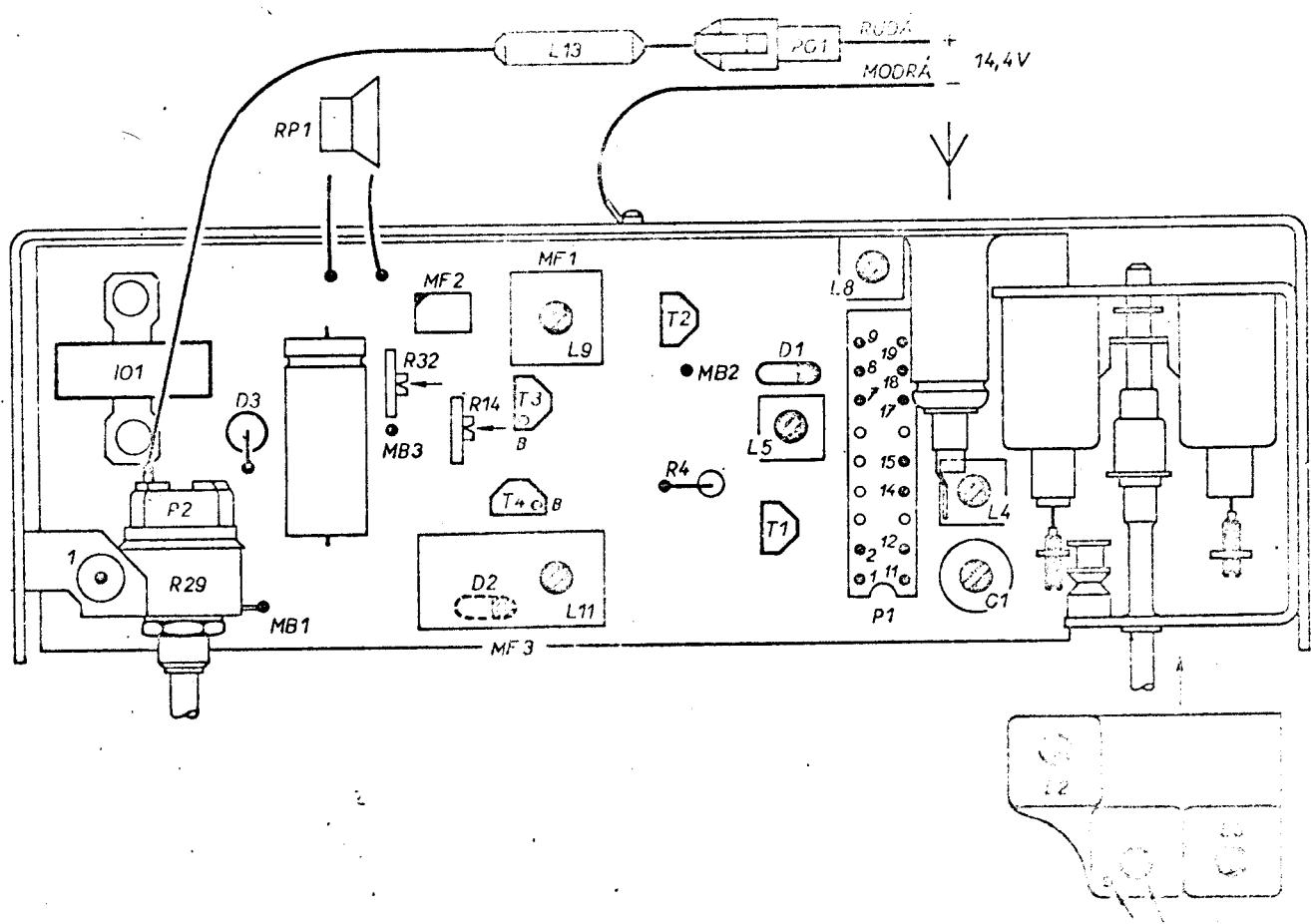

Obr. 4. Sládovací prvky

4. Po nastavení jednotlivých okruhů měřte vždy MF nebo VF citlivost pro výstupní výkon 5 mW. MF citlivost se může lišit v toleranci ± 4 dB; VF citlivost se měří po nastavení na rozdílu signálu od šumu -10 dB (při vypnutém VF signálu nařídte nezpráve regulačorem hlasitosti přijímače výstupní výkon šumu na hodnotu menší než 5 mW).
5. Při kontrolním měření nebo při připojení nové antény je třeba vždy přizpůsobit anténní vstup tak, že se doládovací kondenzátor C1 nastaví na největší výchylku výstupního měřidla při zaváděním signálu 1460 kHz.
6. Další vlastnosti přijímače je možno v případě potřeby měřit podle pokynu v normě ČSN 36 7090. Předepsané hodnoty jsou v kap. TECHNICKÉ ŠLAJE.

		Zkušební výstupky		Výstupní frekvence		Výstupní amplituda	
Postup		připojení jřeč	frekv.	pravý	pravý	výstupní	ampl.
1	3	33 nF na ME2	455 kHz	pravý doraz	L1, L2	max.	6,4 µV
2	4		455 kHz				
5		33 nF na bázi T4	455 kHz	pravý doraz	-	max.	1,6 mV
6							
7	10	maďlou automobilovou anténu na anténní zdiřku	600 kHz	0,6 MHz 1,46 MHz	L7, L8, L9	max.	15 µV
8	11		1460 kHz				
9	12		6 MHz	kv	6 MHz	L8, L9, L10	15 µV

- Rozladujte zkušební vysílač v rozsahu ± 2 kHz, až dosáhnete největší výchylky výstupního měříče.
- Pokud nelze nastavení provést, naříďte doladovací kondenzátor asi na čtvrtinu kapacity a posouváním feritové doladovací tyče, umístěné vedle posuvného jádra cívky L7, upravte středovlnný rozsah přijimače tak, aby po naladění cívek L6 a L7 už nebylo nutné kondenzátor doladovat. Po doladění zajistěte tyč kapkou vosku.

POKYNY PRO opravy

Vyjmáni montážní desky ze skříně

Při běžných opravách stačí odejmout horní a spodní kryt skříně pouhým vytažením směrem dozadu. Přístup k přední části montážní desky je možný po stažení obou knoflíků, vyšroubování matic pouzder ovládacích prvků, sejmouti ozdobného rámu se stupnicí, případně i montážního držáku přijimače a podložek. Přední stěna s pouzdry je upevněna na bocích skříně dvěma šrouby a objímkou žárovky lze odejmout po vyhnutí obou jazýčků přinýtovaného držáku (nebo je možno odpájet přívod k objímce). Montážní deska s plošnými spoji je zasunuta do tří zářezů v zadní části a upevněna dvěma šrouby chladiče integrovaného obvodu, jedním šroubem držáku potenciometru a dvěma šrbuby ladící části na obou bocích šasi. Při vyjmáni je ještě třeba odpájet přívody od všech přípojek a uzemňovací propojení u anténní zdiřky.

Všechny upevnovací šrouby musí být spolehlivě utaženy a zajištěny pružnými podložkami nebo nitrolakem.

Stupnice, stínítka a žárovka


Ladicí stupnice je upevněna na ozdobném rámu tepelným roznýtováním, přičemž její poloha je vymezena tvarem výlisku a nýtovanými vystupky.

Stínítka je na čelní stěně s pouzdry pouze nasunuto. Při vysouvání vyvlekněte stupnice-vý ukazovatel a vysuňte nejprve levý výstupek stínítka (ve stěně vlevo je větší otvor), potom i pravý. Postupujte opatrně, abyste výstupky nevylomili. Při opětné montáži dbejte, aby v úzké mezeře stínítka nad otvorem pro klávesy byl zasunut černý stínici papír, který však nesmí zakrývat průsvitný otvor pro světelnovou indikaci. Ukazovatel pak opět navlékněte a zjistěte.

Osvětlovací žárovku lze vyjmout po odnetí normálu krytu polohou vysunutím přinýtova směrem vlevo při mírném odtahovalení náhonového motorku.

Náhonový motouz

Odstříhněte 420 mm motouzu, dil 27, a uvažte na obou koncích očka podle obr. 5. Motouz je navinut devětkrát na ladícím hřídeli H, napnut pružinou P a vložen do kladek 1, 2 a 3. Ladící ukazovatel U prochází podélným otvorem ve stinitku a má se krýt s levým krajním bodem stupnice při ladění nařízeném na levý doraz. Ukazovatel zajistěte nitrolakem a kontrolyte, aby přívod k žárovce nepřekážel jeho pohybu nebo pohybu pružiny.

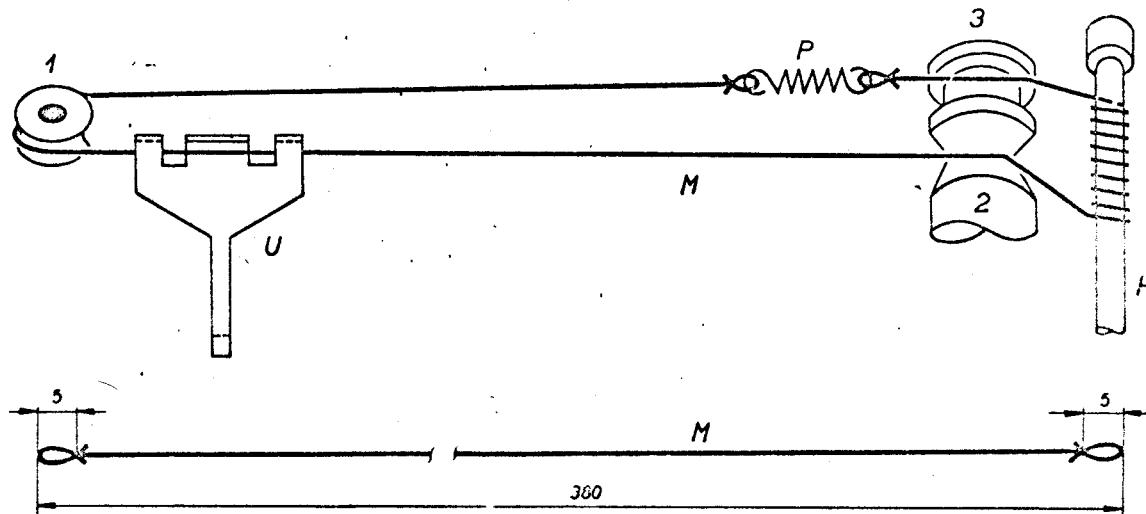

ROZMĚRY V MILIMETRECH

Obr. 5. Ladící náhon a rozměry motouzu

Ladící část

Sladování, výměnu feritových jader a drobné mechanické opravy lze provést po sejmoutí ozdobného rámu se stupnicí. Jednotlivé ladící cívky lze vyměnit po vyjmutí ladící části (odpájení čtyř přívodů, dva šrouby na boku přijímače, zářezy na desce s plošnými spoji, stacemi náhonového motouzu). Při nerovnoměrném posuvu jader je třeba namazat ložiskové, vodicí a zavitové plochy mazacím tukem K3. Drátěné táhlo je v jádru zajistěno dvěma zátkami a přilepeno na ně lepidlem TIXO K4. Na táhu je navlečena izolační trubička a připaden doladovací šroub tak, aby délka celé sestavy byla 31 mm. Při opětovné montáži ladící části upravte náhonový motouz a zkонтrolujte sladění vstupních a oscilátorových okruhů.

Regulátor hlasitosti

Potenciometr je upevněn na úhelníku střídovou maticí. Při výměně stehnáte náhonový motouz z kladky 1, odpázejte výstupek úhelníku z desky s plošnými spoji, vyšroubujte oba šrouby a odpázejte devět přívodů. Výstupek nového potenciometru musí opět zapadnout do výfuku v úhelníku a výstupek úhelníku je třeba připájet k uzemňovací fólii montážní desky. Nakonec upravte náhonový motouz.

Tlačítková souprava

V případě vadných doteků je nutno soupravu vyměnit po odnětí přední stěny s pouzdry, odpájení drátového přívodu a za současného zdvívání těleska přepinače postupně i odvádat pájecích bodů na desce s plošnými spoji. Klávesy jsou přilepeny na tahlech přepinače kolakryolem ředěným acetonom.

Tranzistory a integrovaný obvod

1. Tranzistory KF124 se třídí ve výrobním závodě na základě měření proudového zastřívacího činitele h_{21e} zkoušečem tranzistorů TESLA BM 372 při napětí $U_{CB} = 10$ V a proudu $I_p = 1$ mA. Vzniklé dvě skupiny se odlišují barevnými značkami a osazují se takto:

$$\begin{array}{lll} T_1, T_3, T_4 & h_{21e} \geq 120 & fialova \\ T_2 & h_{21e} < 120 & hneda \end{array}$$

2. Při vyjmání integrovaného obvodu I01 odejměte nejdříve chladič (2 šrouby na boku řasí, 2 na desce s plošnými spoji) a odpájete co nejvíce vývodů najednou, např. 5 na jedné straně a po odknutí obvodu 4 na straně druhé. Před montáží nového obvodu očistěte cín a uvolněte otvory v desce s plošnými spoji. Jednotlivé vývody pájejte co nejkratší dobu a doboje, aby obě chladiči křidélka mohla spolehlivě převádět přebytečné teplo obvodu na chladič (čisté styčné plochy, šrouby utáhnout a zajistit nitrolakem).

Integrovaný obvod je v některých přijimačích nahrazen dováženým typem TBA81CAS. Zapojení obou typů je shodné; písmeno S v typovém označení znamená vybavení obvodu teplotní vratnou pojistikou.

Montáž přijimače a odrušení automobilu

Příslušné pokyny jsou uvedeny v Návodu k obsluze přijimače, kde najdete také seznam vhodných druhů automobilových antén.

NÁHRADNÍ DÍLY

Mechanické části

Díl	Název	Objednací číslo	Poznámky
	<u>Přijimač 2801B-1</u>		
1	horní a spodní kryt	1PA 698 29	
2	držák přijimače pod ozdobným rámem	1PA 651 04	
3	ozdobný rám se stupnicí	1PF 121 20	
4	stupnice	1PF 153 81	
5	štítok pod stupnicí	1PA 147 29	
6	ovládací knoflík sestavený	1PF 243 62	
7	péro knoflíku	1PA 023 00	
8	matice na pouzdro	A-MO80-258-L1	
9	podložka pod matici	1PA 063 24	
10	druha podložka	1PA 063 25	
11	pérova podložka	10,5CSN 02 1733.02	
12	napájecí kabel modrý (minus)	1PF 827 12	
13	napájecí kabel rudý (plus)	1PF 640 11	
14	pojistkový kryt s větším průměrem	1PA 251 50	
15	pojistkový kryt s menším průměrem	1PA 251 51	
16	pružina v krytu (0,63x4,63x19x13,5)	ČSN 02 6020.0	
17	pojistka 1,25 A/250 V	ČSN 35 4731	POL
18	kryt tlumivky L13	1PF 251 22	
19	kroužek krytu Ø 8	ČSN 02 2925.1	
20	kabel přípojky pro reproduktor	1PF 251 20	
21	kabelová spojka dvoupálová	1PA 251 48	viz díl 58
22	pružina spojky (0,5x4,5x13x8,5)	ČSN 02 6020.0	
23	přichytka kabelů	1PA 614 41	
24	antennní zdírka 1181.737	TGL 200-5516	
25	chladič integrovaného obvodu I01	1PA 676 50	
26	úhelník potenciometru R29 s kladnou	1PF 807 71	
27	náhovový motouz O45/72	1PA 4,5x10x10x10	
28	pružina motouzu	1PA 4,5x10x10x10	
29	ukoncovátko	1PA 4,5x10x10x10	

30	čelní stěna s pouzdry	IPF 803 32	
31	osvětlovací žárovka 12 V; 1,2 W; Da 7a	225 214	12
32	objímka žárovky	IPF 817 11	
33	stínítka sestavené	IPK 201 31	
34	ladící část sestavená	IPK 093 47	14, 16, 17
35	křídél laděný	IPK 074 18	A (cor. 1.)
36	pecuvný úhelník ladící části	IPF 326 67	
37	opěrné pero úhelníku	IPK 800 48	
38	feritové jádro sestavené (31 mm)	IPF 435 04	
39	feritové jádro holé	205 511 302 503	
40	tahlo jádra	IPK 890 39	
41	nastavovací šroub tahla	IPK 071 32	
42	pojistka šroubu	IPK 091 01	příloha
43	šrouba s plstěnými spoji holá	IPK 001 63	
44	tlčítková souprava bez klávec	IPK 053 22	P1
45	klávesa SV	IPK 447 57	
46	klávesa KV	IPK 447 53	
47	keramická pásmová propust	SPF 455 A6	MF2
48	feritový hrníček cívky L4, L5, L6	506 602/N1	
49	dolzúvací tyč cívky L7	502 003/H11	1,6 x 16
50	jádro cívky L9, L11	205 511 304 503	M3,5 x 0,5 x 12
51	zásvinka pro kazetový přehrávač	6AK 180 25	
52	propojovací zástrčka	7AK 462 03	
 <u>Reprodukтор s ozvučnicí</u>			
53	reproduktor s ozvučnicí sestavený	IPF 110 77	
54	ozvučnice holá	IPK 111 08	
55	brokát "UGAN"	8202/18	160 x 220
56	reproduktor TESLA ARE 467	2AN 644 47	RPI
57	textilní obal reproduktoru	IPV 791 05	
58	kabelová spojka jednopólová	IPK 425 08	viz díl 21

Elektrická části

L	Cívka	Pořad závitů	Objednací číslo	Poznámky
1.	antennní (navinutá na R1)	46	IPN 652 08	
2.	vstupní; sv	111	IPK 853 14*	
6.	laděný okruh; sv	111	IPK 853 14**	dil 34
7.	oscilátor; sv	93	IPK 853 13**	
4.	vstupní; kv	14	IPK 594 23	
5.	laděný okruh; kv	14	IPK 594 23	
8.	oscilátor; kv	10	IPK 594 22	
9.	1. mf pásmová propust;	20+40	IPK 593 98	MF1
10.	455 kHz	10		
11.	3. mf pásmová propust;	45+15	IPK 593 97	MF3
12.	455 kHz	20		
13.	odrušovací tlumivka	190	IPN 682 00	viz díl 18, 19

* Cívky jsou z výroby roztržiděny do osmi skupin podle rozsahu ladění. V přijímači lze používat vždy jen cívky ze stejné skupiny.

C	Kondenzátor	Hodnota	Pravozná napětí V _c	Objednací číslo	Poznámky
1	doladovací	60 pF	100	WN 704 19	
2	keramický	15 pF \pm 10 %	40	TK 754 15p/K	
3	keramický	56 pF \pm 10 %	40	TK 754 56p/K	
4	svitkový	680 pF \pm 10 %	250	TC 281 680/A	
6	keramický	47 000 pF \pm 20 %	12,5	TK 782 47n	
7	keramický	47 000 pF \pm 20 %	12,5	TK 782 47n	
8	keramický	10 000 pF \pm 20 %	12,5	TK 782 10n	
10	keramický	18 pF \pm 5 %	40	TK 754 18p/J	
11	keramický	10 000 pF \pm 20 %	12,5	TK 782 10n	
12	keramický	12 pF \pm 5 %	40	TK 754 12p/J	
13	keramický	180 pF \pm 5 %	40	TK 774 180p/J	
14	svitkový	2700 pF \pm 5 %	250	TC 281 2k7/B	
15	svitkový	5600 pF \pm 5 %	250	TC 281 5k6/B	
16	svitkový	1500 pF \pm 5 %	250	TC 281 1k5/B	
17	keramický	10 000 pF \pm 20 %	12,5	TK 782 10n	
18	svitkový	1500 pF \pm 5 %	250	TC 281 1k5/B	
19	slídový	510 pF \pm 5 %	500	TC 210 510/B	
20	keramický	470 pF \pm 5 %	40	TK 794 470p/J	
21	keramický	47 000 pF \pm 20 %	12,5	TK 782 47n	
22	keramický	47 000 pF \pm 20 %	12,5	TK 782 47n	
23	elektrolytický	20 μ F + 100 - 10 %	6	TE 981 20M	
24	keramický	0,1 μ F \pm 20 %	12,5	TK 782 100n	
25	svitkový	3300 pF \pm 5 %	250	TC 281 3k3/B	
26	keramický	10 000 pF \pm 20 %	12,5	TK 782 10n	
27	keramický	1500 pF \pm 20 %	40	TK 724 1n5/M	
28	keramický	10 000 pF \pm 20 %	40	TK 784 10n	
29	keramický	0,1 μ F \pm 20 %	12,5	TK 782 100n	
30	svitkový	0,1 μ F \pm 20 %	160	TC 181 M1	
31	elektrolytický	2 μ F + 100 - 10 %	35	TE 986 2M	
32	elektrolytický	100 μ F + 100 - 10 %	6	TE 981 G1 PVC	
33	svitkový	470 pF \pm 10 %	250	TC 281 470/A	
34	svitkový	2700 pF \pm 10 %	250	TC 281 2k7/A	
35	elektrolytický	1000 μ F + 100 - 10 %	10	TE 982 1G PVC	
36	svitkový	0,1 μ F \pm 20 %	160	TC 181 M1	
37	elektrolytický	500 μ F + 100 - 10 %	15	TE 984 G5 PVC	
39	keramický	47 000 pF \pm 20 %	12,5	TK 782 47n	
40	svitkový	0,1 μ F \pm 20 %	160	TC 181 M1	

R	Odpór	Hodnota	Zatižení W	Objednací číslo	Poznámky
1	vrstvový	1200 Ω \pm 10 %	2	TR 221 1k2/A	
2	vrstvový	1000 Ω \pm 10 %	0,125	TR 112a 1k/A	
3	vrstvový	3300 Ω \pm 10 %	0,125	TR 112a 3k3/A	
4	vrstvový	390 Ω \pm 10 %	0,125	TR 112a 390/A	
5	vrstvový	1500 Ω \pm 10 %	0,125	TR 112a 1k5/A	
6	vrstvový	100 Ω \pm 20 %	0,125	TR 112a 100	
7	vrstvový	10 000 Ω \pm 10 %	0,125	TR 112a 10k/A	
8	vrstvový	1500 Ω \pm 10 %	0,125	TR 112a 1k5/A	
9	vrstvový	27 000 Ω \pm 10 %	0,125	TR 112a 2k7/A	
10	vrstvový	1500 Ω \pm 10 %	0,125	TR 112a 1k5/A	

31	vratový	2200 $\Omega \pm 10\%$	0,125	TR 112a 1107/A	
32	vratový	100 $\Omega \pm 20\%$	0,125	TR 112a 100	
14	potenciometr	0,1 M Ω lin.	0,05	WN 790 10 M Ω	trimar
15	vratový	1500 $\Omega \pm 10\%$	0,125	TR 112a 1K5/A	
16	vratový	560 $\Omega \pm 10\%$	0,125	TR 112a 560/A	
17	vratový	1000 $\Omega \pm 10\%$	0,125	TR 112a 1k/A	
18	vratový	10 000 $\Omega \pm 10\%$	0,125	TR 112a 10K/A	
19	vratový	27 000 $\Omega \pm 10\%$	0,125	TR 112a 27K/A	
20	vratový	330 $\Omega \pm 10\%$	0,125	TR 112a 330/A	
21	vratový	180 $\Omega \pm 10\%$	0,125	TR 112a 180/A	
22	vratový	100 $\Omega \pm 10\%$	0,125	TR 112a 100	
23	vratový	10 000 $\Omega \pm 10\%$	0,125	TR 112a 10k/A	
24	vratový	4700 $\Omega \pm 10\%$	0,125	TR 112a 4k7/A	viz MP3
25	vratový	10 000 $\Omega \pm 10\%$	0,125	TR 112a 10k/A	
26	vratový	15 000 $\Omega \pm 10\%$	0,125	TR 112a 15k/A	
27	vratový	220 $\Omega \pm 10\%$	0,125	TR 112a 220/A	
28	vratový	100 $\Omega \pm 20\%$	0,125	TR 112a 100	
29	potenciometr	0,1 M Ω lin.	0,08	TP 161 35B M Ω /L	
30	vratový	56 $\Omega \pm 10\%$	0,125	TR 112a 56/A	
31	vratový	2,7 $\Omega \pm 10\%$	0,125	TR 112a 2J7/A	
32	potenciometr	1000 Ω lin.	0,05	WN 790 10 lk	
33	vratový	180 $\Omega \pm 10\%$	0,125	TR 112a 180/A	
34	vratový	330 $\Omega \pm 10\%$	0,125	TR 112a 330 /A	

ZMĚNY BĚHEM VÝROBY

Záznamy o změnách


Vydala TESLA, obchodní podnik, v Praze

Odevzdáno do tisku v červenci 1976

Zpracoval Otto Musil

Součásti návodu jsou 2 přílohy

14390

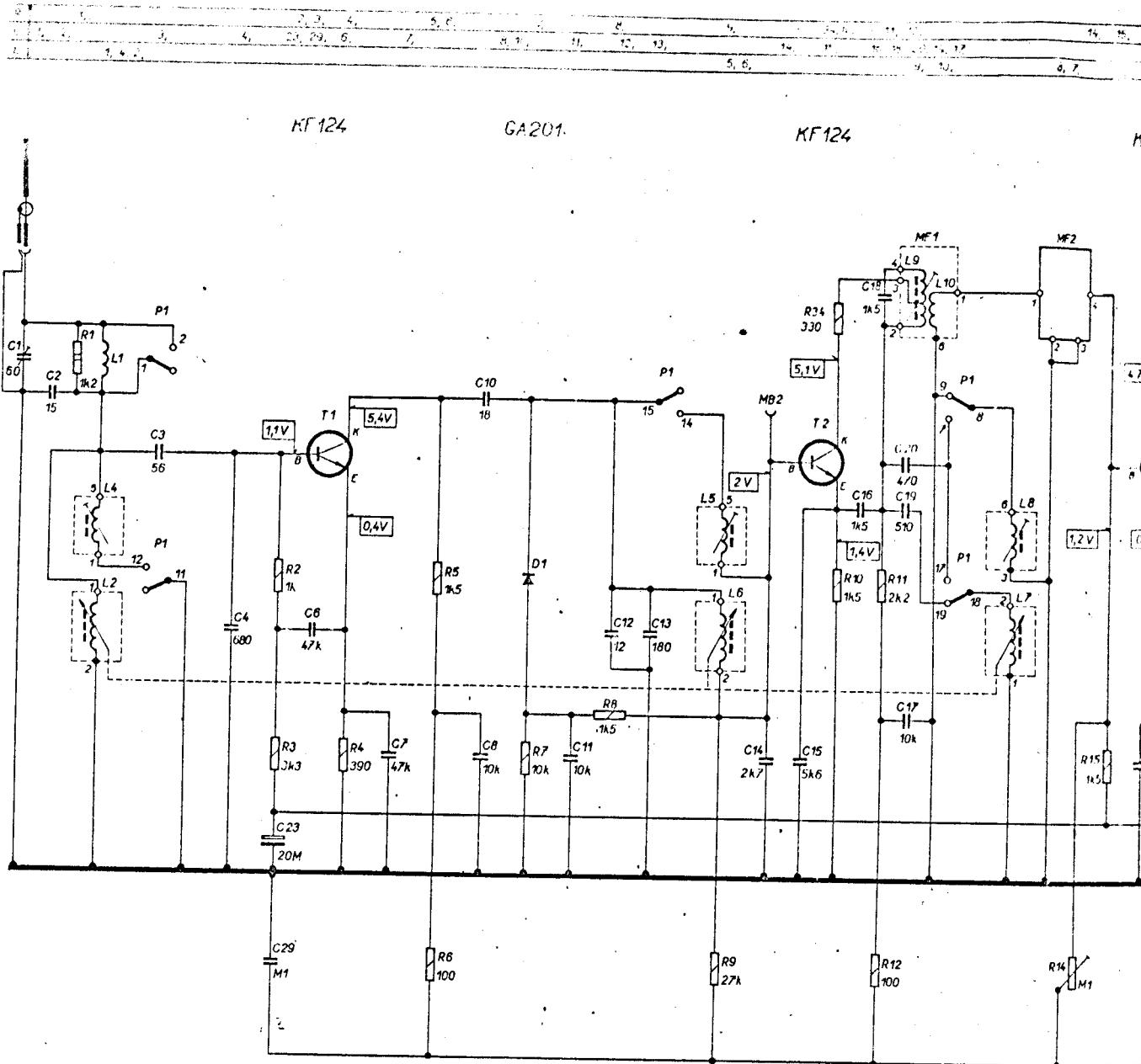

TABULKA VLNOVÉHO PŘEPÍNAČE P1

STISKNUTÉ TLAČÍTKO	SPOJENÉ DOTEKY
SV*	8 - 9, 18 - 19
KV	1 - 2, 7 - 8, 11 - 12, 14 - 15, 17 - 18

POHLED ZESPODU



*ZAKRESLENÁ POLOHA






14 15 16 17 18 19 21 20 28 22
 39 22 25 24
 8, 7 11 12

KF124

KF124

GA201 KZZ73


TBA810AS
 (MBA810A)

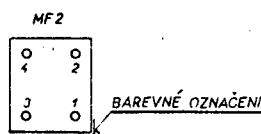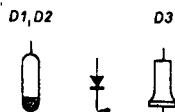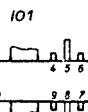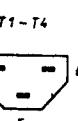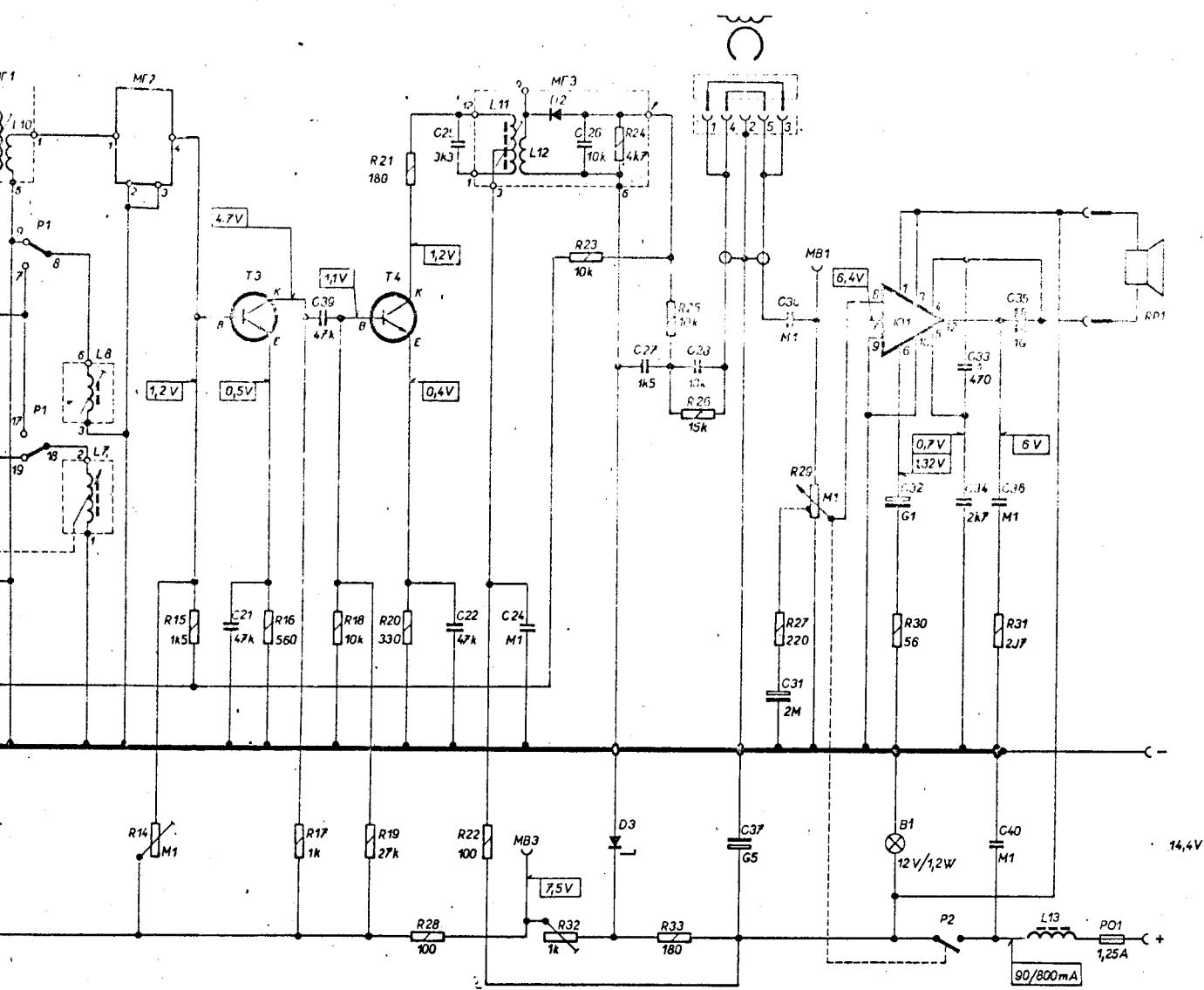



POHLED ZESPODU

TESLA 2108B-1 SPIDER-3

TESLA 2108B-1

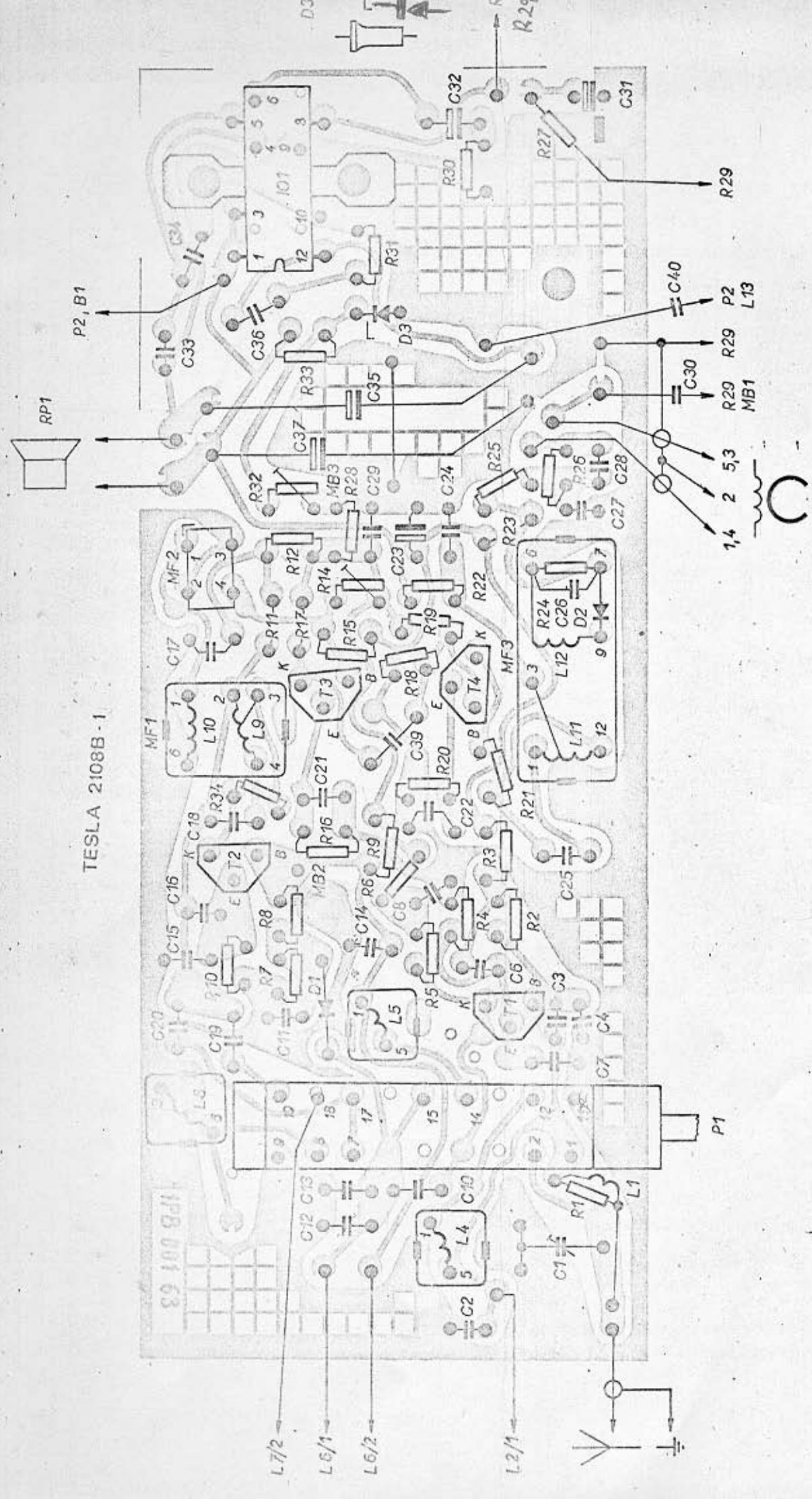

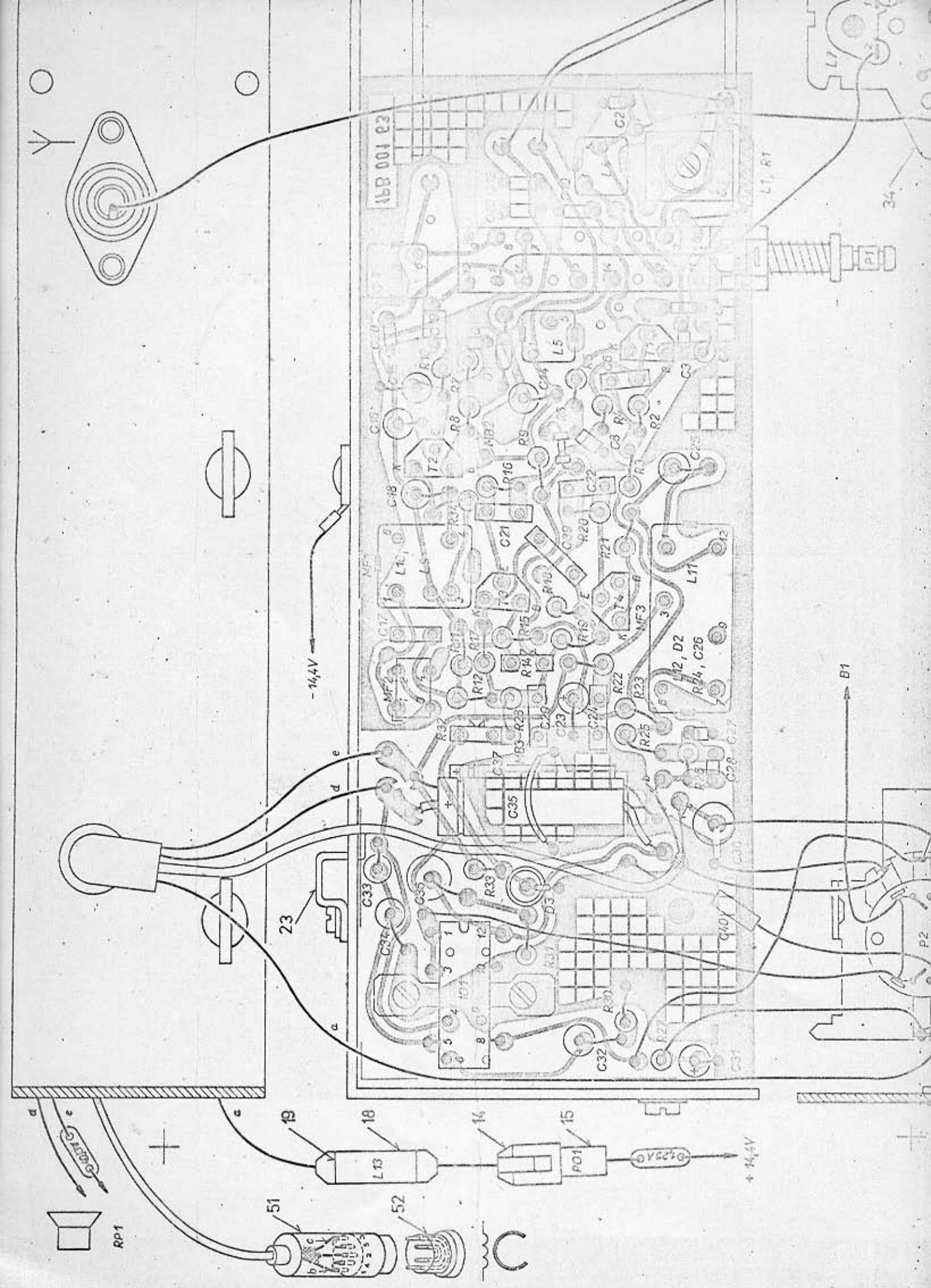

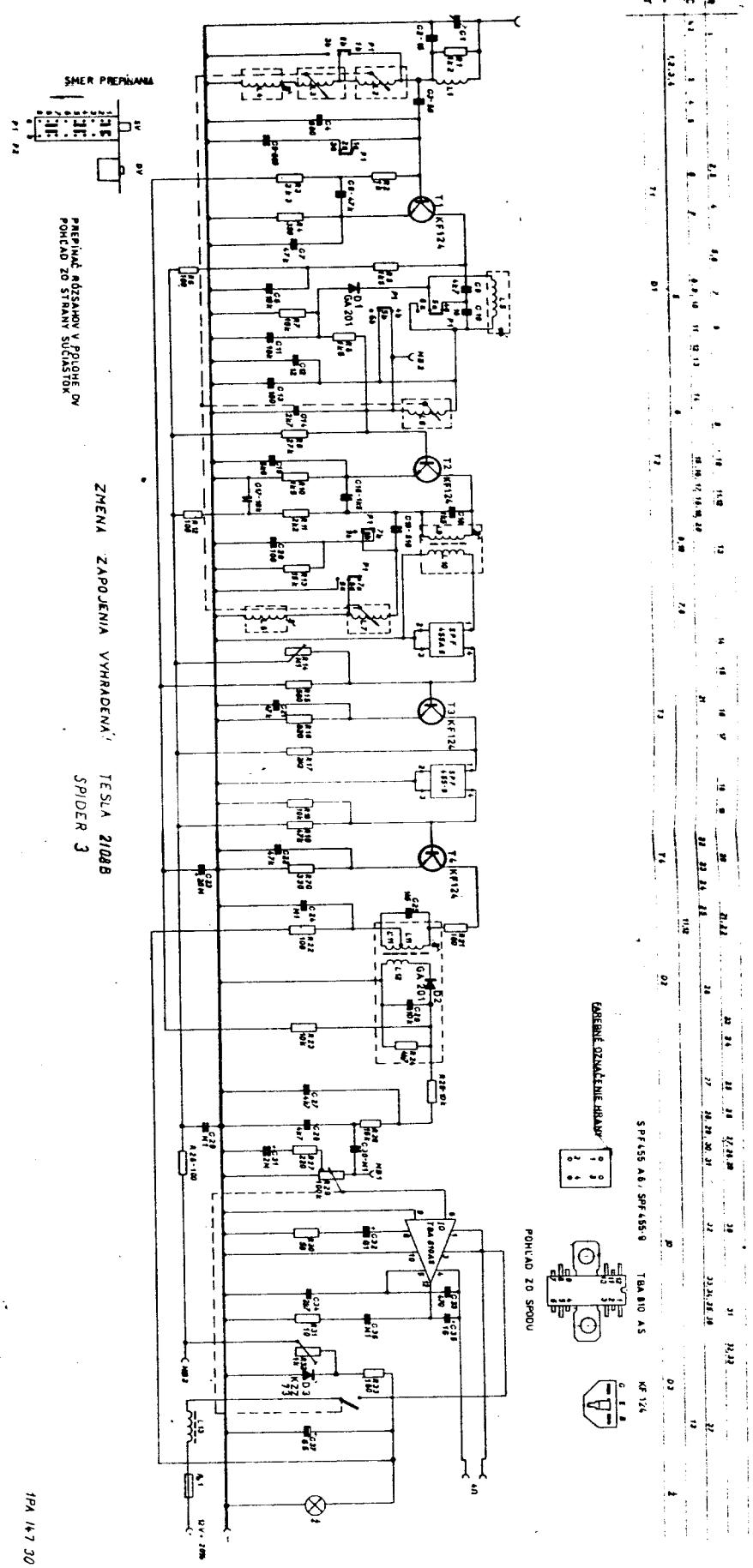

PA 14730