

Návod k údržbě přijímačů

TESLA 2816B-5 DOLLY

TESLA 2816B-6 PRIOR


OBSAH

	Strana
01 Technické údaje	1
02 Popis zapojení	1
03 Sladování přijímačů	3
04 Oprava a výměna vadných dílů	5
05 Změny během výroby	7
06 Náhradní díly	7
07 Přílohy	10

Výrobce:

TESLA BRATISLAVA, n. p.
1968-69

TRANZISTOROVÉ PŘIJÍMAČE TESLA 2316B-5 a 2816B-6

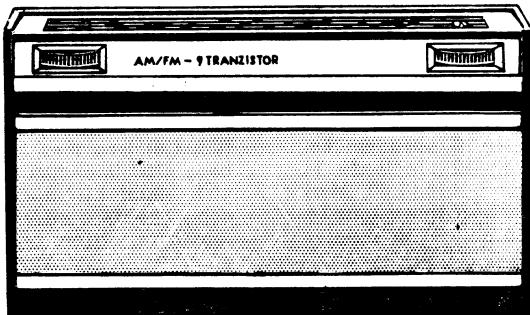

Obr. 1. Přijímač 2816B-5

01 TECHNICKÉ ÚDAJE

Všeobecně

Kabelkové superheterodyn se třemi vlnovými rozsahy vybavené na velmi krátkých vlnách 10 laděnými okruhy, 9 tranzistory a 2 diodami, na středních a dlouhých vlnách 5 okruhy, 7 tranzistory, 1 diodou. Vestavěná tyčová a feritová anténa, pripojka pro další reproduktor, napájení z vestavěných baterii, zapojení provedené plošnými spoji. Oba přijímače se liší jen vzhledem.

Osazení tranzistory a diodami

OC170vkv – vf zesilovač pro VKV
OC170vkv – směsovač a oscilátor pro VKV
OC170 – mf zesilovač pro VKV, směsovač a oscilátor pro SV a DV
OC170 – mf zesilovač
OC170 – mf zesilovač
2-GA206 – demodulátor pro VKV
GA201 – demodulátor pro SV a DV
GC516 – nf zesilovač
2×SFT352 – souměrný koncový zesilovač

Vlnové rozsahy

velmi krátké vlny	65,2 – 73,5 MHz
střední vlny	525 – 1605 kHz
dlouhé vlny	150 – 285 kHz

Průměrná vf citlivost

velmi krátké vlny	7 μ V
střední vlny	300 μ V/m
dlouhé vlny	1200 μ V/m

Průměrná vf selektivnost

velmi krátké vlny	6 dB (rozložení 300 kHz)
střední vlny	24 dB (rozložení 9 kHz)
dlouhé vlny	28 dB

Mezifrekvence

velmi krátké vlny	10,7 MHz
střední a dlouhé vlny	455 kHz

Průměrná mf citlivost

35 μ V	pro 10,7 MHz
4,5 μ V	pro 455 kHz

Nízkofrekvenční citlivost

0,8 μ A
(nf napětí 400 Hz 0,08 V na odporu 0,1 M Ω připojeném na běžec regulátoru hlasitosti)

Výstupní výkon

200 mW (pro 400 Hz a zkreslení 10 %)

Reprodukтор

dynamický, Ø 65 mm, impedance 8 Ω

Napájení (6 V)

2 kulaté baterie typu 223
(Ø 22×74,5 mm, napětí 3 V)

Největší odběr proudu

přijímač bez vybuzení	20 mA
při vybuzení na 200 mW	90 mA

Rozměry a váhy

šířka	185 mm
výška	102 mm
hloubka	38 mm
váha (bez zdrojů a obalu)	58,5 dkg

02 POPIS ZAPOJENÍ

Tranzistorové přijímače 2816B-5 a 2816B-6 pracují jako superheterodyn při příjmu jak kmitočtové modulovaných tak i amplitudově modulovaných signálů. To znamená, že přijímané signály se mění v aditivním směšovači na mezfrekvenci, která se po zesílení v mezfrekvenčním zesilovači demoduluje. Získaný nízkofrekvenční signál se dále zesiluje třístupňovým zesilovačem a přes výstupní transformátor přivádí na reproduktor.

Jednotlivé části schématu zapojení, které platí pro oba přijímače a které je uvedeno v PŘÍLOZE III., mají tento význam:

PŘIJEM KMITOČTOVÉ MODULACE**Vstup a oscilátor**

Signály přiváděné na tyčovou anténu se dostávají na cívku L2, L2', která spolu s kondenzátorem C6 tvoří vstupní

okruh naladěný na střed přijímaného pásmá. Okruh je veden přes oddělovací kondenzátor C5 s emitorem tranzistoru T1 zapojeného jako vf zesilovač. V kolektorovém obvodu vstupního tranzistoru je zapojen laděný okruh tvořený cívkou L3, ladícím kondenzátorem C1, souběhovou kapacitou C8 a doladovacím kondenzátorem C9. Emitor dalšího stupně, pracujícího jako kmitající směšovač s uzemněnou bází, je s tímto okruhem vázán pomocí malé kapacity C10.

Laděný okruh oscilátoru tvoří cívka L5, L5' spolu s ladícím kondenzátorem C2, laděným v souběhu se vstupním okruhem, souběhovou kapacitou C15 a doladovacím kondenzátorem C16. Okruh je volně vázán s kolektorovým obvodem tranzistoru T2 přes vazební kondenzátor C14 zapojený na odbočku cívky L5, L5', aby se omezilo vyzářování

signálu oscilátoru do antény. Zpětná vazba na vstup druhého tranzistoru je zavedena kondenzátorem C13. Kmitočet oscilátoru je o mezifrekvenci vyšší než přijímaný.

Mezifrekvenční zesilovač

V obvodu kolektoru tranzistoru T2 je zařazen okruh tvořený cívkou L6 a kondenzátorem C14 nalaďený na mezifrekvenci přijímače. Část mf signálu proniká vlivem kladné zpětné vazby do emitorového obvodu, kde však jeho fázi vyrovnává sériový okruh L4, C11 a tak se zamezuje rozkmitání směšovacího stupně na tomto kmitočtu (neutralizace pro mezifrekvenci). Mezifrekvenční laděný okruh je induktivně (cívka L7) vázán přes přepínač P1 (55–56) a oddělovací kondenzátor C22 s bází tranzistoru T3 zapojeného jako první stupeň mf zesilovače. S obvodem kolektoru tohoto stupně je přes dotyky 11–12 přepínače T1 a tlumicí odpor R14 spojen laděný okruh L14, C30, který je opět (cívka L14') induktivně vázán s bází tranzistoru T4. V obvodu kolektoru tohoto druhého mf stupně je zapojen laděný okruh L16, C34 vázán cívka L16' s bází tranzistoru T5.

Demodulace

V kolektorovém obvodu tranzistoru T5 je zapojen přes tlumicí odpor R18 primární okruh poměrového detektoru, který demoduluje kmitočtově modulované signály a částečně omezuje jejich amplitudu.

Z primárního mf okruhu, tvořeného cívka L18 a kapacitou C38, se přenáší indukci (pomocí cívky L 19") napětí jednak na souměrně rozdělený okruh z členů L19, L19', C40, jednak vazební cívku L18' na střed souměrného vinutí. Na souměrný okruh jsou zapojeny diody D1 a D2, jejichž vlastnosti jsou pokud možno shodné, dále pracovní odpory R20, R21 blokovány elektrolytickým kondenzátorem C44 a konečné kondenzátory C41, C42, C43, které uzavírají obvod pro vysoké kmitočty.

Oba popisované laděné okruhy tvoří mf pásmový filtr, jehož obě poloviny sekundárního napěti jsou při rezonančním kmitočtu vzájemně fázově posunuty o 180° a proti napěti na cívce L18' o 90° . Poloviční napěti na cívách L19, L19' jsou usměrňována protisměrně zapojenými diodami; proto se usměrněná napěti sčítají a na odporech R20, R21 jako celku se objeví součtové napěti. Není-li přiváděný signál modulován, je rozdíl napěti mezi středem sekundárního vinutí a středem pracovních odporek (uzemněným přes velkou kapacitu C54) nulový. Této skutečnosti se využívá při sčítání poměrového detektoru. Při změně kmitočtu přiváděného signálu (modulaci) se mění fáze a tudíž i velikost nakmitaného napěti na cívách L19, L19', protože laděný okruh už není v rezonanci, zatímco na cívce L18' se fáze neposouvá. Obě součtová napěti jsou tedy různá a následkem toho se mění i okamžitá velikost stejnosměrného napěti na kondenzátoru C43 a to úměrně k hloubce modulace (kmitočtovému zdvihu). Rytmus změn napěti pak odpovídá modulačnímu kmitočtu.

Celkové napěti na odporech R20, R21 se přitom nemění, protože přírůstku napěti na jednom odporu odpovídá úbytek na odporu druhém (vektový součet napěti na cívách L19, L19' je stále stejný). Kromě toho i okamžité změny a velké amplitudové přírůstky (např. poruchy) nemohou ovlivnit velikost napěti na obou pracovních odporech, protože souběžný elektrolytický kondenzátor C44 působí zkrat pro vysoké i nízké kmitočty. Podstatný omezovací účinek vzniká však v důsledku závislosti vnitřního odporu diod na velikosti přiváděného napěti. Naopak při zmenšení amplitudy se tlumení zmenší a tak se vždy vyrovnává (omezuje) amplituda na stálou úroveň.

Demodulovaný signál z kondenzátoru C43 se dostává přes oddělovací kondenzátor C46, dotyky přepínače P1 (53–54) a oddělovací filtr z členů R22, C48 (normou předepsané potlačení přírůstku vyšších kmitočtů vzniklého ve vysílači) na regulátor hlasitosti R23.


PŘÍJEM AMPLITUOVÉ MODULACE

Vstup a oscilátor

Vysokofrekvenční signály středních a dlouhých vln se přímo indukují do feritové antény se směrovým účinkem, jejíž vinuti L9, L9' tvoří spolu s dolaďovacím kondenzátorem C20 a ladícím kondenzátorem C3, připojeným přes dotyky přepínače P1 (61–62), vstupní laděný okruh pro střední vlny a podobně vinuti L8 doplňuje spolu s dolaďovacím kondenzátorem C18, pevnou kapacitou C19 a ladícím kondenzátorem C3, připojením tentokrát přes dotyky přepínače P1 (71–72), vstupní okruh pro dlouhé vlny.

Jednotlivé laděné okruhy jsou vázány prostřednictvím vazebních vinutí L9" a L8' (impedanční přizpůsobení) přes dotyky přepínače P1 (65–66 a 75–76) a přes oddělovací kondenzátor C22 na bázi tranzistoru T3, který pracuje jako směšovač přijímaného signálu se signálem pomocného oscilátoru, tvořeného týmž tranzistorem. Okruh oscilátoru tvoří na středních vlnách cívka L10, L10', dolaďovací kondenzátor C26, souběžná kapacita C25 a ladící kondenzátor C4, připojený přes dotyky přepínače P1 (25–26) a na dlouhých vlnách cívka L12, L12', dolaďovací kondenzátor C28, pevná kapacita C29, souběžná kapacita C24 a ladící kondenzátor C4, připojený v tomto případě dotyky přepínače P1 (35–36). Oscilátor je laděn v souběhu se vstupem, neboť jednotlivé sekce ladícího kondenzátoru (C3, C4) jsou mechanicky spřaženy. Okruhy jsou přizpůsobeny nižší impedanči tranzistoru T3 a vázány pomocí vazebních vinutí L10' nebo L12', dotyky přepínače P1 (23–24 nebo 33–34) a oddělovacího kondenzátoru C23 s emitorem tohoto tranzistoru.

Kolektorový obvod oscilátoru je vázán s laděnými okruhy induktivně, a to na středních vlnách přes přepínač P1

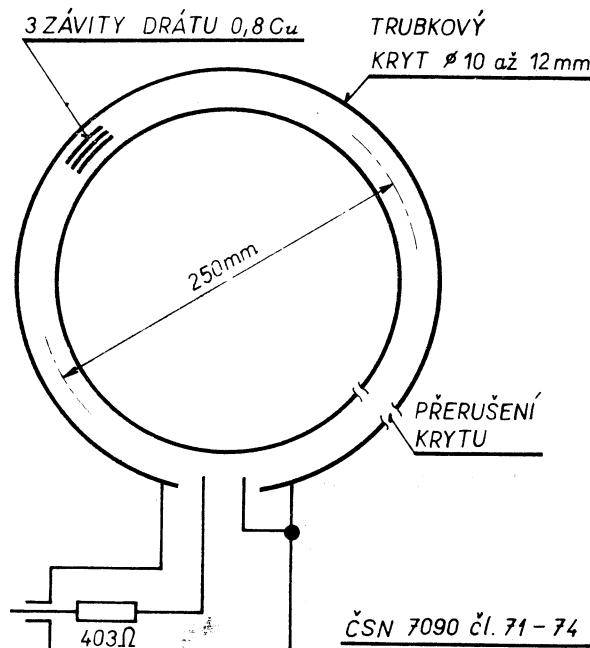

Obr. 2. Normalizovaná rámová anténa

(21–22) cívou L11 a na dlouhých vlnách přes přepínač P1 (31–32) cívou L13. Kmitočet oscilátoru je o mezifrekvenci vyšší než přijímaný.

Mezifrekvenční zesilovač

V kolektorovém obvodu tranzistoru T3 je zařazen v sérii s vazebními cívками oscilátoru okruh tvořený cívou L15, L15', kondenzátorem C31 a uzavřený kondenzátorem C32. Vazba je provedena na odbočku L15' kvůli impedančnímu přizpůsobení. Okruh je nalaďen na mezifrekvenci přijímače a vázán pomocí kapacitního děliče C31, C32 přes cívku L14' s bází tranzistoru T4 zapojeného jako první řízený stupeň mf zesilovače. Druhý mf okruh L17, L17', C35 (uzavřený přes kondenzátor C36) je stejně impedančně přizpůsoben ke kolektorovému obvodu tranzistoru T4 pomocí odbočky L17' přes mf okruh pro VKV L16, C34 a vázán kapacitním děličem C35, C36 přes cívku L16' s bází druhého stupně mf zesilovače T5. Třetí mf okruh, tvořený prvky L20, L20', C39, je opět vázán s kolektorem tohoto tranzistoru přes tlumicí odpor R18 a mf okruh pro VKV L18, L19", C38 pomocí odbočky L20'. Prostřednictvím cívky L21 je okruh induktivně vázán s obvodem demodulační diody.

Demodulace

Mezifrekvenční signál je usměrňován diodou D3 vhodně vžanou s posledním mf laděným okruhem. Demodulační obvod tvoří dále pracovní odpor R23 (regulátor hlasitosti) a filtr z členů C45, R22, C48, který zbarvuje signál v frekvenci 63–64 Hz na dlouhých vlnách 73–74.

Samočinné vyrovnávání citlivosti

Zisk mezifrekvenčního stupně T4 se mimořidí zaváděním proměnného předpěti z obvodu demodulátoru přes filtr R19, C47, který určuje časovou konstantu regulace, a přes odpor R11 na bázi tranzistoru. Přitom základ regulačního napětí tvoří pevné předpěti vznikající průtokem napájecího napětí odporem R12 (pracovní odpor R23 je přímo spojen s kladným napětím).

NÍZKOFREKVĚNČNÍ ČÁST A NAPÁJENÍ

Nízkofrekvenční zesilovač

Nízkofrekvenční signál se dostává z regulátoru hlasitosti R23 přes oddělovací kondenzátor C49 na bázi tranzistoru T6, který pracuje jako první stupeň nízko-frekvenčního zesilovače. Kolektor tohoto tranzistoru je vázán prostřednictvím pracovního odporu R27 a kondenzátoru C51 s bází tranzistoru T7. Ten tohoto tranzistoru tvoří tzv. budící stupeň pracující do primárního vinutí L22 budicího transformátoru. Na sekundárních vinutích L23, L23' vznikají dvě stejně velká avšak protisměrná napětí, která jsou zaváděna na báze tranzistorů T8, T9 v souměrném zapojení, pracujících ve třídě „B“. Toto zapojení umožňuje lepší výkonové využití tranzistorů, neboť odběr napájecího proudu je takto přímo závislý na intenzitě zpracovávaných signálů. Kolektory obou tranzistorů koncového stupně jsou zapojeny na vinutí L24, L24' výstupního autotransformátoru, jehož vinutí L25, L25' jsou spojena přes dolyky odpojovací zástrčky P3 s kmitačkou ve-

stavěného reproduktoru RP1. Kondenzátor C53, zapojený souběžně k primárnímu vinutí, potlačuje vysoké kmitočty tónového spektra.

Připojka

Připojka pro další reproduktor nebo sluchátka s impedancí 8Ω je vybavena vypínáním vestavěného reproduktoru RP1 pomocí dolyku P3 odpojovací zdířky. Při zasunutí speciální kolíkové zástrčky se dolyk zdířky rozpoji.

Napájení přijímače

Napájecí napětí 6 V z baterie se zavádí přes spínač P2 (mechanicky spřázený s potenciometrem R23) na blokovací kondenzátor C55 a do emitorového obvodu tranzistoru koncového stupně, jejichž pracovní bod je určen napětím dolyků R31, R32 a tepelně stabilizován termistorem R35. Napětí napájecí baterie se také zavádí přes odpor R30, blokován kondenzátem C54, na napájecí odpory R29 (blokování kondenzátem C52) a R26 tranzistoru nf části a na stabilizační dolyk R24, R25; dále do obvodu samočinného řízení citlivosti (základní předpěti), na napájecí odpory tranzistorů mf části R17, R13, R10, blokování kondenzátoru C37, C33, C23 (C23 je zapojen jako blokovací jen na rozsahu VKV přes dolyky 13–14 přepínače P1), na stabilizační dolyk R15, R16 tranzistoru T5 a konečně přes dolyky přepínače P1 (51–52) a oddělovací filtr R7, C17 na napájení odpory tranzistorů vstupní části pro VKV R1 a R4 (blokování kondenzátem C11).

Při poklesu napájecího napětí baterie se obvykle snižuje výkon citlivosti a posouvá se kmitočet oscilátoru přijímače; aby se omezil tento jev, jsou stabilizovány pracovní body tranzistorů T1, T2 a T7 selenovým článkem D4, D4' blokováním kondenzátem C56 a pracovní bod tranzistoru T3 článkem D4 blokováním proti zemi kondenzátem C57. Úroveň stabilizovaného napětí se nastavuje potenciometrem R34 a napětí se pak zavádí na jednotlivé báze přes odpor R3, R6, R28 a R8 (blokování kondenzátoru C7 a C12).

03 SLAĐOVĀNÍ PŘIJÍMAČU

Kdy je nutno přijímač sladovat.

1. Po výměně cívek nebo kondenzátorů ve vysokofrekvenční nebo mezifrekvenční části.
2. Nedostáče-li citlivost nebo selektivita nebo nesouhlasí-li cejchování ladící stupnice na některém vlnovém rozsahu po mechanickém seřízení ladícího náhonu. Přijímače není nutno vždy sladovat celé, zpravidla stačí doladit rozladěnou část.

Pomůcky k sladování

1. Zkušební vysílač s rozsahem 0,15–20 MHz s amplitudovou modulací (např. BM 205 nebo BM 368).
2. Zkušební vysílač s rozsahem 60–80 MHz s vypínatelnou kmitočtovou modulací (např. BM 270).
3. Normalizovaná rámová anténa (viz obr. 2).
4. Měřič výstupního výkonu (vstupní impedance 8Ω) nebo nízkofrekvenční milivoltmetr (např. BM 310) a bezindukční odpor $8 \Omega/1 \text{ W}$ jako náhradní zátěž.
5. Elektronkový voltmetr s nulou uprostřed nebo s přepínačelnou polaritou (např. BM 388 A).
6. Sladovací šroubovák z izolační hmoty.
7. Bezindukční kondenzátory 1000 pF a 30 000 pF.
8. Zajišťovací hmoty; vosk k zakapání jader cívek a nitrolak k zajištění dodávacích kondenzátorů a miniaturního potenciometru.

Všeobecné pokyny

Polovodíčkové prvky (tranzistory) jsou velmi citlivé na přehřátí nebo přetížení proudem. Je nutné dodržovat následující pokyny, aby se při sladování přijímač nepoškodil.

1. Měřicí přístroje s vlastním napájením před připojením k přijímači spolehlivě uzemněte.
2. Dbejte, aby z měřicího přístroje neproniklo do obvodu tranzistorů napětí větší, než je přípustné. To platí i o měřicích signálech ze zkušebního vysílače nebo z tónového generátoru.
3. Při pájení nepřiblížujte žhavé pájedlo těsně k tranzistorům a dbejte, aby ani jejich přívody nebyly příliš tepelně namáhaný.
4. Přívody od měřicích přístrojů připojujte spolehlivě na příslušné body tak, aby se nedotýkaly okolních částí a spojů.
5. Kontrolujte vždy před zapojením polaritu napájecího zdroje. Nesprávným půlováním můžete zničit tranzistory.

6. Napájecí zdroj musí mít při sladování napětí 6 V–0,3 V. Je-li použit síťový napáječ, může mít největší vnitřní odpor 2Ω a největší střídavou složku 0,5 %.

Příprava k sladování

1. Šasi přijímače lze vyjmout ze skříně po odnětí její zadní části, vyšroubování dvou šroubů uvnitř po stranách nosníku ovládacích prvků a uvolnění stavěcího šroubu knoflíku přepínače vlnových rozsahů. Ještě dříve, než šasi definitivně vymeme, seřideťte ladící náhon tak, aby se pravý okraj stupnicového ukazovatele kryl s značkou na pravé straně stupnice pro dlouhé vlny, je-li ladění přijímače na pravém dorazu. Ukazovatel musí být zajištěn na náhonovém motouzu nitrolakem.

Nyní vyměte šasi ze skříně, ladění ponechte na pravém dorazu (na straně ladícího knoflíku) a odměrite od levého okraje stupnicového ukazovatele postupně 2,1 mm, 4,3 mm, 60 mm, 62 mm a 63,8 mm. Vyznačte tyto body tužkou na horní hraniční stínítce – nosníku ovládacích prvků (viz body B, D, A, E, C na obr. 4, znázorněné při pohledu dovnitř).

2. Přijímač musí být mechanicky i elektricky seřízen; napětí uvedená na schématu zapojení se nemají lišit o více než $\pm 15\%$, jsou-li měřena elektronkovým voltmetrem. Nejprve měřte napětí na polovině selenového článku D4, případně je naříďte potenciometrem R34 na hodnotu 0,85 V. Opatrně odstraňte vosk s jader cívek, ježichz nastavení bude mít vliv.
3. Do zásuvky pro další reproduktor připojte (pomocí příslušné zástrčky tak, abyste odpojili reproduktor v přijímači) měřic výstupního výkonu, regulátor hlasitosti naříďte na největší citlivost, tj. běžec asi doprostřed odporové dráhy.
4. Poloha jednotlivých sladovacích prvků je zakreslena na obr. 3.

Měření nízkofrekvenčních částí


1. Přepněte přijímač na rozsah VKV. Nízkofrekvenční signál 400 Hz z tónového generátoru zavedte na běžec regulátoru hlasitosti přes odpor $0,1 \text{ M}\Omega$. Regulátor naříďte na největší citlivost, tj. běžec asi doprostřed odporové dráhy.
2. Souběžně k měřicí výstupnímu výkonu připojte osciloskop.

3. Velikostí výstupního napětí generátoru naříďte výstupní výkon přijímače na 200 mW. Při tomto výstupním výkonu nesměj být ořezán vrcholy sinusovky na osciloskopu. Současně kontrolujte odběr proudu z napájecího zdroje; proud nesmí překročit 90 mA.
4. Velikostí výstupního napětí generátoru naříďte výstupní výkon přijímače na 5 mW. Proud procházející odporem $0,1 \text{ M}\Omega$ představuje nf citlivost přijímače. Tato hodnota má být $0,8 \mu\text{A} \pm 6 \text{ dB}$ (napětí $0,08 \text{ V} \pm 6 \text{ dB}$ na odporu měřené nf milivoltmetrem).

SLAĐOVÁNÍ PŘIJÍMAČŮ NA VELMI KRÁTKÝCH VLNÁCH

Mezifrekvenční část

1. Přepněte přijímač na velmi krátké vlny a ladění přijímače naříďte na střed pásmo (asi 69 MHz).
2. Mezi živý konec kondenzátoru C43 a společný bod odporů R20, R21 připojte elektronkový voltmetr s nulou uprostřed přepnutý na rozsah 0,3 V.
3. Ze zkusebního vysílače přivedete přes kondenzátor 10 000 pF signál **10,7 MHz (455 kHz)** kmitočtově modulovaný 400 Hz, zdvih 15 kHz, na emitor tranzistoru T2. Velikostí vf signálu udržujte nyní výstupní výkon přijímače na 5 mW.
4. Sladovacím šroubovákem naříďte jádrem cívky L19 nulu na elektronkovém voltmetru. Jádry cívek L18, L16, L14 a L6 naříďte potom největší výchylku měříce výstupu. Opakujte nařízení všech jader ještě jednou a přitom neustále kontrolujte nařízení cívky L19 poměrového detektoru, případně jejím jádrem opět elektronkový voltmetr vynulujte.

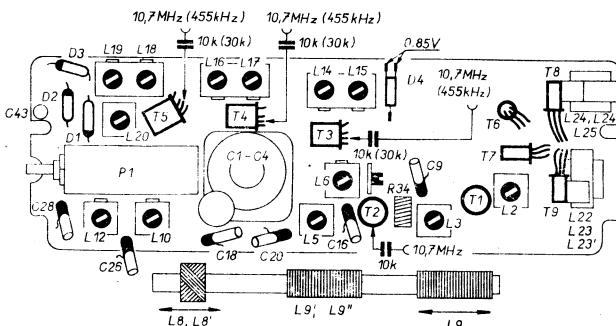

Obr. 3. Sladovací prvky přijímače

5. Zkušební vysílač připojte nyní mezi tyčovou anténu a šasi přijímače. Jádrem cívky L6 naříďte pečlivě největší výchylku výstupního měříce, přičemž výstupní výkon přijímače stále nemá překročit 5 mW. Potom zvýšte výstupní výkon na 200 mW.
6. Vypněte modulaci zkušebního vysílače a velmi opatrným otáčením jádra cívky L19 naříďte nejmenší výchylku výstupního měříce. Nyní zase modulaci zapněte a jemným dosladěním zkušebního vysílače vyhledejte největší výchylku výstupního měříce.
7. Ještě jednou opakujte celý postup uvedený v odst. 6. Nakonec si ověřte, že při největším signálu je skutečně nejmenší šum, a zajistěte polohu jader sladěných cívek kapkami vosku.
8. Kontrolujte mf citlivost tak, že modulovaný mf signál připojte přes oddělovací kondenzátor 10 000 pF postupně na báze tranzistorů T5, T4, T3 a na emitor T2. Při výstupním výkonu 5 mW se má dosáhnout průměrně těchto citlivostí: 3 mV; 0,3 mV; 70 μV ; 35 μV ($\pm 50 \%$).

Vysokofrekvenční část

1. Přepněte přijímač na velmi krátké vlny a ladění přijímače naříďte na značku E (viz odst. 1, kap. Příprava k sladování).
2. Ze zkusebního vysílače přivedete mezi tyčovou anténu a zem vf signál **65,2 MHz** kmitočtově modulovaný 400 Hz, zdvih 15 kHz.
3. Sladovacím šroubovákem naříďte jádro cívky L5 a potom i L3 na největší výchylku měříce výstupu. Výstupní výkon udržujte na hodnotě **8 mW**.
4. Zkušební vysílač přelaďte na kmitočet **73,5 MHz** a ladění přijímače naříďte na pravý doraz.

5. Odpináním případně přivinováním tenkého drátu na kondenzátoru **C16** a potom i **C9** naříďte největší výchylku měříce výstupu.
6. Zkušební vysílač přelaďte na kmitočet **69,5 MHz** a ladění přijímače naříďte na zavedený signál největší výchylku měříce výstupu.
7. Sladovacím šroubovákem naříďte jádro cívky **L2** na
8. Zkušební vysílač přelaďte na **10,7 MHz** a zkuste opatrně doslat cívku **L6** na největší výchylku měříce výstupu.
9. Postup uvedený pod 1. až 8. opakujte tak dlouho, až dosáhnete pokud možno největších výchylek výstupního měříce na sladovacích kmitočtech a přesného naladění I. mf okruhu. Potom zajistěte jádra cívek kapkami vosku a dolaďovací kondenzátory nitrolakem.
10. Kontrolujte vf citlivosti na sladovacích bodech a na kmitočtu **69,5 MHz** pro poměr signálu k šumu 26 dB a výstupní výkon 5 mW. Průměrná citlivost vypočítaná ze tří naměřených hodnot má být $7 \mu\text{V}$.

SLAĐOVÁNÍ PŘIJÍMAČŮ NA STŘEDNÍCH A DLOUHÝCH VLNÁCH


Mezifrekvenční část

1. Přepněte přijímač na střední vlny a ladění přijímače na levý doraz.
2. Ze zkusebního vysílače přivedete přes kondenzátor 30 000 pF signál **455 kHz** amplitudově modulovaný kmitočtem 400 Hz na 30 % na bázi tranzistoru T5. Velikostí vf signálu udržujte stále výstupní výkon na 8 mW.
3. Sladovacím šroubovákem naříďte jádrem cívky **L20** největší výchylku měříce výstupu.
4. Mf signál přivedete přes kondenzátor 30 000 pF na bázi tranzistoru T4. Sladovacím šroubovákem naříďte jádrem cívky **L17** největší výchylku měříce výstupu.
5. Mf signál přivedete přes kondenzátor 30 000 pF na bázi tranzistoru T3. Sladovacím šroubovákem naříďte jádro cívky **L15** na největší výchylku měříce výstupu. Poopravte ještě jednou nastavení cívek L20, L17, L15 a potom zajistěte jádra cívek kapkami vosku. Kontrolujte mf citlivost tak, že modulovaný mf signál připojte přes oddělovací kondenzátor 30 000 pF postupně na báze tranzistorů T5, T4, T3. Při výstupním výkonu 5 mW se má dosáhnout průměrně těchto citlivostí: 1,5 mV; 30 μV ; 4,5 μV ($\pm 30 \%$).

Vysokofrekvenční část

Střední vlny

1. Přepněte přijímač na střední vlny, zkusební vysílač zapojte na normalizovanou rámovou anténu podle obr. 2. a přijímač umístěte do vzdálenosti 60 cm od středu cívky L9. Velikostí vf signálu udržujte výstupní výkon na 8 mW.
2. Ladění přijímače naříďte na sladovací značku **A** (viz odst. 1, kap. Příprava k sladování) a zkusební vysílač naladěte na kmitočet **550 kHz** amplitudově modulovaný 400 Hz na 30 %.
3. Sladovacím šroubovákem naříďte jádro cívky **L10** a potom též posouváním cívky **L9** po feritové tyči největší výchylky měříce výstupu.
4. Ladění přijímače naříďte na sladovací značku **B** a zkusební vysílač přelaďte na **1500 kHz**.
5. Odpináním případně přivinováním tenkého drátu na kondenzátoru **C26** a pak i **C20** naříďte největší výchylku měříce výstupu.
6. Postup uvedený pod 2. až 5. opakujte tak dlouho, až budou výchylky v obou sladovacích bodech co největší. Nakonec zajistěte jádra cívek a cívku na feritové tyči voskem a dolaďovací kondenzátory nitrolakem (polohu cívky L9', L9'' není třeba zajistovat).
7. Kontrolujte vf citlivosti na obou sladovacích bodech pro poměr signálu k šumu 10 dB a výstupní výkon 5 mW. Při vzdálenosti středu cívky L9 od rámové antény

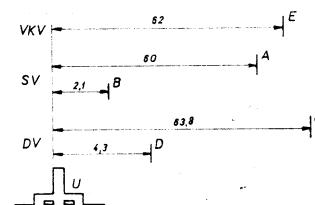

Obr. 4. Vyznačení sladovacích bodů


- 60 cm je hodnota citlivosti v $\mu\text{V}/\text{m}$ rovna jedné desetině hodnoty čtené v mikrovoltech na zkušebním vysílači. Citlivosti mají být průměrně 300 $\mu\text{V}/\text{m}$.
8. Kontrolujte vf selektivnost na kmitočtu 1000 kHz změřením citlivosti přijímače při rozladení zkušebního vysílače o plus 9 kHz a minus 9 kHz od uvedeného kmitočtu. Jmenovitá selektivnost je dána poměrem hodnoty aritmetického průměru z citlivosti při rozladení k hodnotě citlivosti na 1000 kHz, vyjádřeným v dB, a nemá být horší než 24 dB.
- Dlouhé vlny
1. Přepněte přijímač na dlouhé vlny, zkušební vysílač zapojte na normalizovanou rámovou anténu podle obr. 2. a přijímač umístěte do vzdálenosti 60 cm od středu cívky L8.
 2. Ladění přijímače nařídte na sladovací značku C (viz odst. 1. kap. Příprava k sladování) a zkušební vysílač nalaďte na kmitočet 156 kHz amplitudově modulovaný 400 Hz na 30 %.
3. Sladovacím šroubovákem nařídte jádro cívky L12 a potom též posouváním cívky L8 po feritové tyči největší výchylku měřiče výstupu.
 4. Ladění přijímače nařídte na sladovací značku D a zkušební vysílač přelaďte na 285,15 kHz.
 5. Odpínáním případně přivinováním tenkého drátu na kondenzátoru C28 a pak i C18 nařídte největší výchylku měřiče výstupu.
 6. Postup uvedený 2. až 5. opakujte tak dlouho, až budou výchylky v obou sladovacích bodech co největší. Nakonec zajistěte jádro cívky a cívku na feritové tyči voskem a dodačovací kondenzátory nitrolakem.
 7. Kontrolujte vf citlivosti na obou sladovacích bodech pro poměr signálu k šumu 10 dB a výstupní výkon 5 mW. Při vzdálenosti středu cívky L8 od rámové antény 60 cm je hodnota citlivosti v $\mu\text{V}/\text{m}$ rovná jedné desetině hodnoty čtené v mikrovoltech na zkušebním vysílači. Citlivosti mají být průměrně 1,2 mV/m .

04 OPRAVA A VÝMĚNA VADNÝCH DÍLŮ

Všeobecné pokyny k opravám

Při zjišťování závady v přijímači postupujte takto:

1. Zkontrolujte napětí napájecího zdroje a spolehlivost příslušných přívodů.
2. Přivedete silnější nízkofrekvenční signál 400 Hz na běžec regulátoru hlasitosti a kontrolujte nf citlivost případně výstupní výkon a odběr proudu podle kap. 03, odst. „Měření nízkofrekvenční části“.
3. Přivádějte silnější mezifrekvenční signál (buď 10,7 MHz nebo 455 kHz) postupně na báze tranzistorů T5, T4, T3 nebo emitor tranzistoru T2 případně kontrolujte mf citlivost jednotlivých stupňů podle kap. 03, odst. „Mezifrekvenční část“.
4. Přivedete silnější vysokofrekvenční signál buď na tyčovou anténu (velmi krátké vlny) nebo do rámové antény podle obr. 2, umístěné v blízkosti opravovaného přijímače, a kontrolujte vf citlivost případně selektivnost podle kap. 03, odst. „Vysokofrekvenční část“.
5. Sledujte postupné zesilování jednotlivých stupňů kontroloou střídavých napětí na elektrodách jednotlivých tranzistorů (např. sledovacím signálu TESLA BS 367).
6. Kontrolujte stejnosměrné potenciály stupně, ve kterém byla zjištěna závada, podle příslušných údajů ve schématu v příloze III. Napětí se měří elektronkovým voltmetretem na emitorových odporech. Odchylky $\pm 15\%$ v naměřených hodnotách neznamenají ještě závadu.
7. Podle výsledků měření kontrolujte hodnoty jednotlivých tranzistorů, odporů, kondenzátorů a cívek.

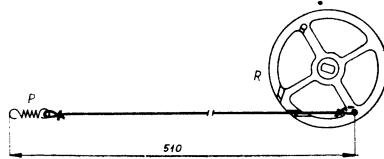

Obř. 5. Sestava náhonového bubnu

8. Pro pájení je vhodná běžná pistolová páječka, lehkotavitelná pájka a pokud je třeba, pájecí přípravek prostý kyseliny (nejlépe kalafuna rozpuštěná v lihu).
9. Aby nedošlo k odlepení fólie plošných spojů od laminátu, na který je přilepena, je třeba omezit dobu pájení každého pájecího bodu na nejvýše 5 vteřin. Stejným způsobem musíme chránit před tepelným poškozením tranzistory, styroflexové a plošné svitkové kondenzátory.
10. Před nasunutím vývodů nové součástky do otvorů fólie doporučujeme udělat otvor ocelovou jehlou do zbytku pájecího cínu na fólii tak, aby vývod volně prošel bez tlaku na okraje fólie. Jinak se fólie, u níž je pevnost pájením narušena, snadno tlakem odlepí.

11. Odlepené části fólie, jimž se někdy při pájení nevyhneme, nutno znova k laminátu přilepit lepidlem EPOXY 1200 nebo alespoň voskem. Přerušení fólie nejspolehlivěji opravíme kouskem spojovacího drátu připájeného k oběma bodům, jejichž spojení je přerušeno.
12. Při výměně vysokofrekvenčních cívek a mezifrekvenčních transformátorů rozpájíme postupně pásku na jednotlivých vývodech, zatímco příslušnou část odebíráme od základní desky. U vazebního a výstupního transformátoru ještě odebíráme upevňovací jazýčky.

VÝMĚNA TRANZISTORŮ A DIOD

1. Tranzistory T8 a T9 musí být párovány, tj. jejich prourový zesilovací činitel se nesmí lišit o více než 15 %. Při výměně je třeba dbát, aby oba tranzistory měly dobrý dotyk s chladicími držáky, čehož lze docílit jemným stisknutím každého držáku ještě před vložením tranzistoru.
2. Vstupní a mezifrekvenční tranzistory v obou typech přijímačů se třídí podle nízkofrekvenčního zesilovacího činitele α_E a označují se barevně takto:


Tranzistor	α_E	Barva
T3	40–60	žlutá
T4	50–100	modrá
T5	90–300	bez označení
3. Tranzistory T1 a T2 lze třídit podle relativního zisku měřeného na velmi krátkých vlnách; přitom stupeň T1 je třeba osadit tranzistorem s vyšším ziskem. Protože měření zisku je obtížné, nutno vybírat tranzistor T1 tak, aby se dosáhlo uspokojivé citlivosti (viz kap. 03, popis sladování vky, odst. „Vysokofrekvenční část“) tranzistor T2 pak musí spolehlivě kmitat na celém rozsahu. Oba stupně jsou běžně osazovány výběrovými tranzistory typu OC170 vky.
4. Germaniové diody D2, D3 musí být párovány, tj. jejich přední proudy I_{AK} při předním napětí $U_{AK} = 1 \text{ V}$ se smí lišit o 0,5 až 1 mA. Diodu 2-GA206 lze poznat podle fialového proužku na straně katody (krystalu). Dioda GA201, kterou se osazuje stupeň D1, má bílý proužek.
5. Vývody tranzistorů jsou při montáži opatřovány barevnými izolačními trubičkami takto:

kolektor	– červená
emitor	– zelená
báze	– žlutá
stínění	– modrá
6. Po výměně kteréhokoli vf tranzistoru nebo kterékoliv diody nutno vždy seřídit případně sladit příslušný okruh nebo část přijímače podle kap. 03.

VÝMĚNA SLOŽITĚJŠÍCH ČÁSTÍ PŘIJÍMAČE

Vyjmáni montážní desky ze skříně

1. Po uvolnění dvou ozdobných šroubů odejměte zadní díl skříně, uvnitř výšroubujte dva šrouby M3 po obou stranách nosníku ovládacích prvků a po uvolnění stávajícího šroubků odejměte knoflík vlnového prepínače. Sasi lze úplně oddělit od předního dílu skříně po odpojení jednoho přívodu od reproduktoru a dvou dalších

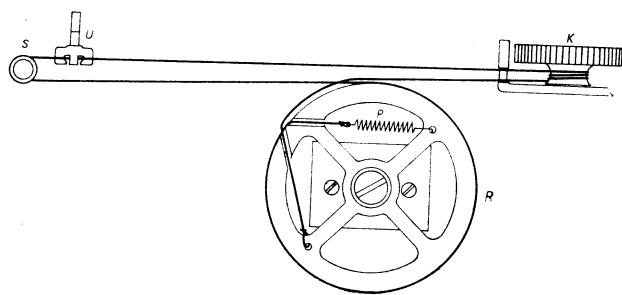

Obr. 6. Provedení ladícího náhonu


- od odpojovací zásuvky (nebo lze reproduktor i zásuvku rovněž vyjmout).
- Při opětné montáži dbejte, aby pájecí očka reproduktoru byla přelepena páskem technické náplasti a aby se přívody k odpojovací zásuvce nedotýkaly vývodů pouzdra na baterie. Upevnovací šrouby pak zajistěte nitrolakem.

Náhonový motouz

- Vyjměte montážní desku ze skříně podle předcházejícího odstavce.
- Připravte si náhonový motouz Ø 0,5 mm a uvažte jej jedním koncem do otvoru v bubnu R a druhým koncem do očka pružiny P, přičemž délka motouzu i s pružinou má být 510 mm (viz obr. 5).
- Zkontrolujte spolehlivé upevnění bubnu středovým šroubem na hřidle a plynulé otáčení ladícího kondenzátoru. Potom jej vytáčte na levý doraz a sledujte obr. 6.
- Konec motouzu uvázaný k bubnu vedete dolů, zářezem v bubnu a po jeho obvodu směrem k ladícímu knoflíku K, kolem kterého jej dvaapůlkrát oviněte ve smyslu otáčení hodinových ručiček (při pohledu na knoflík shora). Nyní vedeťte motouz zpět zářezem v nosníku na kladku S, shora na buben R, po jeho obvodu a druhým zářezem v bubnu. Motouz pak napněte zavléknutím pružiny P do otvoru v bubnu.
- Stupnicový ukazovatel navlékněte na motouz přibližně nad náhonovým bubenem a jeho konečnou polohu nařidte po předběžném vložení šasi do skříně tak, aby se jeho pravý okraj kryl s konkou značkou stupnice pro DV, je-li ladící kondenzátor vytáčen zcela doleva. Ukazovatel zajistěte kapkou nitrolaku.

Ladící kondenzátor

- Slabý praskot při ladění přijímače je způsoben elektrostatickými výboji mezi dielektrickými vložkami ladícího kondenzátoru. Praskot neruší poslech naladěného vysílače a nepokládá se za závadu.
- Před výměnou ladícího kondenzátoru je třeba vyjmout montážní desku ze skříně podle příslušného odstavce. Sesuňte náhonový motouz s bubnu R a odpájte dva vývody na straně plošných spojů a tři na bočních stěnách kondenzátoru.
- Po vyšroubování středového šroubu odejměte náhonový buben a ladící kondenzátor vysuňte otvorem v montážní desce po vyšroubování dvou šroubů z držáku. Držák je upevněn na desce třemi dutými nýty, které lze odvratat a při opětné montáži nahradit šrouby M2 s maticemi.
- Pozor! Plášť ladícího kondenzátoru je vyroben z termoplastu, který při zvýšené teplotě měkkně. Proto postupujte při pájení vývodů jen velmi opatrně. Nový kondenzátor napřed upevněte oběma šrouby na plechový držák, přihněte přívody k pájecím bodům ladícího kondenzátoru a pak je připájejte (doba pájení 3 vteřiny), aniž se dotknete jeho pláště.
- Náhonový buben nasuňte na hřidel ladícího kondenzátoru tak, že zářezy pro vedení motouzu na obvod bubnu

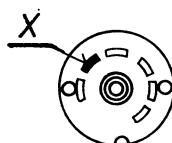


Obr. 7. Nastavení aretace přepínače P1

- směrují zhruba k pravému dolnímu rohu základní desky, je-li kondenzátor vytáčen zcela doleva (viz též obr. 6). Středový šroub bubnu po utažení zajistěte nitrolakem.
- Nakonec upravte náhonový motouz podle předcházejícího odstavce a doloďte v okruhy podle kap. 03, odst. „Vysokofrekvenční část“. Všechny šrouby zajistěte proti uvolnění nitrolakem.

Feritová anténa

- Zvýšený šum a snížená citlivost, případně i nakmitávání stupního okruhu přijímače na středních a dlouhých vlnách, může způsobit vadná feritová tyč, obzvláště když uvedené závady nelze odstranit laděním vstupních cívek.
- Feritová tyč je uložena do výrezu nosníku ovládacích prvků a upevněna dvěma gumovými kroužky. Lze ji odejmout po odpájení šesti přívodů a sesunutí obou gumových kroužků.
- Po výměně feritové antény je třeba přijímač sladit na středních a dlouhých vlnách podle kap. 03, odst. „Vysokofrekvenční část“.

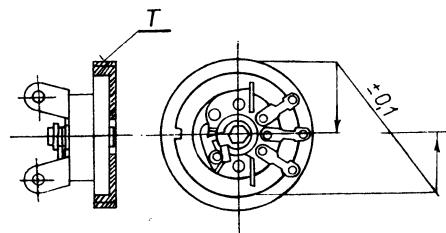

Obr. 8. Úprava regulátoru hlasitosti

Přepínač vlnových rozsahů

- Miniaturní přepínač P1 je prakticky neopravitelný. Objeví-li se nespolehlivý dotyk v některé jeho poloze, je třeba přepínač vyměnit. Po vynětí šasi přijímače ze skříně vyšroubujte dva šrouby M2 držáku přepínače, přístupné se strany plošných spojů, a odpájte celkem 16 přívodů z pájecích bodů přepínače. Pro usnadnění práce si poznamenejte barvy jednotlivých přívodů a současně sledujte montážní zapojení v příloze I. a II. Nakonec odejměte držák po vyšroubování středové matici.
- Aretaci nového přepínače upravte předem tak, že výstupek zarážky vložíte do otvoru přepínače označeného „X“ na obr. 1. a plochými kleštěmi otáčejte opatrně hřidelem, abyste zjistili, zda má přepínač jen tři polohy; ponechte jej pak v prostřední poloze. Nyní nasadte na hřidel přepínače držák (výstupky přepínače musí zapadnout do výlisků držáku), podložku a konečně matici, kterou spolehlivě utáhněte.
- Před upevněním přepínače propojte tenkým spojovacím drátem ty body, které mají být spojeny (12, 22, 32; 62, 72; 53, 63, 73; 14, 24, 34; 26, 36; 56, 66, 76) a potom připájte i jednotlivé přívody z přijímače. Omezte dobu pájení jednotlivých pájecích bodů na 10 vteřin při největší teplotě 300°C a vždy po několika pájeních nechte přepínač vychladnout.
- Nakonec upevněte držák přepínače k montážní desce dvěma šrouby, přičemž mezi držák a desku vložte dvě podložky. Šrouby i matici zajistěte nitrolakem a přívody upravte tak, aby nepřekážely otáčení ozubených kol náhonu.

Regulátor hlasitosti

- Vyjměte montážní desku přijímače ze skříně podle příslušného odstavce.
- Vyšroubujte dva šrouby M2 připevňující regulátor hlasitosti k nosníku ovládacích prvků a odpájte tři přívody; potom je možné regulátor hlasitosti odejmout.
- Nový regulátor napřed upravte tak, že páskové vývody vypínače P2 ohnete (např. ve svéráku) podle obr. 8. Potom na jeho původní knoflík přilepte ovládací knoflík T solakrylem rozpuštěným v tolenu v poměru 1:2. Seslagený potenciometr lze také objednat pod čís. 1PN 692 13.
- Po vyzkoušení regulační funkce potenciometru připevněte opět regulátor oběma šrouby, přičemž pod každý vložte jedno očko s přívodem. Šrouby pak zajistěte proti uvolnění nitrolakem.

05 ZMĚNY BĚHEM VÝROBY

- V přístrojích na konci výroby byly stupně T8, T9 osazeny tranzistory 2-GC507 nebo 2-GC517. Původní i nové tranzistory jsou zcela zaměnitelné.
- Zlepšení činnosti samočinného řízení citlivosti přináší úprava hodnoty odporu R12 z původních 0,1 MΩ na 68 000 Ω. Současně upozorňujeme na nezbytnost správného vyběru tranzistorů, především na stupni T4. Výběr podle nízkofrekvenčního zesilovacího činitele je popsán v odst. Výměna tranzistorů a diod.
- V nejnovějších přístrojích se mění objednací čísla některých částí; uvádíme je v následujícím seznamu.

Poz.	Název	Nové obj. číslo
1	přední díl skříně holý	1PA 257 63
3	lišta u stupnice	1PA 999 45
12	knoflík přepínače P1	1PA 242 10
13	pouzdro na baterie	1PF 257 21
17	nosník ovládacích prvků	1PA 771 14
24	pružina náhonu P	1PA 791 40

06 NÁHRADNÍ DÍLY**Mechanické části**

Poz.	Název	Obj. číslo	Poznámky
1	přední díl skříně holý	1PA 257 39	
2	stupnice	1PF 162 16	
2a	stupnice	1PF 162 18	2816B-6
3	lišta u stupnice	1PF 836 64	
4	těsnicí pásek stupnice	1PA 411 22	
5	reprodukтор	2AN 635 41	
6	maska před		
	reproduktor		
7	molino „Tomáš“, černé, 70×70 mm	1PA 128 33	
8	rozpojovací zásuvka P3	ČSN 80 3001	
9	matice zásuvky	1PF 459 00	
10	držadlo sestavené	1PA 037 00	
10a	držadlo sestavené	1PF 178 02	2816B-5
11	čep držadla	1PF 178 01	2816B-6
11a	čep držadla	1PA 010 14	2816B-5
12	knoflík přepínače P1	1PA 010 11	2816B-6
13	pouzdro na baterie	1PA 242 04	
14	zadní díl skříně holý	1PF 257 20	
14a	zadní díl skříně holý	1PA 257 62	2816B-5
15	ozdobný šroub zadního dílu	1PA 257 22	2816B-6
15a	ozdobný šroub zadního dílu	1PA 071 27	2816B-5
16	tyčová anténa	1PA 071 18	2816B-6
	sestavená		
	nosník ovládacích	PN-V74 6044	
	prvků		
18	regulátor hlasitosti	1PA 771 10	
	s knoflíkem	1PN 692 13	R23
19	knoflík regulátoru		
	hlasitosti T	1PA 248 11	
20	pájecí očko		
	u regulátoru	5PA 060 03	
21	knoflík k ladění K	1PA 248 10	
22	čep ladícího knoflíku	1PA 000 47	
	s pružinou P 510 mm)	438 05	
23	motouz náhonu (délka		
24	pružina náhonu P	1PA 791 30	
25	ukazovatel ladění U	1PF 165 24	
26	kladka náhonu S	1PA 670 15	
27	čep kladky	1PA 001 49	
28	držák ladícího		
	kondenzátoru	1PA 654 49	
29	buben náhonu R	1PA 202 09	
30	středový šroub		
	bubnu	1PA 081 01	
31	přepínač P1	WK 533 18	
32	zárážka přepínače	6AA 064 32	
33	matice přepínače	6AA 035 07	
34	nosník přepínače	1PA 990 00	
	feritová anténa		
	sestavená	1PK 404 08	

Poz.	Název	Obj. číslo	Poznámky
36	feritová tyč Ø 8×100 mm	501 001/N2	
37	jádro cívek L2, L3, L5	1PA 435 05	
38	hrničkové jádro		
39	cívek pro 10,7 MHz	506 601/N1	
40	hrničkové jádro cívek pro SV, DV a 455 kHz	506 600/N1	
41	kryt cívky jednoduchý	1PA 691 42	
	kryt dvojitý	1PA 691 27	

Elektrické díly

L	Cívka	Počet závitů	Obj. číslo	Poznámky
2	vstupní; velmi krátké vlny	6	1PK 589 64	
2'	{	6		
3	kolektoričková; velmi krátké vlny	6	1PK 589 65	
4	neutralizační	12	1PK 589 58	
5	{	3,5		
5'	oscilátor; velmi krátké vlny	1,5	1PK 589 66	
6	{	1		
7	I. mf. transformátor	1		
8	pro 10,7 MHz	7	1PK 852 23	
8'	vstupní; dlouhé vlny	310	1PK 633 12	
9		20		
9'		52		
9''	vstupní; střední vlny	60	1PK 633 04	
10		7		
10'		39		
11	oscilátor; střední vlny	3	1PK 854 87	
12		12		
12'		123		
13	oscilátor; dlouhé vlny	3	1PK 854 88	
14		13		
14'	mf cívka pro 10,7 MHz	9		
15		1		
15'	mf cívka pro 455 kHz	155	1PK 852 26	
16		22		
16'	mf cívka pro 10,7 MHz	9		
17		1		
17'	mf cívka pro 455 kHz	155	1PK 852 27	
18		22		
18'		18		
19		4		
19'	poměrový detektor	5	1PK 854 84	
19'		5		
20		0,5		
20'		145		
21	III.mf transformátor	30		
22	pro 455 kHz	24	1PK 854 85	
23		1700		
23'	vazební transformátor	800		
24		800	1PN 669 00	
24'		220		
25		220		
25'	výstupní autotransformátor	55		
		55	1PN 676 59	

C	Kondenzátor	Hodnota	Obj. číslo	Poznámky
1		25 pF		
2		25 pF		
3	{	200 pF		
4		200 pF	WN 704 14	cestava 1PN 705 38
5	ladící	1000 pF ± 20 %		
6		15 pF ± 5 %	TK 249 1k	
7	keramický	470 pF ± 20 %	TK 409 15/B	
8	keramický	15 pF ± 10 %	TK 425 470	
9	keramický	14 pF	TK 409 15/A	
10	doladovací	4,7 pF ± 20 %	1PK 700 05	
11	keramický	470 pF ± 20 %	TK 219 4j7	
			TK 425 470	


C	Kondenzátor	Hodnota	Obj. číslo	Poznámky
12	keramický	2200 pF \pm 20 %	TK 425 2k2	
13	keramický	4,7 pF \pm 20 %	TK 219 4j7	
14	keramický	100 pF \pm 10 %	5WK 780 00 100/A	
15	keramický	15 pF \pm 5 %	TK 409 15/B	
16	doladovací	14 pF	1PK 700 05	
17	keramický	10000 pF \pm 20 %	TK 751 10k	
18	doladovací	40 pF	1PK 700 08	
19	keramický	22 pF \pm 20 %	TK 417 22	
20	doladovací	40 pF	1PK 700 08	
22	keramický	10000 pF \pm 20 %	TK 751 10k	
23	keramický	10000 pF \pm 20 %	TK 751 10k	
24	keramický	150 pF \pm 5 %	TK 423 150/B	
25	keramický	220 pF \pm 5 %	TK 423 220/B	
26	doladovací	40 pF	1PK 700 09	
28	doladovací	40 pF	1PK 700 08	
29	svitkový	100 pF \pm 10 %	5WK 780 00 100/A	
30	keramický	100 pF \pm 10 %	5WK 780 00 100/A	
31	keramický	180 pF \pm 10 %	5WK 780 00 180/A	
32	svitkový	2700 pF \pm 10 %	TC 281 2k7/A	
33	keramický	39000 pF \pm 20 %	SK 797 62 39k	
34	keramický	100 pF \pm 10 %	5WK 780 00 100/A	
35	keramický	180 pF \pm 10 %	5WK 780 00 180/A	
36	svitkový	2700 pF \pm 10 %	TC 281 2k7/A	
37	keramický	39000 pF \pm 20 %	SK 797 62 39k	
38	keramický	22 pF \pm 10 %	SK 789 01 22/A	
39	keramický	180 pF \pm 10 %	5WK 780 00 180/A	
40	keramický	100 pF \pm 10 %	5WK 780 00 100/A	
41	keramický	330 pF \pm 20 %	TK 245 330	
42	keramický	330 pF \pm 20 %	TK 245 330	
43	keramický	2200 pF \pm 20 %	TK 425 2k2	
44	elektrolytický	5 μ F \pm 100-10 %	TC 942 5M	
45	keramický	10000 pF \pm 20 %	TK 751 10k	
47	elektrolytický	2 μ F \pm 250-10 %	TC 923 2M	
48	keramický	6800 pF \pm 20 %	TK 751 6k8	
49	elektrolytický	5 μ F \pm 100-10 %	TC 942 5M	
51	elektrolytický	5 μ F \pm 100-10 %	TC 942 5M	
52	elektrolytický	10 μ F \pm 100-10 %	TC 941 10M	
53	keramický	0,1 μ F \pm 20 %	TK 750 M1	
54	elektrolytický	500 μ F \pm 100-10 %	WK 705 70 G5	
55	elektrolytický	50 μ F \pm 100-10 %	TC 941 50M	
56	keramický	10000 pF \pm 20 %	TK 751 10k	
57	keramický	39000 pF \pm 20 %	SK 737 62 39k	

v izolaci PVC


R	Odpór	Hodnota	Obj. číslo	Poznámky
1	vrstvový	470 Ω \pm 20 %	TR 112a 470	
3	vrstvový	1800 Ω \pm 10 %	TR 112a 1k8/A	
4	vrstvový	1000 Ω \pm 20 %	TR 112a 1k	
6	vrstvový	1500 Ω \pm 20 %	TR 112a 1k5	
7	vrstvový	47 Ω \pm 20 %	TR 112a 47	
8	vrstvový	5600 Ω \pm 10 %	TR 112a 5k6/A	
10	vrstvový	1500 Ω \pm 10 %	TR 112a 1k5/A	
11	vrstvový	6800 Ω \pm 10 %	TR 112a 6k8/A	
12	vrstvový	68000 Ω \pm 10 %	TR 112a 68k	
13	vrstvový	680 Ω \pm 10 %	TR 112a 680/A	
14	vrstvový	220 Ω \pm 20 %	TR 112a 220	
15	vrstvový	5600 Ω \pm 10 %	TR 112a 5k6/A	
16	vrstvový	27000 Ω \pm 10 %	TR 112a 27k/A	
17	vrstvový	1000 Ω \pm 20 %	TR 112a 1k	
18	vrstvový	220 Ω \pm 20 %	TR 112a 220	
19	vrstvový	10000 Ω \pm 20 %	TR 112a 10k	
20	vrstvový	4700 Ω \pm 20 %	TR 112a 4k7	
21	vrstvový	4700 Ω \pm 20 %	TR 112a 4k7	
22	vrstvový	1000 Ω \pm 20 %	TR 112a 1k	
23	potenciometr	5000 Ω	TGL 11 891 SW	
24	vrstvový	10000 Ω \pm 20 %	TR 112a 10k	
25	vrstvový	47000 Ω \pm 20 %	TR 112a 47k	
26	vrstvový	150 Ω \pm 10 %	TR 112a 150/A	
27	vrstvový	1800 Ω \pm 10 %	TR 112a 1k8/A	
28	vrstvový	10000 Ω \pm 20 %	TR 112a 10k	
29	vrstvový	330 Ω \pm 20 %	TR 112a 330	
30	vrstvový	100 Ω \pm 20 %	TR 112a 100	
31	vrstvový	150 Ω \pm 10 %	TR 112a 150/A	
32	vrstvový	3300 Ω \pm 20 %	TR 112a 3k3	
34	potenciometr	22000 Ω	WN 790 25 22k	
35	termistor	320 Ω	TR-E2-320	

poz. 18

07 PŘÍLOHY

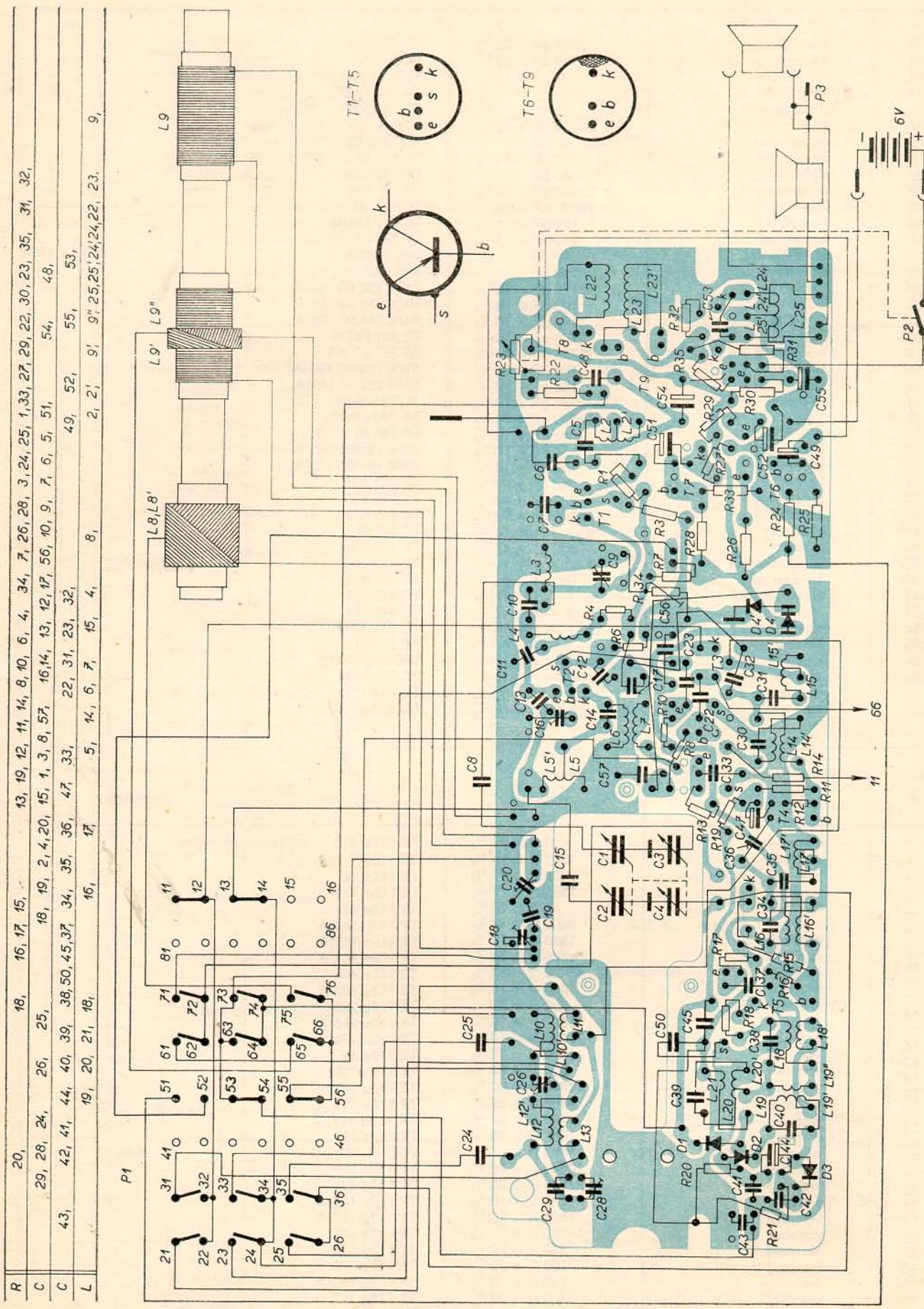

R	32, 34,	23, 22, 35, 30, 29, 1, 27, 33, 3, 28, 26, 24, 25, 7, 4, 34, 6, 10, 14, 8, 11, 13, 19, 12, 17, 15, 16, 18,	20, 24,
C	48,	54, 6, 5, 51,	7, 9, 10,
C	53,	54, 55, 52, 51, 49,	32, 23, 22, 31,
L	22, 24, 25, 25, 23,	2, 21, 9,	3,, 4, 9 ^m , 15, 9 ^l , 6, 7, 14,, 5 ^l , 17,, 16,, 11, 10, 18,, 20, 21,, 19,, 12,, 13,

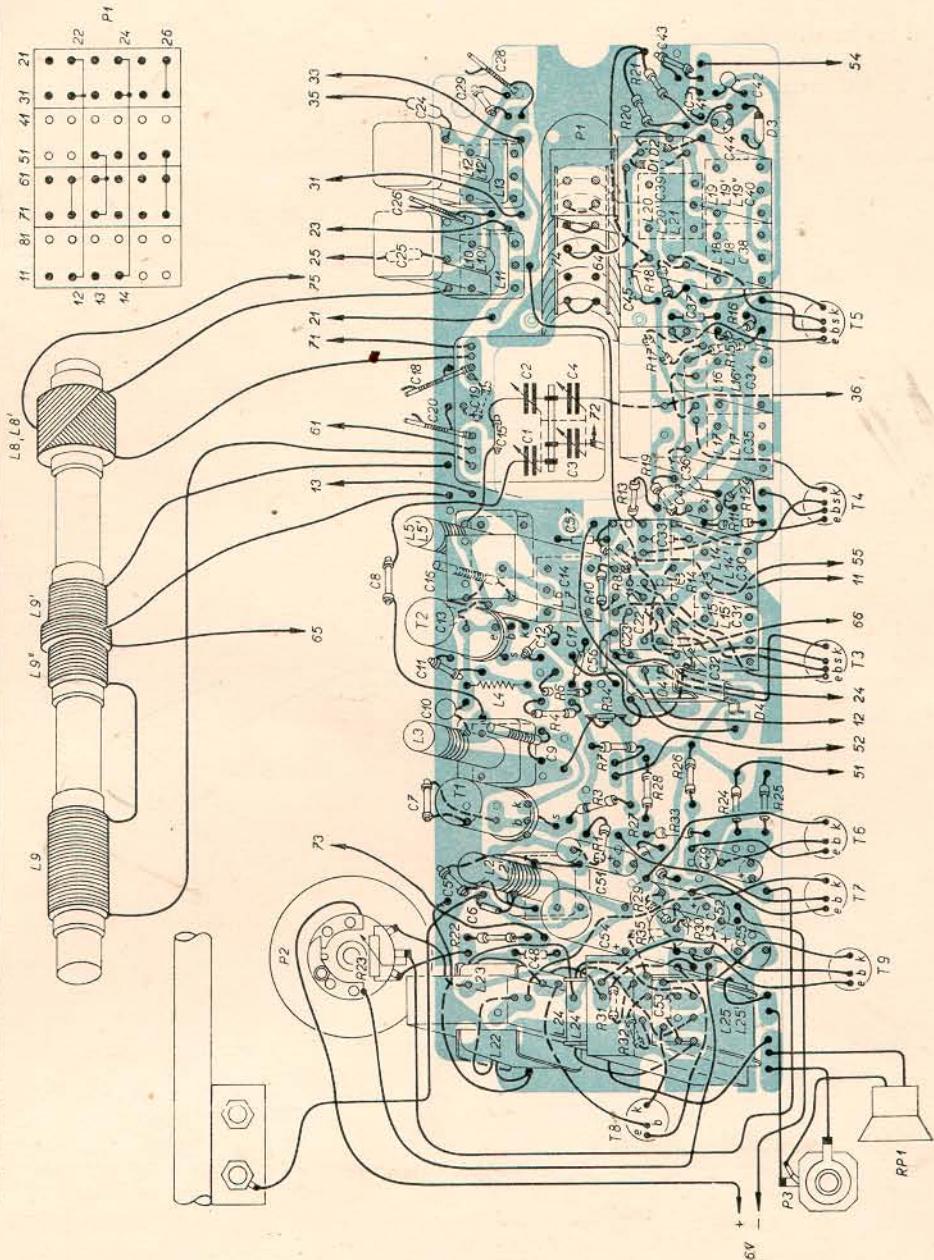

Montážní zapojení příjimačů 2816B-5 a 2816B-6 (pohled ze strany součástí)


Příloha II.

R	7, 8, 1,	10, 3,	34,	4,	14,	6,	12,	13,	11,	16,	15,	1
C	19, 20, 18,	3, 22,	23,	4,	25, 24, 26, 28, 29,		30, 31, 32,		33,	34, 35, 36,		
C	5,	6, 56,	7, 57,		9, 8, 1, 10, 11,		12,	13, 2, 15, 16, 17, 14,				
L	9, 9, 9, 8, 8,	2, 2,		3,	10, 10, 12, 12, 11, 13,	4,	14, 14, 15, 15,	5, 5, 5, 16, 16, 17, 17, 6, 7,				

OC170

OC170

OC170

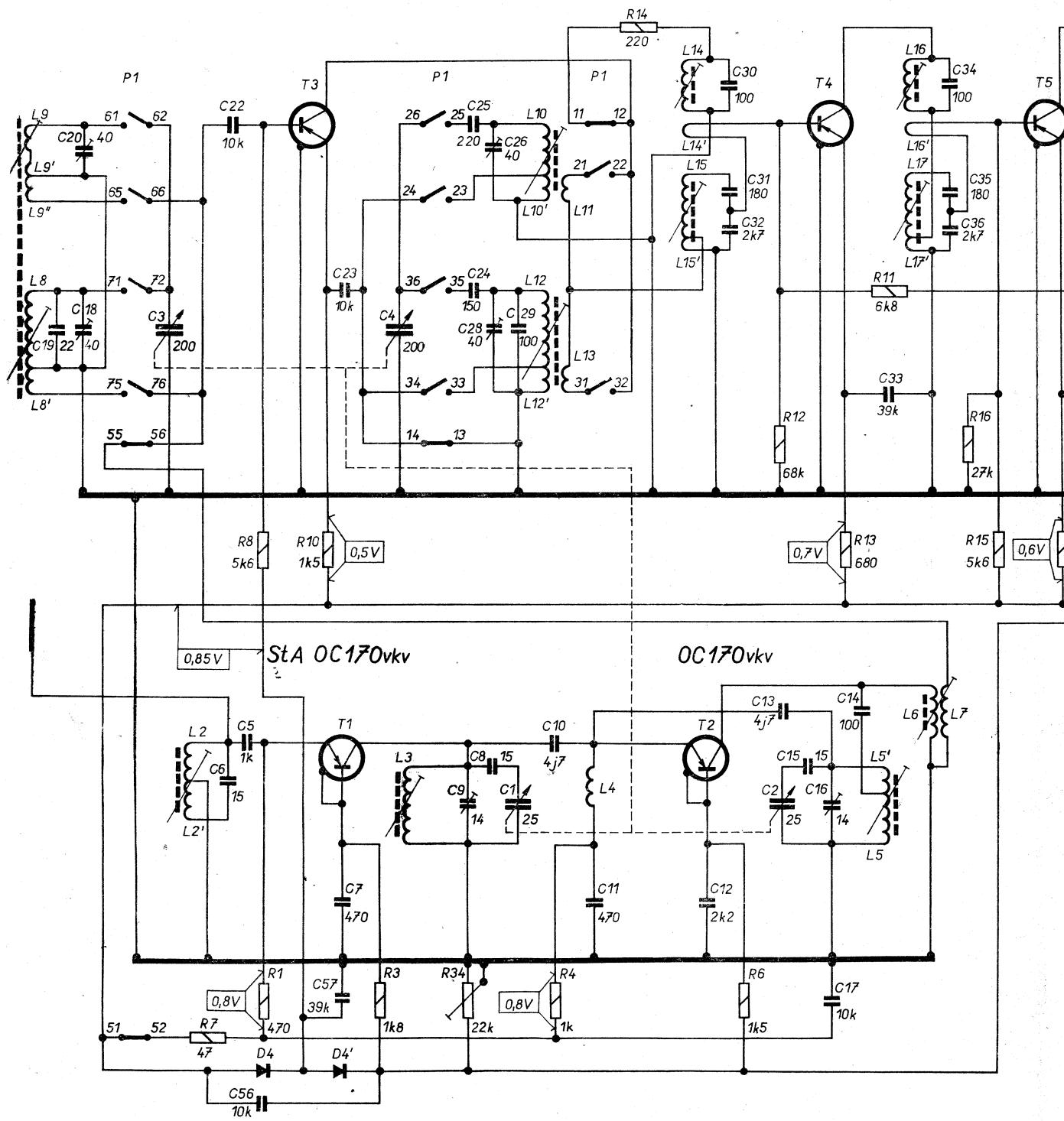

5,	17,	18,	19,	20, 21,	22, 23,	24, 25,	26, 27,	28,	29,	30,	35, 31,	32,	
6,			38, 39,	40, 45,	41, 42,	43, 44, 49,		51,			53,		
5,	37,	54,	47,		48,				52,	.	55,		
7,			18, 18', 20, 20', 19', 21, 19, 19',						22,	23, 23',		24, 25, 25', 24',	

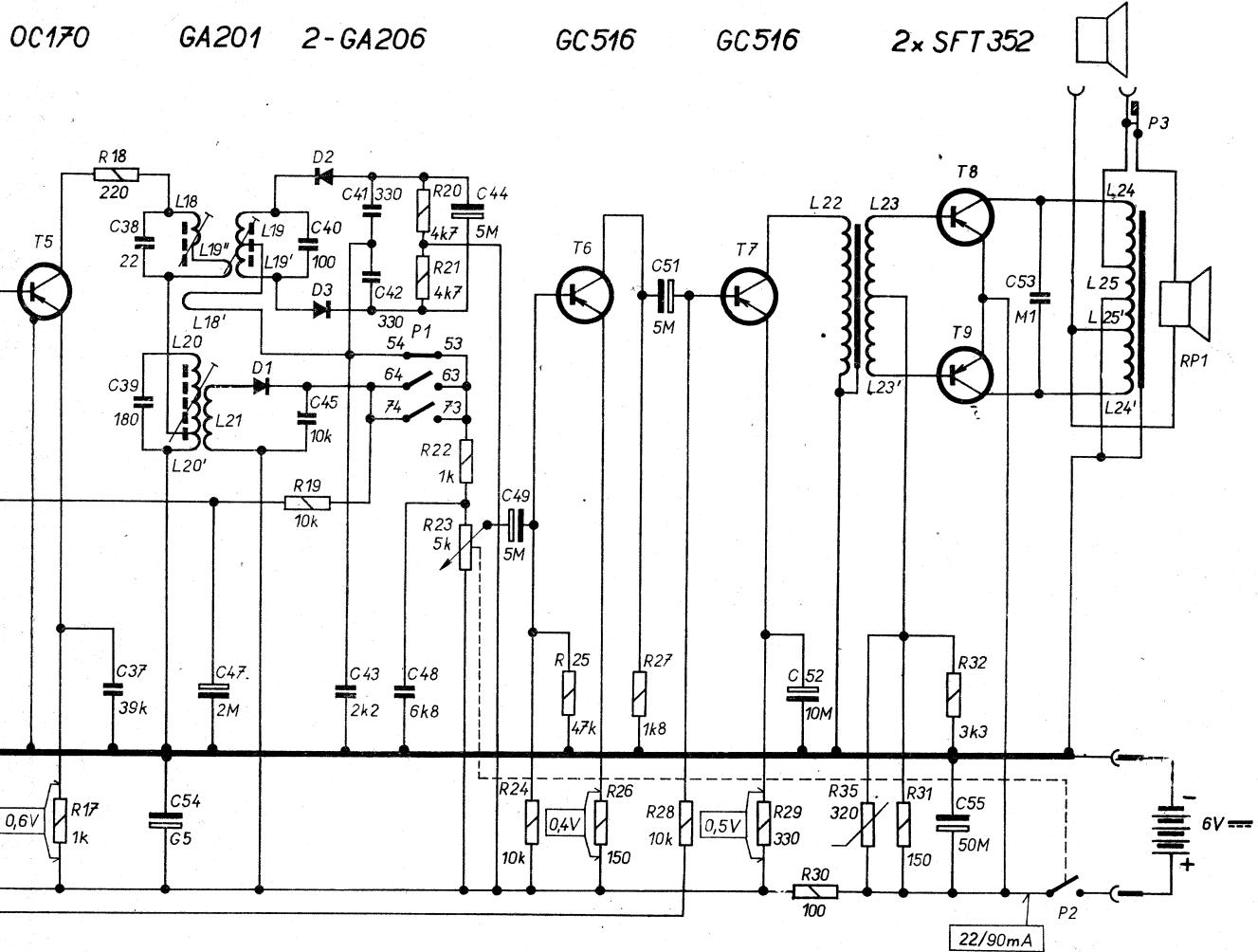


Schéma zapojení přijímačů

Tesla 2816B-5 DOLLY Tesla 2816B-6 PRIOR

Tabulka vlnového přepínače P1

Pootočením přepínačního knoflíku mění se spojení takto:		
Rozsah	Položka knoflíku	Spojí se dotyky
VKV	✓	11-12; 13-14; 51-52; 53-54; 55-56
SV		21-22; 23-24; 25-26; 61-62; 63-64; 65-66
DV	/	31-32; 33-34; 35-36; 71-72; 73-74; 75-76

Na schématu zapojení je přijímač přepnut na velmi krátké vlny

1j5	—	1,5pF	10	—	10Ω
100	—	100pF	M1	—	0,1MΩ
10k	—	10000pF	—	—	0,5W
1M	—	1μF	—	—	0,25W
G1	—	100μF	—	—	0,125W


Značení kapacit a odporů

R	7, 8, 1,	10,	3,	34,	4,	14,	6,	12,	13,	11,	16,	15,
C	19, 20, 18,	3,	22,	23,	4,	25, 24, 26, 28, 29,		30, 31, 32,		33,	34,	35, 36,
C	5,	6,	56,	7, 57,		9, 8, 1, 10, 11,	12,	13, 2, 15, 16, 17,	14,			
L	9, 9', 9'', 8, 8',		2, 2',		3,	10, 10', 12, 12', 11, 13,	4,	14, 14', 15, 15',		5', 5,	16, 16', 17', 6, 7,	

OC170

OC170

OC

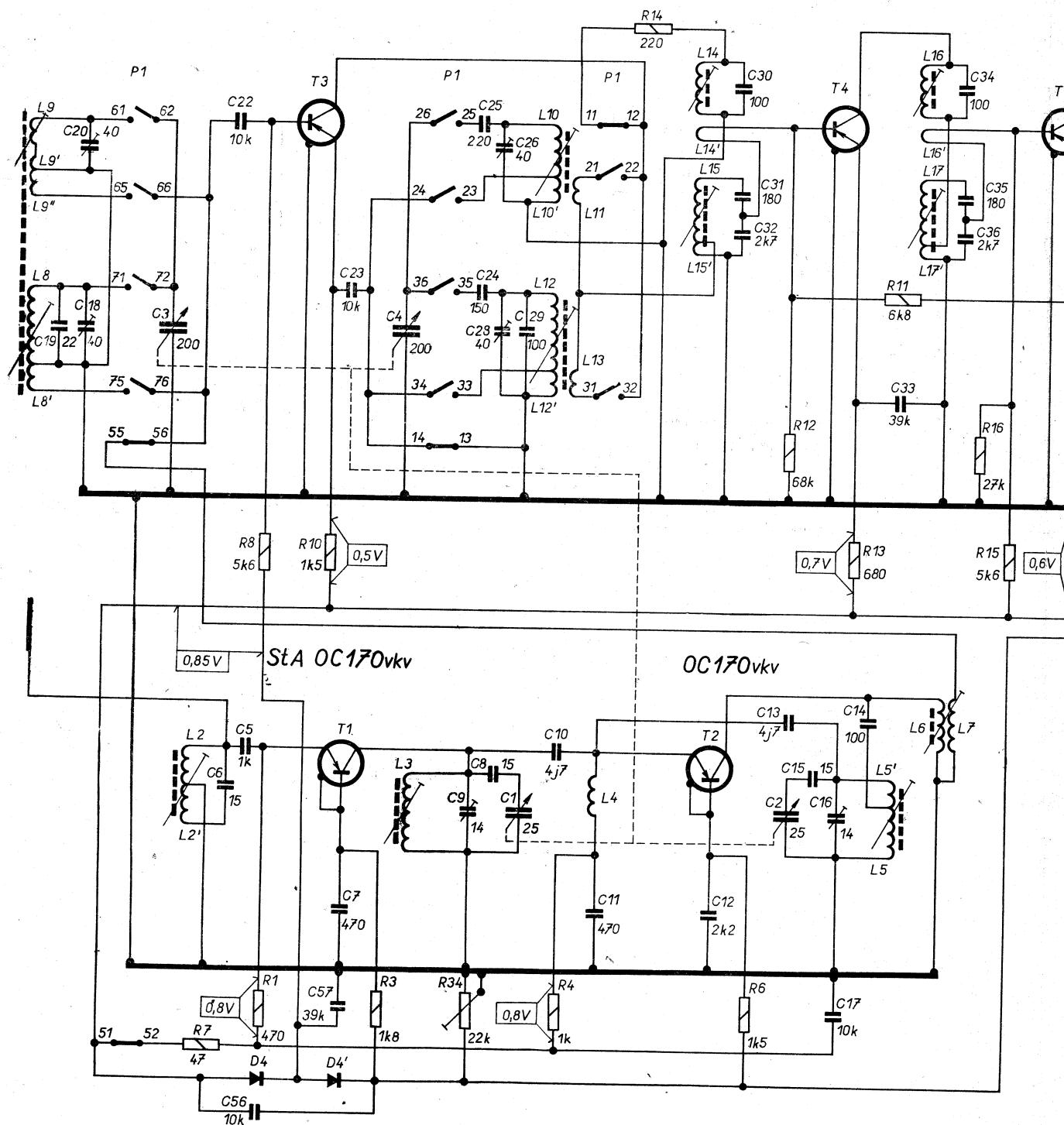

17,	18,	19,	20, 21,	22, 23,	24, 25,	26, 27,	28,	29,	30,	35, 31,	32,	
			38, 39,	40, 45,	41, 42,	43, 44, 49,	51,			52,	55,	
			37,	54,	47,	48,				22,	23,	23'
			18, 18', 20,	20', 19'', 21,	19, 19',					24,	25,	25', 24'

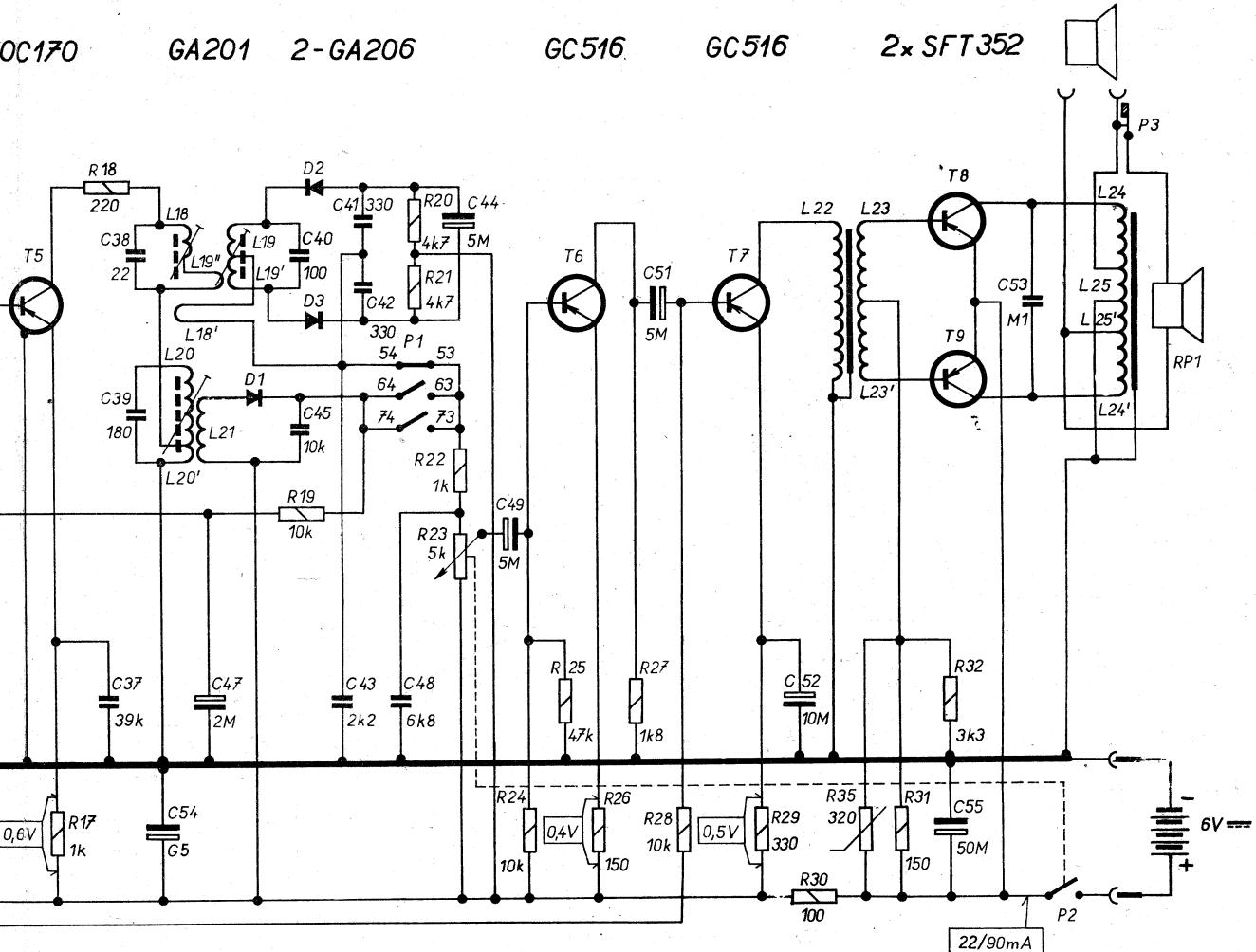


Schéma zapojení přijímačů

Tesla 2816B-5 DOLLY**Tesla 2816B-6 PRIOR**

Tabulka vlnového přepínače P1

Pootočením přepínacího knoflíku mění se spojení takto:		
Rozsah	Položka knoflíku	Spojí se dotyky
VKV	✓	11-12; 13-14; 51-52; 53-54; 55-56
SV		21-22; 23-24; 25-26; 61-62; 63-64; 65-66
DV	/	31-32; 33-34; 35-36; 71-72; 73-74; 75-76

Na schématu zapojení je přijímač přepnut na velmi krátké vlny

1,5	—	1,5pF	10	—	10Ω
100	—	100pF	M1	—	0,1MΩ
10k	—	10000pF		—	0,5W
1M	—	1μF		—	0,25W
G1	—	100μF		—	0,125W

Značení kapacit a odporů

SERIZOVÁNÍ A SLA

Nejprve seříďte stupnicový ukazovatel tak, aby se jeho pravý okraj kryl se značkou na pravé straně stupnice pro dlouhé vlny, je-li ladící kondenzátor nařízen na nejmenší kapacitu. Potom vyjměte šasi ze skříně, přičemž stupnicový ukazatel zůstává na straně ladícího knoflíku, odměřte od levého okraje stupnicového ukazovatele postupně 2,1 mm, 4,3 mm, 60 mm, 62 mm, 63,8 mm a vyznačte tyto body na stínítku jako B, D, A, E a C (viz obr. dole). Připojte


napájecí napětí 6 V, regulátor hlasitosti naříďte na největší hlasitost, příjmač uzemněte. Souběžně k stabilizační diodě D4 připojte stejnosměrný elektronkový voltmetr a miniaturním potenciometrem R34 na něm naříďte napětí 0,85 V. Do zásuvky pro další reproduktor připojte měřicí výstupního výkonu s impedancí 8 Ω. Na velmi krátkých vlnách je vf signál kmitočtově modulovaný kmitočtem 400 Hz, zdvih 15 kHz (při doladování poměrového detek-

VELMI KRÁTKÉ VLNY

Postup		Zkušební vysílač		Sladovaný přijímač		Výchylka výstup. měřic	Mezní citlivost
		Připojení	Signál	Stupnicový ukazovatel	Sladovaný prvek		
1	6				L19**	na nulu	
2	7				L18		
3	8	přes kondenzátor 10k na emitor T2	10,7 MHz		L16		
4	9				L14	max.	
5	10				L6		52 μV
11				na střed pásmu	L6		
12	14	na tyčovou anténu	10,7 MHz nemod.*		L19**	na nulu	
13			10,7 MHz doladit		—	max.	
15		přes 10k na bázi T5			—		4,5 mV
16		přes 10k na bázi T4	10,7 MHz		—	5 mW	0,45 mV
17		přes 10k na bázi T3			—		105 μV
18	21		65,2 MHz	na značku E	L5, L3		
19	22		73,5 MHz	na pravý doraz	C16, C9		
20	23	na tyčovou anténu	69,5 MHz	na zaved. signál	L2	max.	11 μV
24			10,7 MHz	na střed pásmu	L6		—

*) Před vypnutím modulace zvyšte výstupní výkon na 200 mW.

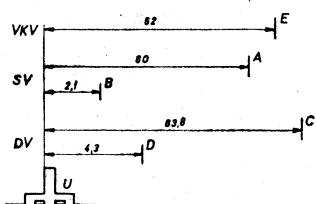**) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s nulou uprostřed připojený mezi kondenzátor C43 a společný bod odporů R20, R21



Vyznačení sladovacích bodů

LAĐOVÁNÍ PŘIJÍMAČE


toru se modulace vypíná); na ostatních vlnových rozsazích je signál modulován amplitudové kmitočtem 400 Hz do hloubky 30 %. Kapacita dolađovacích kondenzátorů se mění přivinováním nebo odvinováním tenkého drátu na kondenzátořech. Do zásuvky pro další reproduktor připojte měříč výstupního výkonu s impedancí 8 Ω. Pokud není uvedeno jinak, udržujte výstupní výkon přijímače velikostí vstupního signálu na hodnotě 5 mW.

Po nastavení sladovacích prvků měřte vždy vf citlivost příslušné části přijímače při výstupním výkonu 5 mW. Před měřením celkové vf citlivosti nařídte regulátorem hlasitosti šum přijímače při vypnutém signálu na – 26 dB při VKV a na – 10 dB při SV a DV. Potom zajistěte cívky na feritové tyči a jádra cívek voskem, dolađovací kondenzátory a miniaturní potenciometr nitrolakem.


STŘEDNÍ A DLOUHÉ VLNY

Postup	Zkušební vysílač		Sladovaný přijímač			Výchylka výstup. měříce	Mezní citlivost
	Připojení	Signál	Rozsah	Stupnicový ukazovatel	Sladovaný prvek		
1	přes 30k na bázi T5				L20		2 mV
2	přes 30k na bázi T4				L17		40 μV
3					L15		
4 7	přes kondenzátor 30k na bázi tranzistoru T3	455 kHz	SV	na pravý doraz	L20		6 μV
5 8					L17		
6 9					L15		
10 12		550 kHz			na zn. A	L10, L9*	max.
11 13	na normalizovanou rámovou anténu	1500 kHz			na zn. B	C26, C20	
14 16		156 kHz	DV	na zn. C	L12, L8*		
15 17		285,15 kHz			na zn. D	C28, C18	1,9 mV/m

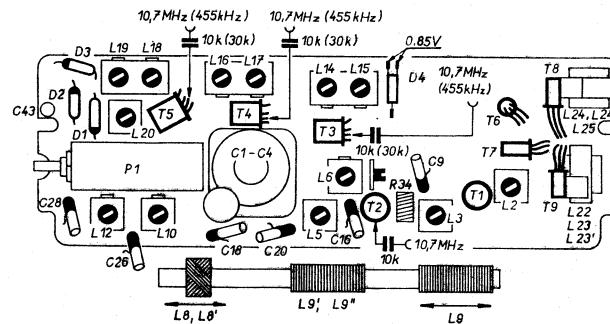*) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči



Sladovací prvky přijímače

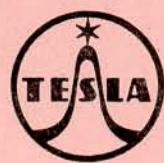

Vydala TESLA, odbytová, projekční a montážní organizace
Praha