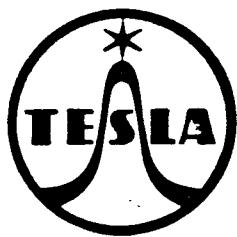


Návod k údržbě přijímače
TESLA 627A „VARIACE“




Návod k údržbě přijímače
TESLA 627A „VARIACE“

OBSAH:

T e c h n i c k é ú d a j e
P o p i s z a p o j e n í
S l a d o v á n í p r i j í m a č e
O p r a v a a v ý m ě n a s o u č á s t ī
P r o v e d e n é z m ě n y
N á h r a d n í d í l y
P r í l o h y

Výrobce: TESLA PŘELOUČ, národní podnik
1959 - 1960

ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ TESLA 627 A „VARIACE“

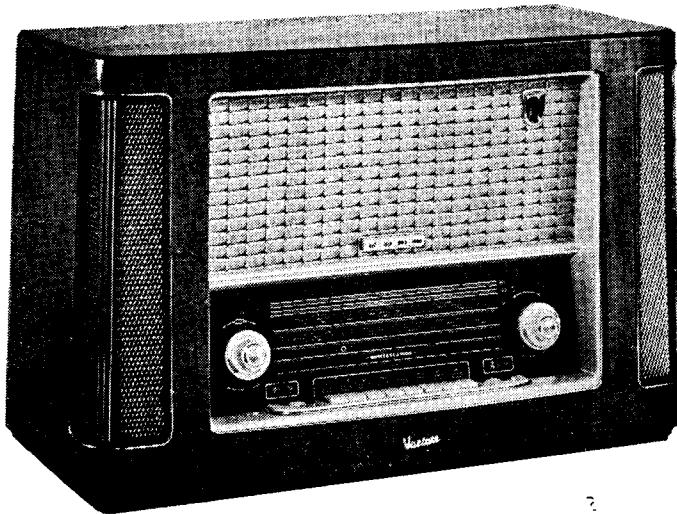

Obr. 1. Přijímač 627 A „VARIACE“

01 TECHNICKÉ ÚDAJE

● PROVEDENÍ

Přístroj 627 A je stolní šestirozsahový superhet pro příjem vysílačů na krátkých, středních, dlouhých a velmi krátkých vlnách, napájený ze střídavé sítě.

Využívá pro příjem amplitudově modulovaných signálů 5+2 elektronek a 6+3 laděných vf obvodů – pro příjem kmitočtově modulovaných signálů 7+2 elektronek a 10+2 laděných vf obvodů. Přepínání vlnových rozsahů, vývodů pro gramofonovou přenosku a magnetofon, vypínání sítě, vypínání ferritové antény a tónového rejstříku je ovládáno tlačítka. Další výbava: plynule řiditelná šířka pásmá na běžných rozsazích – oddělená výšková a hloubková tónová clona s indikací – samočinné řízení citlivosti – samočinné potlačení šumu na velmi krátkých vlnách – optický indikátor vyládění – vypínatelné přípojky pro přenosku a magnetofon – diodový výstup – fyziologická regulace hlasitosti – kmitočtově závislá nízkofrekvenční zpětná vazba – otáčivá ferritová anténa pro příjem vysílačů na středních a dlouhých vlnách – tři vestavěné dynamické reproduktory – vývody pro další nízkoohmový reproduktor.

● VLNOVÉ ROZSAHY

velmi krátké vlny	4,08 až I. krátkovlnný rozsah	4,58 m (73,5 až 16,7 až II. krátkovlnný rozsah	27,3 m (18 až 27,3 až I. středovlnný rozsah	51,7 m (11 až 186 až II. středovlnný rozsah	5,8 MHz kHz)
dlouhé vlny	1071 až 328 až 328 až dlouhé vlny	2000 m (915 až 566 až 566 až 1071 až 2000 m (280 až 280 až 150 kHz)			

● OSAZENÍ ELEKTRONKAMI

- ECC85 – vysokofrekvenční zesilovač a aditivní směšovač pro vkv
- ECH81 – multiplikativní směšovač a mezifrekvenční zesilovač při vkv
- EBF89 – mezifrekvenční zesilovač

EBF89 – omezovač při vkv – demodulátor pro běžné rozsahy

EAA91 – poměrový detektor pro vkv

ECC83 – korekční a nízkofrekvenční zesilovač

EL84 – koncový zesilovač

EM80 – indikátor vyládění

EZ80 – dvoucestný usměrňovač

● OSVĚTLOVACÍ ŽÁROVKY

2 žárovky 6,3 V/3 W (sufit) k osvětlení ladící stupnice
1 žárovka 6,3 V/0,3 A (kulatá) k osvětlení indikace ferritové antény

● MEZIFREKVENCNÍ KMITOČTY

pro amplitudově modulované signály
pro kmitočtově modulované signály

468 kHz
10,7 MHz

● PRŮMĚRNÁ CITLIVOST

Krátké vlny 40 μ V; střední a dlouhé vlny 35 μ V (odstup signálu k šumu 10 dB)

Velmi krátké vlny 5 μ V (odstup signálu k šumu 26 dB)

● PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA PÁSMA (pro poměr napětí 1:10)

dlouhé vlny	6,5 až 16 kHz
střední vlny	8,5 až 19 kHz
krátké vlny	9,5 až 20 kHz

● VÝSTUPNÍ VÝKON

2,5 W (pro 400 Hz a 5% zkreslení)

● REPRODUKTORY

3 dynamické reproduktory s permanentními magnety. Jeden kruhový průměru 200 mm pro reprodukci celého tónového spektra a dva kruhové průměru 100 mm (napájené přes odělovací kondenzátory) k reprodukci výšších kmitočtů tóno-

vého spektra. Impedance kmitací cívky reproduktoru většího průměru 5Ω , menšího 4Ω .

● OVLÁDACÍ PRVKY

Levý knoflík (na stupnici) – regulátor hlasitosti

Pravý knoflík (na stupnici) – ladění

Levý kotouč (po straně tlačítek) – hloubková tónová clona
Pravý kotouč (po straně tlačítek) – výšková tónová clona a
regulace šířky pásma

Tlačítka (zleva doprava) síťový vypínač – provoz z gramofonu anebo z magnetofonu – dlouhé vlny – druhé střední vlny – první střední vlny – druhé krátké vlny – první krátké vlny – velmi krátké vlny

ke výnky — velmi krátke výnky
Tónový rejstřík (zleva doprava) ŘEČ — SÓLO — ORCHESTR
— FERRIT

● NAPÁJENÍ

Střídavým proudem 50 Hz o napětí 120 anebo 220 V

● PŘÍKON

asi 73 W (primární proud při 220 V 305 mA ± 10%)

● ROZMĚRY A VÁHY

	přijímač bez obalu	v obalu
šířka	695 mm	820 mm
výška	460 mm	550 mm
hloubka	300 mm	400 mm
váha	19 kg	27 kg


02 POPIS ZAPOJENÍ

Příjmač 627 A je superheterodyn s multiplikativním směšováním pro amplitudově modulované signály a aditivním směšováním pro kmitočtově modulované signály. Význam jednotlivých dílů, označených ve schématu zapojení e

02.01 PŘÍSTROJ PŘEPNUT NA PŘÍJEM KMI- TOČTOVÉ MODULOVANÝCH SIGNALŮ

VSTUP A OSCILÁTOR

Signály přivedené na vstup přijímače se dostávají na symetrickou tlumivku L30, která přizpůsobuje jeho impedanci impedanci dipolu a dále přes odlaďovače mezifrekvenčního kmitočtu L31, C31 a L32, C32 na vazební cívku L211. Střed symetrické tlumivky je spojen s antennní zdírkou vstupu pro amplitudově modulované signály, takže lze využít dipulu jako antény i při provozu na ostatních vlnových rozsazích. Vstupní cívka L212, L212', jejíž rezonanční kmitočet leží ve středu přijímaného kmitočtového rozsahu, je spojena jednak přes kondenzátor C234 s řídící mřížkou, jednak přes člen R222, C221 s katodou prvé triodové části elektronky E1. Triodová část pracuje tedy jako vf zesilovač v tak zvaném kombinovaném zapojení, u něhož není přímo uzemněna ani katoda ani mřížka. S kostrou přístroje přes odpor R221 je spojena také odbočka vstupní cívky, která je volena tak, aby dílčí indukčnosti spolu s vnitřními kapacitami „anoda-mřížka“ a „anoda-katoda“ vytvořily vyvážené můstkové zapojení k potlačení vyzařování oscilátoru přijímače do antény (viz obr. 2).

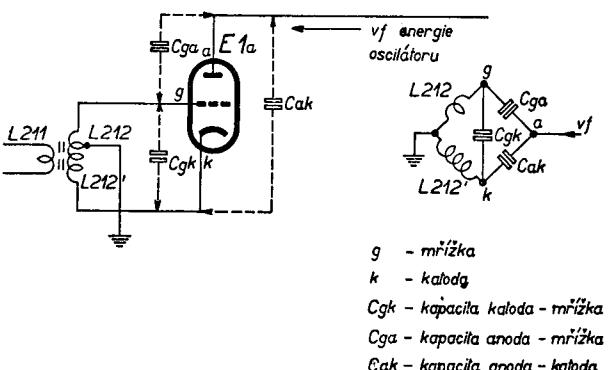

Obr. 2. Můstkové zapojení vstupního obvodu


Pracovní impedanční zesilovače tvoří obvod z členů L203, C222, C223, plynule laditelný změnou indukčnosti. Napětí anodové triody se přivádí přes oddělovací filtr R223, C223 a cívku obvodu; základní mřížkové předpětí se vytváří spádem na členu R222, C221.

Druhý triodový systém elektronky E1 pracuje jako kmitající aditivní směšovač. Kmítočet pomocného signálu je určen obvodem z členů L205, L205', C229, laděným změnou indukčnosti v souběhu s anodovým obvodem vf zesilovače, posuvnáním hliníkových jader.

Obvod je vázán s anodou směšovače – oscilátoru kondenzátorem C230, který je zapojen, aby bylo dosaženo pokud

možno malého výfukového napětí na anodě, na odbočku cívky L205, L205'.

S mřížkou směšovače je vázán laděný obvod indukčně cívku L209, která k zmenšení vyzařování pomocného kmitočtu do antény je zapojena do uhlopríčky můstkového zapojení, tvořeného kondenzátory C226, C227, kapacitou kondenzátoru C231, C232 a vnitřní kapacitou mřížky druhého triodového systému elektronky E1 (viz obr. 3).

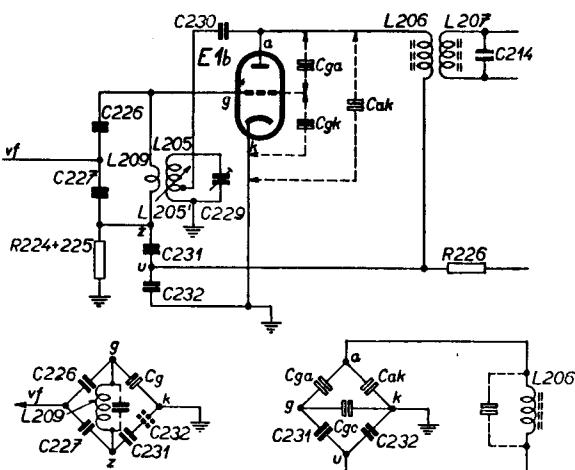

Obr. 3. Symetrizace směšovače a neutralizace pro mezi-frekvenční kmitočet 10,7 MHz

MEZIFREKVENČNÍ ZESILOVAČ

Prvý okruh, nalaďený na mezifrekvenční kmitočet, vzniklý aditivním směšováním vstupního a pomocného signálu, tvoří cívka L206 s paralelní kapacitou kondenzátorů C230 (C229). Poněvadž tento okruh je tlumen vnitřním odporem elektronkového systému směšovače, který je ještě zdánlivě zmenšován protivazbou na vnitřní kapacitě „anoda–katoda“, je zavedena neutralizace pro mezifrekvenční kmitočet. Můstkové zapojení tvoří vnitřní kapacity elektronky „anoda–mřížka“, „anoda–katoda“ a kondenzátory C231, C232. Toto zapojení není však přesně vyváženo, ale kapacita kondenzátoru C232 je volena tak, aby na něm vznikalo malé zpětnovazební napětí, které zdánlivě zvyšuje vnitřní odpor elektronky a tak zmenšuje tlumení mf okruhu.

Kladně například kmitajícího směšováče se přivádí přes oddělovací filtr, tvořený členy R226, C232, a cívku prvého mřížkového obvodu. Mřížkové předpětí vzniká spádem na odporech R224, R225.

Druhý nalaďený okruh, který s prvním mřížkovým okruhem tvoří indukčně vázaný pásmový filtr, tvoří cívka L207, a kondenzátor C214.

Z posledního okruhu filtru se dostává mf signál přes kondenzátor C40 a přepínač P1 (doteky 4–6 a 7–8), na řídící mřížku heptodové části elektronky E2, která pracuje při příjmu kmitočtově modulovaných signálů jako první stupeň mf zesilovače. Triodová část elektronky E2 je výrazena z provozu přerušením přívodu anodového napětí a spojením laděného mřížkového obvodu nakrátko (P1 doteky 4–6 a 7–8).

V anodovém obvodu heptodové části elektronky E2 je zařazen druhý indukční vázaný mf pásmový filtr z okruhů L34, C46 a L35, C47, R28, který přenáší signál na řídící mřížku druhého stupně mf zesilovače, tvořeného elektronkou E3. Třetí mf pásmový filtr z okruhů L36, C57, R29 a L37, C58, převádí mf signál na řídící mřížku elektronky E4, která tvoří poslední stupeň mf zesilovače a pracuje jako omezovač amplitudy.

Potřebné předpěti vzniká na mřížkových odporech R7, R18, R21. K zvýšení účinnosti omezovače je na brzdící mřížku elektronky omezovače E4 přiváděno záporné předpěti z obvodu demodulátoru, jehož velikost je závislá na síle přijímaných signálů. Se stoupajícím záporným předpětem brzdící mřížky se zvětšuje proud stínící mřížky a tak i úbytek napětí na odporu R22, zapojeném v obvodu. Snižením napěti stínící mřížky se pak zkracuje pracovní charakteristika elektronky.

DEMODULACE

K demodulaci kmitočtově modulovaných signálů se používá poměrového detektora, který kromě demodulace omezuje i jejich amplitudu a tak vhodně doplňuje činnost předchozího stupně.

Z primárního obvodu poměrového detektoru L38, C68, zařazeného do anodového obvodu elektronky E4 a naladěného na mf kmitočet se indukčně přenáší napětí jednak na symetricky rozdělený okruh z členů L39, L40, C69, jednak vazební cívku L41 na střed symetrického vinutí. Na symetrický obvod je zapojen přes diody elektronky E5 pracovní odpor R33, překlenutý poměrně velkou kapacitou, tvořenou elektrolytickým kondenzátorem C71 a kondenzátorem C70.

Okruhy L38, C68 a L39, L40, C69, tvoří pásmový filtr, jehož sekundární napětí je při rezonančním kmitočtu posunuto o 90° proti napětí primáru, zatím co napětí indukované cívku L41 je (po kompenzaci odporem R31) ve fázi.

Není-li signál modulován, dostávají obě protisměrně zapojené diody součtová střídavá napětí (napětí cívky L41 + poloviční napětí cívky sekundární), která jsou stejně velká a protisměrná.

Kondenzátor C72 se nabíjí přes vodivou diodu kladnými půlvlnami na výslednou hodnotu vektorového součtu napětí L39, L41, a poněvadž součtové napětí na druhé diodě (L40, L41) je stejně velké, však opačného smyslu, nabíjí se kondenzátory C70, C71, na dvojnásobnou hodnotu napětí na kondenzátoru C72, který je vlastně zapojen souběžně jen k jedné z diod. Potenciál bodu MB2 je tedy dvojnásobkem potenciálu bodu mezi cívками L39, L40, čehož se využívá při sladování detektoru. Změnu kmitočtu přiváděného signálu (jeho modulaci) nastává fázové posunutí obou indukovaných napětí tak, že součtová napětí jsou různá. Tím se mění velikost náboje kondenzátoru C72, velikost náboje kondenzátorů C70, C71, se však prakticky nemění, poněvadž přírůstek napětí na jedné diodě odpovídá přibližně úbytku na diodě druhé. Okamžitá hodnota napětí na kondenzátoru C72 je proto úměrná hlbce modulace (kmitočtovému zdvihu), a rytmus změny napětí modulačnímu kmitočtu.

Časová konstanta obvodu C70, C71, R33, je volena tak, že okamžitá změna amplitudy signálu nemůže ovlivnit velikost náboje kondenzátorů C70, C71. Při okamžitém zvětšení amplitudy rušivým signálem může však proud tekoucí obvodem stoupající tendencí a způsobuje zvětšení útlumu primárního i sekundárního obvodu a tím snížení indukovaného napětí a naopak při zmenšení amplitudy se sníží tlumení obvodů a tak dochází vždy k vyrovnání amplitudy signálů na konstantní úroveň. Tato vlastnost poměrového detektoru způsobuje, že přístroj je necitlivý na parazitní amplitudové pochody a umožňuje podstatně zvýšit citlivost přijímače.

Demodulovaný signál (z kondenzátoru C72) se dostává přes člen R32, C73, který potlačuje vysí kmitočty tónového spektra, oddělovací kondenzátor C67, přepínač P1 (doteky 10–11), odpor R36, kondenzátor C76, přepínač P7 (doteky 1–2) na regulátor hlasitosti R40.

SAMOČINNÉ ŘÍZENÍ CITLIVOSTI A POTLAČENÍ ŠUMU

Aby byly zajištěny přibližně správné podmínky pro činnost omezovače při různě silných vstupních signálech, zavádíme část napětí, vznikajícího úbytkem mřížkového proudu ome-

zovače na odporu R21, z děliče, tvořeného odpory R7, R18 jednak na řídící mřížku prve triodové části elektronky E1 přes odpor R228, jednak přes odpor R5 na řídící mřížku heptodové části elektronky E2. Časovou konstantu regulačního obvodu určuje kondenzátor C36.

Protože velikost tohoto napětí, které je záporné proti šasi, je závislá na velikosti přiváděných signálů, je při silných signálech snižována strmost řízených elektronek a tak snižováno zesiření.

K potlačení šumu, převážně mezi vysílači, přivádí se přes poměrně velký odpor R39 na pracovní odpor poměrového detektoru kladné předpěti. Diody elektronky E5, které pro toto předpěti jsou zapojeny v sérii při slabých signálech (šumění bez nosné vlny) obvod silně tlumí. Teprve, je-li přiveden do obvodu silnější signál (nosná vlna), kompenzuje usměrněné napětí kladné předpěti a detektor počne normálně pracovat.

Pro slabší signály přistupuje ještě další potlačení šumu zvýšením kapacity výstupního filtru demodulátoru o kapacitu kondenzátoru C66. Kondenzátor C66 je totiž zapojen na jednu z diod elektronky E4, která dostává ze zdroje, přes dělič napětí R66, R67, a odpor R25 malé kladné napětí tak, že představuje poměrně malý odpor. Dostane-li však dioda přes odpor R30 z obvodu demodulátoru záporné předpěti, uzavře se a přeruší tak obvod kondenzátoru C66. Poněvadž záporné předpěti je závislé na velikosti signálů poměrového detektoru, sníží se při určité síle přiváděných signálů omezování vysíkých kmitočtů demodulovaných signálů.


02.02 PŘISTROJ PŘEPNUT NA PŘIJEM AMPLITUOVĚ MODULOVANÝCH SIGNALŮ

VSTUP


Signály přiváděné na anténní zdiřku přijímače se dostávají na seriový odlaďovač C26, L26 a přes další paralelní odlaďovač L27, C27, na tlačítkový přepínač (P2 až P9). Oba odlaďovače potlačují signály v oblasti mf kmitočtu zesilovače amplitudově modulovaných signálů. Vazba s prvním laděným obvodem je na obou krátkovlnných rozsazích vysokouindukční cívky L2 a L4, na ostatních rozsazích kapacitní proudová kondenzátory C22, C23, C24. Vazební kondenzátory C22, C23, C24 tvoří s cívky L6, L8, L10 seriové obvody laděné na oblast zrcadlových kmitočtů, které jsou takto účinně potlačovány.

Vstupní obvody laděné otočným kondenzátorem C1 tvoří pro první krátkovlnný rozsah cívka L3 s kondenzátorem C13 a s dolaďovacím kondenzátorem C3 – pro druhý krátkovlnný

SVI

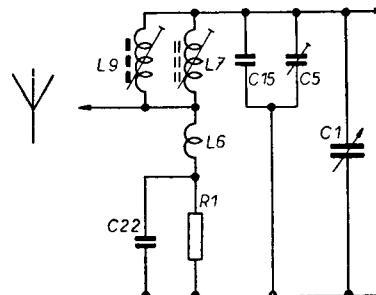

SVII

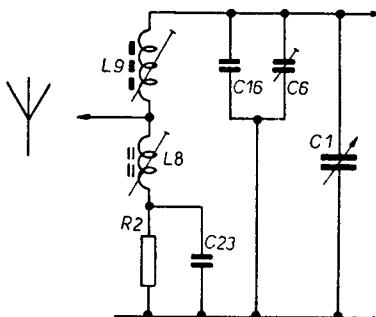

Obr. 4. Zapojení vstupních obvodů středovlnných rozsahů

rozsah cívka L5 s kondenzátorem C14 a dodačovacím kondenzátorem C4 – pro první středovlnný rozsah cívky L7, L9 zapojené paralelně s vazební sériovou impedancí z členů L6, R1, C22 a paralelní kapacitou kondenzátorů C5, C15 – pro druhý středovlnný rozsah cívky L9 se sériovou impedancí z členů L8, R2, C23 a paralelní kapacitou kondenzátorů C6, C16 – pro dlouhovlnný rozsah cívky L11 se sériovou vazební impedancí z členů L10, R3, C24 s dodačovacím kondenzátorem C7.

Cívky L9, L11 jsou umístěny na otáčivé ferritové tyče a po stisknutí tlačítka P9 označeného „FERRIT“, kdy se spojí anténní obvod nakrátko (dotecky 2, 3) a zařadí do obvodu náhradní kapacita C87 (dotecky 4, 5) se využívají jako ferritová anténa s ostre vyjádřeným směrovým účinkem. Vhodným natočením ferritové tyče, ovládané zvláštním knoflíkem lze proto na středních nebo dlouhých vlnách dosáhnout účinného potlačení rušivých signálů, přicházejících z určitého směru. Na krátkých vlnách, kdy není zařazena do obvodu ani cívka L9 ani L11, ferritová anténa nepracuje. Z prvého laděného obvodu se dostává přijímaný signál přes oddělovací kondenzátor C37 a přepínač P1 (dotecky 1, 2) na řídící mřížku heptodové části elektronky E2, která pracuje jako směšovač přijímaných signálů se signály pomocného oscilátoru.

OSCILÁTOR

Doplňkový signál třetí mřížce heptody směšovače dodává její triodovou část, která pracuje jako oscilátor, řízený obvodem laděným kondenzátorem C2, mechanicky vázaným s kondenzátorem vstupního obvodu.

Laděné obvody oscilátoru, vázané s mřížkou triody kondenzátem C38, doplňuje – pro první krátkovlnný rozsah cívka L13 s paralelním kondenzátorem C17 a dodačovacím kondenzátorem C8 – pro druhý krátkovlnný rozsah cívka L15 s paralelním kondenzátorem C18 a dodačovacím kondenzátorem C9 – pro první rozsah středních vln cívka L17 s paralelní kapacitou, tvořenou kondenzátory C10, C19 a souběžným kondenzátem C28 – pro druhý středovlnný rozsah cívka L19 s paralelní kapacitou, tvořenou kondenzátory C11, C20 a souběžným kondenzátem C29 – pro dlouhovlnný rozsah cívka L21 s paralelní kapacitou, tvořenou kondenzátory C12, C21 a souběžným kondenzátem C30.

Vazba laděných obvodů s anodou triody je uskutečněna cívky L16, L18, L20 na středních a dlouhých vlnách přes oddělovací člen C39, R4, R10 – na krátkých vlnách cívky L12, L14, přes člen C35, R4, C39, R10 – pomocí pracovního odporu R8.

Okruly jednotlivých vlnových rozsahů spojené nakrátko se řídí do vstupního obvodu a do laděného i vazebního obvodu oscilátoru tlačítkovým přepínačem (P1 až P8), který současně zapíná přijímač na síť, přepíná anténní obvod a připíná vývody pro gramofonovou přenosku i magnetofon.

MEZIFREKVENČNÍ ZESILOVAČ

V anodovém obvodu heptodové části elektronky E2 je zařazen v sérii s obvodem pro mf zesilovač kmitočtově modulovaných signálů okruh z členů L22, C48, nalaďený na kmitočet 468 kHz, který s okruhem z členů L23, C49 tvoří první mezifrekvenční pásmový filtr pro příjem amplitudově modulovaných signálů. Vliv mf obvodu kmitočtově modulovaných signálů je utlumen vinutím L33, které je s ním indukcí vázáno, spojeným přepínačem P1 (dotecky 4, 5) nakrátko. Vazba okruhu prvého filtru mf zesilovače L22, C48 a L23, C49 je plynule proměnná tak, že možno měnit podle potřeby šíři propouštěného pásmo. Sekundární okruh filtru je spojen přes obvod L35, C47, R28 s řídící mřížkou elektronky E3, která pracuje při příjmu amplitudově modulovaných signálů jako první stupeň mf zesilovače.

Druhý mf pásmový filtr, jehož vstupní obvod je zařazen v anodovém obvodu prvého stupně mf zesilovače opět v sérii s primárním obvodem třetího pásmového filtru mf zesilovače kmitočtově modulovaných signálů, tvoří okruhy L24, C59 (C55) a L25, C60 s pevně nastavenou indukční vazbou. Filtr přenáší mezifrekvenční signál z anodového obvodu elektronky E3 na demodulační diodu elektronky E4.

K zvýšení stability mezifrekvenčního zesilovače je vnitřní kapacita „anoda-mřížka“ elektronky E2 neutralisovaná. Kompenzační napětí se přivádí v protifázi na řídící mřížku elektronky přes kondenzátor C53 z kondenzátoru anodového obvodu C55.

DEMODULACE

Amplitudově modulované signály jsou usměrňovány diodou elektronky E4 a zbavovány vý složek filtry, tvořenými kon-

denzátoří C61, C56, C75 a odpory R19, R36. Z pracovní impedance demodulačního obvodu (R14, R16) se dostávají přes oprošťovací filtry, přepínač P1 (dotecky 11, 12), oddělovací kondenzátor C76, přepínač P7 (dotecky 1, 2) na regulátor hlasitosti R40.

SAMOČINNÉ ŘÍZENÍ CITLIVOSTI

Napětí úměrné velikosti přijímaných signálů k samočinnému řízení citlivosti se odebírá z demodulačního obvodu. Celé napětí, vznikající spádem na odporech R14, R16 se zavádí přes oddělovací filtr R20, C42, který určuje časovou konstantu řízení a mířkový odpor R6 na řídící mřížku heptodové části elektronky E2. Část napětí (z odporu R14) se zavádí přes filtr R15, C50 a cívky L23, L35 na řídící mřížku elektronky mf zesilovače E3. Elektronky E2 a E3 jsou elektronky s proměnnou strmostí a proto úměrně se silou přijímaných signálů, klesá jejich strmost a tak i zesilování signálů.

02.03 NÍZKOFREKVENCNÍ ČÁST A NAPÁJEČ

NF ZESILOVAČ

Nízko frekvenční napětí s běžce regulátoru hlasitosti (R40) se dostává přes oddělovací kondenzátor C80 na řídící mřížku prvek triodové části elektronky E6, která pracuje jako odporově vázáný nízko frekvenční zesilovač. Z pracovního odporu R44 se zavádí zesílené nf napětí přes oddělovací kondenzátor C82 na nezávisle ovládaný výškový a hloubkový korekční člen. Výškový korekční člen tvoří kondenzátory C83, C84 s potenciometrem R47, mechanicky vázaným s regulací šířky mf pásmo, hloubkový odpor R45, R50, potenciometr R48, kondenzátor C90, C91 a oddělovací odpor R49. Podle postavení běžců potenciometru R47, R48 se přivádí přes oddělovací kondenzátor C92 na řídící mřížku druhé triody elektronky E6 větší napětí vyšších nebo nižších kmitočtů, které jsou pak dále zesilovány a odporovou vazbou z členů R51, C94, R55, R56 přenášeny na řídící mřížku koncové pentody E7. Po koncovém zesílení se nízko frekvenční napětí dostává přes přizpůsobovací transformátor (vinutí L50, L51) na reduktoričovou soustavu.

Soustavu tvoří tři reproduktory. Reproduktor RP1 zapojený přímo na sekundární vinutí výstupního transformátoru L51, je umístěn na přední stěně přijímače a reprodukuje celé kmitočtové pásmo. Reproduktory (RP2, RP3) umístěné v různých skříni jsou zapojeny paralelně na totéž vinutí výstupního transformátoru přes kondenzátor C96, který propouští jen vyšší kmitočty výstupního nízko frekvenčního napětí.

ÚPRAVA REPRODUKCE

- Zmenšení harmonického zkreslení a k úpravě kmitočtové charakteristiky se zavádí část nízko frekvenčního napětí ze sekundárního vinutí výstupního transformátoru v protifázi do katodového obvodu druhé triody elektronky E6 přes odpor R58, který tvoří s katodovým odporom R54 dělič napěti fázově vyvážený kondenzátor C95.
- Aby byl zachován správný poměr vyšších a nižších kmitočtů v reprodukovaném spektru při různé hlasitosti reprodukce (fyzioligická regulace hlasitosti) je potenciometr k řízení hlasitosti přednesu R40 opatřen odbočkou, na kterou je zapojen filtr z členů C61, R41.
- K rychlému nařízení základních kmitočtových charakteristik, vhodných pro různé druhy přijímaných pořadů, je přijímač vybaven tzv. tónovým rejstříkem, ovládaným tlačítky (P10–P12). Změny charakteristiky se dosahuje zařazením různých vazebních kapacit do obvodu hloubkového korekčního člena. Stisknutím tlačítka P11 „SÓLO“ se zařadí do obvodu kondenzátor C86, stisknutím tlačítka P12 „ŘEC“, kondenzátor C85. Je-li stisknuto tlačítko P10 „ORCHESTR“, jsou oba kondenzátory vyřazeny.
- K plynulé regulaci hloubek a výšek slouží korekční členy, ovládané potenciometry R47, R48 (viz též předchozí odstavec).

OPTICKÝ INDIKÁTOR VYLADEŇÍ

Elektronkový indikátor vyladění dostává záporné řídící napětí z obvodu demodulátoru. Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů přes odpory R24 a R26, při příjmu amplitudově modulovaných signálů přes odpory R19, R26, se jím nabíjí kondenzátor C74, zapojený do obvodu řídící mřížky indikátoru.

Velikost náboje kondenzátoru určuje pak i velikost proudu v anodovém obvodu indikátoru, který vyvolává úměrný úbytek napětí na odporu R27. Vzniklý rozdíl napětí mezi vychylovací destičkou, spojenou s anodou a přímo zapojeným stínítkem indikátoru vyvolává úměrný stínící účinek. Je-li náboj kondenzátoru největší (nejmenší rozdíl napětí mezi stínítkem a vychylovací destičkou), je stínící účinek nejmenší a na stínítku indikátoru vznikají největší zelené zářící plochy.

PŘÍPOJKY PRO GRAMOFONOVOU PŘENOSKU, MAGNETOFON A DALŠÍ REPRODUKTOR

Přípojka pro gramofonovou přenosku a přípojka magnetofonu pro přehrávání (zdírky 2 a 3) se připojují přepínačem P7 (dotecky 2, 3) souběžně k regulátoru hlasitosti R40. Současně se přeruší anodový obvod indikátoru vyladění (dotecky 7, 8), spojí s kostrou přívod od demodulátora přijímače (dotecky 5, 6) a přeruší se přívod uzemnění k vstupním zdírkám. Přípojka magnetofonu pro nahrávání (diodový výstup – zdírky 1, 2) je trvale zapojena přes odporový dělič k úpravě velikosti výstupního napětí R37, R38 za první oprošťovací filtr obvodu demodulátoru. Vývody pro vnější reproduktor (impedance 4 až 6 ohmů) jsou zapojeny na sekundární vinutí (L51) výstupního transformátoru.

SÍTOVÁ ČÁST S USMĚRŇOVAČEM

Potřebné provozní napětí dodává transformátor, napájený ze sítě přes dvoupólový spínač P8, tepelnou pojistku PO1 a volič napětí P12.

Anodová napětí pro dvoucestný nepřímo žhavený usměrňovač E9, dodává sekundární vinutí transformátoru L57, L57'.

Žhavení napětí vinutí L58, z něhož jsou také žhaveny elektronky E4, E5, E6, E7, E8, E9. Žhavení napětí pro elektronky E1, E2, E3 a osvětlovací žárovky Ž1, Ž2, Ž3 dodává vinutí transformátoru L56. K snížení vmodulovaného bručení je překlenuta polovina anodového vinutí transformátoru kondenzátorem C97 a k nastavení vhodného potenciálu žhavených vláken elektronek nf části vůči katodě je překlenuto vinutí L58 středovacím odporem. Žhavení napětí pro elektronku E1 se přivádí přes oprošťovací filtr z členů L208, C225. Kondenzátory C105, C101, C102 zabírají přenos indukovaného vf napětí žhaveným rozvodem.

Usměrňené napětí pro koncovou elektronku E7 je vyhlazováno filtrem, tvořeným elektrolytickými kondenzátory C110, C111 a odporem R60, pro ostatní elektronky filtrem, tvořeným kondenzátory C110, C112, C45 a odporem R62. Pro elektronky E1, E6, stínící mřížky elektronek E2, E3 a anodu triody E2 je zařazen do obvodu další vyhlazovací filtr, tvořeným odporem R64 a elektrolytickým kondenzátorem C113 (C41). Po filtrace se zavádí kladné napětí přes další oddělovací filtry, tvořené členy R227, C233 – R223, C223 – R226, C232 – R9, C43 – R12, C51 – R17, C55 – R23, C65 – R22, C64 – R57 a pracovní impedance na příslušné elektrody elektronek.

Záporné předpětí pro řídící mřížku koncové elektronky vzniká spádem anodového proudu na odporech R61, R63, překlenutých elektrolytickým kondenzátorem C116. Předpětí vzniklé na odporu R63 se zavádí přes vyhlazovací filtr z členů R53, C93 a odpor R52 na řídící mřížku druhé triody elektronky E6.

Základní mřížkové předpětí pro prvu triodovou část elektronky E6 se získává spádem katodového proudu na odporu R43, překlenutém elektrolytickým kondenzátorem C115, pro elektronku E3 spádem katodového proudu na odporu R13, překlenutém kondenzátorem C54.

03 SLAĐOVÁNÍ PŘIJÍMAČE

KDY JE NUTNO PŘIJÍMAČ SLAĐOVAT

1. Po výměně cívek nebo kondenzátorů v mezifrekvenční a/nebo vysokofrekvenční části přijímače.
2. Nedostačuje-li citlivost nebo selektivnost přístroje, nebo nesouhlasí-li cejchování ladící stupnice na některém z vlnových rozsahů po mechanickém seřízení náhonu. Přijímač není nutno slađovat vždy celý, zpravidla stačí sladit rozladěnou část nebo opravovaný vlnový rozsah.

POMŮCKY K SLAĐOVÁNÍ

1. Zkušební vysílač (případně vysílače dva) s rozsahem 0,15 až 80 MHz. Rozsah 0,15 až 30 MHz s vypínačem amplitudovou, rozsah 30 až 80 MHz s vypínačem kmitočtovou modulací. (Rozsah 30 až 80 MHz nemusí být pro slađování modulovatelný.)
2. Umělá universální anténa pro kmitočtový rozsah 0,15 až 30 MHz.
3. Symetrikační člen podle obr. 9.
4. Měřič výstupního výkonu (vstupní impedance 5 Ω), případně bezindukční odporník 5 Ω/5 W a vhodný střídavý voltmetr.
5. Elektronkový nebo jiný stejnosměrný voltmetr s vnitřním odporem nejméně 10.000 Ω/V s rozsahem do 10 V.
6. Elektronkový nízkofrekvenční milivoltmetr.
7. Elektronkový stejnosměrný voltmetr s nulou uprostřed o rozsahu 1,5 V. (Lze též použít voltmetu uvedeného pod 6., opatřeného přepínačem polarity.)
8. Rozmítací kmitočtu pro 468 kHz se zdvihem 20 kHz a vhodným osciloskopem.
9. Slađovací šroubovák a klíč z izolační hmoty k natáčení železových jader a nastavování dolođovacích kondenzátorů.
10. Bezindukční kondenzátory 0,5 pF, 1000 pF, 25.000 pF a dva shodné odpory 1 MΩ/0,25 W.
11. Zajišťovací hmoty (tvrdou k zajišťování dolođovacích kondenzátorů, měkkou k zajišťování jader cívek a za-

jišťovací barvu k zajištění nastavovacích šroubů jader cívek kvk jednotky.

PŘIPRAVA K SLAĐOVÁNÍ

Před slađováním musí být přijímač mechanicky i elektricky seřízen a osazen elektronkami, s kterými bude užíván. Po odstranění zadní stěny naříďte šroubováku potenciometr odbrúčovače R59 (viz obr. 7) tak, aby základní bručení přijímače bylo co nejmenší. Přitom je přijímač přepnut na provoz s gramofonem (stisknuté tlačítko „O“), regulátory nařízeny na nejvyšší hlasitost a nejšířší kmitočtové pásmo (stisknuté tlačítko „ORCHESTR“), regulátory hlasitosti vysoko-vé a hloubkové tóny clony v pravé krajní poloze, spodní kryt přístroje přiklopen a přijímač uzemněn. Nejnižší úroveň bručení kontrolujte milivoltmetrem zapojeným na zdírky pro další reproduktor. Pak odejměte spodní kryt a pinsetou odstraňte zajišťovací hmotu z prvků, jimiž má být přístroj slađován a nechte nejméně půl hodiny v provozu, aby byl do statečně vyhřát. Šasi přijímače není nutno pro slađování vyjmout ze skříně.

03.1 ČÁST PRO PŘÍJEM AMPLITUDOVÉ MODULOVANÝCH SIGNÁLŮ

03.11 SLAĐOVÁNÍ MEZIFREKVENCINÍHO ZESILOVAČE


- a) Měřič výstupního výkonu připojte na přívody k reproduktové soustavě*, regulátor hlasitosti naříďte na největší hlasitost, regulátor výšek natočte zcela doleva (na úzké pásmo), regulátor hloubek do střední polohy, přijímač uzemněte.
- b) Odpojte kondenzátor C37 od cívkové soustavy a přiveďte přes kondenzátor 25.000 pF ze zkušebního vysílače signál 468 kHz (modulovaný 400 Hz na 30%) na řídící mřížku

*) Používáte-li k indikaci výstupního napětí střídavého voltmetu, zapojte jej na zdírky pro připojení dalšího reproduktoru. Nechcete-li být však při vyvážování rušení zvukem reproduktoru soustavy, zapojte místo ní náhradní zátěž (bezindukční odporník 5 Ω).

- směšovací části elektronky ECH81. Stínění přívodního kabelu zkušebního vysílače spojte s kostrou přístroje v blízkosti objímky elektronky E2.
- c) Naladěte postupně za použití sladovacího šroubováku jádry cívek L25, L24, L23 a L22 největší úchytku výstupního měřiče.
POZOR! Při ladění cívek L25, L24 je správné prvé maximum při zašroubování jader směrem do cívek.
- d) Postup uvedený pod c) několikrát opakujte, až je sladění přesné, tj. až výchylka výstupního měřiče více nestoupá. Není-li sladění naprostě přesné, nelze dosáhnout symetrické propouštěcí křivky při rozšířeném mf pásmu (knoflík výškové clony natočený doprava).


03.11.1 Kontrola kmitočtové charakteristiky mf zesilovače

- e) Mezi zkušební vysílač a přijímač zapojte rozmítací se zdvihem 20 kHz, měřič výstupního výkonu odpojte a na demodulační diodu E4 připojte přes kapacitu 0,5 pF osciloskop (viz obr. 5).

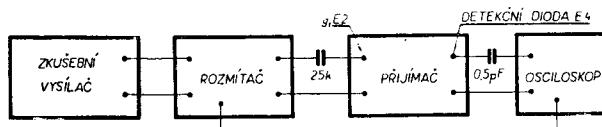

Obr. 5. Zapojení přístrojů při kontrole mf charakteristik

- Kondenzátor 0,5 pF nahradí propojovací svírka (krokodýlek), zaklesnutá na isolaci přívodního vodiče k demodulační diodě.
- f) Kontrolujte tvar zobrazených křivek na osciloskopu za střídavého natáčení regulátorem výsek z jedné krajní polohy do druhé. Zobrazené křivky mají mít tvar rozkreslený na obr. 6.

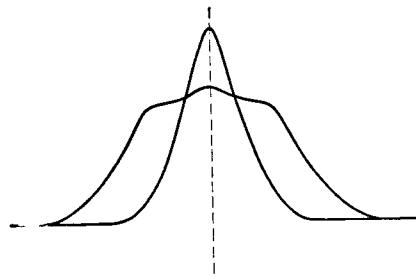


Obr. 6. Správný průběh mf charakteristik

- POZOR! Nemá-li být obraz na osciloskopu zkreslen, musí být kmitočet rozmitání nízký, asi 50 Hz.
- g) Jestliže se při změně šířky pásma z úzkého na široké a naopak posouvá vrchol křivek, nebo jsou-li křivky nesymetrické nebo jinak deformované, lze symetrii opravit malým pootočením ladícího jádra cívky L24 (horní jádro II. mf transformátoru). Doladění lze provést jen v malém rozmezí, jinak značně klesá citlivost mf části.
- h) Po doladění kontrolujte znovu změnu šířky pásma (natáčením knoflíku výškové tónové clony), zda vrcholy křivek setrvávají na stejném kmitočtu. Dovolené posunutí vrcholu při změně z úzkého na široké pásma je nejvýše 1 kHz.
- i) Souhlasí-li tvar křivek s obrázkem 6 zajistěte jádra cívek kapkou zajišťovací hmoty.
- j) Pomocné přístroje odpojte, přívod kondenzátoru C37 připojte opět k cívkové soupravě.

03.12 SLADOVÁNÍ MEZIFREKVENCINCH ODLAĐOVAČU

- a) Měřič výstupního výkonu připojte na přívody k reproduktoričkové soustavě, regulátor hlasitosti naříďte na největší hlasitost, regulátor výšek natočte zcela doleva (na úzké pásmo), regulátor hloubek do střední polohy, přijímač uzemněte.

- b) Stisknutím tlačítka, označeného na stupni „SVII“ zapněte přijímač na rozsah 915 až 530 kHz, stupnicový ukazatel naříďte na trojúhelníkovou značku stupnice 560 kHz.
- c) Signál 468 kHz přiveďte ze zkušebního vysílače na antenní zdírku přijímače přes normální umělou anténu signál 165 kHz (mod. 400 Hz, 30%).

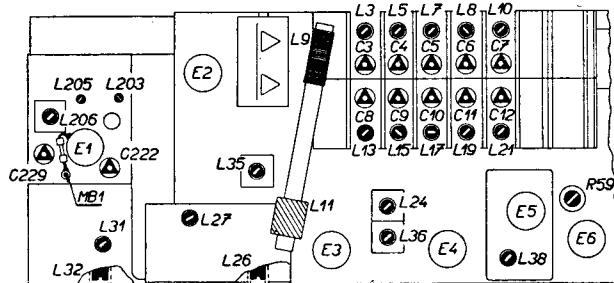

Obr. 7. Sladovací prvky na šasi

- d) Sladovacím šroubovákem naříďte postupně železová jádra cívek L26 a pak L27 tak, aby výchylka měřiče výstupu byla co nejménší.
POZOR! Jádra se ladí na prvé minimum při šroubování jader do cívek.
- e) Postup uvedený pod d) opakujte, jádra odladěvačů však, sladujete-li i v f část přijímače, nezajistíte.
- f) Po sladění vstupních a oscilátorových obvodů (podle odst. 03.13) doladěte obvody odladěvačů jak uvedeno pod c) až d) ještě jednou a pak teprve zajistěte jádra cívek kapkou zajišťovací hmoty.

03.13 SLADOVÁNÍ VSTUPNÍCH A OSCILÁTOROVÝCH OBVODŮ

Všeobecné pokyny


- a) Oscilátor kmitá na všech rozsazích kmitočtem vyšším o mf než má přijímaný signál.
- b) Indukčnosti se ladí na první maximální výchylku při šroubování jádra do cívky.
- c) Před sladováním seřídte stupnicový ukazatel tak, aby se kryl, je-li nastaven ladící kondenzátor na největší kapacitu (tj. kryjí-li se právě desky jeho statoru a rotoru) s trojúhelníkovými značkami na koncích stupnice označených „KVI“ a „VKV“.
- d) Mřížkový proud oscilátoru (měřený mezi odporem R11 a katodou ECH81) se má pohybovat v rozmezí 150 až 300 μ A a nemá klesnout při jakémkoliv nastavení pod 120 μ A.
- e) Pořad ladění jednotlivých vlnových rozsahů musí být dodržen tak, jak je v popisu uveden. Zvlášť důležité je pořadí druhého a prvého rozsahu středních vln.
- f) Poněvadž indukčnosti vstupních laděných okruhů pro střední a dlouhé vlny jsou navinuty na ferritové tyče, která tvoří anténu, nelze vyloučit přijímání rušivých signálů ferritovou anténu během sladování, které může být takto rušeno nebo nepříznivě ovlivňováno. Doporučuje se proto provádět sladování středovlnných a dlouhovlnných rozsahů v dobře odstíněném prostoru (ve stínící kleci).

03.13.1 DLOUHOVLNNÝ ROZSAH (150 až 280 kHz)

Obvod oscilátoru

- a) Měřič výstupního výkonu připojte na přívody k reproduktoričkové soustavě, regulátor hlasitosti naříďte na největší hlasitost, regulátor výšek natočte zcela doleva (na úzké pásmo), regulátor hloubek do střední polohy, přijímač uzemněte.
- b) Stisknutím tlačítka, označeného na ladící stupni „DV“ zapněte přijímač na rozsah dlouhých vln a stupnicový ukazatel naříďte ladícím knoflíkem na značku stupnice 165 kHz.
- c) Přiveďte ze zkušebního vysílače na antenní zdírku přijímače přes normální umělou anténu signál 165 kHz (mod. 400 Hz, 30%).

- d) Slaďovacím šroubovákem naříďte prvu největší výchylku měřiče výstupu při šroubování jádra cívky oscilátorového obvodu L21 do těliska.
- e) Stupnicový ukazatel naříďte ladícím knoflikem přijímače na slaďovací znaménko 255 kHz a rovněž zkušební vysílač přelaďte na 255 kHz.

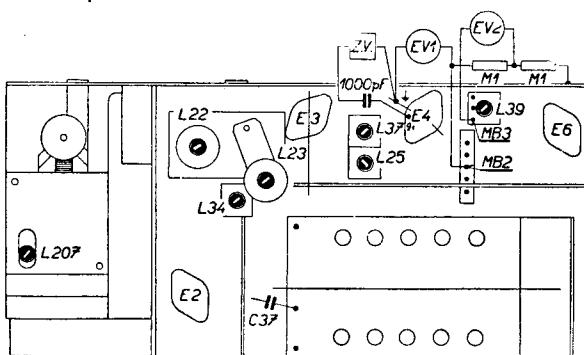

Obr. 8. Slaďovací prvky pod sasis

- f) Kondenzátor oscilátorového obvodu C12 naříďte slaďovacím klíčem tak, aby výchylka měřiče výstupu byla co největší.
- g) Postup uvedený pod b) až f) opakujte tak dlouho, až dosáhnete naprostého souhlasu maximálních výchylek s příslušnými slaďovacími značkami stupnice.

Odladovač zrcadlových kmitočtů

- h) Zkušební vysílač přelaďte na 1216 kHz a naříďte velký výstupní signál.
- i) Přijímač nalaďte na zrcadlový signál 280 kHz tak, aby výstupní měřič ukazoval největší výchylku.
- j) Jádro cívky L10 naříďte slaďovacím šroubovákem tak, aby výchylka výstupního měřiče byla co nejvíce potlačena.

Vstupní obvod

- k) Naříďte zkušební vysílač na 165 kHz a nalaďte přijímač ladícím knoflikem na zavedený signál.
- l) Slaďovacím šroubovákem nebo jiným izolačním nástrojem nastavte posouváním cívky L11 po ferritové tyči největší výchylku výstupního měřiče.
- m) Zkušební vysílač přelaďte na 255 kHz a přijímač nalaďte ladícím knoflikem přijímače na tento signál.
- n) Dolaďovací kondenzátor vstupního obvodu C7 naříďte slaďovacím klíčem na největší výchylku měřiče výstupu.
- o) Postup uvedený pod h) až n) opakujte ještě jednou. Odpojte pomocné přístroje a pak zajistěte polohu jáder cívek i dolaďovacích kondenzátorů oscilátorového i vstupního obvodu kapkou zajišťovací hmoty.

03.13.2 STŘEDOVLNNÉ ROZSAHY (915 až 1610 kHz a 530 až 915 kHz)

Obvody oscilátoru

- a) Měřič výstupního výkonu připojte na přívody k reproduktoričkové soustavě, regulátor hlasitosti naříďte na největší hlasitost, regulátor výšek natočte zcela doleva (na úzké pásmo), regulátor hloubek do střední polohy, přijímač uzemněte.
- b) Stisknutím tlačítka označeného na ladící stupnici „SVI“ zapněte přijímač na prvy středovlnný rozsah a stupnicový ukazatel naříďte ladícím knoflikem na značku stupnice 1000 kHz.
- c) Přiveďte ze zkušebního vysílače na anténní zdírku přijímače přes normální umělou anténu signál 1000 kHz (mod. 400 Hz, 30%).
- d) Slaďovacím šroubovákem naříďte jádrem cívky L17 oscilátorového obvodu prvu největší výchylku výstupního měřiče.
- e) Stupnicový ukazatel naříďte ladícím knoflikem přijímače na slaďovací znaménko 1500 kHz a zkušební vysílač přelaďte rovněž na 1500 kHz.
- f) Slaďovacím klíčem naříďte kondenzátorem oscilátorového obvodu C10 největší výchylku měřiče výstupu.

- g) Stisknutím tlačítka označeného na ladící stupnici „SVII“ zapněte přijímač na druhý středovlnný rozsah a naříďte stupnicový ukazatel ladícím knoflikem přijímače na značku stupnice 560 kHz.
- h) Zkušební vysílač přelaďte rovněž na 560 kHz a slaďovacím šroubovákem naříďte jádrem cívky oscilátorového obvodu L19 prvu největší výchylku výstupního měřiče.
- i) Stupnicový ukazatel přelaďte na slaďovací znaménko 840 kHz a zkušební vysílač na kmitočet 840 kHz.
- j) Slaďovacím klíčem naříďte kondenzátorem oscilátorového obvodu C11 největší výchylku měřiče výstupu.
- k) Postup uvedený pod b) až j) opakujte ještě jednou, aby ste dosáhli naprostého souhlasu maximálních výchylek s příslušnými slaďovacími značkami stupnice.

Odladovače zrcadlových kmitočtů

- l) Zkušební vysílač přelaďte na kmitočet 1736 kHz a naříďte velký výstupní signál.
- m) Stisknutím tlačítka označeného „SVII“ zapněte přijímač na druhý rozsah středních vln a nalaďte jej na zrcadlový signál 800 kHz tak, aby výstupní měřič ukazoval největší výchylku.
- n) Jádro cívky L8 naříďte tak, aby výchylka výstupního měřiče byla co nejvíce potlačena.
- o) Odladovač zrcadlových kmitočtů prvého středovlnnného rozsahu, jehož indukčnost tvorí cívka L6, je pevně nastaven umístěním závitů na tělisku cívky, proto se normálně nedolaďuje.

Vstupní obvody

- p) Přijímač přepněte stisknutím tlačítka označeného „SVII“ na druhý středovlnný rozsah a přelaďte zkušební vysílač na 560 kHz.
- q) Nalaďte přijímač přesně na zavedený signál a posouváním cívky L9 po ferritové tyči izolačním nástrojem na stavte největší výchylku výstupního měřiče.
- r) Zkušební vysílač přelaďte na kmitočet 840 kHz a přijímač nalaďte na zavedený signál.
- s) Kondenzátor vstupního obvodu C6 naříďte slaďovacím klíčem na největší výchylku měřiče výstupu.
- t) Naříďte zkušební vysílač na kmitočet 1000 kHz, přijímač přepněte stisknutím tlačítka „SVI“ na prvy středovlnný rozsah a nalaďte na zavedený signál.
- u) Slaďovacím šroubovákem naříďte prvu největší výchylku měřiče výstupu při šroubování jádra cívky vstupního obvodu L7 do těliska cívky.
- v) Zkušební vysílač přelaďte na kmitočet 1500 kHz a přijímač nalaďte přesně na zavedený signál.
- x) Kondenzátor vstupního obvodu C5 naříďte na největší výchylku měřiče výstupu.
- y) Postup uvedený pod l) až x) opakujte nejméně ještě jednou tak, aby ste dosáhli největší výchylky pro všechny slaďovací body, pak odpojte pomocné měřicí přístroje a zajistěte polohu dolaďovacích kondenzátorů a cívek kapkou zajišťovací hmoty.

03.13.4 KRÁTKOVLNNÉ ROZSAHY (5,8 až 11 MHz a 11 až 18 MHz)

Obvody oscilátoru

- a) Měřič výstupního výkonu připojte na přívody k reproduktoričkové soustavě, regulátor hlasitosti naříďte na největší hlasitost, regulátor výšek natočte zcela doleva (na úzké pásmo), regulátor hloubek do střední polohy, přijímač uzemněte.
- b) Stisknutím tlačítka označeného na ladící stupnici „KVI“ zapněte přijímač na rozsah druhých krátkých vln a stupnicový ukazatel naříďte ladícím knoflikem přijímače na značku 6,5 MHz.
- c) Přiveďte ze zkušebního vysílače na anténní zdírku přijímače přes umělou anténu, vhodnou pro krátké vlny, modulovaný signál 6,5 MHz.
- d) Slaďovacím šroubovákem naříďte prvu největší výchylku měřiče výstupu při šroubování jádra do těliska cívky oscilátorového obvodu L15.
- e) Stupnicový ukazatel naříďte ladícím knoflikem přijímače na slaďovací značku 10 MHz, rovněž zkušební vysílač přelaďte na kmitočet 10 MHz.

- f) Kondenzátor oscilátorového obvodu C9 naříďte tak, aby první výchylka měříče výstupu (s menší kapacitou dolaďovacího kondenzátoru) byla co největší.
- g) Stisknutím tlačítka označeného na ladící stupnici „KVI“ přepněte přijímač na první krátkovlnný rozsah a naříďte stupnicový ukazatel ladícím knoflíkem přijímače na značku stupnice 11,8 MHz.
- h) Zkušební vysílač přelaďte na sladovací znaménko 11,8 MHz a sladovacím šroubovákem naříďte jádrem cívky oscilátorového obvodu L13 prvu největší výchylku výstupního měříče.
- i) Stupnicový ukazatel přelaďte na sladovací znaménko 17 MHz a zkušební vysílač nalaďte na kmitočet 17 MHz.
- j) Sladovacím klíčem naříďte dolaďovacím kondenzátorem oscilátorového obvodu C8 prvu největší výchylku měříče výstupu (s menší kapacitou dolaďovacího kondenzátoru).
- k) Postup uvedený pod c) až j) opakujte podle potřeby tak dlouho, až dosáhnete naprostého souhlasu maximálních výchylek příslušných kmitočtů se sladovacími znaménky stupnice.

Vstupní obvody

- i) Přijímač přepněte stisknutím tlačítka označeného na ladící stupnici „KVI“ na druhý krátkovlnný rozsah a zkušební vysílač naříďte na 6,5 MHz.
- j) Nalaďte přijímač přesně na zavedený signál a jádro cívky vstupního obvodu L5 naříďte na prvu největší výchylku měříče výstupu při šroubování jádra do těliska cívky.
- k) Zkušební vysílač přelaďte na 10 MHz a nalaďte ladícím knoflíkem přijímač přesně na zavedený signál. Pozor na zrcadlový kmitočet. Ve správné poloze se má stupnicový ukazatel krýt se sladovací značkou 10 MHz.
- l) Dolaďovacím kondenzátorem vstupního obvodu C4 dolaďte za povlonvého kývavého natáčení ladícím knoflíkem v okolí sladovací značky největší výchylku měříče výstupu.
- m) Přijímač přepněte stisknutím tlačítka označeného na stupnici „KVI“ na první krátkovlnný rozsah a zkušební vysílač naříďte na kmitočet 11,8 MHz.
- n) Nalaďte ladícím knoflíkem přijímač přesně na zavedený signál a jádro cívky vstupního obvodu L3 naříďte na prvu největší výchylku měříče výstupu při šroubování jádra do těliska cívky.
- o) Zkušební vysílač přelaďte na kmitočet 17 MHz a nalaďte přijímač ladícím knoflíkem na zavedený signál. Pozor na zrcadlový kmitočet. Ve správné poloze se má krýt stupnicový ukazatel se sladovací značkou 17 MHz; zrcadlová poloha má kmitočet nižší o 936 kHz.
- p) Dolaďovacím kondenzátorem vstupního obvodu C3 naříďte za povlonvého kývavého natáčení ladícím knoflíkem v okolí sladovací značky největší výchylku měříče výstupu.
- q) Postup uvedený pod i) až p) opakujte nejméně ještě jednou tak, aby dosáhli největších výchylek pro všechny sladovací body. Odpojte pomocné přístroje a zajistěte polohu jader cívek a dolaďovacích kondenzátorů obvodů kapkou zajišťovací hmoty.

03.2 ČÁST PRO PŘÍJEM KMITOČTOVÉ MODULOVANÝCH SIGNALŮ

03.21 SLADOVÁNÍ POMĚROVÉHO DETEKTÓRU

- a) Vývod ze zkušebního vysílače (s přesným kmitočtem 10,7 MHz) zapojte přes bezindukční kondenzátor 1000 pF na řídící mřížku elektronky E4 (EBF89) a v její blízkosti spojte kostru vysílače s kostrou přijímače.
- b) Mezi měřicí bod MB2 (viz obr. 8) a kostru přijímače zapojte stejnosměrný elektronkový voltmetr EV1 (nebo jiný voltmetr s vnitřním odporem nejméně 10.000 Ω) s rozsahem 10 V (+ pól na kostru).
- c) Mezi měřicím bodem MB2 a kostrou přijímače vytvořte dále umělý střed zapojením dvou stejných odporů 0,1 M Ω v sérii. Mezi takto vytvořeným umělým středem a měřicím bodem MB3 zapojte stejnosměrný elektronkový voltmetr s nulou uprostřed EV2 o rozsahu osi 1,5 V (viz obr. 8).
- d) Stisknutím tlačítka označeného na ladící stupnici „VKV“ zapněte přijímač na rozsah velmi krátkých vln, regulátor hlasitosti naříďte na největší hlasitost, regulátor vý-


- sek naříďte zcela doleva, regulátor hloubek do střední polohy, přijímač uzemněte.
- e) Zkušební vysílač naříďte na nemodulovaný přesný signál 10,7 MHz. Výstupní napětí vysílače udržujte během sladování jen tak velké, aby výchylka elektronkového voltmetu EV1 byla kolem 5 V.
- f) Sladovacím šroubovákem naříďte jádro cívky L38 (přistupné horním otvorem krytu) na největší výchylku elektronkového voltmetu EV1.
- g) Sladovacím šroubovákem naříďte jádro cívky L39 (přistupné pod kostrou) tak, aby voltmeter EV2 ukazoval přesně na nulu.
- h) Postup uvedený pod e) až g) několikrát opakujte až se obě výchylky více nezmění. Pak odpojte pomocná zařízení a zajistěte jádra cívek proti rozladění kapkou zajišťovací hmoty.

03.22 SLADOVÁNÍ MEZIFREKVENČNÍHO ZESILOVAČE

- a) Elektronkový voltmetr EV1 připojte a přijímač naříďte, jak uvedeno pod 03.21 v odst. b) a d).
- b) Ze zkušebního vysílače přiveděte na měřicí bod MB1 (pájecí očko mezi odpory R224, R225) nemodulovaný signál o přesném kmitočtu 10,7 MHz. Velikost výstupního napětí signálu udržujte během vyvažování tak, aby výchylka elektronkového voltmetu byla asi 5 V.
- c) Za použití sladovacího šroubováku naříďte postupně jádra cívek L37, L36, L35, L34, L207, L206 (viz obr. 7 a 8) tak, aby elektronkový voltmetr EV1 ukazoval co největší výchylku.
- Pozor!** Správné jsou první výchylky při šroubování jader do tělisek cívek, kdy je vazba mezi cívkami nejménší.
- d) Postup uvedený pod c) několikrát opakujte, aby nalaďení bylo zcela přesné, jinak nedosáhnete symetrické propouštěcí charakteristiky mf zesilovače.
- e) Po sladění mf zesilovače znovu opatrně dolaďte za použití sladovacího šroubováku jádro primární cívky poměrového detektoru L38 na největší výchylku voltmetu EV1.
- f) Po sladění odpojte pomocná zařízení a zajistěte jádra cívek mf obvodů proti rozladění kapkou zajišťovací hmoty.

03.23 SLADOVÁNÍ VSTUPNÍHO A OSCILÁTOROVÉHO OBVODU

- a) Elektronkový voltmetr EV1 připojte a přijímač naříďte jak je uvedeno pod 03.21 v odst. b) a d).
- Dolaďovací kondenzátory C229 a C222 i šrouby ovládající jádra cívek L205, L203 naříďte přibližně do střední polohy, není-li vkv jednotka již předladěna.
- b) Na zdířky pro dipolovou anténu přiveděte přes symetrický člen (viz obr. 9) ze zkušebního vysílače s rozsahem velmi krátkých vln nemodulovaný signál 73,5 MHz.

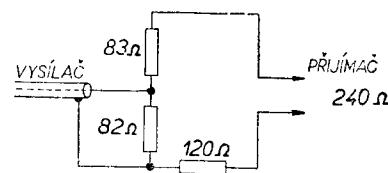

Obr. 9. Symetrisační člen

- c) Stupnicový ukazatel naříďte ladícím knoflíkem přijímače do levé krajní polohy (ladící jádra zasunuta do cívek).
- d) Sladovacím klíčem naříďte dolaďovací kondenzátor oscilátorového obvodu C229 na největší výchylku elektronkového voltmetu.
- e) Přelaďte zkušební vysílač na kmitočet 65,5 MHz a stupnicový ukazatel nastavte ladícím knoflíkem přijímače do prvej krajní polohy (ladící jádra vysunuta z cívek).
- f) Otáčením šroubu ovládajícího polohu jádra L205, naříďte největší výchylku elektronkového voltmetu.
- g) Postup uvedený pod b) až f) opakujte nejméně ještě jednou, aby byly přesně zajistěny hraniční kmitočty rozsahu velmi krátkých vln.

- h) Zkušební vysílač naříďte na kmitočet 72,4 MHz a přijímač nalaďte na zavedený signál.
- i) Sládovacím klíčem naříďte dolaďovací kondenzátor vstupního obvodu C222 na největší výchylku elektronkového voltmetu za kývavého natáčení ladicím knoflíkem v okolí sládovacího bodu.
- j) Přelaďte zkušební vysílač na kmitočet 66,8 MHz a přijímač nalaďte na zavedený signál.
- k) Otáčením šroubu, ovládajícího polohu jádra cívky vstupního obvodu L203, naříďte za kývavého natáčení ladicím knoflíkem v okolí sládovacího bodu největší výchylku voltmetu.
- l) Postup uvedený pod h) až k) opakujte ještě jednou. Pak zajistěte ovládací šrouby jáder cívek i dolaďovací kondenzátory kapkou zajišťovací hmoty a odpojte pomocné přístroje.

03.24 KONTROLA PROUDU OSCILÁTORU VELMI KRÁTKÝCH VLN

Mezi měřicí bod jednotky velmi krátkých vln MB1 a kostru přístroje zapojte mikroampérmetr. Je-li oscilátor kvk jednotky v pořadku, musí se pohybovat proud tekoucí mikroampérmetrem, protáčíte-li ladicím knoflíkem celým rozsahem, v rozmezí 1,5 až 3 μ A.

03.25 SLADĚNÍ MEZIFREKVENČNÍCH ODLAĎOVAČŮ

- a) Elektronkový voltmeter připojte a přijímač naříďte jak uvedeno pod 03.21 v odst. b) a d). Stupnicový ukazatel nastavte doprostřed ladicí stupnice.
- b) Na zdířky pro dipolovou anténu přiveděte přes symetrický člen (viz obr. 9) nemodulovalý signál 10,7 MHz a jeho velikostí naříďte dobře čitelnou výchylku elektronkového voltmetu.
- c) Spojte nakrátko cívku mf odlaďovače L31 a sládovacím šroubovákem naříďte jádrem cívky L32 nejmenší výchylku voltmetu (vstupní signál postupně zesilovat).

- d) Zeslabte signál zkušebního vysílače, odstraňte krátké spojení cívky L31 a spojte nakrátko cívku L32.
- e) Sládovacím šroubovákem naříďte nyní nejmenší výchylku elektronkového voltmetu jádrem cívky L31 za současného zesilování signálu zkušebního vysílače.
- f) Postup uvedený po c) až e) opakujte ještě jednou a pak zajistěte jádra cívek obou odlaďovačů proti rozladění kapkou zajišťovací hmoty. Pomocné přístroje odpojte.

Po sladění jednotky velmi krátkých vln není přípustno měnit polohu spojů nebo jednotlivých součástí obvodů, jinak poškodíte správné sladění a zmenšíte podstatně citlivost přijímače.

03.26 KONTROLA CITLIVOSTI ČÁSTI PRO VELMI KRÁTKÉ VLNY

- a) Měřič výstupního výkonu (impedance 5 Ω) připojte na přívody k reproduktoričkové soustavě přijímače (souprava reproduktoru odpojena).
- b) Regulátor hlasitosti naříďte na největší hlasitost, regulátor výšek naříďte na největší výšky, regulátor hloubek na nejmenší hloubky, stiskněte tlačítko „ORCHESTR“, přijímač uzemněte.
- c) Zkušební vysílač s rozsahem velmi krátkých vln připojte přes symetrický člen (240 Ω) na zdířky pro dipolovou anténu a přijímač zapněte stisknutím tlačítka označeného na stupnici „VKV“ na rozsah velmi krátkých vln.
- d) Přivedte postupně ze zkušebního vysílače signály o kmitočtu 66,8 MHz, 69,56 MHz, 72,4 MHz modulované 400 Hz (zdvih 22,5 kHz) a nalaďte na ně přijímač.
- e) Po nalaďení na jednotlivé kmitočty vypněte nejprve modulaci a nastavte regulátor hlasitosti tak, aby výstupní výkon způsobený šumem přijímače byl menší než 0,5 mW.
- f) Citlivost přijímače je normální, když po zapnutí modulace není zapotřebí k dosažení 50 mW výstupního výkonu většího napětí na vstupních zdířkách přijímače než 5 V. Poněvadž zeslabení symetrického člena činí 1,85, ukazuje dělič zkušebního vysílače 1,85× vyšší napětí.

04 OPRAVA A VÝMĚNA SOUČÁSTÍ

Pozor! Většinu běžných oprav lze provést bez demontáže přístroje po odnětí zadní stěny a spodního krytu. Vyjmějte sasi ze skříně proto jen u těch oprav, kde je to výslovně uvedeno.

04.01 VYJIMÁNÍ PŘÍSTROJE ZE SKŘÍNĚ

- a) Po uvolnění dvou šroubů posuňte příchytky zadní stěny ku středu skříně, nadzvědnete zadní stěnu a vyjměte ji nejprve ze spodního a pak i z horního zárezu skříně.
- b) Odpájete přívody od výstupního transformátoru přijímače k hlavnímu reproduktoru.
- c) Odstraňte plombovací hmotu z kalíšku středního šroubu přidržujícího spodní kryt přístroje a vyšroubujte všechny 3 šrouby, které jej přidržují. Po odpájení zemního přívodu ke kovovému povlaku krytu, kryt odejměte.
- d) Po vyšroubování šroubů příchytky sítového přívodu uvolňte přívodní šnúru ode dna skříně.
- e) Vyšroubujte dva postranní šrouby, přidržující kostru tónového rejstříku ke kovovým příchytkám, upevněným na ozvučníci. Pak vyjměte tlačítko tónového rejstříku i elektroniku optického ukazatele vyladění z výrezu ozvučnice.
- f) Vyšroubujte oba šrouby do dřeva přidržující v horní části nosník ladicí stupnice ke skříni.
- g) Vyšroubujte 10 šroubů upevňujících kovovou kostru přístroje a napájecí transformátor ke dnu skříně, pak obě části ze skříně opatrně vyjměte.
Pozor na gumové podložky vsunuté pod úhelníky šasi!
- h) Při montáži přístroje do skříně, která se provádí obráceným postupem, dotáhněte upevňovací šrouby jen tolik, aby kovová kostra přijímače pružně ležela na gumových podložkách. Dbejte na správné připojení přívodů k reproduktoru a po nasunutí optického ukazatele vyladění na jeho centrické umístění v okénku.

04.02 VÝMĚNA LADICÍ STUPNICE

- a) Vyjměte šasi přístroje ze skříně (viz předchozí odstavec).
- b) Sejměte pouhým stažením s os knoflíky regulátoru hlasitosti, natáčení ferritové antény a ladění.
- c) Uvolněte šrouby obou příchytek v horní části ladicí stupnice a natočte příchytky do vodorovné polohy.
- d) Stupnice posuňte nejprve horní části kupředu a pak ji opatrně vysuňte i z dolních držáků směrem vzhůru.
- e) Při montáži nové stupnice dbejte, aby ve všech držácích byly správně nasunuty ochranné gumové pásky a aby před upevněním byla stupnice posunuta tak, aby se stupnicový ukazatel kryl v pravé poloze s koncovými značkami ladicí stupnice.

04.03 VÝMĚNA STÍNITKA STUPNICE

- a) Přístroj vyjměte ze skříně (viz odst. 04.01).
- b) Odejměte ladicí stupnici (viz předchozí odst.).
- c) Vyjměte obě spirálové pružiny z otvorů v pravém kraji stínítka, tím se stínítko uvolní a lze jej po sesunutí s obou háčků zaklesnutých v levém držáku stupnice vyjmout z přístroje směrem kupředu.
- d) Po upevnění háčků na nové stínítko proveděte montáž obráceným postupem.

04.04 STUPNICOVÝ UKAZATEL

Stupnicový ukazatel společný pro všechny vlnové rozsahy je upevněn na náhonovém kovovém lanku pouhým ovinutím. Pro výměnu a seřizování stupnicového ukazatele stačí odejmout pouze zadní stěnu.

Při výměně a seřizování postupujte takto:

- a) Naříďte ladicím knoflíkem ukazatel do pravé části stupnice a přehozením vodicího lanka přes ohyb horní části ukazatele jej uvolněte a odejměte.


- b) Nový ukazatel (s nasunutou plstěnou podložkou a izolační trubičkou) nasuňte nejprve mezi stínítko a sklo ladicí stupnice tak, aby leželo jeho rameno nad vodicím lankem a pak po ovinutí přehoďte vodící lanko přes ohyb horní části ukazatele.
- c) Nařídte laděním ladicí kondenzátor na největší kapacitu (deskou rotoru a statoru se právě kryjí) a posuňte v této poloze ladicí ukazatel na lanku tak, aby se přesně kryl s nulovými trojúhelníkovými značkami na pravém konci stupnice dlouhých a velmi krátkých vln.
- d) Přejedte laděním celou stupnicu a kontrolujte, je-li chod ukazatele hladký a leží-li po celé délce stupnice plstěný kroužek ukazatele na sklu stupnice.
- e) Vratte laděním ukazatel k pravému dorazu a kontrolujte ještě jednou souhlas postavení ukazatele s maximální kapacitou kondenzátoru a pak polohu ukazatele na lanku zajistěte zakapávací barvou.

04.05 MOTOUZ NÁHONU LADĚNÍ

Náhon ladicího kondenzátoru a jader cívek jednotky vky tvoří $\frac{3}{4}$ mm silný hedvábný motouz, na obou koncích opatřený očky Ø 4 mm a napínací pružina. Celková délka motouzu (měřeno od jednoho upevňovacího bodu k druhému) je 1260 mm. (Uspořádání je zřejmé z obr. 10)

Při výměně postupujte takto:

- a) Vyjměte přístroj ze skříně, odejměte ladicí stupnici a stínítko podle pokynů odst. 04.01 až 04.03.
- b) Nařídte ladicí kondenzátor na největší kapacitu a kotouč ladění vky jednotky „N“ na pravý doraz.
- c) Zavěste napínací pružinu motouzu „S2“ do otvoru výstupku nahoře v levé části bubínku „M“, provlékněte jedno z oček motouzu čtyřhranným výrezem v jeho spodní části a zaklesněte na pružinu.
- d) Druhý konec motouzu vedete doprava po obvodu bubínku a kolem kladky „D“ nahoru na kotouč náhonu jednotky vky, který motouzem přibližně 1 a $\frac{1}{2} \times$ oviňte.
- e) Výrezem v obvodu kotouče vky jednotky vedete motouz kolem výstupku v rameni kotouče zpět na obvod a ve směru pohybu ručiček hodin vedete motouz nahoru kolem kladky „C“ na ladicí osu „H“.
- f) Ladící osu 3× oviňte motouzem proti směru pohybu ručiček hodin (při pohledu zpředu) a vedete jej nahoru na náhonový bubínek „M“.
- g) Náhonový bubínek oviňte jím 1 a $\frac{1}{2} \times$ (proti směru pohybu hodinových ručiček) a očko na konci motouzu zavěste výrezem v obvodu bubínku rovněž na napínací pružinu.

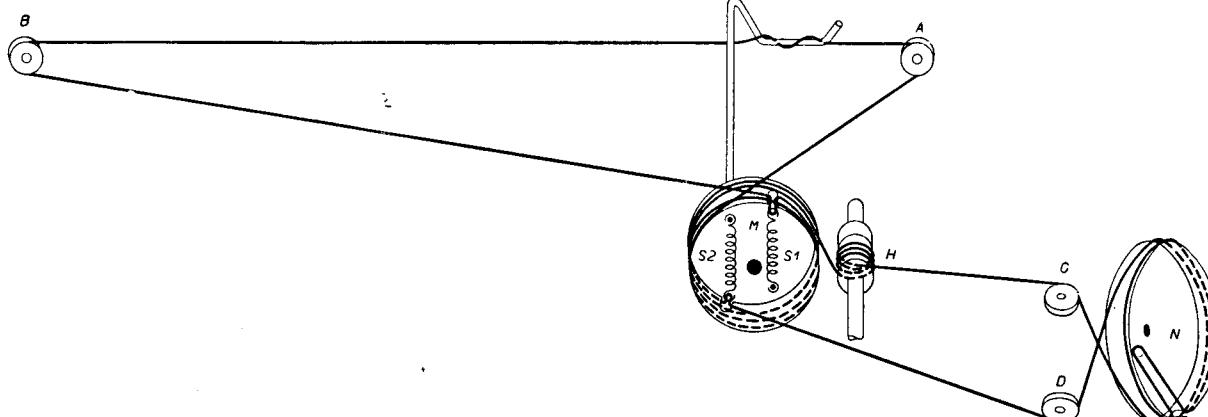

Obr. 10. Uspořádání náhonu ladicích prvků (pohled zpředu)

04.06 VODICÍ LANKA STUPNICOVÉHO UKAZATELE

Vodicí lanko stupnicového ukazatele je ocelové lanko, opatřené na obou koncích očky, dlouhé 1260 mm (i s očky Ø 4 mm). Vedení lanka náhonu je zřejmé z obr. 10.

Při výměně postupujte takto:

- a) Vyjměte přístroj ze skříně, odejměte ladicí stupnici a stínítko podle pokynů odstavců 04.01 až 04.03.
- b) Vytočte kondenzátor na nejmenší kapacitu. Napínací pružinu „S1“ navlékněte jedním koncem do otvoru vý-

- stupku nahoře v levé části bubínku „M“, na druhý konec pružiny upevněte očko ocelového lanka.
- c) Lanko vedete výrezem v obvodu bubínku po obvodu na pravou kladku „A“.
- d) Z pravé kladky vedete lanko kolem levé kladky „B“ zpět na náhonový bubínek.
- e) Přetočte nyní ladicí kondenzátor do druhé krajní polohy (ladící kondenzátor uzavřen) za samovolného navýšení lanka na převodový bubínek.
- f) Konec ocelového lanka protáhněte opět výrezem v obvodu bubínku „M“ a očkem zachyťte na napínací pružině.
- g) Upevněte stupnicový ukazatel, stínítko stupnice, stupnici a zamontujte přístroj do skříně podle pokynů v předchozích odstavcích.

04.07 VÝMĚNA LADICÍHO KONDENZÁTORU

- a) Vyjměte přístroj ze skříně, odejměte ladicí stupnici a stínítko podle pokynů odstavců 04.01 až 04.03.
- b) Ladící kondenzátor nařídte ladicím knoflíkem na nejmenší kapacitu, v této poloze zůstává náhon až do montáže kondenzátoru nového.
- c) Odpájete oba přívody ladicího kondenzátoru a zemníci spoj (přímo na pájecích bodech kondenzátoru).
- d) Vyšroubujte nejprve dva šrouby M3 na zadní části držáku ladicího kondenzátoru a pak i přední šroub držáku, který je přístupný po vhodném natočení náhonového bubínku jeho otvory; tím se uvolní i obě zemníci folie a kondenzátor lze vyjmout.
- e) Po povolení obou stavěcích šroubků v náboji ozubeného kotouče sejměte kotouč s osy starého kondenzátoru, nasuňte na osu kondenzátoru nového a upevněte utažením obou stavěcích šroubek tak, aby jeho dorazy vymezovaly rotoru pohyb 180°.
- f) Nový ladicí kondenzátor nařídte na největší kapacitu, ozubené kotouče natočte proti sobě o 1 zub a pak zasuňte kondenzátor do držáku. Přitom dbejte, aby zemníci folie ležely mezi kostrou kondenzátoru a držákem. Současně musí ozubení proti sobě natočených kol přijít do záběru s ozubeným pastorkem náhonu.
- g) Kondenzátor upevněte nejprve oběma šrouby v zadní části držáku a pak i šroubem s pérovou podložkou v přední části držáku (přístupným otvorem v bubínku náhonu). Připájajeje spoje a přijímač sladte podle odst. 03.13.

04.08. VÝMĚNA VSTUPNÍ JEDNOTKY VKV


- a) Vyjměte přístroj ze skříně podle odst. 04.01.
- b) Odpájete dvouvodič od cívky L211 nad kostrou vky jednotky a 5 přívodů z pájecí lišty v přední části jednotky pod kostrou (3 přívody od napájecího zdroje a koaxiální kabel) viz Zapojení přijímače pod šasi.
- c) Sesuňte lanko s náhonového kotouče a vyšroubujte dva šrouby M3 vzadu na jednotce a další dva šrouby M3 na nosníku kladek náhonu, které spojují jednotku s šasi.

- d) Po povolení čtyř šroubů M3 po stranách a 2 šroubů na spodní stěně jednotky lze sejmout její kryt. Pak jsou všechny části jednotky přístupné.
- e) Vstupní jednotka pro vkv se zamontuje obráceným postupem.

04.09 MOTOUZ S JÁDRY VKV ČÁSTI

Ladění na velmi krátkých vlnách se děje změnou indukčnosti, tj. zasunováním hliníkových jader do cívek obvodů. Posuv jader upevněných na hedvábném motouzu o délce 325 mm (měřeno od jednoho upevňovacího bodu k druhému) se děje současným odvíjením a navíjením motouzu na ladící hřideli.

Při sestavování náhonu jader dbejte jednak na správné držení vzdálenosti mezi jádry (viz obr. 11) jednak, aby na čelech jader byly navlečeny plstěné podložky, které vedou jádra v dutinách cívek. Jádro v obr. označené „A“ (se zápisem) se zasouvá do cívky L203, jádro „B“ do cívky oscilátorového obvodu L205.

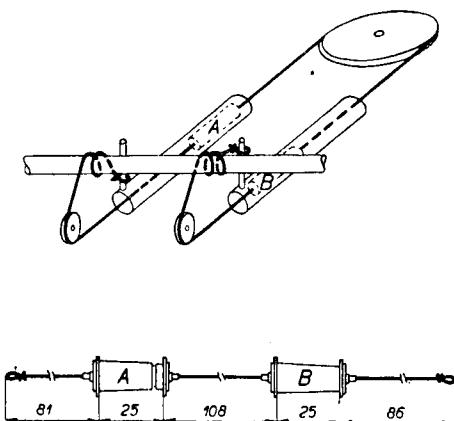

Obr. 11. Uspořádání náhonu ladicích jader vkv části

04.10 VÝMĚNA MOTOUZU S JÁDRY

- a) Vyjměte přístroj ze skříně, odejměte stupnice a stínítka podle pokynů odstavců 04.01 až 04.03, případně vymontujte vstupní jednotku VKV části podle odst. 04.08 (není však nutné).
- b) Kotouč náhonu pro ladění vkv jednotky vytočte na levý doraz.
- c) Připravený motouz s jádry provlékněte směrem od napínací kladky dutinou cívky L203 (jádro „A“) a konec motouzu veďte kolem řídící kladky na hřideli. Ladící hřideli oviňte motouzem jednou a pak jeho očko zaklesněte za stavěcí kolík hřidele.
- d) Natočením převodového kotouče na pravý doraz oviňte upevněný konec motouzu o další závit kolem hřidele.
- e) Druhý konec motouzu s jádem „B“ provlékněte cívku L205 a veďte kolem řídící kladky pod ladící hřideli. Hřidel motouzem jednou oviňte a jeho očko navlékněte na stavěcí kolík hřidele.
- f) Motouz navlékněte na napínací kladku na zadní stěně vkv jednotky.
- g) Po montáži vkv jednotky na šasi přístroje navlékněte náhonový motouz podle pokynů v odst. 04.05 a části přijímače pro příjem kmitočtově modulovaných signálů sládeťte podle odst. 03.2.

04.11 VÝMĚNA CÍVEK PRO VKV

Výměnu jednotlivých cívek lze provést po sejmoutí ochranného krytu, případně po vyjmoutí celé vstupní jednotky (viz odst. 04.08).

- a) Vstupní cívka L212, L212' je upevněna vmačknutím okrajů otvoru horní desky vkv jednotky do tělesa cívky. Po odpájení přívodů ji lze po otehnutí okraje výlisku z otvoru vysunout.
- b) Cívky laděných obvodů L203, L205+L209 lze odejmout po vyvleknutí motouzu s jádry, odpájení příslušných přívodů a mřínném otehnutí stěn jednotky, v nichž jsou konci cívek založeny.

- Při montáži nových cívek dejte pozor na délku přívodů a na natočení cívek. Přívody nesmí být příliš dlouhé a cívky musí být natočeny stejně jako cívky původní. K lepšemu upevnění cívek přihrňte stěny s otvary tak, aby doléhaly mírným tlakem na obruby tělesek cívek. Pak nasuňte ochranný kryt jednotky a upevněte jej šrouby.
- c) Prvý mf transformátor pro vkv (cívky L206, L207 a kondenzátor C214) lze odejmout po sesunutí zajišťovacího pera a odpojení přívodů.

04.12 TLAČÍTKOVÁ SOUPRAVA

Tlačítkový přepínač, cívky a vyvažovací kondenzátory vstupních i oscilátorových obvodů tvoří jeden celek, který je upevněn ve výreze šasi přijímače. Tuto soupravu nutno vyjmout z přístroje jen tehdy, jde-li o vážnější poškození její základní isolantové desky.

04.12.1 Výměna tlačítkové soupravy

- a) Vyjměte přijímač ze skříně, odejměte stupnice a stínítka stupnice podle odstavců 04.01 až 04.03.
- b) Výšroubujte oba samořezné šrouby držáků osvětlovacích žárovek a 3 samořezné šrouby přidržující spodní kryt cívkové soupravy, kryt i držáky odejměte.
- c) Odpájete 23 přívodů k tlačítkové soupravě pod šasi (viz obr. zapojení tlačítkové soupravy), 4 přívody k síťovému spínači a stíněný kabel k destičce s přívodními zdírkami (nad šasi).
- d) Podle potřeby odpájete dále 4 kablíky od ferritové antény a dva koaxiální kably spojující soupravu s tlačítkem „FERRIT“ (na tlačítku).
- e) Výšroubujte 3 samořezné šrouby na horní stěně základní desky a dva samořezné šrouby přidržující tlačítkovou soupravu k přední stěně šasi. Pak možno celou tlačítkovou soupravu odejmout.
- f) Nová tlačítková souprava se namontuje obráceným postupem. Při montáži dbejte, aby obě stínící folie od otočného kondenzátoru byly vsunuty pod upevňovací úhelníky na pravé straně soupravy.
- g) Po montáži novou soupravu sládeťte podle odst. 03.13.

04.12.2 Výměna mechanických částí ovládání přepínače

- a) Vyjměte přijímač ze skříně, odstraňte stupnice a stínítka stupnice podle odstavce 04.01 až 04.03.
- b) Po výšroubování 3 samořezných šroubů přidržujících držák regulátoru výškové tónové clony, držák i regulátor uvolněte.
- c) Vysuňte očko spirálového pera aretační lišty z háčku.
- d) Výšroubujte 6 samořezných šroubů po stranách mechanického ovládání tlačítek a přepínače (tím se uvolní i držáky objímek osvětlovacích žárovek).
- e) Posuňte celou jednotku s tálky tlačítek kupředu (hlavně spodní část) a pak doprava tak, aby se čepy tlačítkových pák vysunuly z otvorů pohyblivých lišť přepínače a celou jednotku mechanického ovládání odejměte.
- f) Jednotlivé páky a pružiny tlačítek lze nahradit po vysunutí hřidele ovládání.
- g) Klávesy jsou na převodových pákách tlačítek natmeleny. Po odstranění staré (stáhnutím, případně rozbitím), na očištěný konec páky potřený lepidlem EPOXY 1200 nebo jiným vhodným tmelem, novou klávesu toliko nasunete.
- h) Aretační lištu lze vyměnit po narovnání výlisků, kterými je připevněna některá z postranic ke kostře jednotky. Při montáži nové lišty nezapomeňte na její čepy nasunout duté nýty, které tvoří ložiska.

04.12.3 Výměna pohyblivých lišť přepínače

Výměnu pohyblivých lišť přepínače lze provést po odnětí jednotky mechanického ovládání přepínače a vysunutí vodicí tyče v zadní části soupravy.

Postupujte takto:

- a) Odejměte jednotku mechanického ovládání přepínače podle odstavce 04.12.2 a) až e).
- b) Výšroubujte 3 samořezné šrouby, kterými je souprava upevněna k horní ploše šasi přístroje.

- c) Po odpájení přívodů k elektrolytickým kondenzátorům C110, C111, C112 a C113 vysuňte jejich upevnovací matice pod šasi přístroje a kondenzátory odejměte.
- d) Vykloňte soupravu zadní části nad šasi přijímače a podle potřeby vysuňte vodicí hřídel (tyč) v zadní části soupravy směrem doleva.
- e) Vadnou pohyblivou lištu pak vzadu mírně nadzvedněte a vysuňte ze soupravy směrem k zadní stěně přijímače. Překáží-li při vysouvání pohyblivé lišty stínici přepážka, lze ji nadzvednout po povolení 3 samořezných šroubů umístěných na levé straně soupravy pod šasi.
- f) Po náhradě celé pohyblivé lišty nebo po náhradě vadných dotecků provedte montáž obráceným postupem.

04.12.4 Náhrada dotecků přepínače (obj. č. 2 PA 783 21)

Náhradu dotecků lze provést jen po vysunutí příslušné pohyblivé lišty.

- a) Dotecky na pohyblivé liště přepínače jsou upevněny dutými nýty a lze je nahradit po jejich odvrácení.
- b) Dotecky pevné jsou připevněny na isolantové základní desce soupravy nakroucením jejich výstupků. Po odpájení přívodů a odstranění zbytků cínu výstupky dotecků pod deskou vyrovnejte a vysunete z otvorů desky. Montáž nových dotecků se provádí obráceným postupem.

04.12.5 Výměna cívek a vyvažovacích kondenzátorů tlačítkové soupravy

Pro výměnu stačí odejmout zadní stěnu, spodní kryt přístroje a po vyšroubování 3 samořezných šroubů (dva na šasi a jeden pod šasi) i spodní kryt tlačítkové soupravy.

- a) Cívky jsou upevněny na desku soupravy šrouby M3 (přistupnými z horní strany soupravy). Po odpájení příslušných přívodů a vyšroubování šroubů lze je odejmout.
- b) Vyvažovací kondenzátory jsou upevněny natočením upevnovacích výlisků. Po odpájení přívodů vylisky vyrovnejte a za současného zahřívání pájecího bodu středního vývodu vypačte vadný kondenzátor.

04.13 TLAČÍTKA TÓNOVÉHO REJSTŘIKU

Tlačítka tónového rejstříku tvoří další samostatnou jednotku. Při výměně tlačítka postupujte takto:

- a) Odejměte zadní stěnu přijímače a po vyšroubování dvou šroubů M3, kterými je kostra tlačítka tónového rejstříku připevněna po stranách ke kovovým držákům, tlačítka vysuňte z přední stěny.
- b) Odpájete 7 přívodů (na tlačítkách „ŘEČ“ a „SÓLO“ dva přívody k nízkofrekvenční části přijímače, na tlačítku „FERRIT“ dva stíněné kabely, uzemňovací přívod a dva přívody indikační žárovky) a tlačítka odejměte.

04.13.1 Části tlačítka tónového rejstříku

- a) Nepohyblivá destička přepínače je upevněna přišroubením výstupků kostry. Po odeběratelství výstupků lze odejmout jak nepohyblivou, tak i posuvnou destičku přepínače, která je mezi tálko a pevnou desku jen vložena.
- b) Nožové dotecky nepohyblivé desky přepínače jsou upevněny ve čtvercových otvorech desky rozehnutím postranních výlisků, lze je proto po jejich vyrovnaní nahradit.
- c) Pérové dotecky přepínače jsou vsunuty mezi isolantové desky, ze kterých je pohyblivá deska přepínače sestavena. Péra prochází obdélníkovým otvorem dvou horních desek, stejně jako isolantový vodicí výstupek. Spodní deska držená na jedné straně výrezem distančního výstupku je na druhém konci přinýtována k oběma horním deskám dutým nýtem. Po odvrácení nýtu lze pérové dotecky nahradit.
- d) Tálko přepínačů „ŘEČ“, „SÓLO“ a „ORCH“ lze z kostry vysunout, jsou-li odejmuty destičky přepínače (viz a) po vysunutí spirálového péra z výrezu tálka za klávesou tlačítka, po odnetí elastické i kovové vložky tvaru „H“ ve výrezu tálka za přední stěnu tlačítka a po uvolnění aretace stisknutím některého sousedního tlačítka rejstříku.
- e) Mechanické části tlačítka „FERRIT“ a aretace tlačítka, které lze uvolnit teprve po přišroubení výstupků, nebo odvrácení čepů, nedoporučujeme pro možnost poškození rozebírat.
- f) Klávesy jednotlivých tlačítka jsou na tálkách pouze na-

tmeleny a lze je nahradit po odstranění klávesy staré stejným způsobem jako u tlačítkové soupravy (viz odst. 04.12.2 čl. g).

04.14 VÝMĚNA REGULÁTORU HLASITOSTI

- a) Vyjměte přístroj ze skříně, odejměte ladící stupnice a stítnítko podle odst. 04.01 až 04.03.
- b) Odpájete přívody z pájecích bodů regulátoru (4 přívody přistupné z prostoru pod šasi přístroje).
- c) Uvolněte náhon ferritové antény sesmeknutím motouzu z vodicí kladky, pak posuňte druhý hřídel s kladkou náhonu směrem ke konci hřidele regulátoru.
- d) Šestihrannou matici regulátoru sešroubujte a natočte regulátor hlasitosti tak, aby vývody byly nad šasi přístroje. Pak lze regulátor vysunout z otvoru v nosníku směrem k síťovému transformátoru.
- e) Po montáži nového regulátoru, která se provádí obráceným postupem, seřídte náhon ferritové antény (viz odst. 04).

04.15 VÝMĚNA REGULÁTORU TÓNOVÉ CLONY „HLOUBKY“ („VÝŠKY“)

- a) Vyjměte přístroj ze skříně.
- b) Odpájete přívody od pájecích bodů regulátoru.
- c) Vyšroubujte 3 samořezné šrouby držáku regulátoru (dva na čelní stěně a jeden přistupný z horní strany šasi) a držák i s regulátorem odejměte.
- d) Z hřídele regulátoru stáhněte ovládací knoflík, uvolněte stavěcí šroub kroužku přidržující motouz indikátoru clony a sesuňte jej z hřidele.
- e) Vysuňte ze zářezu pero hřidele a odejměte je.
- f) Sešroubujte šestihrannou matici regulátoru a vysuňte ji z držáku.

Pozor! Vyměňujete-li regulátor „VÝŠKY“, nutno po povolení stavěcího šroubu sesunout z hřidele regulátoru i kladku náhonu pro regulaci šířky pásmá.

Po náhradě regulátoru seřídí se náhon pro regulaci šířky pásmá podle odst. 04.17 a náhon indikátoru clony podle odst. 04.16.

04.16 NÁHON INDIKÁTORŮ NATOČENÍ TÓNOVÝCH CLON

Náhon ukazatelů natočení tónových clon tvoří motouz dlouhý 70 mm (od jednoho upevnovacího bodu k druhému) opatřený na jednom konci očkem Ø 4 mm. Motouz zavěšený očkem na výstupek krycích destiček indikátoru tažené spirálovým perem musí být pomocí stavěcího kroužku upevněn na hřidele regulátoru tak, aby v jeho levé krajní poloze kryla destičku všechny noty stupnice indikátoru. Motouz náhonu musí přitom být ještě napnut. V pravé krajní poloze regulátoru tónové clony naopak musí být všechny noty indikátoru průsvitné.


04.17 MOTOUZ NÁHONU CÍVKY I. MF TRANSFORMÁTORU

Náhon k plynulé změně vazby cívek I mf transformátoru tvoří motouz (na obr. 12 označený „A“) dlouhý 150 mm, na jednom konci opatřený očkem Ø 4 mm, dále kulisa z ocelového drátu (označená „C“), napínací pružina a motouz (označený „B“) dlouhý 235 mm s očkem délky 36 mm.

Při výměně postupujte takto:

- a) Na rameno s cívkou L23 upevněte motouz „A“. K upevnění motouzu slouží „2“ otvory. Ve větším otvoru vytvořte z motouzu smyčku, kterou zajistěte konec motouzu pro vlečený druhým otvorem. Takto vytvořený uzlík zajistěte proti uvolnění barvou.
- b) Motouz veďte kolem vodicího sloupku „1“, prohlékněte otvorem v šasi a vedeťte kolem vodicího sloupku „2“. Do očka motouzu navlékněte ocelovou kulisu.
- c) Oko motouzu navlékněte do očka kulisy a mezi oko motouzu a očko kulisy na druhé straně zavěšte spirálové napínací pero (viz obr. 12).
- d) Druhý konec motouzu „B“ prohlékněte vodicím otvorem „3“ a pak otvorem v náhonové kladce. Kladku náhonu nasuňte na hřidel regulátoru.
- e) Regulátor výsek naříďte na levý doraz a natočením náhonové kladky doprava napněte motouz náhonu tak, aby

vzdálenost mezi okem motouzu „B“ a očkem kulisy byla 21 mm (viz obr.).

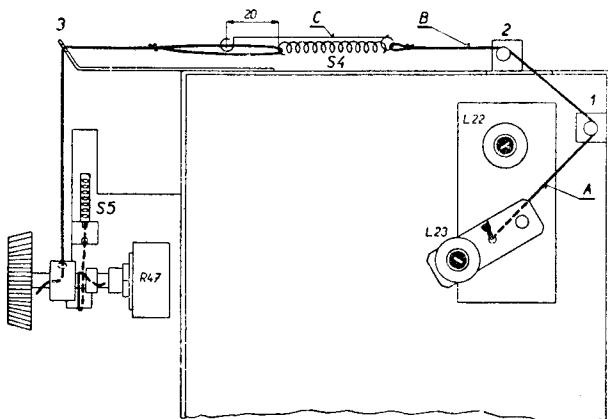

Obr. 12. Schéma náhonu řízení šířky pásma

- f) V této poloze připevněte kladku náhonu stavěcím šroubem na hřidle regulátoru.
- g) Regulátor vytáčte zcela doprava a kontrolujte vzdálenost cívek mf transformátoru. V této poloze musí být vzdálenost obou cívek menší než 4 mm.
Pozor! U nejnovějších výrobků byl náhon cívky L23 pozměněn. Nové provedení popsáno v odst. 05 „Provedení změny“.

04.18 VÝMĚNA MF TRANSFORMÁTORŮ A ČÁSTI POMĚROVÉHO DETEKTORU

04.18.0 Mf transformátor s proměnnou šíří pásmá

- a) Odejměte zadní stěnu a spodní kryt.
- b) Odpájete 7 přívodů desky transformátoru (paralelní kondenzátory jsou připájeny na vývodech).
- c) Uvolněte uzel motouzu ramene natáčecí cívky L23.
- d) Plochými kleštěmi vyrovnejte 3 výstupky držáku desky; desku sesuněte z držáku a odejměte.
- e) Novou desku opět upevněte mírným natočením výstupků. Po připájení spojů upravte motouz náhonu cívky L23 podle předchozího odstavce.

04.18.1 Ostatní mf transformátory

Ostatní mf transformátory jsou upevněny na montážní desku přijímače pérovými držáky (II mf transformátor pro amplitudově modulované signály a III mf transformátor pro kmitočtově modulované signály v jednom krytu). Po odpájení přívodů z pájecích vývodů těliska vadného transformátoru a sesnutí přídřzného pera krytu lze transformátor z otvoru v šasi vysunout.

Je-li vadná některá část uvnitř krytu transformátoru, lze kryt sesunout po vyrovnání okraje jeho spodní části. Při montáži nového transformátoru, která se provede obráceným postupem, nutno dbát na správné natočení přívodů těliska (viz obrázky zapojení mf transformátorů a přijímače v příloze).

04.18.2 Obvod poměrového detektoru

- a) Celý obvod poměrového detektoru (cívky L38, L39, L40, L41, odpory R30, R31, R32, R33, kondenzátory C69, C70, C71, C72, C73 i elektronka EAA91) jsou umístěny pod jedním krytem. Kryt lze odejmout po vysmeknutí přidržovacího pera ze zářezů výstupků montážní desky. Po sejmání krytu jsou všechny části obvodu přístupné.
- b) Tělisko s cívkami poměrového detektoru (L38, L39, L40, L41) je připevněno přehnutím okraje spodního víka krytu. Lze je odejmout po odpojení přívodů a vyrovnání výlisku krytu.
- c) Celý obvod poměrového detektoru lze z montážní desky sejmout po odpájení přívodů z lišty s pájecími body (označenými ve výkresu zapojení pod šasi A až E) i z pří-

vodů těliska cívky a po vyšroubování dvou šroubek M3, kterými je spodní kryt upevněn k základní desce přijímače.

04.18.3 Mezifrekvenční odladěvač

Těliska s cívkami mezifrekvenčních odladěvačů jsou stejně jako těliska v cívek upevněna ke kostře přijímače šroubkem M3. Po odpájení přívodů a vyšroubování příslušného šroubku lze je tedy odejmout.

Cívky odladěvačů mf amplitudově modulovaných signálů L26, L27 jsou však přístupné teprve po demontáži krytu zařazeného výlisku do destičky s přívodními zdírkami, upevněného k základní desce přijímače dvěma samořeznými šrouby. Po výměně nebo opravě kteréhokoliv dílu poměrového detektoru nebo mf obvodů nutno příslušnou část znova přeladit podle odst. 03.11 a 03.12 nebo 03.21, 03.22 a 03.25.

04.19 VÝMĚNA DESTÍČKY SE ZDÍRKAMI PRO ANTÉNU A UZEMNĚNÍ

Přístroj není nutno vyjmout ze skříně, stačí odejmout zadní stěnu.

- a) Vyšroubujte dva samořezné šrouby, kterými je upevněn kryt zdírek k základní desce přijímače a po vysunutí jeho výlisků z otvorů destičky se zdírkami jej odejměte.
- b) Odpájete 8 přívodů ke zdírkám antény, uzemnění a dipolu.
- c) Odpájete přívody ke kondenzátorům C26, C27, C31, C32 a přívody k cívce mf odladěvače L26; po vyšroubování šroubu upevňujícího její tělisko, cívku odejměte.
- d) Vyrovnejte 4 výstupky držáků destičky se zdírkami a destičku z výstupků stáhněte.
- e) Na novou destičku nejprve připevněte tělisko s cívkou L26, připájete její přívody, pak připájete odřhaté kondenzátory.
- f) Destičku navlékněte na výlisky držáků a upevněte ji jejich nakroucením.
- g) Připájete ostatní přívody (viz přílohu zapojení přijímače na šasi), namontujte kryt a dodáte mf odladěvač podle odst. 03.12.

04.20 VÝMĚNA DESTÍČEK SE ZDÍRKAMI PRO DOPLŇKOVÉ PŘÍSTROJE A KONEKTORU

- a) Destičky jsou upevněny přihnutím výlisků šasi přijímače. Výměnu lze provést po odpájení přívodů a vyrovnání výlisků.
- b) Konektor, sloužící pro připojení magnetofonu, je upevněn k šasi dvěma trubkovými nýty. Při výměně nýty odvrtejte. Nový konektor připevněte 2 šrouby M3×5. Matky šroubů zajistěte proti uvolnění kapkou barvy.

04.21 VOLIČ NAPĚTI

Deska voliče napětí je upevněna k můstku napájecí části přihnutím dvou výlisků.

Po vyšroubování 4 šroubů M4, kterými je napájecí připevněn ke dnu skříně přijímače natočte celý napájecí tak, aby byly přívody k desce voliče přístupné. Pak posuňte isolaci trubičky a odpájete přívody. Silnějším šroubovátkem opatrně odepněte výlisky, avšak jen tolik, kolik je nezbytné k uvolnění desky voliče.

Novou desku voliče nejlépe upevněte přihnutím výlisků silnějšími kleštěmi s plochými čelistmi.

04.21 OBJÍMKY ELEKTRONEK

Objímkы elektronky, až na objímkу elektronky poměrového detektoru, typu „NOVAL“, jsou připevněny k montážní desce dutými nýty. Miniaturní objímkę elektronky poměrového detektoru je upevněna na držáky šrouby M3.

Při výměně některé z elektronek odpájete nejdříve přívody, u elektronky E4 i stínící přepážku a pak odvrtejte upevňovací nýty. Novou objímkę nejlépe upevněte dvěma šrouby M3×5 s maticemi, které zajistíte proti uvolnění zajišťovací barvou.

04.22 SÍŤOVÝ TRANSFORMÁTOR

Síťový transformátor s usměrňovačem tvoří samostatnou jednotku, při nahradě postupujte takto:

- a) Odejměte zadní stěnu přijímače a vyšroubuje 4 šrouby M4, kterými je transformátor upevněn ke dnu skříně.
- b) Po natočení celého napáječe odpájete 10 přívodů, které jej spojují s přijímačem. Pak celý napáječ ze skříně vyměňte.
- c) Odpájete vývody z transformátoru od desky voliče například od pájecí lišty a od objímky usměrňovače.
- d) Silnějším šroubovákem vyšroubuje šrouby jádra transformátoru, kterými je spojen s můstekem napáječe.
- e) Můstek napáječe přišroubuje na transformátor nový, připájete vývody transformátoru k jednotlivým částem napáječe a pak teprve provedete montáž celého napáječe do skříně.

04.23 VÝSTUPNÍ TRANSFORMÁTOR

Výstupní transformátor, jehož výměnu lze provést rovněž bez demontáže přístroje ze skříně, lze odejmout po odpájení přívodů a uvolnění dvou samorezových šroubů přistupních po odnětí spodního krytu přístroje

04.24 VÝMĚNA ČÁSTI FERRITOVÉ ANTÉNY

- a) Odejměte zadní stěnu přístroje.
 - b) Odpájete (po vhodném natočení antény) vývody vadné cívky na pájecích místech pertinaxové destičky antény.
 - c) Teplým pájedlem zahřejte zajišťovací hmotu, kterou je vadná cívka přitomlena na ferritové tyči a sesuňte ji z ní.
 - d) Novou cívku nasuňte na ferritovou tyč a zajistěte ji proti posouvání kapkou vosku.
- Je-li třeba vyměnit ferritovou tyč nebo anténu celou, rozehněte po odpájení přívodů obou cívek konec držáků antény a ferritovou tyč i s cívkami odejměte. Novou anténu (nebo ferritovou tyč) upevněte po vložení igelitových kroužků do držáku přihnutím jeho výlisků. Po nahradě kterékoliv části ferritové antény nutno vstupní obvody přijímače doladit podle odstavců 03.13.1 a 03.13.2.

04.25 VÝMĚNA MOTOUZU NÁHONU FERRITOVÉ ANTÉNY

Náhon je tvořen hedvábným 0,8 mm silným motouzem na obou koncích opatřeným očky Ø 4 mm a napínací pružinou. Celková délka motouzu je 910 mm měřeno od jednoho upevňovacího bodu k druhému. Uspořádání náhonu je zřejmě z obrázku 13.

Před navlékáním motouzu vyjměte přístroj ze skříně a postupujte takto:

- a) Ferritovou anténu natočte koncem s dlouhovlnnou cívou (L11) směrem ke vstupní jednotce velmi krátkých vln a hřídel náhonu antény natočte k levému dorazu.
- b) Oválným otvorem držáku pod cívkou L11 prohlékněte jeden z konců motouzu tak, aby výčníval z držáku výřezem směrujícím k zadní straně přijímače asi 170 mm.
- c) Druhým koncem motouzu oviňte 1× držák antény proti směru pohybu ručiček hodin a vedte kolem pravé vodicí kladky „E“ na hřídel náhonu.
- d) Hřídel náhonu antény oviňte 1½× ve směru pohybu ručiček hodin, pak motouz vedeť kolem levé vodicí kladky „F“ a oba konce (očka) motouzu spojte napínacím spirálovým perem.
- e) Po uvolnění náhonového motouzu (např. sesunutím s některé vodicí kladky), zasuňte motouz do zárezu v ladicí hřídeli a motouz opět vypněte.


05 PROVEDENÉ ZMĚNY

U přijímačů byla během výroby provedena celá řada změn. Ty, které mají pro opravu význam, uvádíme. Další změny, které naběhnou po vydání této příručky, budou uvedeny na doplňkovém listě.

Přístroje prve výrobní série měly proti zakreslenému stavu tyto hlavní změny:

- a) Dělič napětí tvorený odporem R66+R67 byl zapojen paralelně k elektrolytickému kondenzátoru C112 a odporník R66 byl překlenut dalším elektrolytickým kondenzátorem C114 o kapacitě 10 µF.

- f) Protočením z jedné krajní polohy do druhé kontrolujte pohyb ferritové antény. Pohyb musí být plynulý a anténa se musí otáčet nejméně o 360°.

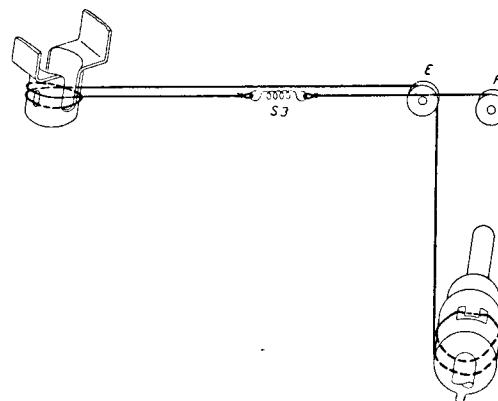

Obr. 13. Schéma náhonu ferritové antény

04.26 REPRODUKTORY

Přístroj je vybaven třemi kruhovými reproduktory. Reproduktor velkého průměru, který přenáší větší část tónového spektra, je upevněn na ozvučníci pomocí 3 přichytok. Reproduktory menšího průměru, které přenášejí jen vyšší kmitočty, jsou upevněny po stranách skříně šrouby, zapuštěnými přímo do dřeva skříně.

Příčiny špatného přednesu bývají:

- a) Uvolnění některých součástí ve skříně.
- b) Znečištění vzduchové mezery reproduktoru.
- c) Porušení správného střední nebo poškození membrány.

Pracoviště, kde má být reproduktor opravován, musí být prostě jakékoli nečistoty, zvláště kovových pilin. Starou membránu možno vystředit nebo mezeru magnetu vyčistit po odlepení ochranného kroužku v jejím středu a po uvolnění šroubků v okolí magnetu. Membránu reproduktoru lze odejmout po rozlemování přídržného kruhu na obvodu koše a po vyšroubování pěti (u reproduktoru menšího průměru tří) šroubků v okolí magnetu. Po vycíštění vzduchové mezery od pilin (nejlépe plachým kolíčkem omotaným vatou) nebo po výměně membrány, kmitací cívku znova pečlivě vystředíte pomocí proužků papíru (filmu), vsunutých mezi cívku a trn magnetu. Po skončené opravě nebo po výměně membrány utěsněte opět otvor v jejím středu nalepením ochranného kroužku. Kroužek přilepíme acetonovým lepidlem, které nanesejme jen v nejnutnějším množství na okraj kroužku.

Pozor!



Při montáži reproduktoru nutno dbát, aby přívody od kmitací cívky byly připojeny opět na stejně vývody reproduktoru. Prohozením přívodů by byla porušena polarita reproduktoru a po montáži do skříně i zfázování reproduktoru kombinace. Správné zapojení lze určit z výchylky membrány a polarity kapesní baterie zapojené na přívody reproduktoru. Reproduktory jsou ve skříně zapojeny podle obrazu v příloze. Hvězdičky u jednotlivých vývodů nahražují barevné označení jednotlivých pájecích oček reproduktoru.

- b) Odpor R10 v obvodu oscilátoru byl vypuštěn a hodnoty některých odporů a kondenzátorů byly odlišné, např. R9 – 56 k; R39 – 2M2; R57 – 100; R66 – 10 k; C91 – 22 k.

U přístrojů poslední výroby nabíhaly proti zakreslenému stavu postupně tyto hlavní změny:

- a) Hodnota odporu R55 změněna na 0,27 MΩ (obj. č. TR 101 M27/A) a konec odporu R56 zapojen na mřížku elektronky E7 zapojen mezi odpory R55 a vazební kondenzátor C94.
- b) Odpor R4 vypuštěn.


- c) Hodnota odbručovacího kondenzátoru C97 změněna na 8200 pF (obj. č. TC 1758k2).
 - d) V katodovém obvodu prvé triody elektronky E6 vypuštěn odpor R43 a elektrolytický kondenzátor C115 (katoda spojena přímo s kostrou přístroje) a hodnota odporu R42 změněna na 10 MΩ (obj. č. TR 102 10M/A).
 - e) Odpor R31 v obvodu poměrového detektoru nahrazen miniaturním potenciometrem 470 Ω (obj. č. WN 73026470), aby mohla být při výrobě nastavena nejpříznivější hodnota pro potlačení parazitní amplitudové modulace.
 - f) Kondenzátor C96 nahrazen bipolárním elektrolytickým kondenzátorem hodnoty 3,2 μF (obj. č. WK 70554 3M2).
 - g) Stínící kryt na elektronce E6 odpadá.
 - h) Usměrňovací elektronka E9 typu EZ81 nahražena elektronkou EZ80.
 - i) V náhonu cívky L23 prvého mf transformátoru byla vypuštěna kulisa. V důsledku toho se mění délka náhonného motouzu na 420 mm. Schéma nového provedení náhonu s vyznačenou základní polohou náhonné kladky při potenciometru vytočeném na levý doraz je na obr. 14. Při otočení knoflíku o cca 135° od levého dorazu se začne přiblížovat cívka L23.
 - j) Náhon ferritové antény upevněn tak, že obě řídící kladky motouzu mají společnou hřídel, tím se mění délka motouzu náhonu na 890 mm.
 - k) Kondenzátor C70 byl vypuštěn.

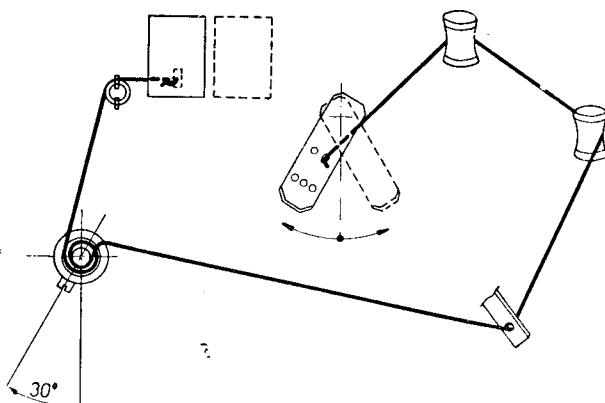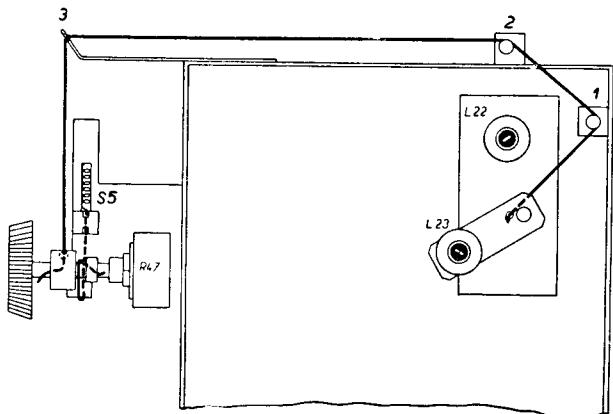


Obr. 14. Uspořádání náhonu řízení šířky pásmu (nové provedení).

ZÁZNAMY O DALŠÍCH ZMĚNÁCH

06 NÁHRADNÍ DÍLY

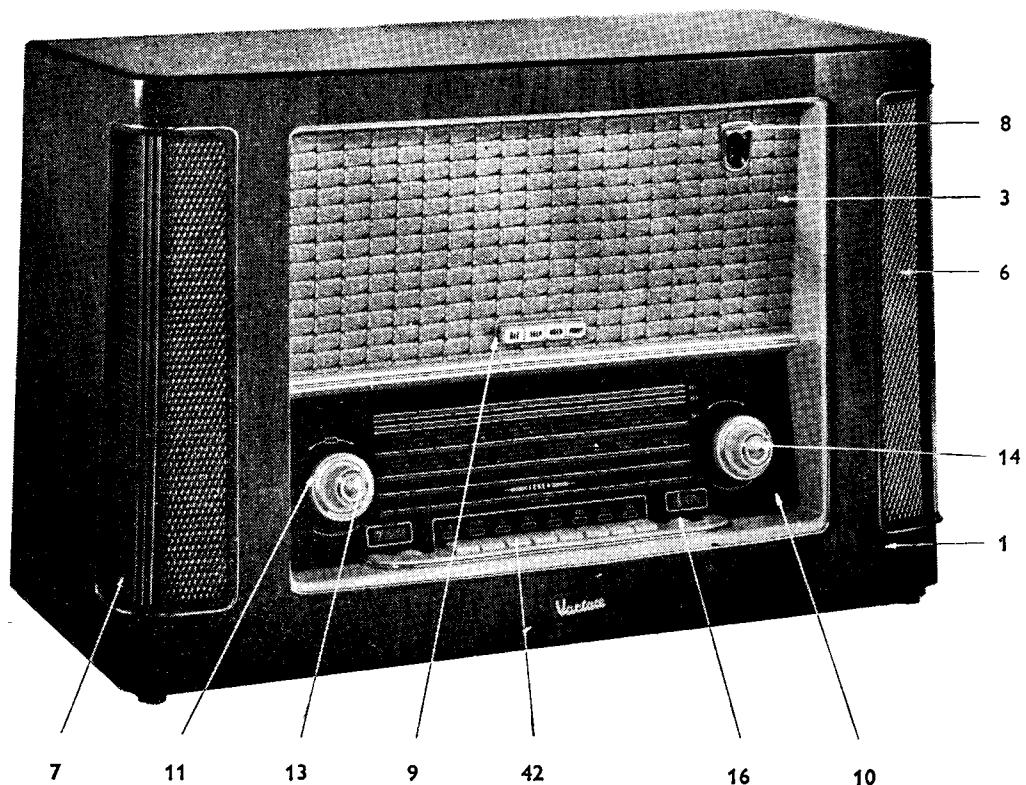

Obr. 15. Mechanické díly vně přijímače

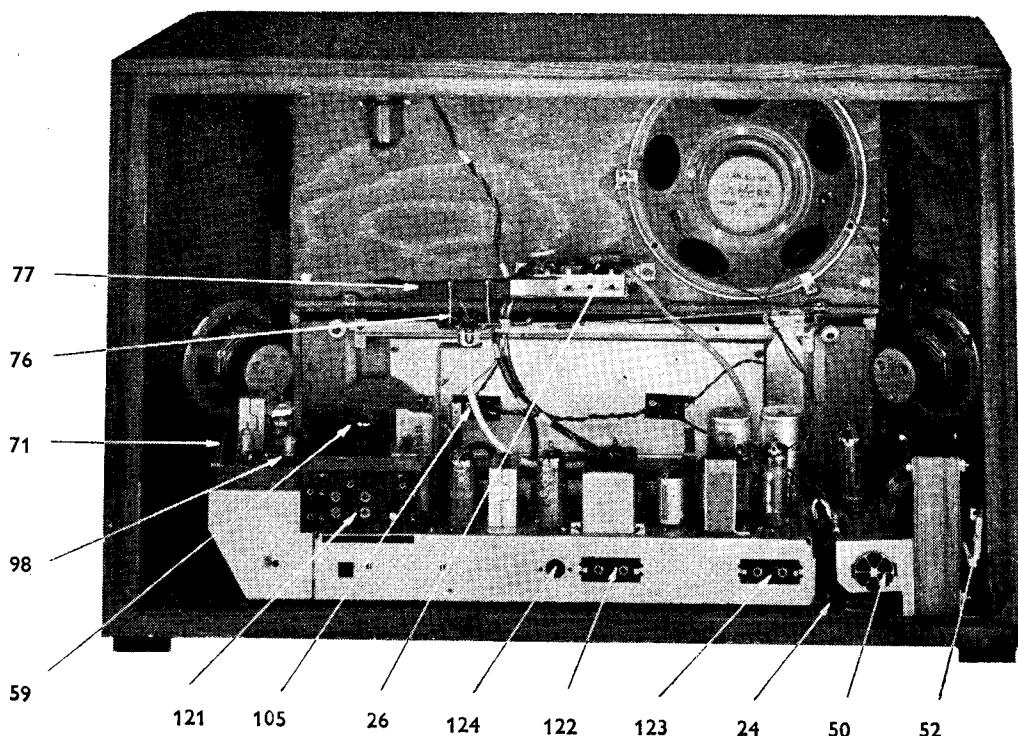

Obr. 16. Mechanické díly uvnitř přijímače

06,1 Mechanické díly

Pos.	Název	Obj. číslo	Poznámky
1	skříň s ozdobnými lištami	2PF 127 16	
2	ozvučnice čelní	2PF 110 35	
3	brokát	2PA 569 24	
4	ozvučnice postranní pravá	2PF 110 32	
5	ozvučnice postranní levá	2PF 110 31	
6	ozdobná mřížka pravá	2PA 127 09	
7	ozdobná mřížka levá	2PA 127 10	
8	rámeček optického ukazatele vyladění	2PA 108 03	
9	rámeček tónového rejstříku	2PA 108 04	
10	stupnice	2PA 314 07	
11	knoflík náhonu ferritové antény	2PF 243 15	
12	upevňovací pero knoflíku	2PA 783 43	
13	knoflík regulátoru hlasitosti	2PF 243 17	
14	knoflík ladění	2PF 243 16	
15	upevňovací pero knoflíku	2PA 783 37	
16	knoflík zapuštěný	2PA 243 11	
17	upevňovací pero zapuštěného knoflíku	2PA 808 09	
18	zadní stěna sestavená	2PF 132 16	
19	úhelník na zadní stěnu	2PA 660 00	
20	spodní kryt	2PF 132 17	
21	gumová podložka pod šasi	1PA 224 01	
22	gumová podložka pod šroub	1PA 230 02	
23	síťová šňůra	2PK 760 00	
24	příchytna síťové šňůry	2PA 668 24	
25	pružina držáku optického ukazatele	2PA 786 06	
26	tlačítková souprava tónového registru	2PN 559 00	
27	aretační deska	2PA 557 29	
28	pružina aretace	2PA 791 05	
29	táhlo tlačítka	2PA 189 01	
30	pružina táhla	2PA 791 06	
31	táhlo tlačítka; „FERRIT“	2PA 535 06	
32	opěrná deska tlačítka; „FERRIT“	2PA 535 05	
33	dotyková deska pohyblivá; „SÓLO“, „ŘEČ“	2PF 516 16	
33a	dotyk desky pohyblivé	2PA 783 21	
34	dotyková deska pevná; „SÓLO“, „ŘEČ“	2PF 516 43	
34a	dotyk desky pevné	2PA 783 20	
35	dotyková deska pohyblivá; „FERRIT“	2PF 516 28	
36	dotyková deska pevná; „FERRIT“	2PF 516 44	
37	tlačítko „ŘEČ“	2PA 260 43	
38	tlačítko „SÓLO“	2PA 260 44	
39	tlačítko „ORCHESTR“	2PA 260 46	
40	tlačítko „FERRIT“	2PA 260 42	
41	cívková souprava s tlačítky	2PN 050 02	
42	tlačítko	2PA 260 15	
43	nosník tlačítka	2PF 846 06	
44	pružina aretace cívkové soupravy	2PA 786 04	
45	deska základní	2PF 516 42	
45a	dotyk desky celý	2PA 468 02	
45b	dotyk desky poloviční	2PA 468 03	
46	nýtované táhlo tlačítka	2PF 518 01	
46a	dotyk táhla	2PA 475 02	
47	táhlo síťového vypínače	2PF 519 00	
48	otočný síťový vypínač	2PK 572 00	
49	pružina táhla síťového vypínače	2PA 786 05	
50	knoflík síťového voliče	2PK 461 01	
51	spodní část síťového voliče	2PF 465 01	
52	vložka tepelné pojistky	2QF 495 00	
53	stínítka	2PF 806 76	
54	pružina stínítka	2PA 786 06	
55	háček stínítka	2PA 192 00	
56	ukazatel ladění	2PF 166 01	
57	hřidel ladění	2PA 726 15	
58	kladka hřidele ladění	2PA 670 04	
59	setrvačník	5PA 882 01	
60	držák hřidele ladění sestavený	2PF 633 08	
61	lanko náhonu (ocelové)	2PF 426 00	
62	pružina ladícího náhonu	2PA 786 05	
63	kladka	PA 670 17	
64	buben s pastorkem náhonu ladícího kondenzátoru	2PF 431 01	
65	pružina ozubených kol	2PA 791 03	
66	náboj s ozubenými koly ladícího kondenzátoru	2PF 578 00	
67	ložisko ladícího kondenzátoru	2PA 589 01	
68	plstěná podložka pod ladící kondenzátor	2PA 910 00	
69	plstěná podložka pod šroub	2PA 303 05	
70	držák regulátoru hlasitosti sestavený	2PF 683 27	
71	buben náhonu pro velmi krátké vlny	2PF 431 04	
72	lanko náhonu pro velmi krátké vlny	2PF 536 08	
73	buben náhonu ferritové antény	2PF 705 06	
74	lanko náhonu ferritové antény	2PF 536 08	

Pos.	Název	Obj. číslo	Poznámky
75	pružina náhonu ferritové antény	2PA 786 05	
76	držák ferritové antény	2PF 683 35	
77	ferritová tyč	2PA 892 00	
78	lanko náhonu šírky pásmo	2PF 536 14	
79	pružina náhonu šírky pásmo	2PA 786 01	
80	držák ukazatele „HLOUBKY“	2PF 683 14	
81	držák ukazatele „VÝŠKY“	2PF 683 15	
82	ukazatel tónové clony	2PA 166 01	
83	pružina lanka ukazatele	2PA 786 04	
84	stavěcí kroužek ukazatele	2PA 025 00	
85	vkv díl sestavený	2PN 426 03	
86	kryt vkv dílu hliníkový	2PA 627 09	
87	kladka náhonu vkv dílu (velká)	2PA 671 00	
88	držák kladky	2PA 668 43	
89	pružina držáku kladky	2PA 791 04	
90	hřidel náhonu	2PA 726 12	
91	zarážkový kroužek hřidele	1PA 999 00	
92	úhelník s kladkami	2PF 647 02	
93	kladka	PA 670 16	
94	hřidel držáků kladek	2PA 726 11	
95	sestava posuvných jader	2PF 435 01	
96	jádro vstupní cívky L203	2PA 435 03	
97	jádro oscilátorové cívky L205	2PA 435 02	
98	objímka elektronky E1	AK 497 12	
99	objímka elektronky pertinaxová	3PK 497 03	
100	držák elektronky E2, E3, E4	2PA 631 11	
101	držák elektronky E6	2PA 631 08	
102	držák elektronky E7	2PA 631 12	
103	držák elektronky E9	2PA 631 10	
104	osvětlovací žárovka sufitová 6 V/3 W	5713	
105	držák sufitové žárovky	2PK 683 04	
106	osvětlovací žárovka 6,3 V/0,3 A	ČSN 360 151.1	
107	objímka žárovky	2PK 498 02	
108	kryt pro mf transformátor jednoduchý	1PA 691 04	
109	upevňovací pero krytu	1PA 632 01	
110	kryt mf transformátoru dvojitý	5PA 691 00	
111	upevňovací pero dvojitého krytu	2PA 782 02	
112	kryt diskriminátoru	2PA 691 09	
113	upevňovací pero krytu	2PA 782 01	
114	železové jádro pro mf transformátory	WA 436 12.3	
115	železové jádro pro cívky L22, L23	NTN 045 M7/13	
116	železové jádro oscilátorových cívek	M7×13/D2	
117	železové jádro vstupních cívek	M7×13/A	
118	železové jádro mf odlaďovačů 10,7 MHz	ČSN 35 8461 M4×10	
119	spodní kryt cívkové soupravy	2PA 698 09	
120	kryt zdírkové anténní destičky	2PA 698 10	
121	zdírková anténní destička	2PK 857 04	
122	zdírková destička pro gramofon	5PF 521 05	
123	zdírková destička pro další reproduktor	5PF 521 06	
124	zásuvka pro připojení magnetofonu	2PK 180 01	
125	reprodukтор Ø 200 mm	2AN 633 50	
126	reprodukтор Ø 100 mm	2AN 633 21	
127	membrána Ø 200 mm	2AF 759 08	
128	membrána Ø 100 mm	2AF 759 19	

06,2 Elektrické díly

L	Cívky	Odpor Ω	Obj. číslo	Poznámky
2	{ vstupní; krátké vlny I	<1 Ω	2PK 585 41	
3		<1 Ω		
4	{ vstupní; krátké vlny II	<1 Ω	2PK 585 42	
5		<1 Ω		
6	{ vstupní; střední vlny I	<1 Ω	2PK 585 43	
7		2 Ω		
8	{ odlaďovač zrcadlového kmitočtu; střední vlny II	<1 Ω	2PK 585 64	
9				
10	{ vstupní; střední vlny II	3,4 Ω	2PK 600 04	
	{ odlaďovač zrcadlového kmitočtu; dlouhé vlny	1,2 Ω	2PK 585 65	
11				
12	{ vstupní; dlouhé vlny	34 Ω	2PK 600 05	
13	{ oscilátor; krátké vlny I	<1 Ω	2PK 585 46	
		<1 Ω		

L	Cívky	Odpor Ω	Obj. číslo	Poznámky
14		<1 Ω		
15	oscilátor; krátké vlny II	<1 Ω	2PK 585 47	
16		2,5 Ω		
17	oscilátor; střední vlny I	1,5 Ω	2PK 585 48	
18		<1 Ω		
19	oscilátor; střední vlny II	2,2 Ω	2PK 585 49	
20		<1 Ω		
21	oscilátor; dlouhé vlny	140 Ω	2PK 585 66	
22		4 Ω		
23	I. mf transformátor pro 468 kHz	4 Ω	2PK 854 13	
24		6 Ω	2PK 857 09	{ sestava s L36, 37 2PK 857 10
25	II. mf transformátor pro 468 kHz	6 Ω		
26	mf odladěovač pro 468 kHz	16 Ω	2PK 585 69	
27	mf odladěovač pro 468 kHz	2 Ω	2PK 585 53	
30		<1 Ω	2PK 857 06	
31	symetrizacní tlumivka	<1 Ω	2PK 585 68	
32	mf odladěovač pro 10,7 MHz	<1 Ω	2PK 585 71	
33		<1 Ω		
34	III. mf transformátor pro 10,7 MHz	<1 Ω	2PK 857 12	
35		<1 Ω		
36		<1 Ω	2PK 857 13	
37		<1 Ω		
38		<1 Ω		
39	poměrový detektor	<1 Ω	2PF 196 43	
40		<1 Ω		
41		<1 Ω		
50		455 Ω		
51	výstupní transformátor	1,1 Ω	2PN 673 09	
53		1 Ω		
54		8 Ω		
55		7 Ω		
56		<1 Ω	2PN 661 16	
57	síťový transformátor	240 Ω		
57'		250 Ω		
58		<1 Ω		
203	cívka anodového laděného obvodu	<1 Ω	2PF 607 01	
205		<1 Ω		
209	oscilátor; velmi krátké vlny	<1 Ω	2PF 607 00	
206		<1 Ω		
207	I. mf transformátor pro 10,7 MHz	<1 Ω	2PK 857 05	
208	tlumivka	<1 Ω	2PK 600 07	
211		<1 Ω		
212		<1 Ω	2PF 806 80	
212'	vstupní; velmi krátké vlny	<1 Ω		

C	Kondenzátory	Hodnota	Provozní napětí V=	Obj. číslo	Poznámky
1		2×270 pF		2PN 705 05	
2	čtočný				
3	doladovací	3–30 pF		PN 703 01	
4	doladovací	3–30 pF		PN 703 01	
5	doladovací	3–30 pF		PN 703 01	
6	doladovací	3–30 pF		PN 703 01	
7	doladovací	3–30 pF		PN 703 01	
8	doladovací	3–30 pF		PN 703 01	
9	doladovací	3–30 pF		PN 703 01	
10	doladovací	3–30 pF		PN 703 01	
11	doladovací	3–30 pF		PN 703 01	
12	doladovací	3–30 pF		PN 703 01	
13	keramický	80 pF ± 5%	350 V	TC 740 S 80/B	
14	keramický	32 pF ± 10%	350 V	TC 740 S 32/A	
15	keramický	16 pF ± 10%	350 V	TC 740 S 16/A	
16	keramický	25 pF ± 10%	350 V	TC 740 S 25/A	
17	keramický	32 pF ± 10%	350 V	TC 740 S 32/A	
18	keramický	16 pF ± 10%	350 V	TC 740 S 16/A	
19	keramický	50 pF ± 10%	350 V	TC 740 S 50/A	


C	Kondenzátory	Hodnota	Provozní napětí V ₌₌	Obj. číslo	Poznámky
20	keramický	80 pF ± 5%	350 V	TC 740 S 80/B	
21	keramický	80 pF ± 5%	350 V	TC 740 S 80/B	
22	slídový	4000 pF ± 5%	500 V	WK 714 31 4k/B	
23	slídový	4000 pF ± 5%	500 V	WK 714 31 4k/B	
24	slídový	1600 pF ± 5%	500 V	WK 714 31 1k6/B	
26	keramický	47 pF ± 5%	250 V	K50N 47/B	
27	slídový	1000 pF ± 2%	500 V	WK 714 08 1k/C	
28	slídový	665 pF ± 1%	500 V	WK 714 08 665/D	
29	slídový	480 pF ± 1%	500 V	WK 714 08 480/D	
30	slídový	160 pF ± 1%	500 V	WK 714 08 160/D	
31	keramický	100 pF ± 5%	250 V	K50N 100/B	
32	keramický	100 pF ± 5%	250 V	K50N 100/B	
35	keramický	50 pF ± 10%	350 V	TC 740 S 50/A	
36	svitkový	10000 pF ± 20%	160 V	TC 151 10k	TC 171 10k
37	keramický	250 pF ± 10%	350 V	TC 740 S 250/A	
38	keramický	250 pF ± 10%	350 V	TC 740 S 250/A	
39	keramický	50 pF ± 10%	350 V	TC 740 S 50/A	
40	keramický	100 pF ± 10%	350 V	TC 740 S 100/A	
41	svitkový	47000 pF ± 20%	250 V	TC 162 47k	
42	svitkový	68000 pF ± 20%	160 V	TC 161 68k	
43	svitkový	47000 pF ± 20%	250 V	TC 162 47k	
45	svitkový	0,15 μF ± 20%	400 V	TC 163 M15	
46	keramický	33 pF ± 5%	250 V	K50N 33/B	
47	keramický	33 pF ± 5%	250 V	K50N 33/B	
48	slídový	200 pF ± 2%	500 V	WK 714 30 200/C	
49	slídový	200 pF ± 2%	500 V	WK 714 30 200/C	
50	svitkový	68000 pF ± 20%	160 V	TC 161 68k	
51	svitkový	47000 pF ± 20%	400 V	TC 163 47k	
53	keramický	0,8 pF ± 20%	400 V	TC 301 J8	
54	svitkový	68000 pF ± 20%	160 V	TC 161 68k	
55	svitkový	39000 pF ± 10%	250 V	TC 152 39k/A	
56	keramický	50 pF ± 10%	350 V	TC 740 50/A	
57	keramický	33 pF ± 5%	250 V	K50N 33/B	
58	slídový	82 pF ± 5%	500 V	TC 210 82/B	
59	slídový	400 pF ± 2%	500 V	WK 714 30 400/C	
60	slídový	400 pF ± 2%	500 V	WK 714 30 400/C	
61	keramický	100 pF ± 5%	350 V	TC 740 S 100/A	
62	keramický	100 pF ± 5%	350 V	TC 740 S 100/A	
64	svitkový	10000 pF ± 20%	250 V	TC 162 10k	
65	svitkový	10000 pF ± 20%	250 V	TC 162 10k	TC 172 10k
66	svitkový	2700 pF ± 10%	400 V	TC 153 2k7/A	
67	svitkový	22000 pF ± 20%	160 V	TC 151 22k	
68	keramický	10 pF ± 5%	250 V	K50N 10/B	
69	keramický	33 pF ± 5%	250 V	K50N 33/B	
70	keramický	1500 pF ± 20%	250 V	TC 347 1k5	TC 320 1k5
71	elektrolytický	5 μF ± 50–10%	63 V	TC 905 5M	
72	keramický	1500 pF ± 20%	250 V	TC 347 1k5	
73	slídový	680 pF ± 10%	500 V	TC 210 680/A	
74	svitkový	10000 pF ± 20%	160 V	TC 151 10k	TC 171 10k
75	keramický	50 pF ± 10%	350 V	TC 740 50/A	
76	svitkový	10000 pF ± 20%	160 V	TC 151 10k	
80	svitkový	10000 pF ± 20%	160 V	TC 151 10k	
81	svitkový	39000 pF ± 10%	160 V	TC 151 39k/A	
82	svitkový	39000 pF ± 10%	250 V	TC 172 39k/A	
83	keramický	64 pF ± 10%	500 V	TC 740 64/A	
84	slídový	1000 pF ± 10%	500 V	TC 211 1k/A	
85	svitkový	1500 pF ± 10%	400 V	TC 153 1k5/A	TC 174 1k5/A
86	svitkový	3900 pF ± 10%	250 V	TC 152 3k9/A	
87	keramický	200 pF ± 10%	500 V	TC 740 S 200/A	
90	svitkový	2700 pF ± 10%	400 V	TC 153 2k7/A	
91	svitkový	22000 pF ± 10%	160 V	TC 151 22k/A	
92	svitkový	27000 pF ± 10%	250 V	TC 152 27k/A	
93	svitkový	0,47 μF ± 20%	160 V	TC 161 M47	
94	svitkový	39000 pF ± 10%	400 V	TC 173 39k/A	
95	slídový	470 pF ± 10%	500 V	TC 201 470/A	
96	svitkový	4 μF ± 20%	160 V	TC 452 4M	
97	svitkový	6800 pF ± 10%	1000 V	TC 155 6k8/A	
101	keramický	4700 pF ± 20%	250 V	TC 347 4k7	TC 320 4k7
102	keramický	4700 pF ± 20%	250 V	TC 347 4k7	TC 320 4k7
105	keramický	4700 pF ± 20%	250 V	TC 347 4k7	TC 320 4k7

C	Kondenzátory	Hodnota	Provozní napětí V ₌₌	Obj. číslo	Poznámky
110	elektrolytický	2×32 μF +50–10%	450/500 V	TC 521 32/32M	
111					
112	elektrolytický	2×32 μF +50–10%	450/500 V	TC 521 32/32M	
113					
115	elektrolytický	50 μF +50–10%	12 V	TC 903 50M	
116	elektrolytický	200 μF +50–10%	12 V	TC 903 G2	
214	keramický	22 pF ± 5%	250 V	K50N 22/B	
221	svitkový	1500 pF ± 20%	250 V	TC 281 1k5	
222	dolaďovací	3–30 pF		PN 703 01	
223	keramický	1500 pF		VSKO 1k5	
225	keramický	1500 pF ± 20%	250 V	TC 347 1k5	
226	keramický	7,5 pF ± 10%	250 V	K50N 7J5/A	
227	keramický	7,5 pF ± 10%	250 V	K50N 7J5/A	
229	dolaďovací	3–30 pF		PN 703 01	
230	keramický	27 pF ± 5%	250 V	K50N 27/B	
231	keramický	10 pF ± 10%	250 V	K50N 7J5/A	
232	keramický	120 pF ± 10%	250 V	K50N 7J5/A	
233	svitkový	10000 pF ± 20%	250 V	TC 162 10k	
234	svitkový	100 pF ± 20%	250 V	TC 281 100	


R	Odpory	Hodnota	Zatížení	Obj. číslo	Poznámky
1	vrstvový	27000 Ω ± 10%	0,25 W	TR 101 27k/A	
2	vrstvový	5600 Ω ± 10%	0,25 W	TR 101 5k6/A	
3	vrstvový	27000 Ω ± 10%	0,25 W	TR 101 27k/A	
4	vrstvový	47 Ω ± 10%	0,25 W	TR 101 47/A	
5	vrstvový	0,33 MΩ ± 10%	0,1 W	TR 111 M33/A	
6	vrstvový	0,82 MΩ ± 10%	0,1 W	TR 111 M82/A	
7	vrstvový	0,33 MΩ ± 10%	0,1 W	TR 111 M33/A	
8	vrstvový	33000 Ω ± 10%	1 W	TR 103 33k/A	
9	vrstvový	47000 Ω ± 10%	1 W	TR 103 47k/A	
10	vrstvový	4700 Ω ± 10%	0,25 W	TR 101 4k7/A	
11	vrstvový	47000 Ω ± 10%	0,25 W	TR 101 47k/A	
12	vrstvový	68000 Ω ± 10%	0,5 W	TR 102 68k/A	
13	vrstvový	100 Ω ± 10%	0,25 W	TR 101 100/A	
14	vrstvový	0,15 MΩ ± 10%	0,25 W	TR 101 M15/A	
15	vrstvový	1 MΩ ± 10%	0,25 W	TR 101 1M/A	
16	vrstvový	0,15 MΩ ± 10%	0,25 W	TR 101 M15/A	
17	vrstvový	1500 Ω ± 10%	0,5 W	TR 102 1k5/A	
18	vrstvový	0,47 MΩ ± 10%	0,1 W	TR 111 M47/A	
19	vrstvový	47000 Ω ± 10%	0,25 W	TR 101 47k/A	
20	vrstvový	1,8 MΩ ± 10%	0,25 W	TR 101 1M8/A	
21	vrstvový	0,1 MΩ ± 10%	0,1 W	TR 111 M1/A	
22	vrstvový	0,27 MΩ ± 10%	0,5 W	TR 102 M27/A	
23	vrstvový	1800 Ω ± 10%	0,5 W	TR 102 1k8/A	
24	vrstvový	1,5 MΩ ± 10%	0,25 W	TR 101 1M5/A	
25	vrstvový	0,47 MΩ ± 10%	0,25 W	TR 101 M47/A	
26	vrstvový	2,2 MΩ ± 10%	0,25 W	TR 101 2M2/A	
27	vrstvový	0,47 MΩ ± 10%	0,5 W	TR 102 M47/A	
28	vrstvový	56000 Ω ± 10%	0,1 W	TR 111 56k/A	
29	vrstvový	56000 Ω ± 10%	0,1 W	TR 111 56k/A	
30	vrstvový	0,47 MΩ ± 10%	0,1 W	TR 111 M47/A	
31	vrstvový	100 Ω ± 10%	0,05 W	TR 110 100/A	
32	vrstvový	68000 Ω ± 10%	0,1 W	TR 111 68k/A	
33	vrstvový	27000 Ω ± 10%	0,1 W	TR 111 27k/A	
36	vrstvový	47000 Ω ± 10%	0,25 W	TR 101 47k/A	
37	vrstvový	1,5 MΩ ± 10%	0,25 W	TR 101 1M5/A	
38	vrstvový	0,1 MΩ ± 10%	0,25 W	TR 101 M1/A	
39	vrstvový	3,3 MΩ ± 10%	0,25 W	TR 101 3M3/A	
40	potenciometr	1 MΩ + 0,1 MΩ		2PN 696 02	
41	vrstvový	27000 Ω ± 10%	0,25 W	TR 101 27k/A	
42	vrstvový	1,8 MΩ ± 10%	0,25 W	TR 101 1M8/A	
43	vrstvový	1200 Ω ± 5%	0,25 W	TR 101 1k2/B	
44	vrstvový	0,1 MΩ ± 10%	0,5 W	TR 102 M1/A	
45	vrstvový	0,1 MΩ ± 10%	0,25 W	TR 101 M1/A	
47	potenciometr	0,5 MΩ		WN 694 05 M5/N	
48	potenciometr	1 MΩ		WN 694 05 1M/S	

R	Odpory	Hodnota	Zatížení	Obj. číslo	Poznámky
49	vrstvový	0,1 MΩ ± 10%	0,25 W	TR 101 M1/A	
50	vrstvový	20000 Ω ± 5%	0,25 W	TR 101 20k/B	
51	vrstvový	0,1 MΩ ± 10%	0,5 W	TR 102 M1/A	
52	vrstvový	0,82 MΩ ± 10%	0,25 W	TR 101 M82/A	
53	vrstvový	0,68 MΩ ± 10%	0,25 W	TR 101 M68/A	
54	vrstvový	47 Ω ± 10%	0,25 W	TR 101 47/A	
55	vrstvový	47000 Ω ± 10%	0,25 W	TR 101 47k/A	
56	vrstvový	0,27 MΩ ± 10%	0,25 W	TR 101 M27/A	
57	vrstvový	150 Ω ± 10%	0,25 W	TR 101 150/A	
58	vrstvový	470 Ω ± 10%	0,25 W	TR 101 470/A	
59	potenciometr	470 Ω		WN 790 26 470	
60	drátový	1000 Ω ± 5%	4 W	TR 607 1k/B	
61	drátový	95 Ω ± 5%	2 W	TR 606 95/B	
62	drátový	2700 Ω ± 10%	4 W	TR 607 2k7/A	
63	drátový	20 Ω ± 5%	2 W	TR 606 20/B	
64	vrstvový	1800 Ω ± 10%	1 W	TR 103 1k8/A	
66	vrstvový	10000 Ω ± 10%	0,25 W	TR 101 10k/A	
67	vrstvový	0,12 MΩ ± 10%	1 W	TR 103 M12/A	
221	vrstvový	10 Ω ± 10%	0,1 W	TR 111 10/A	
222	vrstvový	220 Ω ± 10%	0,1 W	TR 111 220/A	
223	vrstvový	1800 Ω ± 10%	0,5 W	TR 102 1k8/A	
224	vrstvový	1 MΩ ± 10%	0,1 W	TR 111 1M/A	
225	vrstvový	0,1 MΩ ± 10%	0,25 W	TR 101 M1/A	
226	vrstvový	18000 Ω ± 10%	0,5 W	TR 102 18k/A	
227	vrstvový	1800 Ω ± 10%	0,5 W	TR 102 1k8/A	
228	vrstvový	0,18 MΩ ± 10%	0,1 W	TR 111 M18/A	




07 PŘÍLOHY

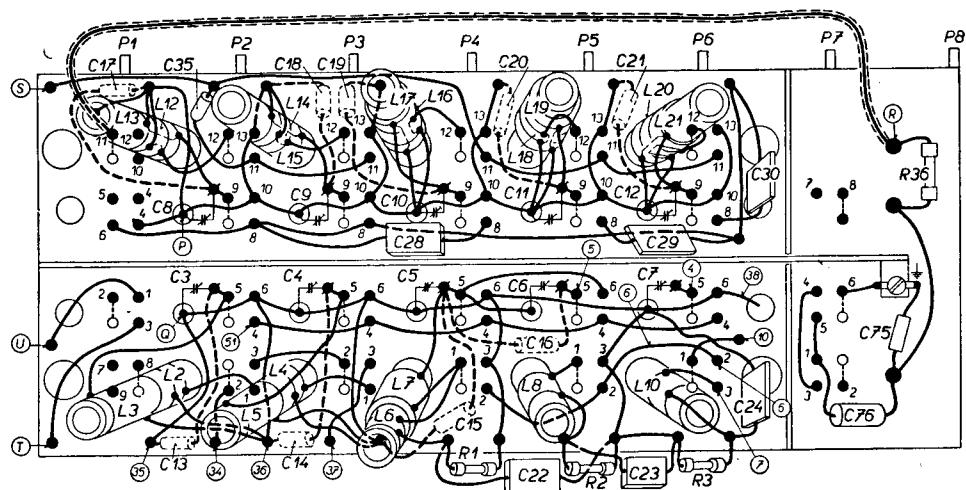

Zapojení cívkové soupravy

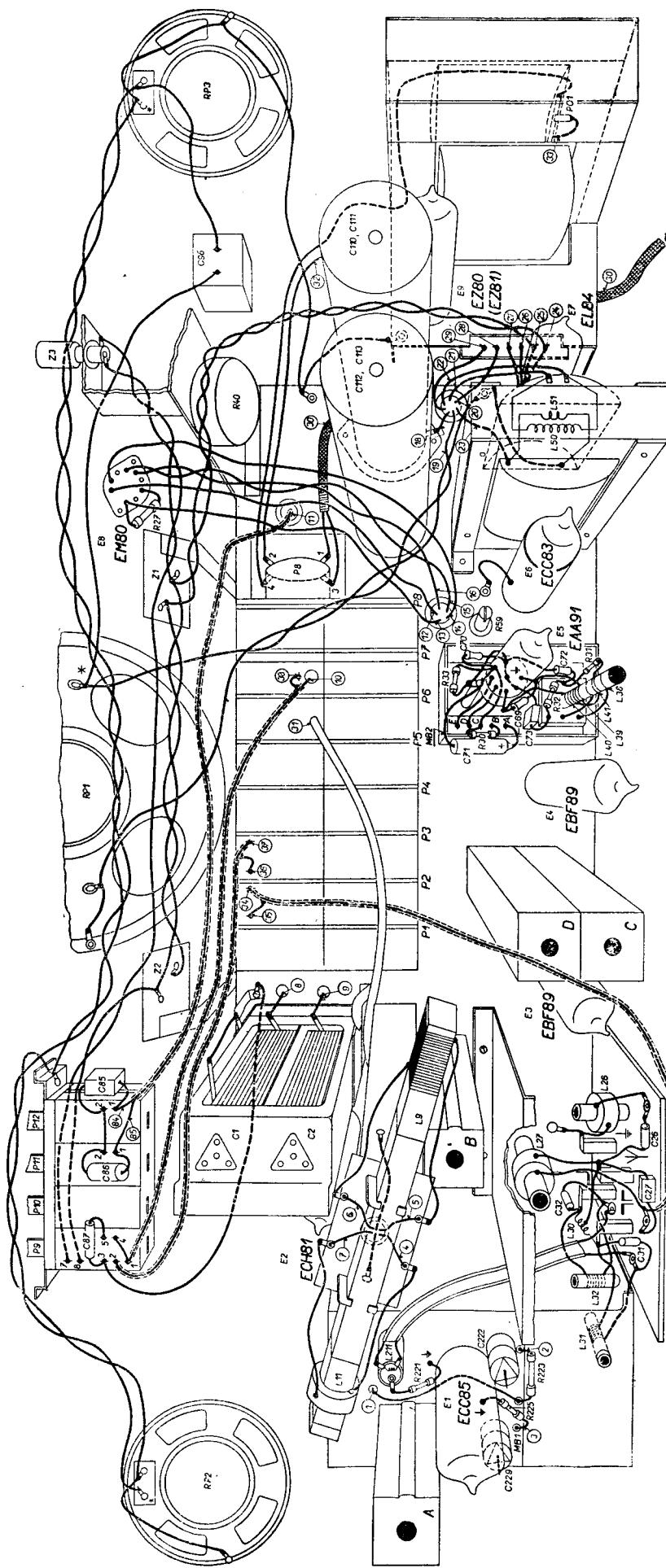


Zapojení přijímače na šasi

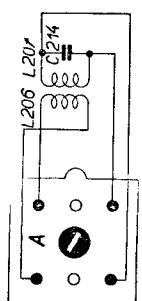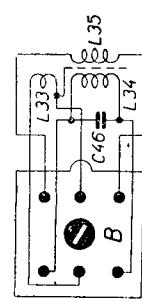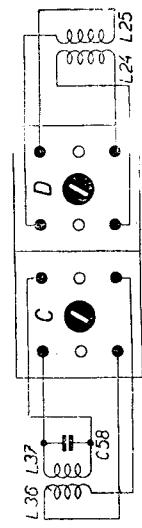

Zapojení mezifrekvenčních transformátorů

R	227	225	226	222	228	6	29	47	7	21	38	22	23	24	67	65	25	38	58	54	51	52	53	55	56	58	57			
R	227	225	226	222	228	6	29	47	7	21	38	22	23	24	67	65	25	38	58	54	51	52	53	55	56	58	57			
C	229	231	222	227	226	230	233	221	222	234	222	225	48	45	55	63	64	51	49	52	50	44	53	61	65	46	50	41	40	60
L	209	205	205	208	202	202	200	221	213	205	202	200	40	41	42	35	47	21	51	49	50	42	44	46	47	48	49	50	51	52
L	209	205	205	208	202	202	200	221	213	205	202	200	40	41	42	35	47	21	51	49	50	42	44	46	47	48	49	50	51	52

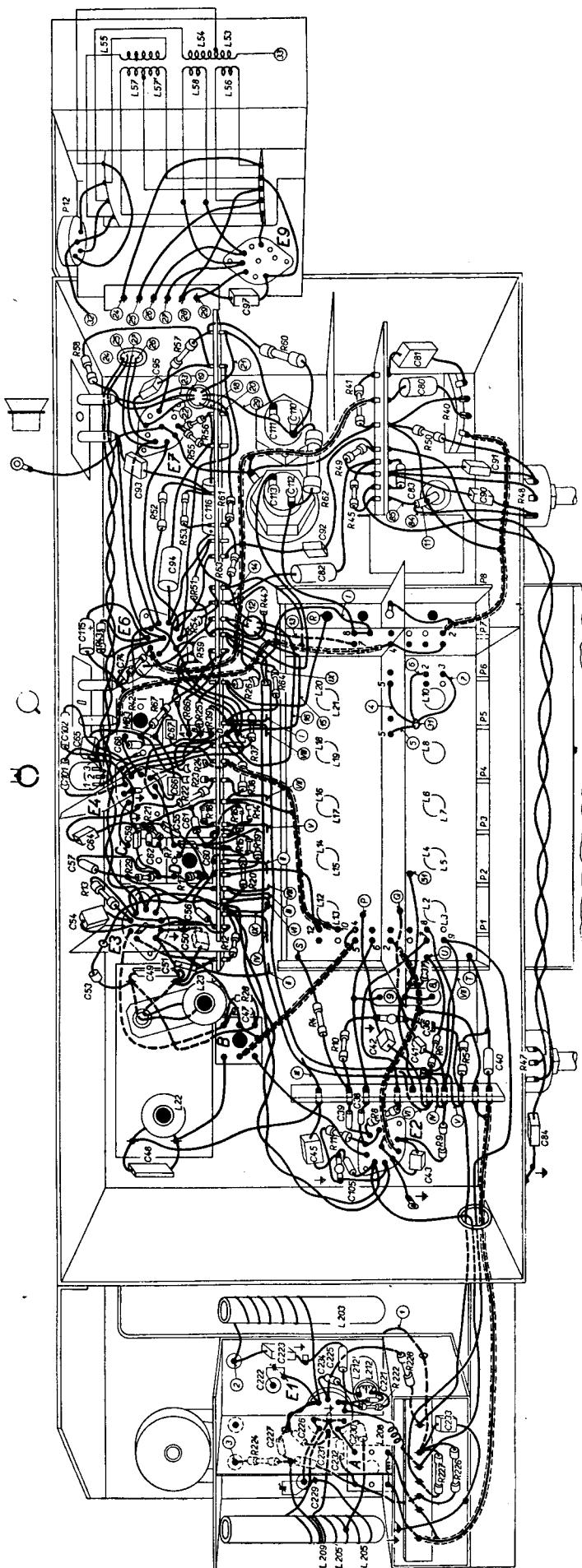

Zapojení přijímače pod šasi

(Zvětšená střední část – viz přílohu vzadu)


PROUDY A NAPĚTÍ ELEKTRONEK

Elektronka			Ua V	ia ma	Ug2 V	Ig2 V	Ug1 V	Uk V	Uf V
E1	ECC85*	I. trioda	157	6,8	—	—	—	—	6,3
		II. trioda	163	2,9	—	—	—	—	
E2	ECH81	hexoda	242	3,1	100	4,3	—	—	6,3
		trioda	74	5	—	—	—	—	
E3	EBF89	pentoda	230	7,1	80	1,9	—	1,45	6,3
E4	EBF89	pentoda	175	6,6	24	0,6	—	—	6,3
E5	EEA91	duodioda	—	—	—	—	—	—	6,3
E6	ECC83	I. trioda	120	-0,9	—	—	—	0,9	6,3
		II. trioda	153	1,2	—	—	1,65	—	
E7	EL84	koncová pentoda	248	42,5	254	4,6	8,2	—	6,3
E8	EM80	optický ukazatel	27	UI = 255		—	—	—	6,3
E9	EZ81	I. dioda	325 \cong	Ik (mA) 71 74*		—	—	312	6,3
		II. dioda	325 \cong			—	—		


* Přijímač přepnuto na rozsah velmi krátkých vln.

Napětí na kondenzátoru C113 220 V
 C114 22 V
 C116 -8,2 V


ZAPOJENÍ PATIC ELEKTRONEK

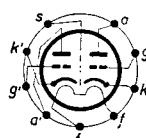


ECC85

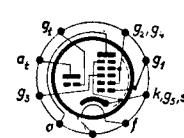


ECH81

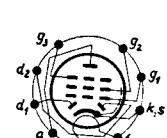


EBF89

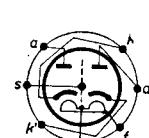


EEA91

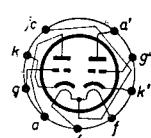


ECC83

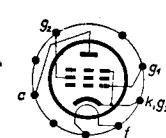

EL84

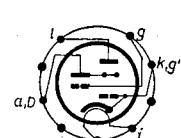


EM80

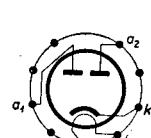

EZ80 (EZ81)

12, 29, 17,	20,	16, 14, 7, 18, 21,	23, 39,	25, 30, 24,	19, 31, 22, 32,	66, 67,	33, 26,	36, 27,	38, 40, 37,	41, 42, 64,	43, 54, 63, 61, 52, 53, 62, 44, 45, 47, 60, 49, 48, 50,	51, 59, 55, 56,	57, 58	
53,	57, 59,	58, 60,	61,	102, 101, 68,	69, 66, 67,	72, 73,	70, 71,	76,	81, 80,	113,	92,	82, 83, 84,	86, 85, 90, 91,	95,
51,	55,	62,		65,	64,	56,	76,	75,	112,	115,	116,	93, 113, 111,	110,	94, 97
36, 24,	37, 25,				38, 41,	39, 40,						57, 57', 58,	56, 55, 54, 53,	50, 51

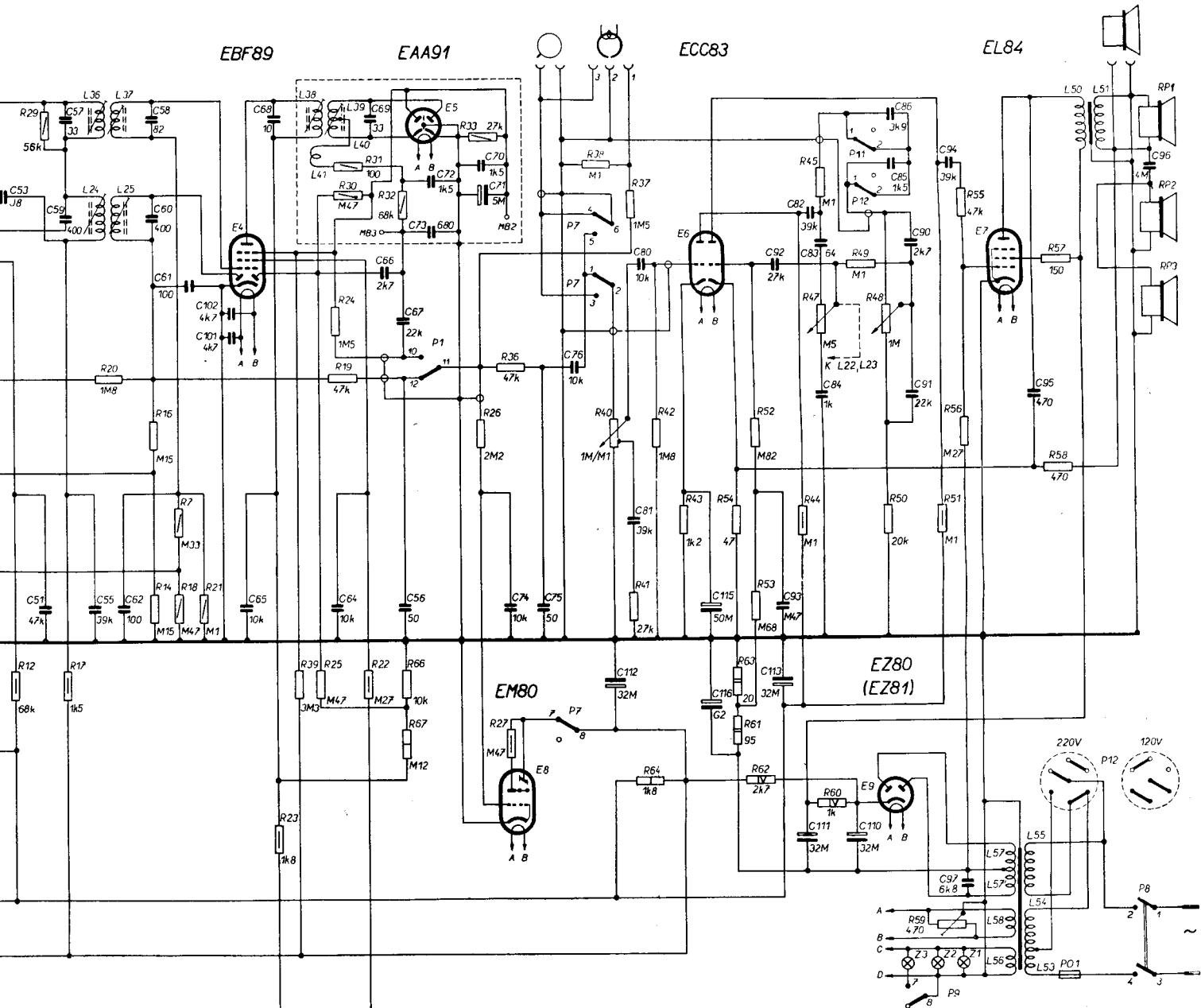


Značení kondenzátorů a odporů

1J5	—	1,5 pF	0,1 W
100	—	100 pF	0,25 W
10k	—	10000 pF	0,5 W
1M	—	1 μF	1 W
1G	—	1000 μF	2 W
10	—	10 Ω	3 W
M1	—	0,1 MΩ	4 W
1M	—	1 MΩ	5 W

tlačítka mění se spojení takto:	
je	Rozpojí se
— —	1—2
— —	1—2
— —	— —
— —	1—2
7—8	

SCHEMA ZAPOJENÍ PŘIJÍMAČE

TESLA 627A „VARIACE“

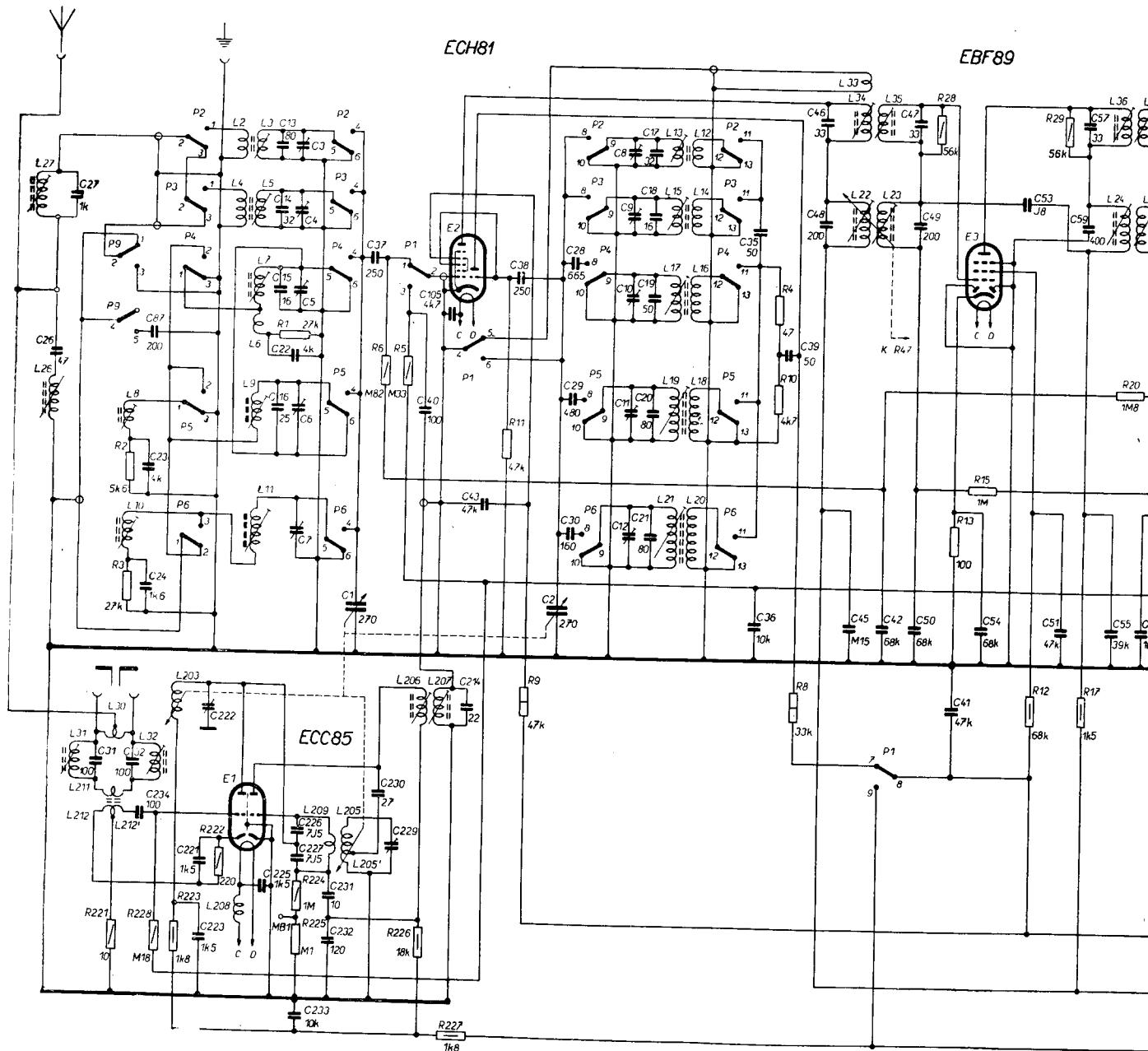



Tlačítkový přepínač P1 - P8


Tlačítko označené		Stisknutím tlačítka mění se spojení takto:		
		Spojí se	Rozpojí se	
O	P8	— — —		1-2, 3-4
O	P7	2-3, 5-6,		1-2, 4-6, 7-8,
DV	P6	1-3, 4-5, 8-9, 11-12		1-2, 5-6, 9-10, 12-13
SV2	P5	1-2, 4-5, 8-9, 11-12	3+	1-3, 5-6, 9-10, 12-13
SV1	P4	1-2, 4-5, 8-9, 11-12	1-2,	1-3, 5-6, 9-10, 12-13
KV2	P3	1-2, 4-5, 8-9, 11-12	P8	2-3, 5-6, 9-10, 12-13
KV1	P2	1-2, 4-5, 8-9, 11-12		2-3, 5-6, 9-10, 12-13
VKV	P1	2-3, 4-6, 8-9, 10-11		1-2, 4-5, 7-8, 11-12

Tlačítkový přepínač P9 - P12

Tlačítko označené	Stisknutím tlačítka mění se s	
	Spojí se	
ŘEČ	P12	— — —
SOLO	P11	— — —
ORCH	P10	— — —
FERRIT	P9	2—3, 4—5, 7—8

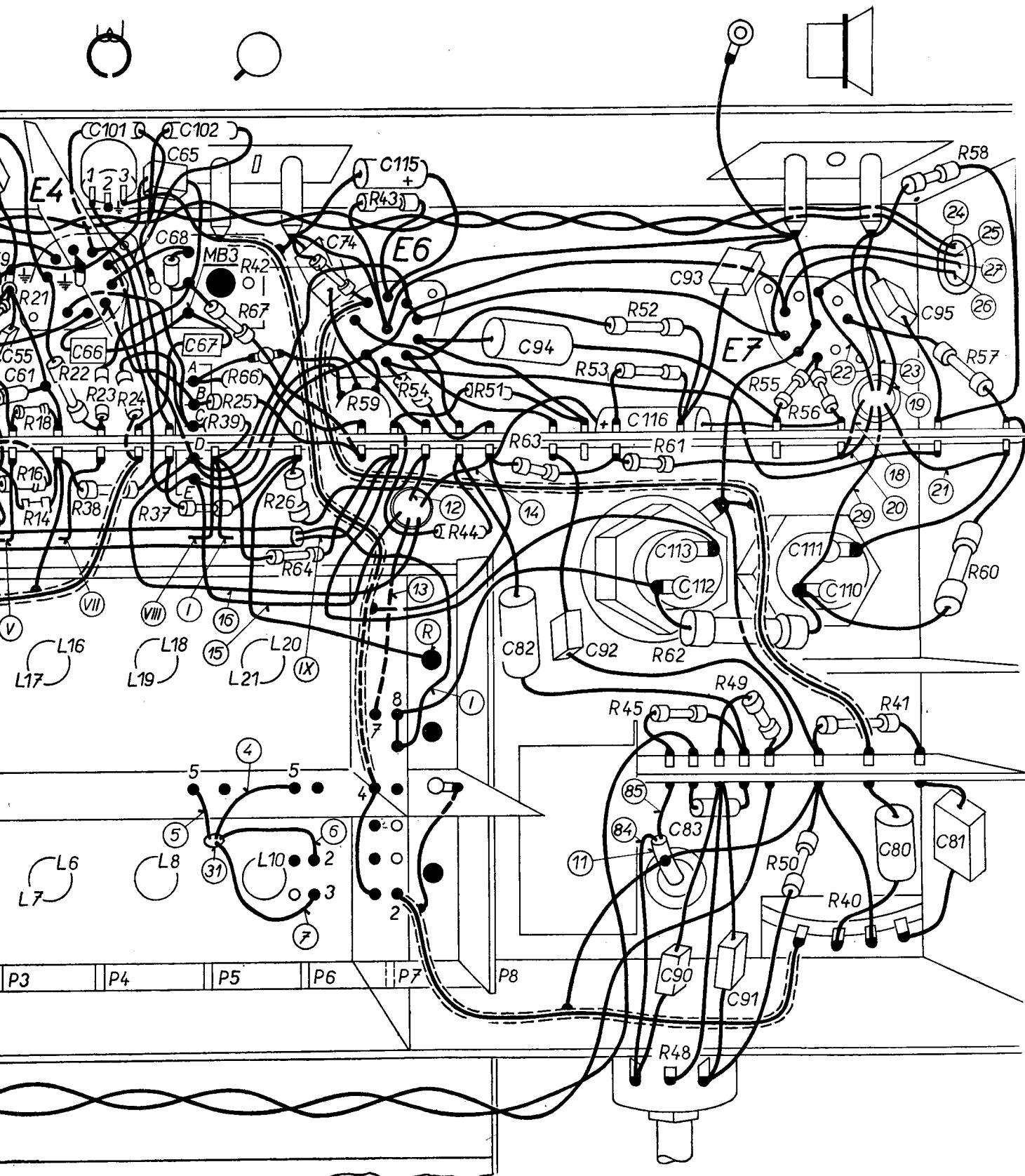

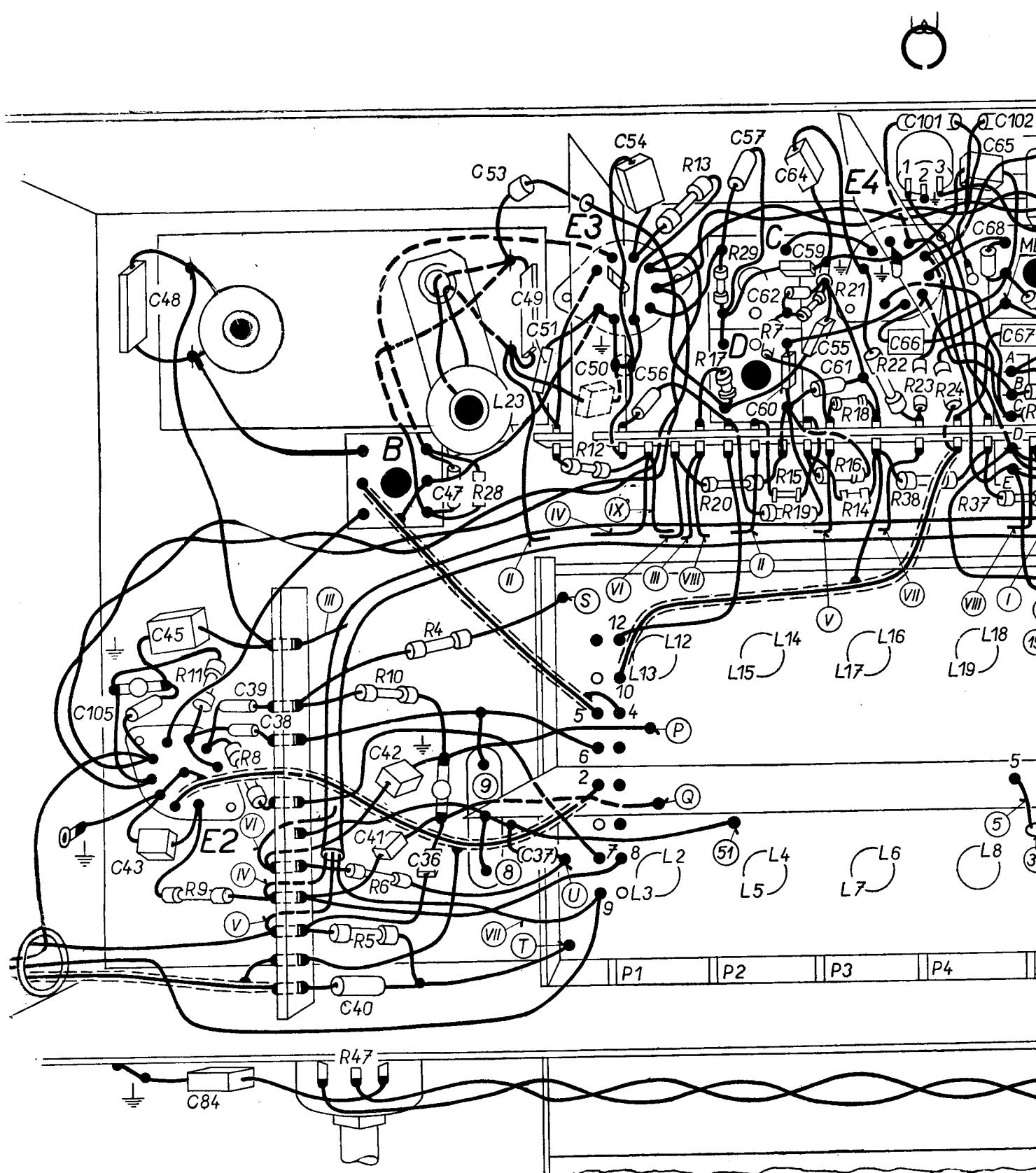

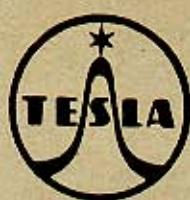

Vydalo Kontrolní a dokumentační
středisko n. p. TESLA BRATISLAVA