

1.703. Rozhlasový přijímač 813A „SP221“


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p.

Zapojení: (viz přílohu III)

Stolní 7+1obvodový, 23tranzistorový superheterodyn na krátkých, středních a dlouhých vlnách — 13+8obvodový 40tranzistorový superheterodyn na velmi krátkých vlnách — s vestavěným dekodérem pro příjem stereofonních signálů (vysílaných podle normy PCC — Multiplex) a nízkofrekvenčním korekčním čtyřtranzistorovým předzesilovačem pro vstup magnetodynamické přenosky, k napájení ze střídavé sítě.

Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů: impedanční přizpůsobovací členy anténního obvodu — paralelní odladovač mezifrekvence — indukční vazba se vstupním laděným vf obvodem — první změnou kapacity laděný vf obvod s indukční vazbou a přizpůsobením vstupní impedance směšovače — řízený směšovač kmitočtu osazený dvěma křemíkovými tranzistory v paralelním zapojení — třetí tranzistor jako oscilátor s indukční zpětnou vazbou — řídicí obvod oscilátoru laděný v souběhu se vstupním obvodem změnou kapacity, vázaný indukcí s emitorovým obvodem směšovače — první dvouobvodová mf pásmová propust s kapacitní vazbou proměnnou skokem a s doladěním vstupního obvodu kapacitními diodami — čtvrtý tranzistor jako řízený mf zesilovač — druhá dvouobvodová mf pásmová propust s kapacitní vazbou proměnnou skokem a s doladěním vstupního obvodu kapacitními diodami — pátý tranzistor jako druhý stupeň mf zesilovače — pátý laděný mf obvod indukcí vázaný s demodulačním obvodem — dioda jako demodulátor a zdroj řídicího napětí pro automatické vyrovnávání citlivosti — dvoustupňový omezovací a korekční filtr — šestý tranzistor jako emitorový sledovač pro demodulovaný signál a stejnosměrný zesilovač napětí pro automatické řízení citlivosti — ručkový indikátor vyladění.

Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů: vstupní obvod s vypínačovým útlumovým článek — anténní přizpůsobovací obvod indukčí vázaný se vstupním vf obvodem — první sériově zapojený vf obvod laděný změnou kapacity napětím přiváděným na kapacitní diodu, vázaný s emitorovým obvodem vstupního tranzistoru — první tranzistor v zapojení se společnou bází jako vf zesilovač — druhý vf obvod tvaru II, laděný změnou kapacity varikapu, vázaný s emitemem dalšího tranzistoru kombinovanou indukční kapacitní vazbou — druhý tranzistor v zapojení se společnou bází jako aditivní směšovač volně vázaný kapacitou s obvodem oscilátoru — třetí tranzistor jako oscilátor s kapacitní zpětnou vazbou — sériově zapojený řídicí obvod oscilátoru, laděný v souběhu se vstupními obvody změnou kapacity varikapu s obvodem automatického doladování kmitočtu kapacitní diodou — čtvrtý tranzistor a stabilizační dioda jako stabilizátor napájecího napětí vf části — dioda jako tlumící a omezovací člen mf napětí — první dvouobvodová mf pásmová propust s indukční proudovou vazbou, vázaná kapacitním děličem s emitorovým obvodem mf zesilovače — pátý tranzistor v zapojení se společnou bází jako řízený mf zesilovač — druhá dvouobvodová mf pásmová propust s indukční (nastavitelnou) vazbou — šestý tranzistor

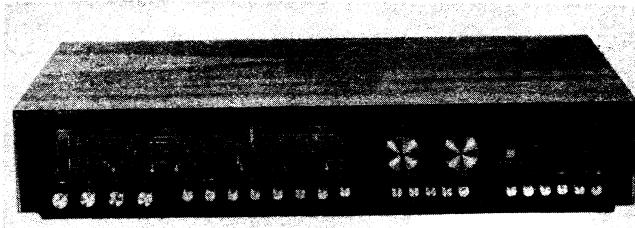

Rozhlasový přijímač 813A „SP221“, výroba 1975 až 1976

zistor v zapojení se společnou bází jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí dvouobvodová mf pásmová propust s indukční (nastavitelnou) vazbou, vázaná kapacitním děličem s emitorovým obvodem dalšího tranzistoru — sedmý tranzistor v zapojení se společnou bází jako třetí stupeň mf zesilovače — čtvrtá dvouobvodová mf pásmová propust s indukční (nastavitelnou) vazbou — dioda jako usměrňovač napětí pro automatické řízení citlivosti — zesílení a zpoždění řídicího automatického vyrovnávání citlivosti tranzistorem v zapojení se společným emitorem — kapacitně volně vázaný úzkopásmový mf obvod k získání napětí pro ostatní indikace a automatická řízení — usměrnění řídicího napětí germaniovou diodou — tranzistor T212 pracující jako emitorový sledovač — ručkový indikátor síly pole — týž tranzistor jako zesilovač řídicího signálu pro automatiku tichého ladění a prahovou automatiku stereofonního signálu — dvoustupňový tranzistorový (T215, T216) stejnosměrný zesilovač řídicího napětí tichého ladění — vypínač řídicího napětí tichého ladění — osmý tranzistor v zapojení se společnou bází jako čtvrtý stupeň mf zesilovače a řízený člen tichého ladění — pátá dvouobvodová indukcí vázaná mf pásmová propust, spojená se symetrickým poměrovým detektorem osazeným dvěma shodnými germaniovými diodami se členy pro nastavení optimálního potlačení amplitudové modulace a symetrie výstupního demodulovaného napětí — obvod řídicího napětí pro automatické doladování kmitočtu oscilátoru s vypínačem řídicího napětí — ručkový indikátor přesného vyladění.

Dekodér: Vstupní tranzistor dekodéru v zapojení se společným emitorem jako zesilovač demodulovaného signálu a při stereofonním signálu i oddělovač pilotního kmitočtu — první obvod naladěný na pilotní kmitočet s paralelním tlumením kondenzátorem, odpínáným spínací diodou řízenou úrovní napětí, závislého na velikosti pilotního signálu — druhý tranzistor dekodéru jako selektivní zesilovač pilotního signálu a zdvojovač kmitočtu (využívající druhého laděného obvodu dekodéru a dvou germaniových diod), otevíraný prahovou automatikou v závislosti na velikosti vf vstupního signálu — dvoustupňový zesilovač stejnosměrného napětí prahové automatiky využívající dvou komplementárních tranzistorů (T213, T214) — vypínač stereofonního provozu „MONO“ — třetí tranzistor dekodéru jako selektivní zesilovač napětí zdvojeného kmitočtu pilotního signálu s výstupním rezonančním obvodem — křížový demodulátor jako polovodičový přepínač napětí obou nf kanálů, řízený obnovenou pomocnou nosnou vlnou stereofonního signálu.

Usměrňovač a zdvojovač napětí pilotního signálu, využívající dvou dalších germaniových diod (D304, D305) k získání řídicího napětí pro spínací diodu tlumení prvního laděného obvodu pilotního kmitočtu a zesilovač indikátoru provozu — stejnosměrný dvoustupňový

zesilovač indikátoru provozu tvořený dvěma komplementárními tranzistory (T210, T211) — signální žárovka stereofonního provozu.

Filtracní a přizpůsobovací část dekodéru pro oba nf kanály, tvořená pro každý z nf kanálů oddělovacím tranzistorem, dvoustupňovou dolní propustí a výstupním tranzistorem v zapojení emitorového sledovače — kontakty přepínače „VKV“ — konektor pro připojení vnějšího nf zesilovače označený R — kontakty přepínače vstupu pro gramofon a magnetofon — kontakty přepínače „MONO“ — vstup stereofonního nf zesilovače.

Nízkofrekvenční část pro každý z obou kanálů: Vstup pro magnetodynamickou přenosku — dvoutranzistorový korektní nf předzesilovač — přepínače korektního předzesilovače magnetodynamické přenosky a vstupu pro gramofon a magnetofon s příslušnými konektory — kapacitní vazba s bází vstupního tranzistoru typu NPN v zapojení se společným kolektorem — odporový dělič napětí a výstup pro nahrávání magnetofonem v emitorovém obvodu vstupního tranzistoru — fyziologická regulace hlasitosti — plynule řiditelný hloubkový a výškový korektní člen — druhý tranzistor jako korektní zesilovač — regulátor vyvážení obou nf kanálů — třetí tranzistor jako zesilovač napětí se zpětnovazebním obvodem nastavitelné stabilizace pracovního bodu tranzistorů koncového stupně — čtvrtý tranzistor jako předzesilovač napětí pro budicí stupeň — čtyřdiiodový usměrňovač v kolektorovém obvodu tranzistoru předzesilovače jako zdroj konstantního napětí pro tranzistory budiče koncového stupně — komplementární dvojice tranzistorů (pátý a šestý tranzistor) jako invertor a budicí stupeň přímo vázaný s výkonovými tranzistory koncového zesilovače — dvojice výkonových tranzistorů PNP (sedmý a osmý tranzistor) tvořící s dvojicí tranzistorů budiče kvazikomplementární koncový stupeň nf zesilovače — kapacitní vazba s přípojkou pro reproduktor — přepínač výstupu „reproduktor—sluchátka“ — přípojka pro stereofonní sluchátka s malým odporem.

Napájecí část: Dvoupólový tlačítkový spínač — napájecí síťový transformátor — usměrnění napájecích napětí dvěma soustavami diod v Graetzově zapojení — filtrace a stabilizace napájecího napětí pro vf a mf stupně přijímače, usměrněného jednou soustavou usměrňovače, členy RC a obvodem tvořeným tranzistorem a stabilizační (Zenerovou) diodou — vyhlazení napětí pro nf část přijímače, usměrněného druhou diodovou soustavou, filtry RC.

Další jednocestný usměrňovač napětí pro ladicí obvody varikapů — vyhlazení a stabilizace ladicího napětí členy RC a zvláštním integrovaným stabilizačním obvodem — přepínače rozsahů ladění „OIRT—CCIR“ — ladicí potenciometr s doladovacími potenciometry k nastavení základních ladicích napětí — čtyři přepínače předvolby s regulátory k nastavení ladicích napětí pro předvolené vysílače.

Výbava: Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, šířky mf pásmata (při příjmu amplitudově modulovaných signálů), druhu provozu, výstupu R pro vnější nf zesilovač, magnetofon, gramofon (s magnetickou a piezoelektrickou přenoskou), anténního vstupu pro pásmo vkv (místní příjem) a výstupu pro stereofonní sluchátka — vypínání automatického doladování „AFC“, potlačovače šumu a vypínání a zapínání sítě — indikační žárovka provozu „STEREO“ — ručkové indiká-

tory hrubého a přesného vyladění v pásmu vkv — tlačítková volba čtyř předladěných vysílačů vkv s indikací — jištění tavnými pojistkami v síťovém přívodu, v obvodech usměrňovače ladícího a napájecího stabilizovaného napětí, v napájecích obvodech koncového usměrňovače a v obvodu osvětlovacích žárovek — plošné spoje.

Hlavní technické údaje:

Vlnové rozsahy: 6; 2,85 až 3,43 m (100,5 až 87,5 MHz); 4,1 až 4,58 m (73 až 65,5 MHz); 24,95 až 31,5 m (12,2 až 9,5 MHz); 40,5 až 50,4 m (7,4 až 5,95 MHz); 187 až 571 m (1605 až 525 kHz); 882 až 3000 m (340 až 150 kHz)

Mezifrekvence: při příjmu amplitudově modulovaných signálů 468 kHz, při příjmu kmitočtově modulovaných signálů 10,7 MHz

Průměrná citlivost: krátké vlny 1 30 μ V, krátké vlny 2 20 μ V, střední vlny 20 μ V, dlouhé vlny 25 μ V, velmi krátké vlny (monofonní signál modul. 1 kHz se zdvihem 40 kHz, odstup úrovně signálu od úrovně šumu —26 dB) 1,7 μ V, pro stereofonní signál (oba nf kanály vyrovnaný, modul. 1 kHz se zdvihem 40 kHz, odstup úrovně signálu od úrovně šumu —26 dB) 7,5 μ V. Práh stereofonního příjmu asi 10 μ V, práh potlačení šumu při vkv asi 7 μ V

Průměrná selektivnost: krátké, střední, dlouhé a velmi krátké vlny 40 dB (pro rozladění ± 9 kHz a ± 300 kHz, úzké pásmo, výstupní napětí na konektoru R pro připojení nf zesilovače 20 mV)

Odstup signálu od šumu: velmi krátké vlny (vstupní signál 1 mV modul. 1 kHz, zdvih 40 kHz, výstup 50 mW) pro monofonní signál —56 dB, pro stereofonní signál —54 dB; střední vlny (vstupní signál 100 mV, modul. 1 kHz 30 %, výstup 50 mV) —60 dB

Přeslechy mezi kanály: velmi krátké vlny (vstupní signál 1 mV modul. 1 kHz, výstup 1,75 W) —40 dB

Potlačení pilotního signálu: velmi krátké vlny (vstupní signál 1 mV, oba nf kanály vyváženy, celkový zdvih 67,5 kHz) —60 dB

Výstupní napětí: velmi krátké vlny (vstupní signál 1 mV modul. 1 kHz, zdvih 40 kHz) výstup R nf zesilovače 800 mV; výstup pro magnetofon asi 40 mV; střední vlny (vstupní signál 1 mV modul. amplif. 1 kHz 30 %) výstup R nf zesilovače 280 mV; výstup pro magnetofon asi 12 mV

Vstupní napětí (pro vybuzení na výstupní jmenovitý výkon): vstup pro piezoelektrickou přenosku lepší než 200 mV (impedance 1 M Ω); vstup pro rychlostní přenosku lepší než 5 mV (impedance 47 k Ω)

Kmitočtový průběh nf části: (tónové korekce v nulové poloze) 20 až 20 000 Hz $\pm 1,5$ dB

Tónové korekce: regulace hloubek a výšek při 100 Hz a 10 kHz min. ± 10 dB

Nastavení symetrie nf kanálů: +1 dB až ∞

Přeslech mezi kanály nf části: lepší než —50 dB (pro 1 kHz)

Výstupní výkon: 2 \times 15 W (pro zkreslení menší než 1 % v pásmu 40 až 10 000 Hz)

Výstupní impedance: 2 \times 8 Ω (pro reproduktory); 75 až 600 Ω (pro stereofonní sluchátka); 10 k Ω (pro magnetofon)

Výstupní napětí: 2 \times 11 V (pro reproduktory)

P	Vstupní signál			Sladovaný příjmač			Osciloskop — výstupní voltměr	
	Přístroj, pripojení	Kmitočet, modulace	Úroveň	Úpravy	Úkon	Sladovací prvek	Přístroj, pripojení	Průběh, významka
Poměrový detektor								
1					vytvořit jádro čívky L212 (poměrový detektor rozladiť!)	L210		
2	5	rozmitač (imp. 75 Ω) na měřicí bod MB8	10,4 až 11,3 MHz	asi 25 mV + 6 dB	spojit měřicí bod MB7 a sasi přijímače nakrátko		osiloskop (citlivost vertikálního zesilovače 80mV/cm) přes člen RC na měřicí bod MB9	
3	6				křivku S posunout na nulovou čáru	L212		
4	7*)		10,4 až 11,3 MHz modul. amplitudo vš 1 kHz na 30 %		upravit linearitu a souměrnost vrcholu	L210		
					bod s největším potlačením do středu křivky na značku 10,7 MHz	R230		
Mezifrekvenční zesilovač								
8	11	rozmitač (imp. 75 Ω) na měřicí bod MB6		asi 25 mV			největší amplitudu souměrné křivky se značkou 10,7 MHz na vrcholu	L207
9	12							L209
10	13	rozmitač (imp. 75 Ω) na měřicí bod MB6		asi 25 mV			značky 10,6 MHz a 10,8 MHz na úrovni obrazku	L208
14	17	rozmitač (imp. 75 Ω) na měřicí bod MB6					největší amplitudu souměrné křivky se značkou 10,7 MHz na vrcholu.	L204
15	18		10,4 až 11,3 MHz	asi 1,2 mV	zkrat MB7 a šasi rozpojit a odpojit vstupní část přijímače v bodě MB4		značky 10,6 MHz a 10,8 MHz na úrovni obrazku	L206
16	19						největší amplitudu souměrné křivky se značkou 10,7 MHz na vrcholu	L205
20	23	rozmitač (imp. 75 Ω) na měřicí bod MB4		asi 70 μV				L201
21	24						značky 10,6 MHz a 10,8 MHz na úrovni obrazku	L203
22	25							L202

Ukazovatele výladiení M1, M2 a kontrola nf citlivosti (P30)

26		10,7 MHz	5 mV	vstupní část přijímače v bodě MB4 odpojená	na nulovou výchylku ukazovatele výladiení M1 na největší výchylku ukazovatele sily pole M2	R232 L216	—
27	29**)	zkušební výsílač na měřicí bod MB4			na největší (plnou) výchylku ukazovatele M2	R263	—
28		10,7 MHz modul. 1 kHz, zdvih 40 kHz	10 mV		kontroluj výstupní napětí obou nf kanálů (body 3, 5)	—	nf milivoltmetr na konektor R (body 3, 5 a 2) max. 0,5 V s největší odchylkou obou nf kanálů 20 %

Nf filtry

31	nf generátor. měřicí bod MB9	19 kHz	200 mV	vstupní část odpojená v bodě MB4	L221, L222	nf milivoltmetr na konektor R (body 3, 5 a 2)	min.
		14,5 kHz			L223, L224		max.
Vstupní nf pásmová propust							
33	36	rozmitac (imp. 75 Ω) na měřicí bod MB1 (odejmut spodní kryt)	10,7 MHz	30 μV	vstupní část připojená, anténní vstup nakrátko, stisknuto tlačítka P14	největší amplitudu souměrné křivky se značkou 10,7 MHz na vrcholu značky 10,6 MHz a 10,8 MHz na úrovni podle obrázku	L113 L114 L115**)
34	37					osiloskop (citlivost vertikálního zesilovače 150 mV/cm) na měřicí bod MB3	B2 ± 140 kHz
35	38						10,6 10,7 10,8 MHz

*) Snižit úroveň signálu rozmitace o 12 dB, citlivost vertikálního zesilovače osciloskopu upravit na 15 mV/cm a zapnout amplitudovou modulaci rozmitaného signálu. Posun hodu s největším potlačením amplitudové modulace na stínitku osciloskopu musí být zanedbatelný.
**) Snižit úroveň signálu zkušebního vysílače tak, aby výchylka výstupního měřicího M2 poklesla o 25 %, pak jádrem cívky L216 přesně doložit maximální výchojku indikátoru sily pole M2.

***) Ládi se roztažováním a stlačováním závitů cívky.

Vysokofrekvenční část									
P	Zkušební vysílač			Sladování příjmač			Nf voltměr*)		
	Připojení	Signál	Úroveň	Tlačítko vkv	Ladění (R620)	Úkon	Sladovací prvek	Ukazovatel M1	Výchylka
39	46	65,5 MHz modul. 1 kHz, zdvih 40 kHz		P14	na levém dorazu	postupně nastavit max. výchylku výstupního voltmetu	L112 L108 L105	—	max.
40	46			P15	na pravém dorazu	postupně nastavit max. výchylku výstupního voltmetu	C124 C108 C104	—	max.
41	47	105 MHz modul. 1 kHz, zdvih 40 kHz		P14	na levém dorazu		R454	nul.	max.
42	48	73 MHz modul. 1 kHz, zdvih 40 kHz	50 µV	P14	na levém dorazu		R457	nul.	max.
43	49	na konektor pro anténu pro vkv přes symetrické člen (imp. 300 Ω)		P14	na ● 66 MHz	nastavit nul. výchylku indikátoru M1 při max. výchylce výstupního voltmetu	R455	nul.	max.
51	55	66 MHz, modul. 1 kHz, zdvih 40 kHz		P15	na levém dorazu		R458	nul.	max.
52	56	100 MHz, modul. 1 kHz, zdvih 40 kHz		P15	na ● 88 MHz				
53	57	88 MHz modul. 1 kHz, zdvih 40 kHz							
54	58****)								

Předvolba


59	63	na konektor pro vkv přes symetrické člen (imp. 300 Ω)	100 MHz modul. 1 kHz, zdvih 40 kHz	P16	R528 na dolní doraz	nastavit nul. výchylku indikátoru M1, při max. výchylce výstupního voltmetu	R456	nul.	max.
60	64		50 µV	P18	R524 na dolní doraz	kontroluje nastavení potenciometru	R456	nul.	max.
61	65	65,5 MHz modul. 1 kHz, zdvih 40 kHz		P17	R526 na horní doraz	nastavit nul. výchylku indikátoru M1	R459	nul.	max.
62	66****)			P19	R522 na horní doraz	kontroluje nastavení potenciometru	R459	nul.	max.

*) Nf voltměr (základní rozsah 1 mV) připojen na výstupní konektor R (body 3, 5 a 2)


**) Postup uvedený pod 39 až 47 opakujte několikrát, až dosáhnete nejlepšího souběhu v obou sladovacích bodech. Není-li možné dosáhnout obou hranicích kmitočtů, vyměňte vzájemně variáky D106, D105.

***) Postup uvedený pod 51 až 58 opakujte, až dosáhnete souběhu stupnicového ukazovatele se stupnicí v obou sladovacích bodech.

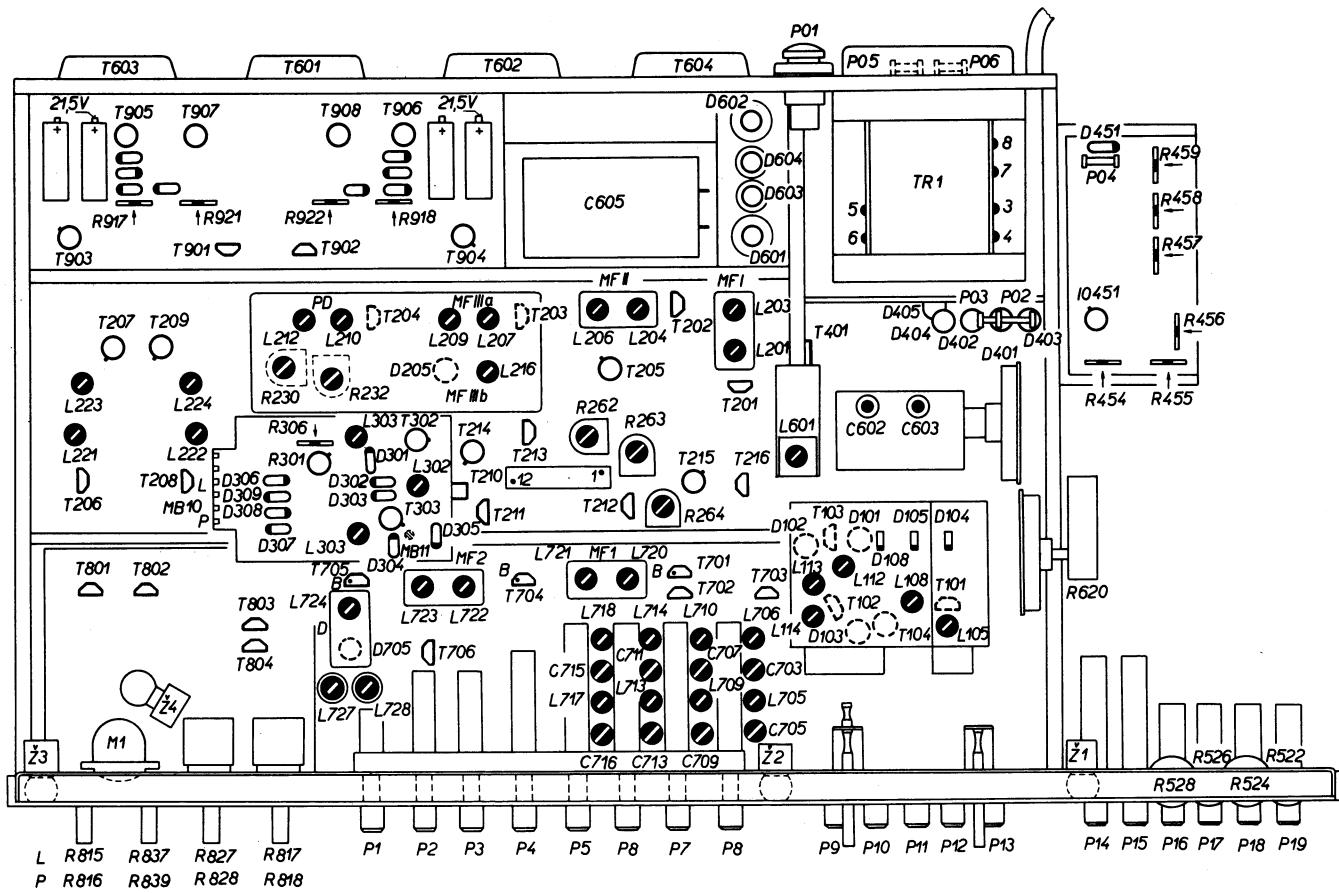****) Postup uvedený pod 59 až 66 opakujte, až dosáhnete předepsaných ladících kmitočtů na všech čtyřech předvolbách.



Sladovací prvky na šasi přijímače

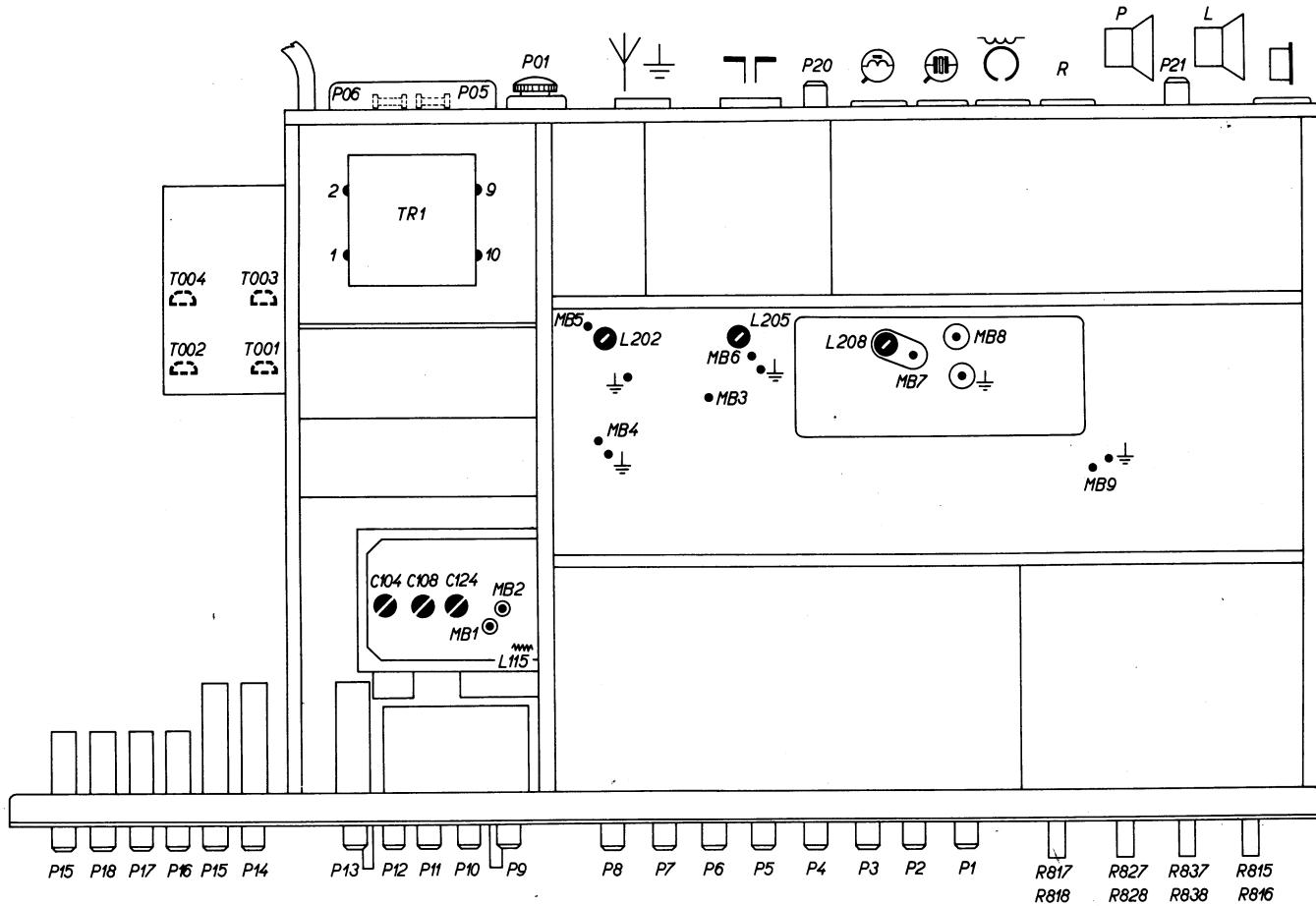

Sladovací prvky pod šasi přijímače

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím
220 V $\pm 10\%$

Příkon: asi 75 W (při vybuzení na jmenovitý výkon)

Sladování: Nastavování, kontrolu a sladování přijímače provádime vždy při napájecím napětí 220 V $\pm 1\%$.

Nízkofrekvenční část: Přijímač přepněte na provoz s gramofonem, regulátor hlasitosti nařidte zcela doprava (na maximální zesílení), ostatní regulátory do jejich střední polohy (rovný kmitočtový průběh, oba nf kanály vyváženy). Mají-li být nově nastaveny pracovní body tranzistorů koncových stupňů zesilovače, nařidte i miniaturní potenciometry R917 (R918) na střed jejich odporových druh a běžece potenciometry R921 (R922) na konec jejich dráhy směrem k tranzistorům T903 (T904). Pokud není jinak uvedeno, je zesilovač bez vstupního signálu.

Napětí na elektrolytickém kondenzátoru C605 má být 44 V $\pm 3\%$ (měřeno při vymutých pojistkách PO5, PO6) a celkový odběr proudu koncového zesilovače nemá překročit 30 mA pro kanál. Nesouhlasí-li tyto hodnoty, nastavíme pracovní body koncových zesilovačů a klidové proudy výkonových tranzistorů po zapojení náhradních zátěží (rezistorů 8 Ω /25 W) na oba výstupní konektory takto: Připojte stejnosměrný elektronkový voltmetr mezi společný bod rezistoru R931, R933 (R932, R934) a šasi, pak nastavte potenciometry R917 (R918) tak, aby voltmetr ukazoval 21,5 V. Změřte klidový kolektorový proud výkonových tranzistorů T601, T603 (T602, T604) a podle potřeby jej upravte potenciometry R921 (R922) na 20 mA. Před zajištěním nastavených potenciometrů opakujte uvedený postup pro každý z nf kanálů ještě nejméně jednou.

Pak po připojení nf voltmetru paralelně k zátěži výstupu kontrolujte citlivost obou gramofonových vstupů. Z tónového generátoru přivedte přes rezistor s odporem 50 k Ω s paralelně zapojeným kondenzátorem 2000 pF na přípojku pro piezoelektrickou přenosku (kontakty 3, 5) postupně signály 60 Hz, 1000 Hz, 5000 Hz a 10 000 Hz. K dosažení jmenovitého výkonu 1,5 W (11 V na výstupním voltmetru) nesmí být vstupní napětí větší než 200 mV. Zkreslení výstupního signálu musí být přitom menší než 1 %. Po zavedení signálu tónového generátoru 1000 Hz přes paralelní kombinaci rezistoru s odporem 50 k Ω a kondenzátoru 2000 pF na přípojku pro magnetodynamickou přenosku (kontakty 3, 5) a po stisknutí tlačítka P20 nesmí být úroveň vstupního signálu potřebná pro dosažení výstupního napětí 11 V větší než 5 mV.

Cást pro příjem kmitočtově modulovaných signálů: Stupnicový ukazovatel pro rozsahy velmi krátkých vln seřidte tak, aby se v levé krajní poloze ladění kryl s koncovou značkou vlevo na ladící stupnici. Přijímač je přepnut na vlnový rozsah vkv, regulátor hlasitosti je nastaven na nejmenší hlasitost, na výstupy obou nf kanálů je zapojena náhradní zátěž.

Zkušební vysílač připojujeme v průběhu sladování na vstupní konektor pro anténu pro vkv přes přizpůsobovací člen (imp. 300 Ω), osciloskop přes oddělovací člen RC tvořený bezindukčním rezistorem 10 k Ω a kondenzátorem 500 pF, zapojenými v sérii, rozmítáč se značkovačem (imp. 75 Ω) a nf generátor přímo na jednotlivé měřicí body, jak je uvedeno v tabulce.

Rozsahy vkv podle normy OIRT a CCIR volíme při sladování v f části přijímače tlačítkovými přepínači P14 — OIRT, P15 — CCIR nebo tlačítky předvolby P16, P17, P18, P19, vyznačenými v obrázcích s rozdílným jednotlivým sladovacím prvků.

Pro sladování se používá nemodulovaný signál rozmítáče se značkami 10,6 MHz, 10,7 MHz, 10,8 MHz a signál zkušebního vysílače kmitočtově modulovaný 1 kHz se zdvihem 40 kHz, není-li v tabulkách uvedeno jinak.

Sladovacími prvky nastavujeme uvedenou výchylku voltmetru nebo průběh křivky podle příslušného obrázku.

Práh potlačení šumu. Přijímač je nastaven a pomocné přístroje jsou zapojeny, jak je uvedeno v předchozí tabulce při sladování v f části. Tlačítka s výjimkou tlačítka P4 „VKV“ a P15 „CCIR“ v základní poloze. Signál zkušebního vysílače 99 MHz je modulován kmitočtem 1 kHz se zdvihem 40 kHz, úroveň 1 μ V.

Po stisknutí tlačítka P10 (ŠUM) zvyšujte úroveň signálu zkušebního vysílače z nejmenšího signálu (výstupní nf milivoltmetr na nule) až do 7 μ V, kdy se skokem objeví na výstupním voltmetru plné napětí. Pokud se tak stane při jiném vstupním napětí, nastavte prahovou úroveň potenciometrem R264.

Práh stereofonního příjmu. Přijímač je nastaven a pomocné přístroje jsou zapojeny tak, jak je uvedeno v předchozím odstavci. Signál zkušebního vysílače 99 MHz je modulován kmitočtem 19 kHz se zdvihem 4,5 kHz. Úroveň vstupního signálu je asi 4 μ V; tlačítko přepínače P10 (ŠUM) není stisknuto.

Postupně zvyšujeme úroveň signálu od 4 μ V do 10 μ V, kdy se má rozsvítit žárovka Ž1 (zelená). Rozsvítí-li se indikační žárovka při jiném vstupním napětí, seřidte prahovou citlivost novým nastavením potenciometru R262. Pak zvyšujte úroveň vstupního signálu přijímače na 50 μ V. Po stisknutí tlačítka P2 „MONO“ musí indikátor zhasnout.

Kontrola činnosti automatického dolahování kmitočtu. Přijímač je nastaven a pomocné přístroje jsou zapojeny tak, jak je uvedeno v předchozím odstavci. Signál zkušebního vysílače 99 MHz je modulován kmitočtem 19 kHz se zdvihem 4,5 kHz. Úroveň vstupního signálu je 50 μ V; tlačítko P2 „MONO“ není stisknuto. Indikátor stereofonního příjmu svítí.

Rozladujte přijímač (ladícím knofískem) v jednom směru tak dlouho, až indikační žárovka zhasne. Po stisknutí tlačítka přepínače P12 „AFC“ se musí žárovka indikátoru opět rozsvítit. Totéž kontrolujte při rozladování přijímače opačným směrem.

Kontrola absolutní v f citlivosti: Přijímač je nastaven a pomocné přístroje jsou zapojeny tak, jak je uvedeno v předchozím odstavci. Signál zkušebního vysílače 99 MHz modul. 1 kHz, zdvih 40 kHz, úroveň 50 μ V. Tlačítka s výjimkou P4 „VKV“ a P15 „CCIR“ jsou v základní poloze (nestisknuta).

Výstupní napětí obou nf kanálů indikované nf milivoltmetrem zapojeným na konektor R (bod 3, 5 a 2) musí být větší než 0,5 V. Snižujte plynule úroveň vstupního signálu tak, až výstupní napětí klesne 3 dB pod původní úroveň. Velikost vstupního signálu pak musí být menší než 5 μ V.

Sladování stereodekodéru. Přijímač přepnuto na velmi krátké vlny.

P	Generátor zakódovaného stereofonního signálu			Sladovaný přijímač			Nf milivoltmetr	
	Připojení	Kmitočet	Modulace, úroveň	Naladění	Poznámky	Sladovací prvek	Připojení	Výchylka
1 — 2 — 3	4 — 5 — 6	na vstup stereofonního dekodéru (označen 2°)	19 kHz	30 mV	—	R306 vytočen zcela doprava	L301 mezi měřicí bod MB11 a šasi přijímače, přívody s malou kapacitou (max. 20 pF)	max.*) (4 až 7 V)
7				1 kHz, zdvih 67,5 kHz (oba kanály) 1 mV		kontrolovat výstupní napětí obou nf kanálů	— na konektor R (postupně mezi body 3, 5 a 2) přes propust podle obr.	napětí obou nf kanálů s max. odchylkou 3 dB
8 — 9	10 — 11	přes symetrickou člen na zásuvku pro anténu pro vkv (imp. 300 Ω)	99 MHz	1 kHz, zdvih 33,75 kHz (jen levý kanál) 1 mV	(stisknuto P15) přesně na zavedený signál podle indikátoru, pak stisknout P12	R306 vytočit 2/3 doprava	L301 na konektor R přes propust podle obr. (mezi body 5 a 2)	min. a výchylku přečíst
12				1 kHz, zdvih 33,75 kHz (jen pravý kanál) 1 mV		dolahit min. při rozdílu výchylek zjištěných při P11 a P12 nastavit kompromis	R306 na konektor R, přes propust podle obr. mezi body 3 a 2	výchylku přečíst

* Stejnosměrným elektronkovým voltmetreem kontrolujte napětí pro indikační obvod v bodě MB10; má být nejvýše 8 V.

Poznámka: Dekodér je správně seřízen, je-li hodnota přeslýchů mezi oběma kanály menší než 30 dB a po vypnutí modulace ($L = P = 0$) a vyrazených filtrech v přívodech výstupního milivoltmetru je napětí na výstupech obou kanálů menší než 6 mV.



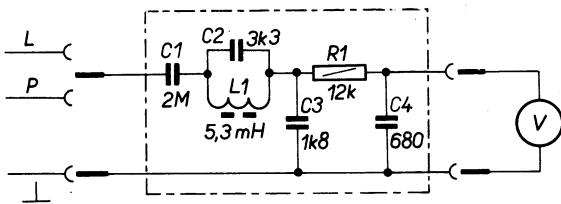


Schéma dolní propusti

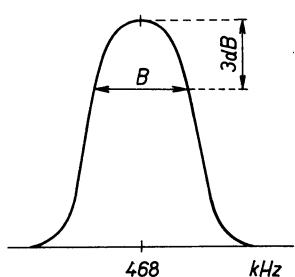

Kmitočtový průběh mf, úzké pásmo

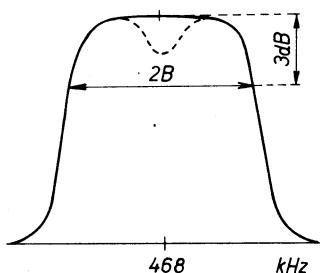

Kmitočtový průběh mf, široké pásmo

Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. Stupnicový ukazovatel je seřízen tak, že se v levé krajní poloze ladění kryje s koncovou značkou ladící stupnice. Měřič výstupního napětí (nf milivoltmetr s rozsahem 30 mV) je zapojen na konektor R

(mezi kontakty 3, 5 a 2), regulátor hlasitosti na nejmenší hlasitost, výstupy nf zesilovačů zatíženy jmenovitou impedancí, tlačítka v základní poloze (nestisknutá) s výjimkou tlačítka vlnového rozsahu uvedeného v tabulce.

P		Zkušební vysílač		Sládovaný přijímač			Výchylka výstupního měříče*
		Připojení	Signál modul. 1 kHz 30 %	Rozsah	Stupnicový ukazovatel	Sládovací prvek	
1	6	přes kondenzátor 33 000 pF na bázi tranzistoru T705				L724	max.
2	7	přes kondenzátor 33 000 pF na bázi tranzistoru T704	468 kHz	sv	do pravé krajní polohy	L722	
3	8					L723	max.
4	9	přes kondenzátor 33 000 pF na bázi tranzistoru T701				L720	
5	10					L721	max.
11	13		9,6 MHz	kvl	• 9,6 MHz	L706, pak L705	
12	14		11,8 MHz		• 11,8 MHz	C703**), pak C705	max.
15	17	přes standardní umělou anténu na antenní konektor přijímače pro běžné vlnové rozsahy	6 MHz	kv2	• 6 MHz	L710, pak L709	
16	18		7,2 MHz		• 7,2 MHz	C707, pak C709	max.
19	21		550 kHz	sv	• 550 kHz	L714, pak L713	
20	22		1500 kHz		• 1500 kHz	L711, pak C713	max.
23	25		156 kHz	dv	• 156 kHz	L718, pak L717	
24	26		320 kHz		• 320 kHz	C715, pak C716	max.
27			468 kHz	sv	do levé krajní polohy	L601	min.

*) Během sládování udržujte velikostí vstupního signálu výchylku výstupního milivoltmetru pod úrovní 20 mV.

**) Pozor na zrcadlový signál! Správná výchylka je při menší kapacitě doladovacího kondenzátoru.

Poznámka: Ladění mf pásmových propustí (P1 až P10) se doporučuje kontrolovat rozmitačem kmitočtu (468 kHz) připojeným přes oddělovací rezistor 1,8 kΩ s kondenzátorem 33 000 pF v sérii na bázi tranzistoru T701. Na konektor označený R (mezi kontakty 3, 5 a 2) se připojí osciloskop. Jádry cívek podle tabulky doladte největší amplitudu a souměrnost zobrazené křivky (viz obr.). Po stisknutí tlačítka přepínače P9 „S. P.“ kontrolujte průběh křivky podle druhého obrázku. Případné úpravy průběhu lze však provádět jen při úzkém pásmu (tlačítka P9 v základní poloze).


Obvod demodulátoru. Připojte tónový generátor na výstup detektoru D (mezi vývody 4 a 12) a nf milivoltmetr na konektor R (kontakty 3, 5 a 2). Přijímač

přepněte na dlouhé vlny; tlačítko přepínače P9 „S. P.“ nestlačeno.


Naříďte tónový generátor na signál 5250 Hz takové úrovni, aby výstupní voltmeter ukazoval 250 mV. Pak jádrem cívky L728 naříďte nejmenší výchylku výstupního měříče.

Přelaďte tónový generátor na 1000 Hz a nastavte na výstupu referenční úroveň 25 mV (0 dB). Pak přelaďte generátor na 4250 Hz a jádrem cívky L727 nastavte úroveň výstupního napětí 3 dB pod referenční úrovni.

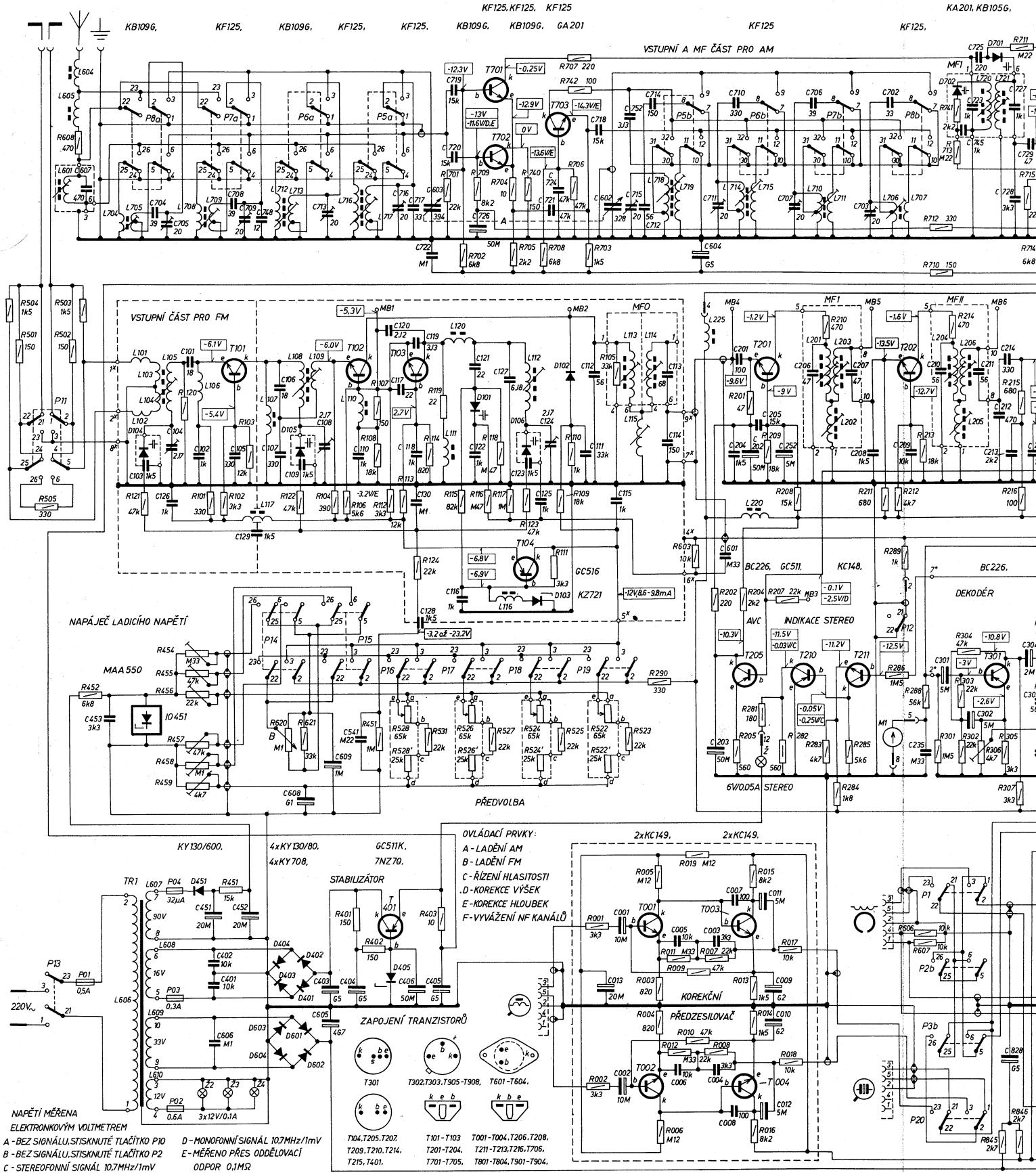Odpojte přístroje, stiskněte tlačítko přepínače P9 „S. P.“ a ověřte, zda je nyní šířka mf pásmá větší než 4000 Hz.



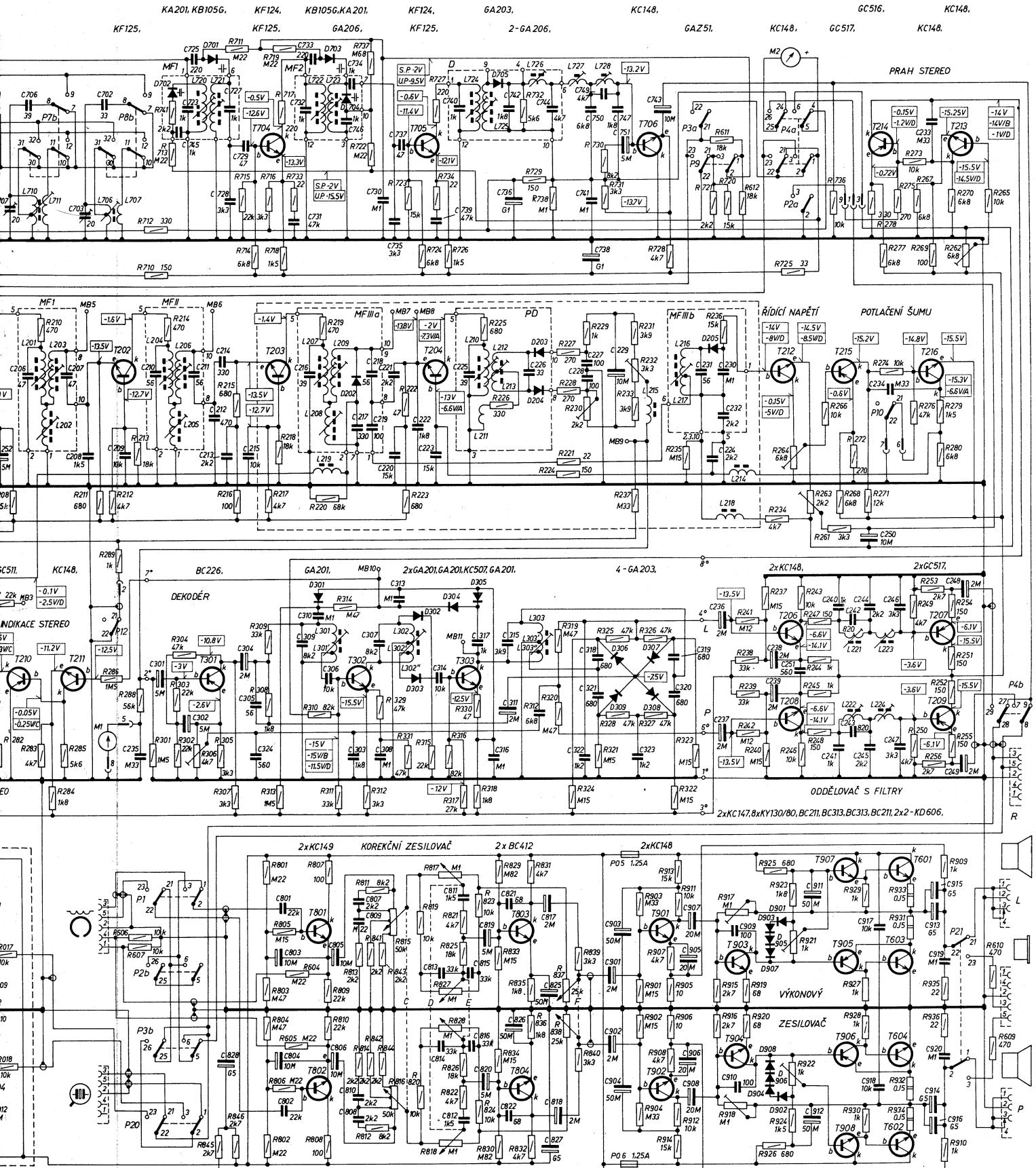
IIIa. Zapojení rozhlasového přijímače 813A „SP 221“



TLAČÍTKOVÉ PŘEPÍNAČE P1 ÷ P21

PŘEPÍNAČ OZNAČENÝ	STISKNUTÍM TLAČÍTKA MĚNÍ SE SPOJENÍ TAKTO:	
	SPOJÍ SE	ROZPOJÍ SE
○ P1	2 - 3, 22 - 23,	1 - 2, 21 - 22,
MONO P2	2 - 3, 5 - 6, 25 - 26,	—
○ P3	5 - 6, 25 - 26,	4 - 5, 21 - 22, 24 - 25,
VKV P4	2 - 3, 5 - 6, 8 - 9, 22 - 23, 25 - 26, 28 - 29,	1 - 2, 4 - 5, 7 - 8, 21 - 22, 24 - 25, 27 - 28,
DV P5	2 - 3, 5 - 6, 8 - 9, 11 - 12, 25 - 26, 31 - 32,	1 - 2, 4 - 5, 7 - 8, 10 - 11, 24 - 25, 30 - 31,
SV P6	2 - 3, 5 - 6, 8 - 9, 11 - 12, 25 - 26, 31 - 32,	1 - 2, 4 - 5, 7 - 8, 10 - 11, 24 - 25, 30 - 31,
KVII P7	2 - 3, 5 - 6, 8 - 9, 11 - 12, 22 - 23, 25 - 26, 31 - 32,	1 - 2, 4 - 5, 7 - 8, 10 - 11, 24 - 25, 30 - 31,
KVI P8	2 - 3, 5 - 6, 8 - 9, 11 - 12, 22 - 23, 25 - 26, 31 - 32,	1 - 2, 4 - 5, 7 - 8, 10 - 11, 24 - 25, 30 - 31,
Š. P. P9	2 - 3, 22 - 23,	1 - 2, 21 - 22,
ŠUM P10	—	21 - 22,
MIESTNY PRÍJEM P11	2 - 3, 5 - 6, 22 - 23, 25 - 26,	1 - 2, 4 - 5, 21 - 22, 24 - 25,
AFC P12	—	21 - 22,
ZAP. P13	1 - 21, 3 - 23,	—
OIRT P14	2 - 3, 5 - 6, 22 - 23, 25 - 26,	—
CCIR P15	2 - 3, 5 - 6, 22 - 23, 25 - 26,	—
1 P16	2 - 3, 22 - 23,	—
2 P17	2 - 3, 22 - 23,	—
3 P18	2 - 3, 22 - 23,	—
4 P19	2 - 3, 22 - 23,	—
○ P20	2 - 3, 22 - 23,	1 - 2, 21 - 22,
□ P21	2 - 3, 22 - 23,	1 - 2, 21 - 22,

SCHÉMA ZNAČENÍ KONTAKTŮ PŘEPÍNAČŮ

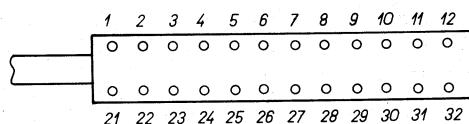

IIIb.