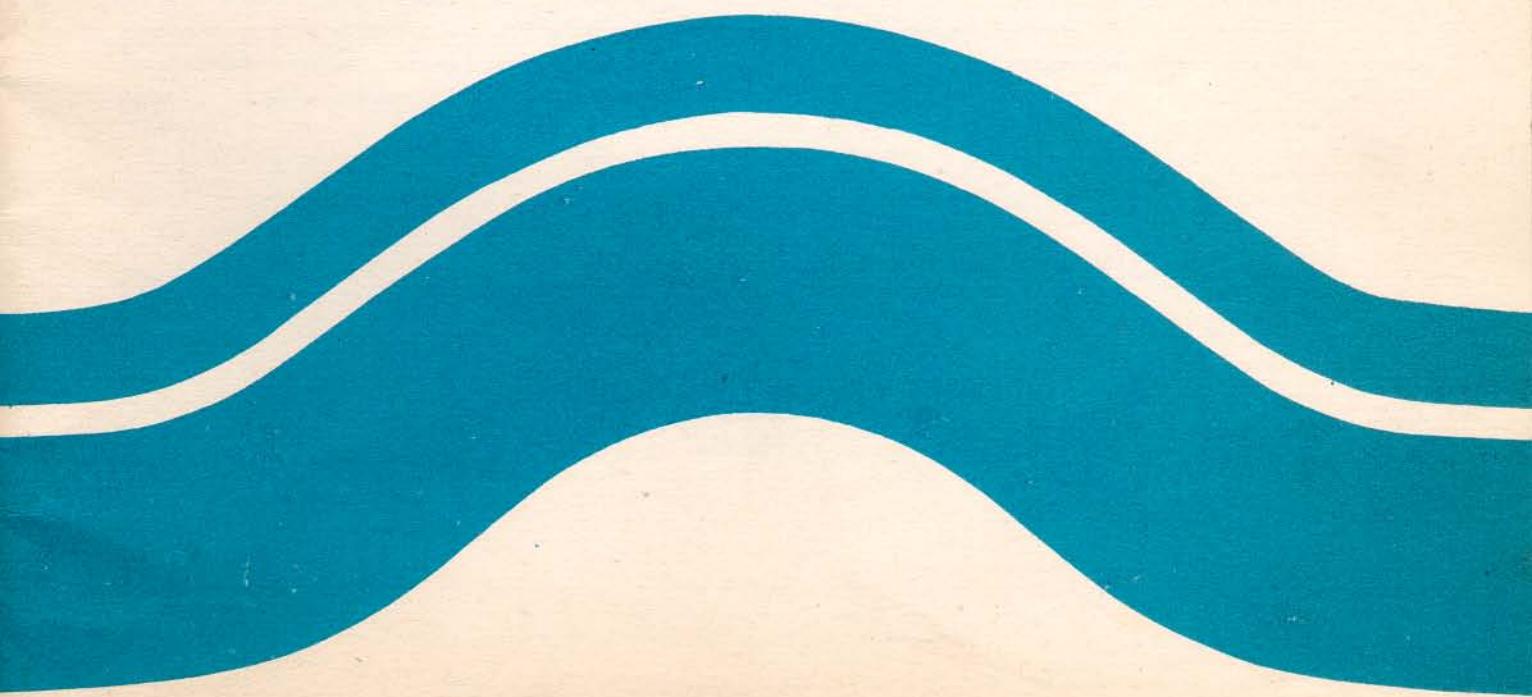


# UNISONO

TESLA 2833AB/NÁVOD K ÚDRŽBĚ



# PŘIJÍMAČ S MAGNETOFONEM TESLA 2833AB UNISONO

Vyrábí TESLA BRATISLAVA od roku 1981



Obr. 1. Přijímač 2833AB

## VŠEOBECNĚ

Přenosný rozhlasový přijímač doplněný kazetovým magnetofonem a napájený z baterií nebo ze sítě. Část s přijímačem umožnuje příjem na čtyřech vlnových rozsazích, z toho na dvou pásmech vkv. Magnetofon je určen k monofonnímu záznamu a snímání signálu z přijímače, vestavěného nebo vnějšího mikrofonu nebo z gramofonu či magnetofonu na kompaktní kazety. Je vybaven samočinným řízením úrovně záznamu, samočinným stabilizátorem otáček a koncovým vypínačem posuvu a převíjení. Další vybavení přístroje: Výsuvná a sklopná anténa pro fm - vestavěná feritová anténa pro am - ladící kondenzátor se samočinným přepínáním pásem vkv - vypínatelné afc - tříobvodové avc - tlačítkové přepínače vlnových rozsahů, mikrofonů, přípojky pro jiný nf signál, napájecích zdrojů, kmitočtu mazacího oscilátoru, funkci magnetofonu a vypínání - fyziologický regulátor, tónová clona - přípojka pro reproduktor s odpojením vestavěného nebo pro sluchátka - přípojka pro síťovou šňůru s odpojením vestavěných baterií - skříň z plastické hmoty se sklopným držadlem a dvoubarevnou stupnicí - prostor pro baterie zakrytý víčkem se zaskakovací západkou.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### Vlnové rozsahy

vkv I	65,5	-	73,5 MHz
vkv II	87,5	-	104 MHz
kv	5,8	-	12 MHz
sv	525	-	1605 kHz
dv	150	-	285 kHz

**Jmenovitá vf citlivost**

vkv I	3,5 $\mu$ V	}	impedance 75 $\Omega$ ,
vkv II	3 $\mu$ V		odstup -26 dB
kv	1000 $\mu$ V/m		
sv	450 $\mu$ V/m		
dv	1300 $\mu$ V/m		

**Mezní vf selektivnost**

vkv	34 dB	(rozložení $\pm$ 300 kHz)
kv, sv	36 dB	(rozložení $\pm$ 9 kHz)
dv	40 dB	

**Interferenční poměr pro zrcadlový signál**

(mezní hodnoty)

vkv	26 dB
kv	6 dB
sv	36 dB
dv	40 dB

**Samočinné řízení citlivosti**

36 dB

**Mezifrekvence**

pro fm	10,7 MHz	$\pm$ 200 kHz
pro am	455 kHz	$\pm$ 2 kHz

**Interferenční poměr pro mezifrekvenci**

(mezní hodnoty)

při 96,5 MHz	40 dB
při 550 kHz	30 dB
při 285 kHz	36 dB

**Celková kmitočtová charakteristika**

(tónová clona ve střední poloze)

## pro přijímač

fm	80 - 10 000 Hz
am	50 - 2000 Hz

## pro magnetofon

80 - 8000 Hz v tolerančním poli:
160 - 4000 Hz (5 dB)
80 - 8000 Hz (8 dB)

**Rychlosť posuvu pásku**

4,76 cm/s

**Největší kolísání rychlosti** $\pm 0,4 \%$ **Největší odchylka od rychlosti posuvu** $\pm 2 \%$ **Poměr doby převíjení a snímání**

1 : 20

**Doba samočinného zastavování**

nejvyšše 5 s

**Počet stop**

2 x 1 (mono)

**Vstupní napětí**

mikrofon 1 mV (max. 20 mV)  
 gramofon 50 mV (max. 1 V)

**Výstupní napětí**

0,5 V ( $\geq 0,3$  V)

**Samočinné řízení úrovně záznamu**

časová konstanta 40 s pro změnu 30 dB

**Zkreslení třetí harmonickou**

nejvýše 5 %

**Odstup cizích napětí**

-40 dB

**Celkový odstup rušivých napětí**

-40 dB

**Mazací a předmagnetizační kmitočet**

60 kHz

**Stupeň mazání**

65 dB

**Největší užitečný výstupní výkon**

(při zkreslení 5 %)

1,2 W (napájení z baterií)  
 2 W (napájení ze sítě)

**Reprodukтор**

oválný 157 x 97 mm;  
 impedance kmitačky 4 Ω

**Napájení (9 V)**

- a) 6 monočlánků typu 145  
 $(\phi 34 \times 61,5$  mm; napětí 1,5 V)
- b) ze sítě 220 V/50 Hz

**Největší příkon**

- a) odběr proudu 450 mA/9 V
- b) 10 W

**Jištění**

tavnou pojistikou 50 mA

**Rozměry a hmotnost**

355 x 197 x 85 mm 4,1 kg

### **POPIS ZAPOJENÍ**

Popis jednotlivých součástí a jejich funkcí odpovídá schématu zapojení v příloze a tab. 5. na str. 27.

#### **ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ**

##### **Část pro příjem kmitočtové modulace**

Signály indukované do tyčové antény se zavádějí přes oddělovací kondenzátor C1 na obvod L1, C3, C2, který je pevně naladěn na střed přijímaného pásmá a současně přizpůsobuje anténní obvod vstupnímu obvodu vf zesilovače T1. Zatěžovací impedanční v kolektorovém obvodu tvoří obvod L2, L2', C8, laděný kondenzátorem C7 v rozsahu pásmá vkv II.

Emitor stupně T2, pracujícího jako kmitající směšovač, je vásán malou kapacitou s laděným

obvodem oscilátoru L4, L4', D2, C20, laděným kondenzátorem C19 opět v rozsahu vkv II. Vazba s kolektorem přes kondenzátor C17 na odbočku cívky omezuje vyzařování oscilátoru do antény. Zpětnou vazbu na vstup tranzistoru zavádí kapacita C14. Fázový rozdíl mezi vstupními a výstupními průběhy napětí se vyrovnává členem L3, C12, C13, C15 a stabilitu pracovního bodu zvyšuje zpětná vazba na kombinaci L9, R8.

Obě sekce ladicího kondenzátoru jsou mechanicky spřaženy. Současně je s nimi spřažen i přepínač P1, který otevírá ve vhodné poloze obou rotorů stejnosměrný napětím spínací diody D1 a D3, čímž přiřazuje k laděným obvodům kapacity C9, C22 a přepíná tak přijímač na pásmo vkv I.

Z výstupu poměrového detektoru se zavádí řídící napětí přes filtrační členy na varikap D2. Toto napětí vzniká, je-li přijímač nesprávně naladěn na jednu nebo druhou stranu (různá polarita), zatímco při přesném naladění je nulové. Vzhledem k tomu, že varikap je zařazen do laděného okruhu oscilátoru, mění se podle polarity přiváděného napětí kapacita okruhu a tedy i kmitočet oscilátoru v žádaném směru. Popsaný obvod afc pracuje jen tehdy, je-li stisknuto tlačítko P6, kdy se přeruší blokování obvodu na zem.

V kolektorovém obvodu tranzistoru T2 je zařazena pásmová propust MF1 naladěná na mezifrekvenci. Propust je spojena přes oddělovací kondenzátor C35 s bází tranzistoru T3, který v tomto zapojení pracuje jako první stupeň mf zesilovače. Vazba s následujícím stupněm T4 je aperiodická, prostřednictvím členů R16, C37, R17. Mezi stupni T4 a T5 je zapojena keramická pásmová propust MFIII, jejíž předností je tepelná stabilita a odolnost proti vnějším vlivům. Vazba s bází tranzistoru T6 je opět aperiodická.

V kolektorovém obvodu tranzistoru T6 je zapojen poměrový detektor PD, který demoduluje kmitočtově modulovaný mf signál a také působí jako omezovač jeho amplitudy. Odpory R42, R43 vytvářejí umělý střed obvodu, z něhož se odebírá jednak nf demodulovaný signál přes dotecky přepínače P4, jednak řídící napětí pro afc.

#### Část pro příjem amplitudové modulace

Signály se indukují do feritové antény, na niž jsou umístěny cívky laděných obvodů všech rozsahů. Krátkovlnný okruh L10, L10', C31 je doplněn doladovací indukčností L29 (mimo feritovou anténu) a kondenzátorem C30 upravujícím laděný rozsah, na středních vlnách je zapojen obvod L12, L12', C27 a na dlouhých vlnách L11, L11', C32, C33. Vstupní obvody se na všech rozsazích ladí kondenzátorem C29 s průběhem kapacity upraveným prvkem C28 a připojují se prostřednictvím odboček cívek přes oddělovací kondenzátor C35 na bázi tranzistoru T3, který pracuje v tomto zapojení jako řízený vf zesilovač.

S kolektorem uvedeného stupně je aperiodicky vázán tranzistor T4, pracující v tomto případě jako kmitající směšovač. Laděné obvody oscilátoru, tvořené pro kv prvky L18, L18', C43, pro sv L15, L15' a pro dv L15, L15' + L19, C47, C48, jsou vázány s emitorem prostřednictvím odboček cívek přes oddělovací členy C41, L16, C39. V souběhu se vstupními obvody se kmitočet oscilátoru mění ladicím kondenzátorem C44, jehož vlastnosti upravuje paralelní kapacita C46 a souběžná kapacita C45. Laděné obvody jsou indukčně vázány s kolektorem cívkami L17, L14 se souběžnými tlumicími členy. Jednotlivé vlnové rozsahy se přepínají tlačítkovými přepínači P2 - P5. Všechny čtyři sekce ladicího kondenzátoru jsou vzájemně mechanicky spřaženy.

V obvodu vazebních cívek oscilátoru je zařazena jednoobvodová pásmová propust MF1, naladitelná na mezifrekvenci, a pevně naladěná keramická pásmová propust MF2; vazební činitel této propusti upravuje kapacita C51. Za propustí následuje dvoustupňový, řízený, aperiodicky vázaný mf zesilovač.

Poslední pásmová propust AD je induktivně vázáná s diodou D5, která demoduluje amplitudově modulovaný mf signál. Po úpravě filtry se signál vede přes dotecky přepínače P4 na nf zesilovač.

Na pracovním odporu R34 demodulační diody se také získává řídící napětí, které se po filtraci zavádí na stupeň T5 mf zesilovače. Do téhož obvodu se zavádí přes filtr R35, C58 i stejnosměrné napětí opačné polarity, takže regulace, tj. snižování zesílení tranzistoru T5 při větším přijímaném signálu, začne působit, až když je napětí usměrněné diodou větší než napětí pevné (zpožděné avc). Podobně je zapojen také obvod avc pro vf zesilovač; v závislosti na zesílení tranzistoru T5 vzniká spádem emitorového proudu na odporu R27 řídící napětí, které po dosažení určité velikosti otvívá diodu D4 (uzavřenou se napětím, zaváděným do obvodu přes diodu D12) a dostává se po filtrace na bázi tranzistoru T3. Při velkém vstupním signálu se účinnost regulace dále zvětšuje otevřením

diody D12, která pak tlumí příslušný vstupní laděný obvod. Citlivost přijímače tedy ovlivňuje tě vzájemně závislé regulační obvody, jejichž práh zpoždění se nastavuje odporem R45.

#### Nízkofrekvenční část

Demodulované signály (případně přes doteky přepínačů P10 - P12 signály z magnetofonu nebo z přípojky pro vnější zdroje signálu) se přivádějí buď přes oddělovací kondenzátor C106 na září nebo přes různé sériové členy na emitor tranzistoru T103, zapojeného jako nf předzesilovač.

Na výstupu tohoto stupně je zapojena za oddělovacím kondenzátorem C116 tónová člona sestávající z potenciometru R131 a sériové kapacity C117. Přímo vázaný regulátor hlasitosti R134 je dojednán obvodem fyziologické regulace z prvků R132, C118, R133, C119 (v poloze tónové člony VÝŠKY, kdy je kondenzátor C119 zkratován, se účinek fyziologické regulace pro nízké kmitočty ruší). Nejvyšší kmitočty tónového spektra (šumy) omezuje kapacita C120.

Signál se pak přímo zavádí na vstup (8) integrovaného obvodu I01 pracujícího jako nf a koncový zesilovač. S výstupem (12) zesilovače je přes oddělovací kondenzátor C140 a odpojovací dotecky přípojky P14 spojen vestavěný reproduktor RP1. Kromě dalšího reproduktoru lze v sérii s omezovacím odporem R162 zapojit mezi vývody 1 a 2 přípojky také nízkoohmové sluchátko.

#### MAGNETOFON

##### Snímání (přepnut P11)

Magnetofonový záznam na pásku v kazetě je snímán kombinovanou hlavou KH, zapojenou v sérii s měřicím odporem R110 na vstup snímacího zesilovače. Zesilovač je čtyřstupňový; první stupeň T104 pracuje jako nízkošumový předzesilovač, jehož zisk je upraven dvěma zpětnými vazbami. Následuje třístupňový (T105 - 107) korekční zesilovač s kmitočtovou charakteristikou upravenou zápornou zpětnou vazbou mezi emitory T107 a T105 (C141, R157, C129, R150, C123), další zpětnou vazbou mezi stejnými body, která upravuje zisk (R153, C128, R142) a konečně zpětnou vazbou mezi emitorem T106 a bází T105, která umožnuje nastavit zisk zesilovače potenciometrem R152.

Zesílený nf signál se zavádí jednak do nf předzesilovače (T103) a koncového zesilovače, jednak na zděře 3,5 - 2 přípojky, aby mohl být dále zpracován mimo přístroj (např. záznam na další magnetofon, zesílení větším zesilovačem apod.).

##### Záznam (přepnut P12)

Signál pro záznam může být přiváděn z rozhlasového přijímače, z vestavěného elektretového mikrofonu MI1 (přes doteky přepínačů P7 a P10), z vnějšího mikrofonu (kdy se vestavěný mikrofon vzdáleněji rozpojením doteků P13; 6 - 7 po zasunutí zástrčky do přípojky), gramofonu nebo magnetofonu, které se všechny zapojují do zděří 1, 4 - 2 přípojky. Zaznamenávaný signál se vždy současně zaznamenává na bázi nebo přes jeden ze sériových korekčních členů na emitor předzesilovače T103 (k dálku vzdálení za účelem příposlechu) a z téhož emitoru po opětné korekci a úpravě oporovým dělkou R146. Signál se také přivádí na vstup již popsaného zesilovače, který nyní pracuje jako záznamový.

Kmitočtovou charakteristiku záznamového zesilovače ovlivňuje záporná zpětná vazba sestávající z kmitočtově lišnými členy (C141, C130, R149, R146, L101, R147, C131, R145, C123) tak, aby se zajistila výkonový zdvih v oblasti 10 kHz (nastavitelný indukčností L101).

Signál z výstupu se zavádí jednak přes nastavitelný odpor R119 na kombinovanou hlavu KH, jednak přes oddělovací člen R148, C126 na diodový usměrňovač D101, D102. Po usměrnění a filtrace na stejnosměrné napětí, které je úměrné velikosti zaznamenávaného nf signálu, zesiluje ve stupni T109 a používá jako řídící napětí samočinné regulace úrovně záznamu. Čím větší je totiž toto napětí, tím více se zmenšuje impedance tranzistoru T108 a tlumí se bázový obvod stupně T105 zesilovače. Při snímání se samočinná regulace vyřazuje zkratováním diodového obvodu přes odporník R167.

V obvodu oscilátoru pro vytvoření mazacího a předmagnetizačního proudu jsou použity tranzistory T101, T102 v dvojčinném protitaktovém zapojení. Rezonanční obvod tvoří vinutí mazací hlavy MH spolu s kondenzátorem C104. Stisknutím tlačítka P6 se do série zařadí další kapacita C103, čímž se oscilátorový kmitočet poněkud zvýší a odstraní se tak případné zázněje při záznamu rozhlasového signálu. Předmagnetizační proud se zavádí přes nastavitelný odpor R105 a oddělovací kondenzátor C148 spolu se záznamovým proudem na kombinovanou hlavu KH.


NAPÁJENÍ

Přístroj se zapíná stisknutím tlačítka P8 a ještě volbou napájení z baterií nebo ze sítě pomocí přepínače P9.

Při napájení z vestavěných baterií se napětí ze šesti monočlánků připojuje přímo souběžně k filtračním kondenzátorům C142, C143 a dále k jednotlivým částem přístroje.

Při napájení ze sítě se zasunutím koncovky síťové šňůry do přepínací zásuvky P15 obvod baterií přeruší a současně se baterie nabíjejí slabým proudem přes odpory R164 a oddělovací diodu D104, pokud je přijímač připojen na sítě.

Síťové napětí se přivádí na síťový transformátor ST1 přes tavnou pojistku P01. Po dvoucestném usměrnění diodami D105, D106 a po filtraci kapacitami C142, C143 se stejnosměrným napětím napájí nf a koncový zesilovač.

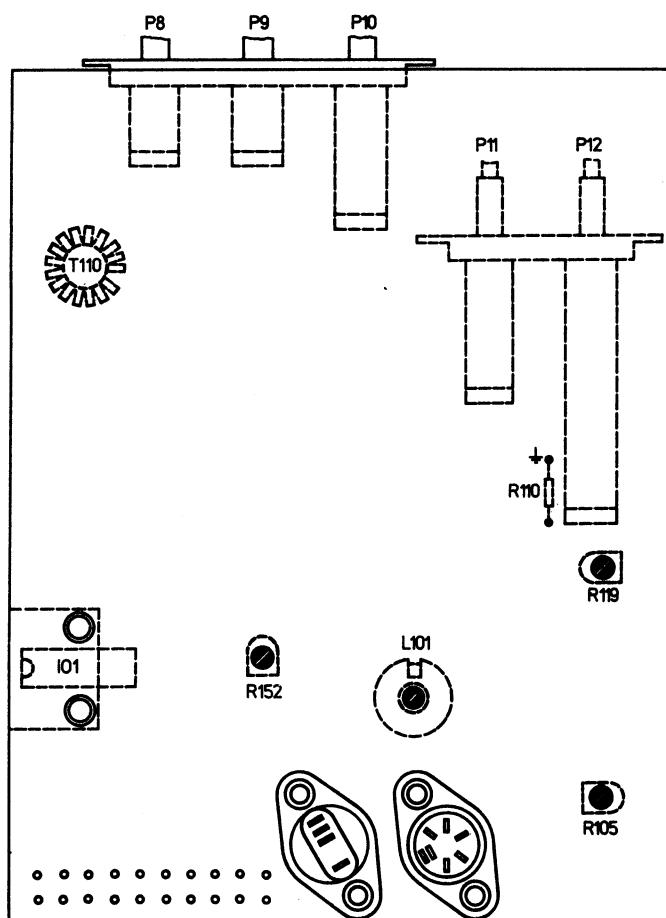

Obr. 2. Nastavovací prvky nízkofrekvenční části

Usměrněné napětí se také stabilizuje v obvodu, jehož základem je tranzistor T110 a referenční Zenerova dioda D103. Stabilizované napětí po filtraci kondenzátorem C145 a dalšími filtrami v příslušných částech slouží k napájení nf předzesilovače (T103), snímacího nebo záznamového zesilovače (při záznamu se upravuje pracovní bod tranzistoru T104 zapnutím odporového děliče R117, R115), oscilátoru, elektronické části magnetofonu a také vestavěného mikrofonu, při jehož provozu se odpoji napájení přijímače rozpojením doteků P10b/1-2. Ve všech popsaných částech je stabilizované napětí připojeno záporným pólem na zem.

K usnadnění funkce je rozhlasový přijímač napájen stejným napětím, avšak s kladným polem zapojeným na zem. Napájecí napětí je přitom znova stabilizováno soustavou diod D8, D9, D10. Obě inverzně napájené části přístroje jsou vzájemně blokovány kondenzátorem C67.

Při vypnutí přístroje se vždy vybíjí přes odpor R163 náboj na filtračních kondenzátorech, který by jinak při okamžitém opětném zapnutí mohl poškodit některé části.

#### POZNÁMKA

Mechanická a elektronická část magnetofonu včetně přepínačů P5', P6' (viz P5, P6), K1, K2 a K6 je podrobně popsána v Návodu k údržbě magnetofonu SM-1.

## SLAĎOVÁNÍ A MĚŘENÍ


Většina částí přístroje je přístupná po odnětí horní stěny se stupnicí (vytáhnout ladící knoflík, 3 šrouby), odklopení zadní stěny a potom také přední stěny (vytáhnout oba knoflíky a klávesu POHOTOVOSTNÍ STOP).

Před vyjmoutím horní části zkontrolujte, zda se stupnicový ukazovatel kryje s nulovou značkou vlevo pod nápisem SV.

#### Kontrola nf zesilovače a napáječe

(Nf generátor, osciloskop, nf voltmetr, zatěžovací odpor 4 Ω/3 W, měrná kazeta 315 Hz/0 dB)

1. Připojte zatěžovací odpor k výstupu přijímače (reprodukтор odpojen) a souběžně k němu osciloskop a nf voltmetr. Zapněte přístroj na síť, stiskněte tlačítko  $\Omega$  a naříďte regulátor hlasitosti na největší hlasitost. Zavedte signál 1 kHz na bázi tranzistoru T103 a ověřte si, že k vybuzení nf zesilovače na výstupní výkon 50 mW (0,45 V na 4 Ω) stačí vstupní napětí 1 mV  $\pm$  3 dB.
2. Zvětšte vstupní signál tak, aby zkreslení na výstupu dosáhlo právě 5 %; výkon přitom musí dosáhnout alespoň 2,2 W (2,95 V) nebo 1,5 W (2,45 V) při napájení z baterií.
3. Zkontrolujte, zda při snímání měrné kazety 315 Hz/0 dB magnetofinem dosáhne výstupní výkon alespoň 2 W při zkreslení 5 %.

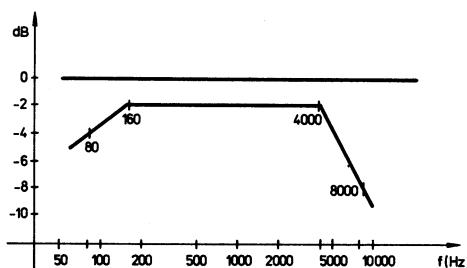

Obr. 3. Snímací kmitočtová charakteristika

4. Přístroj není vybuzen a regulátor hlasitosti je nařízen na nejmenší hlasitost. Při správné činnosti může být odběr napájecího proudu ze sítě nejvýše 40 mA a z baterií nejvýše 80 mA.

#### Kontrola snímací charakteristiky

(Nf voltmetr, zatěžovací odpor 4 Ω/3 W, měrné kazety pro kolmost hlavy a pro kmitočtovou charakteristiku)


1. Zatěžovací odpor a voltmetr je připojen k výstupu místo reproduktoru, regulátor hlasitosti je nařízen na největší hlasitost a tónová clona do střední polohy. Při snímání signálu 8 kHz z měrné kazety naříďte kolmost kombinované hlavy tak, že otáčíte šroubem vedle hlavy, až dosáhnete největší výchylky voltmetu.

2. Při snímání signálů z měrné kazety pro kmitočtovou charakteristiku zkонтrolujte, zda charakteristika snímacího zesilovače nepřekračuje toleranční pole podle obr. 3.

Nastavení předmagnetizačního a záZNAMOVÉHO proudu

(Nf generátor, nf voltmetr, zatěžovací odpor 4 Q/3 V)

- Vložte kazetu umožňující záznam a připojte voltmetr souběžně k odporu R110. Přepněte přístroj na záznam a potenciometrem R105 nastavte napětí 7,5 mV na voltmetru.
- Vyjměte kazetu, odpojte vývod 2 mazací hlavy MH a zavedte na zděře 1, 4 - 2 přípojky z generátoru signál 315 Hz/10 mV. Potom nastavte potenciometrem R119 napětí 1 mV na voltmetru.
- Opakujte postup 1. a 2. a připojte k výstupu zatěžovací odpor místo reproduktoru a souběžně k němu voltmetr. Potom zavedte do přípojky signál 10 kHz/0,1 mV a jádrem cívky L101 naříďte největší výchylku voltmetru.

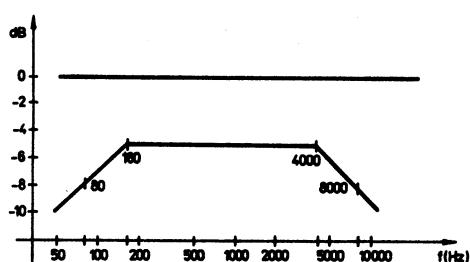

Obr. 4. Celková kmitočtová charakteristika


Kontrola celkové kmitočtové charakteristiky

(Nf generátor, nf voltmetr, zatěžovací odpor 4 Q/3 V, čistá kazeta)

- Zatěžovací odpor a voltmetr je připojen k výstupu místo reproduktoru, regulátor hlasitosti je nařízen na největší hlasitost a tónová clona do střední polohy. Zaznamenejte postupně na čistou kazetu signály 80 Hz, 315 Hz a 8 kHz/0,1 mV zavedené na zděře 1, 4 - 2 přípojky.
- Při snímání uvedených signálů nesmějí jednotlivé výstupní úrovně překročit toleranční pole podle obr. 4.
- Při nastavení tónové clony do polohy **BASY** se má zkrátit kmitočtová charakteristika na straně výšek alespoň o dvě oktavy.

POZNÁMKA

Nastavování elektronické části magnetofonu je popsáno v Návodu k údržbě magnetofonu SM-1.

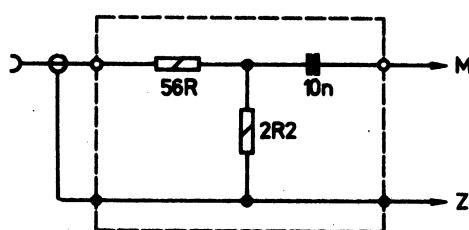




Obr. 5. Oddělovací člen pro sládování na fm

Sládování části pro fm

(Rozmítaný generátor pro fm s osciloskopem a oddělovacím členem, zkušební vysílač pro fm s bez-indukčním kondenzátorem 10 000 pF, nf voltmetr, zatěžovací odpor 4 Ω/3 W)

- Regulačník hlasitosti na nejmenší hlasitost, stupnicový ukazovatele na pravý doraz, zapnut rozsah vkv, sledujte obr. 6. a tab. 1. Počáteční úroveň signálu postupně zmenšujte.

TABULKA 1. SLÁDOVÁNÍ MEZIFREKVENČNÍHO ZESILOVAČE PRO 10,7MHz

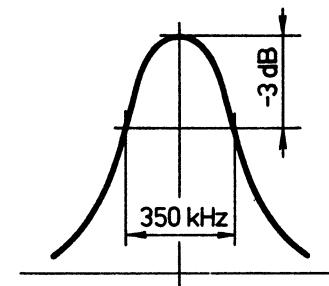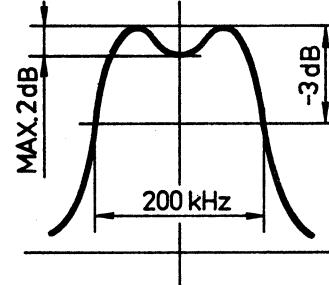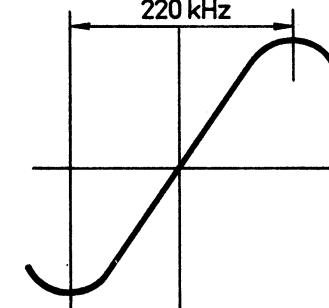POSTUP	ROZMÍTANÝ GENERÁTOR			PŘIJÍMAČ	OSCILOSKOP		POZNÁMKY
	PŘIPOJENÍ NA <sup>x</sup>	ÚROVEŇ		SLÁDOVANÝ PRVEK	PŘIPOJENÍ NA	TVAR KŘIVKY	
		mV	dB				
1	Z1-M3	20±10%	0±1,5	L23	Z2 - M5		PŘESNÝ SLÁDOVACÍ KMITOČET
2	Z1-M1			L5,L6	Z2 - M4		JE DÁN REZONANCI MF II
3	Z1 - M1			L25	Z2 - M5		—

<sup>x</sup>PŘES ODDĚLOVACÍ ČLEN PODLE OBR. 5.

- Není-li k dispozici rozmítaný generátor, zavedte ze zkušebního vysílače signál 10,7 MHz, kmitočtově modulovaný kmitočtem 1 kHz, zdvih 15 kHz, přes kondenzátor 10 000 pF do bodů Z1 - M1, jemným dosloucháním generátoru vyhledejte rezonanci MFII podle největší výchylky nf voltmetu zapojeného na výstupu a potom dosluchajte i jednotlivé sládovací prvky. Nakonec naříďte jádrem cívky L25 nulovou výchylku ss elektronického voltmetu zapojeného souběžně ke kondenzátoru C65.

3. Před sladováním vstupní části zkontrolujte souběh ladícího kondenzátoru s přepínačem pásem kvk P1 podle pokynů na str. 13. Potom nařídte regulátor hlasitosti na největší hlasitost, zapněte P5 (nikoliv P6) a sledujte obr. 6. a tab. 2.

TABULKA 2. SLAĐOVÁNÍ VSTUPNÍ ČÁSTI PRO FM


Postup	Zkušební vysílač		Sladovaný přijímač		Výchylka výstupního měřiče
	připojení	signál <sup>MHz</sup>	stupnicový ukazovatel <sup>m</sup>	sladovací prvek	
1	na tyčovou anténu <sup>mm</sup>	88 MHz	na zn. 45,3	L4, L2	max.
2		104 MHz	na zn. 109,6	C20, C8	
3		69,5 MHz	na zn. 21,5	C22, C9	

<sup>m</sup> Čísla uvádějí vzdálenosti stupnicového ukazovatele v milimetrech od jeho polohy na levém dorazu.

<sup>MHz</sup> Kmitočtová modulace kmitočtem 1 kHz, zdvih 15 kHz.

<sup>mm</sup> Výstupní impedance zkušebního vysílače má být 70 Ω.

<sup>Nf</sup> Voltmetr připojený souběžně k zatěžovacímu odporu místo reproduktoru; výstupní napětí nejvýše 0,45 V (50 mW).

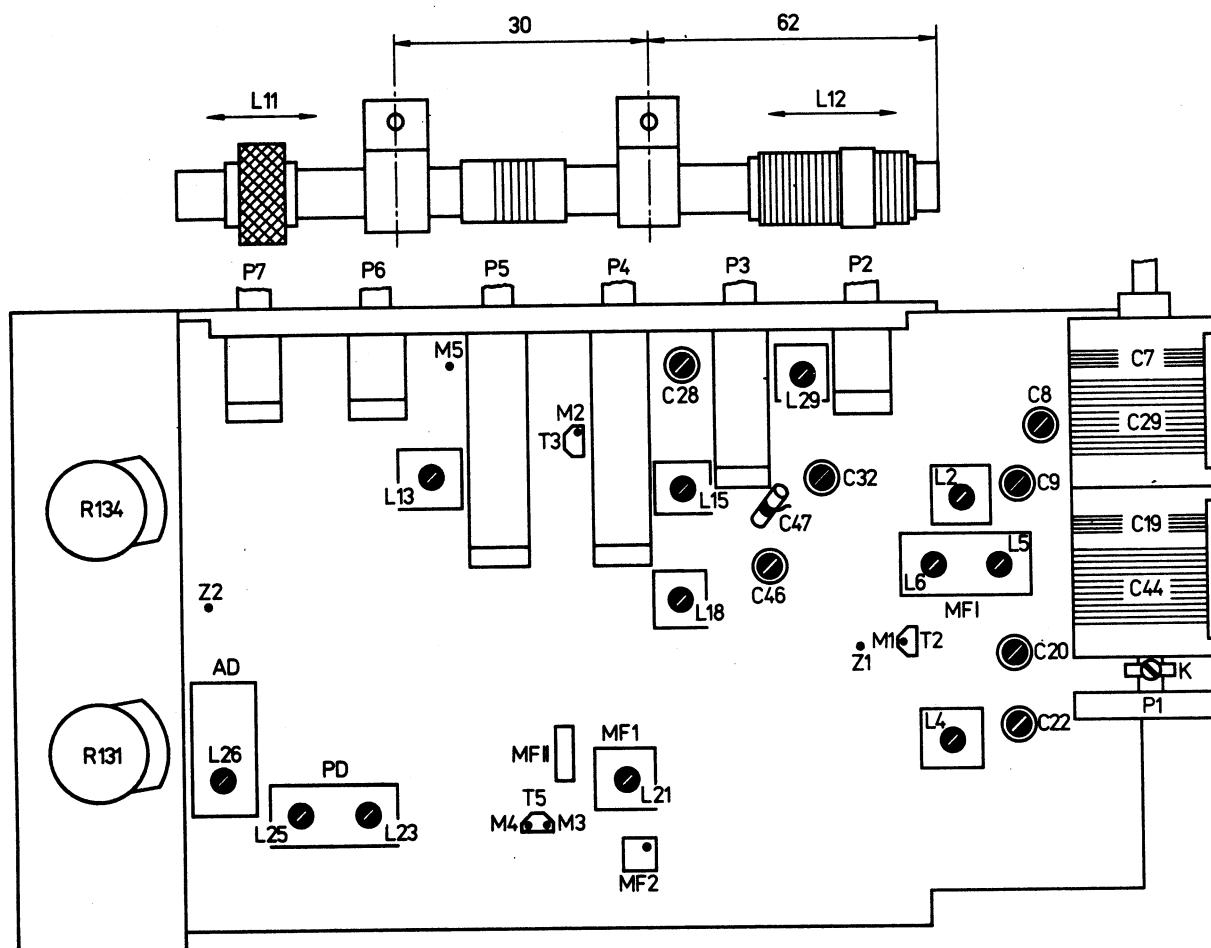


Obr. 6. Sladovací prvky přijímače

4. Přivedte na tyčovou anténu fm signál 96 MHz/5 mV, nařídte regulátorem hlasitosti výstupní výkon 50 mW, rozložte zkušební vysílač o +200 kHz a stiskněte tlačítko P6; přitom nesmí výstupní

výkon poklesnout pod 40 mW. Stejně přezkoušejte AFC při rozladení -200 kHz.

Sládování části pro am

(Rozmítaný generátor pro AM s osciloskopem a oddělovacím členem, zkusební vysílač pro AM s normalizovanou rámovou anténou a bezindukčním kondenzátorem 30 000 pF, nf voltmetr, zatěžovací odpor 4 Ω/3 W)

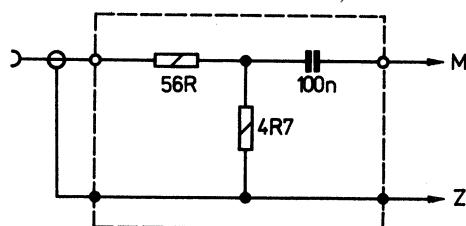

Obr. 7. Oddělovací člen pro sládování na AM

TABULKA 3. SLÁDOVÁNÍ MEZIFREKVENČNÍHO ZESILOVAČE PRO 455 kHz

POSTUP	ROZMÍTANÝ GENERÁTOR		PŘIJÍMAČ SLÁDOVANÝ PRVEK	OSCILOSKOP TVAR KŘIVKY	POZNÁMKY
	PŘIPOJENÍ NA*	ÚROVĚN μV dB			
1	Z1 - M3	10 000 ±10%	0 ± 1,5	L26	
2	Z1 - M2	13 ± 10%	-58 ± 2	L21, L26	
3	Z1 - M2	13 ± 10%	-58 ± 2	L13	NEJMENŠÍ VÝŠKA KŘIVKY

\*PŘES ODDĚLOVACÍ ČLEN PODLE OBR. 7.

1. Regulátor hlasitosti na nejmenší hlasitost, stupnicový ukazovatel na pravý doraz, zapnut rozsah sv, sledujte obr. 6. a tab. 3.
2. Není-li k dispozici rozmítaný generátor, zavedte ze zkušebního vysílače signál 455 kHz, amplitudově modulovaný kmitočtem 1 kHz do hloubky 30 %, přes kondenzátor 30 000 pF do bodů Z1 - M2, jemným dolaďováním generátoru vyhledejte rezonanci MF2 podle největší výchylky nf voltmetu zapojeného na výstupu a potom dolaďte i obě pásmové propusti a mf odládovač. Výstupní výkon při sladování nemá překročit 50 mW.
3. Při sladování vstupní části naříďte regulátor hlasitosti na největší hlasitost a sledujte obr. 6. a tab. 4.

TABULKA 4. SLADOVÁNÍ VSTUPNÍ ČÁSTI PRO AM

Postup		Zkušební vysílač		Sladovaný přijímač			Výchylka výstupního měříče
		připojení	signál <sup>NFM</sup>	roz-sah	stupnicový ukazovatel *	sladovací prvek	
1	7	na normálnizovanou rámovou anténu	550 kHz	sv	na zn. 15,2	L15, L12 <sup>N</sup>	max.
2	8		1550 kHz		na zn. 107	C46, C28	
3	9		285 kHz		na zn. 109	C47 <sup>NFM</sup>	
4	10		160 kHz	dv	na zn. 20,6	L11 <sup>N</sup>	
5	11		285 kHz		na zn. 109	C32	
6	12		6 MHz	kv	na zn. 12,1	L18, L29	

<sup>N</sup> Ladí se posouváním cívky po feritové tyči

<sup>NFM</sup> Ladí se odvíjením nebo přivíjením tenkého drátu na kondenzátoru.

<sup>NFM</sup> Amplitudová modulace kmitočtem 1 kHz, hloubka 30 %.

<sup>NFM</sup> Nf voltmetr připojený souběžně k zatěžovacímu odporu místo reproduktoru; výstupní napětí nejvýše 0,45 V (50 mW).

\* Čísla uvádějí vzdálenosti ukazovatele v milimetrech od jeho levého dorazu.

#### Kontrola citlivosti

1. Po nastavení sladovacích prvků měřte vf citlivosti při potlačeném šumu -26 dB na vkv a -20 dB na ostatních rozsazích pro výstupní výkon 50 mW (při vypnutém vf signálu se regulátorem hlasitosti nejprve nařídí výstupní výkon 0,125 mW na vkv a 0,5 mW na ostatních rozsazích). Mezní hodnoty citlivosti jsou:

vkv	5 $\mu$ V
kv	1400 $\mu$ V/m
sv	800 $\mu$ V/m
dv	2000 $\mu$ V/m.

2. Při poklesu napětí napájecích baterií na 5,85 V se vf citlivosti nesmějí zmenšit o více než 15 dB a výstupní výkon o více než 6 dB. Oscilátor přijímače musí kmitat na všech rozsazích i při napětí baterií 4,9 V nebo při síťovém napětí 220 V -10 %.

3. Jádra cívek a dolaďovací kondenzátory zajistěte voskem, cívky na feritové tyči molitanovými pásky a nastavitelné odpory nitroemailem.

#### **POKYNY K OPRAVÁM**

##### Vyjmání přístroje ze skříně

1. Držadlo přístroje jen sklopte a nemusíte je odnímat.
2. Odejměte ladící knoflík vytažením. Vyšroubujte tři šrouby s křížovou drážkou a odejměte horní

stěnu se stupnicí; potom lze odklopit i zadní stěnu skříně.


3. Vytáhněte oba přední ovládací knoflíky a klávesu POHOTOVOSTNÍ STOP a odklopte pak přední stěnu i s reproduktorem. Tím je přístupná deska přijímače z obou stran a magnetofon zepředu.

#### Feritová anténa

Je upevněna na nosníku ladicího náhonu prostřednictvím dvou držáků dvěma šrouby s maticemi. Zapojení devíti přívodů antény je zobrazeno v příloze. Cívky jsou na feritové tyči zajištěny voskem nebo molitanovým páskem. Po zásahu na anténě je nutno sladit vstupní obvody přijímače podle tab. 4.; předběžná úprava antény je na obr. 6.

#### Ladicí kondenzátor a přepínač pásem vkv

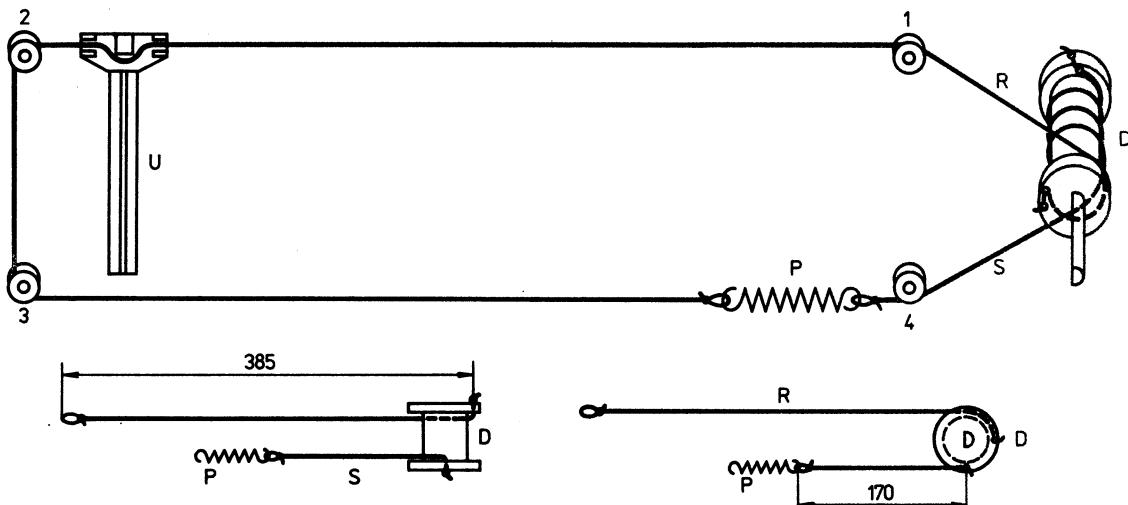1. Je upevněn třemi šrouby shora na nosníku náhonu. Proti prachu ho chrání dva plastické kryty a jeho náhon je upraven vlastním ozubeným převodem 1:3 (dvě ozubené výseče mají mrtvý chod vymezzen pružinou) s kombinovanou plastickou dorazovou vložkou na hřídeli. Odchylky v souběhu ladění se mohou vyrovnat nepatrnným přihnutím rotorových plechů.
2. Přepínač pásem vkv je upevněn naspodu ladicího kondenzátoru jedním šroubem a oba hřídele jsou propojeny spojovacím prstencem se šroubem K (viz obr. 6.). Správný souběh obou prvků lze upravit ještě před jejich vestavěním do přijímače podle následujících pokynů.



MÍRY V MILIMETRECH

Obr. 8. Ladící náhon

3. Naříďte ladící kondenzátor na největší kapacitu, přepínač P1 do odpovídající levé dorazové polohy a ověřte si ohmmetrem, jsou-li jeho doteky 1 - 2 spojeny. Pootočte rotor kondenzátoru o  $65^\circ \pm 1^\circ$  ze základní polohy (vystrihněte si z tužšího papíru šablonu s úhlem  $115^\circ$ , kterou vložte mezi pootevřený rotor a stator po odejmutí vrchního ochranného krytu kondenzátoru) a potom otáčejte i hřídelem přepínače, nejlépe úzkým šroubovákem zasunutým zezadu do drážky v hřídeli, až se zmíněné doteky rozpojí. V takto nastavené poloze utáhněte šroub K spojovacího prstence.
4. Po vestavění a zapojení (celkem osm přívodů) celé sestavy do přijímače zajistěte všechny šrouby nitroemailom, upravte ladící náhon podle následujících pokynů a sladte znova přijímač podle tab. 2. a 4.

Ladicí náhon

Naříďte ladící kondenzátor na největší kapacitu a stáhněte kladku D z hřídele. Připravte si motouzy R a S a uvažte je na kladku podle dolní části obr. 8. (kratší motouz je malým uzlíkem spojen s pružinou P, na delším motouze je malé očko; všechny uzlíky zajistěte nitroemalem). Nasáňte kladku na hřídel tak, aby upevnění motouzu S bylo blíže ladícímu kondenzátoru; motouz pak oviněte kolem kladky čtyřikrát, zatímco motouz R oviněte jedenkrát, vedeť ho postupně kolem kladek 1, 2, 3 a jeho očko navlékněte do pružiny podle obrázku. Nakonec navlékněte ukazovatel U a při zkuském přiložení horní stěny skříně jej posuňte tak, aby se kryl s nulovým bodem vlevo pod nápisem SV na stupnici, je-li ladící kondenzátor nařízen na největší kapacitu.

Nízkofrekvenční část

1. Deska nf části je upevněna v přístroji spolu se stínící deskou třemi šrouby. Lze ji buď pouze odklonit nebo po vytažení devítipólové zásuvky (S1 - S10), případně po odpájení devíti přívodů tří kablíků od hlav, ji lze úplně vyklopit. Pak je přístupná i zadní strana mechanické části magnetofonu, tj. setrvačník s řemínkem, tři šrouby upevnění motoru, elektromagnet a pájecí body přepínačů K (viz obr. v příloze).
2. Při opětném upevnění desky stlačte napřed páky přepínačů P11 a P12 tak, aby se o ně příslušná táhla mohla opřít. provedení pák přepínačů je poněkud odlišné a jejich nastavení je znázorněno na obr. 9. Díl 59 se nastavuje při stisknuté poloze přepínače přihýbáním na výchylku 6,5 + 5 mm. Díl 57 se nastavuje v základní poloze přihýbáním vlastního unášecího raménka a díl 58 se rovněž nastavuje do základní výchylky 6,5 mm přihýbáním raménka unášecího kolíku, ale jen pokud to vyžaduje nastavení dílu 57.

Mechanická část magnetofonu


1. Před vyjmáním mechanické části nutno odklopit desku nf části podle předcházejících pokynů.
2. Vyšroubujte dva šrouby M3 zepředu vpravo od motoru, dva šrouby M4 shora na desce stínítka u kláves a . Tím se mechanická část uvolní a zbývá vyšroubovat dva šrouby, upevňující vlevo nosník náhonu, nosník nadzvihnut a vysunout mechanickou část směrem dopředu. Při zdvívání nosníku postupujte opatrně, abyste nepřerušili přívody k feritové anténě nebo k mikrofonom, který je na nosníku pouze nasunut prostřednictvím tlumicí vložky z pěnové gumy.

POZNÁMKA

Podrobné pokyny k opravám a seřízení mechanické části jsou obsaženy v Návodu k údržbě magnetofonu SM-1. Zde uvádíme pouze schematická zobrazení pohonného mechanismu a stav převodů při jednotlivých funkcích magnetofonu (viz obr. 10 až 14).

Pоловodičové prvky

1. Doporučuje se osazovat stupně T1, T2 tranzistory KF125 se zelenou značkou a stupně T3 - T7 tranzistory KF124 se žlutou značkou. Barevná značení ostatních tranzistorů nejsou při výměně důležitá.
2. Diody D6, D7 musí být párované, tj. jejich proud v propustném směru  $I_{AK}$  má být u obou diod v rozmezí 0,5 - 1 mA při  $U_{AK} = 1$  V.
3. Přístroj nesmí být uveden do provozu pokud tranzistor T110 a integrovaný obvod I01 není opatřen chladičem.

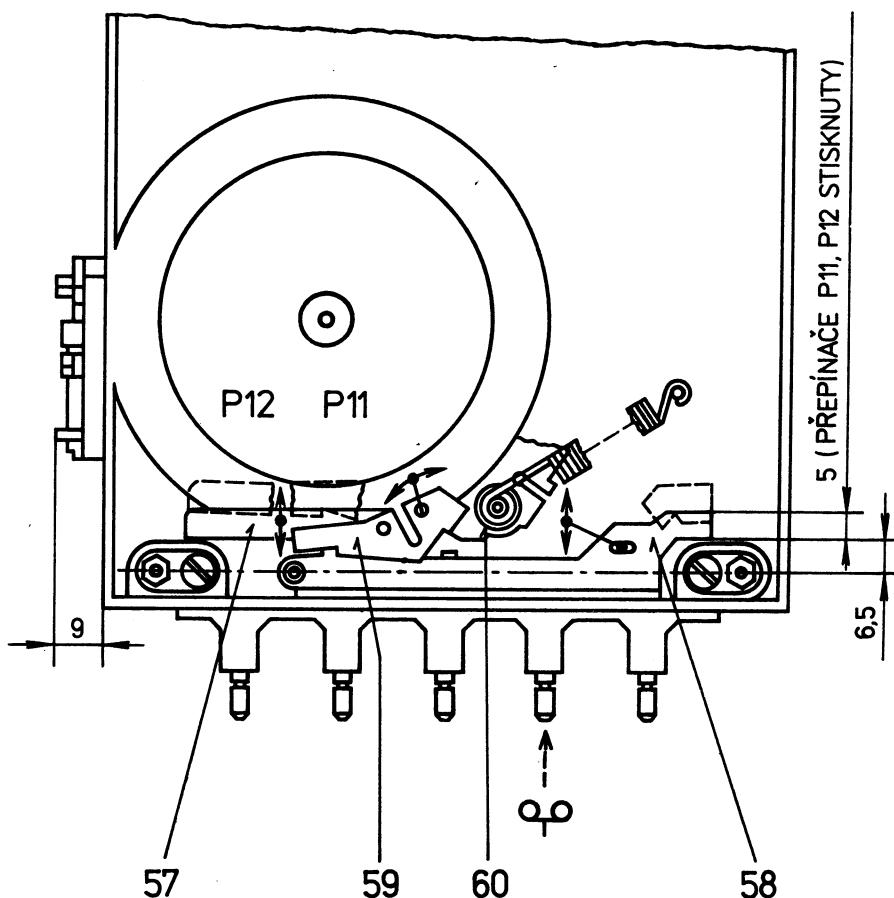


Obr. 9. Nastavování pák přepínačů

**NÁHRADNÍ DÍLY****Mechanické části (bez obr.)**

Díl	Název	Objednací číslo	Poznámky
1	horní stěna skříně se stupnicí	1PF 116 76	
2	knoflík ladění	1PA 244 01	
3	péro knoflíku	1PA 023 00	
4	knoflík regulátorů sestavený	1PF 243 85	
5	klávesa POHOTOVOSTNÍ STOP	1PF 795 16	
6	zadní stěna skříně	1PF 257 83	
7	síťová šnúra	012 054	
8	reprodukтор TESLA ARE 4804	2AN 715 40	RP1
9	přední stěna skříně	1PF 257 81	
10	mřížka mikrofonu a reproduktoru	1PF 127 51	
11	přepínač pásem vkv	1PK 521 10	P1

12	ladicí kondenzátor s přepínačem P1	1PN 706 04	
13	spojovací prstenec na hřídeli přepínače	1PA 024 12	
14	spodní stěna s bočnicemi skříně	1PA 249 39	
15	doteck baterie +	1PA 468 52	
16	doteck baterie -	1PA 468 53	
17	pružina doteku -	1PA 786 33	
18	dvojitý doteck + -	1PA 468 55	
19	dvojitý doteck + - s krčkem	1PA 468 54	
20	kryt pojistky	1PA 249 41	
21	štítok na krytu	1PA 148 90	
22	přepínací síťová zásuvka	1PF 280 08	P15
23	kryt baterií	1PA 249 40	
24	páčka krytu	1PA 185 24	
25	úhelník páčky	1PA 998 13	
26	pružina páčky	1PA 780 30	
27	držadlo přijímače	1PF 178 22	
28	výsuvná anténa	ATG 006	
29	anténní objímka pro přívod	1PA 497 06	
30	držák antény	1PA 998 61	
31	držák pojistky	1PF 815 73	
32	tavná pojistka T 50 mA/250 V	ČSN 35 4733	P01
33	nosník ladicího náhonu	1PA 771 58	
34	feritová tyč 10 x 160 mm	205 525 301 116	
35	držák feritové antény holý	1PA 254 06	
36	pájecí očko držáku	1PA 062 05	
37	náhonový motouz č. 73/334	708 429 199	R, S
38	pružina náhonu	1PA 781 06	P
39	kladka na ladícím hřídeli	1PA 670 39	D
40	stupnicový ukazovatel	1PF 165 49	U
41	devítipólová zásuvka nf části	1PF 280 44	S1 - S10
42	doteckový kolík do zásuvky	WA 459 41	
43	odpojovací zásuvka pro gramofon	6AF 282 20	P13
44	odpojovací zásuvka pro reproduktor	6AF 282 30	P14
45	mikrofon	EM 60	MII
46	držák mikrofonus	1PA 222 12	
47	tlačítková souprava	1PK 053 86	P2 - P7
48	tlačítková souprava	1PK 053 87	P8 - P10
49	klávesa	1PA 447 82	
50	čepička klávesy pro P8	1PA 016 52	
51	čepička pro P7 a ZÁZNAM	1PA 016 53	
52	souprava přepínačů	1PK 053 85	P11, P12
53	chladič pro tranzistor T110	1PA 921 05	
54	mechanická část magnetofonu sestavená	1PN 220 01	
55	táhla tlačítek magnetofonu	1PA 796 12	
56	držák táhle	1PA 249 13	
57	páka přepínače P12	1PF 815 69	
58	páka přepínače P11	1PF 815 70	
59	úhelník páky	1PA 676 74	
60	podložka na čepu otáčení úhelníku	1PA 065 02	
61	mazací hlava CL0-05	2S82-285/-B	MH
62	kombinovaná hlava 3D 12N (MONO)	4S83-732/-B	KH
63	kabel MH červený	7E235-481 75	

} obr. 9

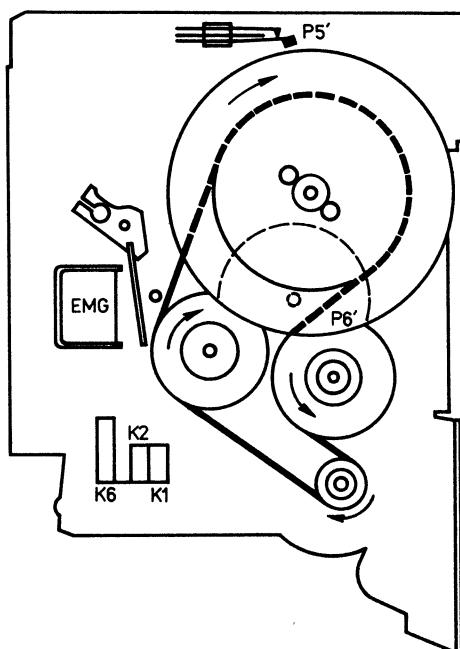

Obr. 10. Pohonný mechanismus magnetofonu

64	kabel MH bílý nebo šedý	7E235-481 51	320 mm
65	kabel KH zelený	7E235-481 68	320 mm

## Elektrické části

Díl	Název	Objednací číslo	Poznámky
T1	křemíkový tranzistor	KF125	zelený
T2	křemíkový tranzistor	KF125	zelený
T3	křemíkový tranzistor	KF124	žlutý
T4	křemíkový tranzistor	KF124	žlutý
T5	křemíkový tranzistor	KF124	žlutý
T6	křemíkový tranzistor	KF124	žlutý
T101	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T102	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T103	křemíkový tranzistor	KC149	bílý
T104	křemíkový tranzistor	KC149	bílý
T105	křemíkový tranzistor	KC149	bílý
T106	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T107	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T108	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T109	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T110	křemíkový tranzistor	KF507	
D1	křemíková dioda	KA136	
D2	varikap	KB105G	
D3	křemíková dioda	KA136	
D4	varikap	KB105Z	
D5	germaniová dioda	GA202	


D6	pár germaniových diod	2-GA206	
D7	varikap	KB105Z	
D8	varikap	KB105Z	
D9	varikap	KB105Z	
D10	varikap	KA261	
D12	křemíková dioda	KA261	
D101	křemíková dioda	KZ260/10	
D102	křemíková dioda	KY130/80	
D103	Zenerova dioda	KY132/80	
D104	křemíková dioda	KY132/80	
D105	křemíková dioda	MBA810DAS	
D106	křemíková dioda	SPF 10700 A190	
I01	integrovaný obvod	SPF 455 A6	
MFII	keramická pásmová propust; 10,7 MHz		
MF2	keramická pásmová propust; 455 kHz		

L	Cívka	Objednací číslo	Poznámky
1	vstupní; vkv	1PF 607 20	
2	kolektorová; vkv	1PK 607 38	
3	tlumivka	1PF 607 18	
4	oscilátor; vkv	1PN 752 09	
5	I. mf pásmová propust; 10,7 MHz	1PK 853 34	MFI
6			
7	tlumivka	1PF 607 18	
8	tlumivka	1PK 614 16	
9	tlumivka (navinutá na R8)	1PF 607 19	
10	vstupní; kv	1PF 600 59	
10'			
11	vstupní; sv	1PF 600 60	
11'			
12	vstupní; dv	1PF 600 58	
12'			
13	mf odlášovač; 455 kHz	1PK 853 50	
14			
15	oscilátor; sv, dv	1PN 752 05	
15'			
16	tlumivka	1PN 652 05	
17			
18	oscilátor; kv	1PN 752 06	
18'			
19	oscilátor; dv	1PF 607 17	
21	1. mf pásmová propust; 455 kHz	1PK 853 49	MFI
22			
23			
24	poměrový detektor; 10,7 MHz	1PK 608 05	PD
25			
25'			
26	detektor; 455 kHz	1PK 608 04	AD
27			
29	vstupní; kv	1PF 600 61	


101	tlumivka	1PK 587 91	20 mH <sup>#</sup>
102			
103	} sítový transformátor	9WN 667 20	ST1
104			

\* Indukčnost se nastaví jádrem (nebo je možno nastavit rezonanční kmitočet 11 kHz s paralelní kapacitou 10 000 pF).


C	Kondenzátor	Hodnota	Objednací číslo	Poznámky
1	keramický	47 pF $\pm$ 5 %	TK 774 47pJ	
2	keramický	47 pF $\pm$ 5 %	TK 774 47pJ	
3	keramický	33 pF $\pm$ 5 %	TK 774 33pJ	
4	keramický	1000 pF +50 -20 %	TK 744 1n0S	
5	keramický	1000 pF +50 -20 %	TK 744 1n0S	
6	keramický	1000 pF +50 -20 %	TK 744 1n0S	
7		14,7 pF		
19	ladicí	14,7 pF	93.2.6.41	P1
29		380 pF	46.1.BA	
44		320 pF		
8	doládovací	6 pF	N47 BT7,5 2,5-6	
9	doládovací	20 pF	N750 BT7,5 5-20	
10	keramický	1000 pF +50 -20 %	TK 744 1n0S	
11	keramický	3,3 pF $\pm$ 0,5 %	TK 755 3p3D	
12	keramický	270 pF $\pm$ 5 %	TK 774 270pJ	
13	keramický	33 pF $\pm$ 5 %	TK 774 33pJ	
14	keramický	5,6 pF $\pm$ 0,5 %	TK 754 5p6D	
15	keramický	10 000 pF +80 -20 %	TK 782 10nZ	
16	keramický	10 000 pF +80 -20 %	TK 782 10nZ	
17	keramický	150 pF $\pm$ 5 %	TK 774 150pJ	
18	keramický	10 000 pF +80 -20 %	TK 782 10nZ	
19	ladicí			viz C7
20	doládovací	6 pF	N47 BT7,5 2,5-6	
21	keramický	1000 pF +50 -20 %	TK 744 1n0S	
22	doládovací	20 pF	N750 BT7,5 5-20	
23	keramický	1000 pF +50 -20 %	TK 744 1n0S	
24	keramický	0,15 $\mu$ F +80 -20 %	TK 782 150nZ	
25	keramický	330 pF $\pm$ 5 %	TK 774 330pJ	
26	keramický	150 pF $\pm$ 5 %	TK 774 150pJ	
27	keramický	150 pF $\pm$ 20 %	TK 774 150pM	
28	doládovací	20 pF	N750 BT7,5 5-20	
29	ladicí			viz C7
30	svitkový	470 pF $\pm$ 5 %	TC 281 470pJ	
31	keramický	18 pF $\pm$ 10 %	TK 754 18pK	
32	doládovací	20 pF	N750 BT7,5 5-20	
33	keramický	56 pF $\pm$ 5 %	TK 774 56pJ	
35	keramický	10 000 pF +80 -20 %	TK 782 10nZ	
36	keramický	47 000 pF +80 -20 %	TK 782 47nZ	
37	keramický	10 000 pF +80 -20 %	TK 782 10nZ	
38	keramický	150 pF $\pm$ 5 %	TK 774 150pJ	
39	keramický	47 000 pF +80 -20 %	TK 782 47nZ	
40	keramický	120 pF $\pm$ 5 %	TK 774 120pJ	
41	keramický	6800 pF $\pm$ 20 %	TK 724 6n8M	

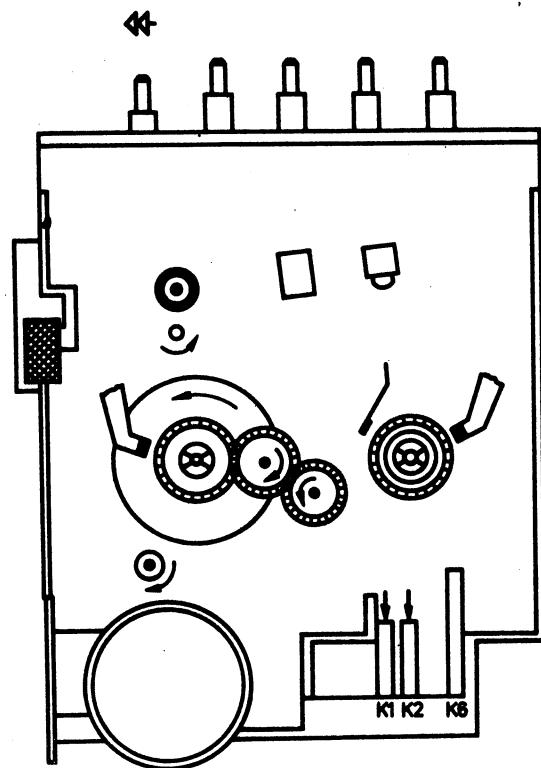


OBR. 11.

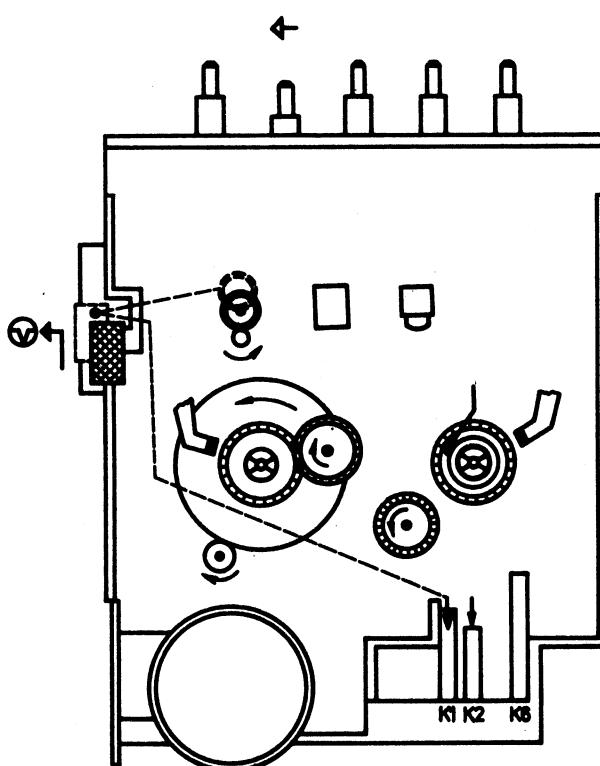

OBR. 12.

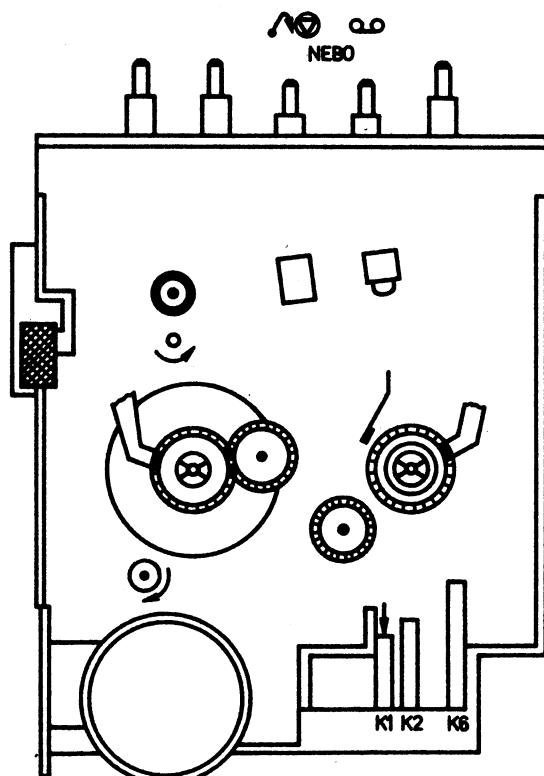

OBR. 13.

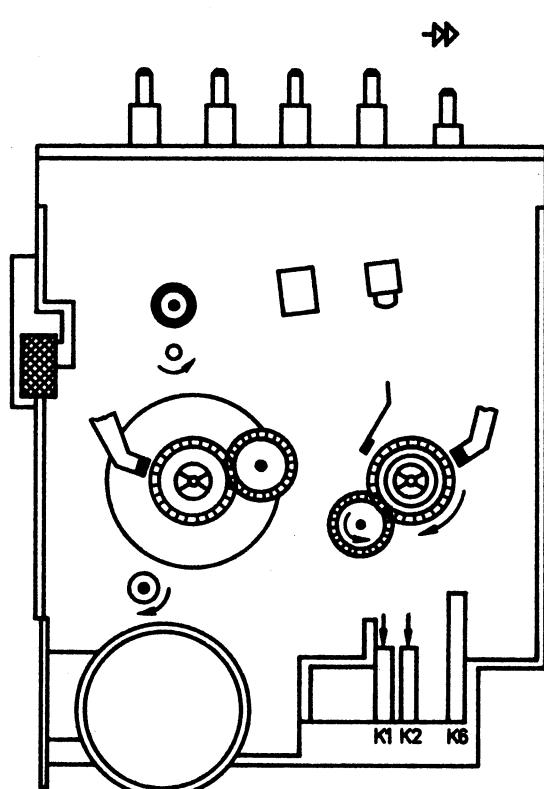

OBR. 14.

42	keramický	47 000 pF +80 -20 %	TK 782 47nZ	
43	keramický	12 pF $\pm$ 10 %	TK 754 12pK	
44	ladící			viz C7
45	svitkový	330 pF $\pm$ 2 %	TC 281 330pG	
46	dolahovací	20 pF	N750 BT7,5 5-20	
47	dolahovací	100 pF	1PK 700 11	
48	svitkový	180 pF $\pm$ 5 %	TC 281 180pJ	
49	svitkový	2200 pF $\pm$ 5 %	TC 281 2n2J	
50	keramický	33 000 pF +80 -20 %	TK 782 33nZ	
51	keramický	4,7 pF $\pm$ 0,5 %	TK 754 4p7D	
52	keramický	47 000 pF +80 -20 %	TK 782 47nZ	
53	keramický	47 000 pF +80 -20 %	TK 782 47nZ	
54	keramický	2200 pF +50 -20 %	TK 744 2n2S	
55	keramický	0,15 $\mu$ F +80 -20 %	TK 782 150nZ	
56	keramický	47 pF $\pm$ 5 %	TK 774 47pJ	
57	svitkový	1000 pF $\pm$ 5 %	TC 281 1n0J	
58	keramický	0,15 $\mu$ F +80 -20 %	TK 782 150nZ	
59	keramický	47 pF $\pm$ 5 %	TK 774 47pJ	
60	keramický	6800 pF $\pm$ 20 %	TK 724 6n8M	
61	elektrolytický	5 $\mu$ F +100 -10 %	TE 004 5 $\mu$	
62	keramický	470 pF $\pm$ 20 %	TK 725 470pM	
63	keramický	470 pF $\pm$ 20 %	TK 725 470pM	
64	elektrolytický	5 $\mu$ F +100 -10 %	TE 984 5 $\mu$ PVC	
65	keramický	6800 pF $\pm$ 20 %	TK 724 6n8M	
66	keramický	4700 pF $\pm$ 20 %	TK 724 4n7M	
67	elektrolytický	500 $\mu$ F +100 -10 %	TE 982 500 $\mu$ PVC	
68	keramický	3300 pF $\pm$ 20 %	TK 724 3n3M	
69	keramický	33 000 pF +80 -20 %	TK 782 33nZ	
70	keramický	0,15 $\mu$ F +80 -20 %	TK 782 150nZ	
71	keramický	0,15 $\mu$ F +80 -20 %	TK 782 150nZ	
72	keramický	10 000 pF +80 -20 %	TK 782 10nZ	
101	elektrolytický	0,5 $\mu$ F +100 -10 %	TE 988 500n	
102	elektrolytický	10 $\mu$ F +100 -10 %	TE 984 10 $\mu$	
103	keramický	0,1 $\mu$ F +80 -20 %	TK 782 100nZ	
104	svitkový	10 000 pF $\pm$ 5 %	TC 279 10nJ	
105	elektrolytický	1 $\mu$ F +100 -10 %	TE 988 1 $\mu$ 0 PVC	
106	keramický	0,1 $\mu$ F +80 -20 %	TK 782 100nZ	
107	keramický	0,15 $\mu$ F +80 -20 %	TK 782 150nZ	
108	keramický	0,1 $\mu$ F +80 -20 %	TK 782 100nZ	
109	svitkový	1000 pF $\pm$ 5 %	TC 281 1n0J	
110	elektrolytický	50 $\mu$ F +100 -10 %	TE 004 50 $\mu$	
111	elektrolytický	200 $\mu$ F +100 -10 %	TE 984 200 $\mu$	
112	elektrolytický	2 $\mu$ F +100 -10 %	TE 005 2 $\mu$	
113	keramický	0,15 $\mu$ F +80 -20 %	TK 782 150nZ	
114	elektrolytický	100 $\mu$ F +100 -10 %	TE 984 100 $\mu$ PVC	
115	keramický	47 pF $\pm$ 10 %	TK 754 47pK	
116	keramický	0,15 $\mu$ F +80 -20 %	TK 782 150nZ	
117	keramický	68 000 pF +80 -20 %	TK 782 68nZ	
118	keramický	6800 pF $\pm$ 20 %	TK 724 6n8M	
119	elektrolytický	0,5 $\mu$ F +100 -10 %	TE 988 500n	
120	keramický	330 pF $\pm$ 10 %	TK 774 330pK	
121	keramický	33 000 $\Omega$ +80 -20 %	TK 782 33nZ	

122	elektrolytický	100 $\mu\text{F}$ +100 -10 %	TE 003 100 $\mu$
123	elektrolytický	5 $\mu\text{F}$ +100 -10 %	TE 984 5 $\mu$ PVC
124	elektrolytický	200 $\mu\text{F}$ +100 -10 %	TE 002 200 $\mu$
125	keramický	33 000 pF +80 -20 %	TK 782 33nZ
126	elektrolytický	2 $\mu\text{F}$ +100 -10 %	TE 005 2 $\mu$
127	elektrolytický	100 $\mu\text{F}$ +100 -10 %	TE 003 100 $\mu$
128	elektrolytický	10 $\mu\text{F}$ +100 -10 %	TE 003 10 $\mu$
129	svitkový	22 000 pF $\pm$ 5 %	TC 279 22nJ
130	svitkový	68 000 pF $\pm$ 5 %	TC 279 68nJ
131	svitkový	10 000 pF $\pm$ 5 %	TC 279 10nJ
132	elektrolytický	1000 $\mu\text{F}$ +100 -10 %	TE 984 1m0 PVC
133	keramický	0,15 $\mu\text{F}$ +80 -20 %	TK 782 150nZ
134	elektrolytický	100 $\mu\text{F}$ +100 -10 %	TE 984 100 $\mu$ PVC
135	elektrolytický	200 $\mu\text{F}$ +100 -10 %	TE 002 200 $\mu$
136	elektrolytický	100 $\mu\text{F}$ +100 -10 %	TE 003 100 $\mu$
137	keramický	2200 pF $\pm$ 20 %	TK 724 2n2M
138	keramický	470 pF $\pm$ 10 %	TK 774 470pk
139	keramický	0,1 $\mu\text{F}$ +80 -20 %	TK 782 100nZ
140	elektrolytický	1000 $\mu\text{F}$ +100 -10 %	TE 982 1m0 PVC
141	elektrolytický	* 5 $\mu\text{F}$ +100 -10 %	TE 004 5 $\mu$
142	elektrolytický	1000 $\mu\text{F}$ +100 -10 %	TE 984 1m0 PVC
143	elektrolytický	1000 $\mu\text{F}$ +100 -10 %	TE 984 1m0 PVC
144	elektrolytický	20 $\mu\text{F}$ +100 -10 %	TE 984 20 $\mu$ PVC
145	elektrolytický	1000 $\mu\text{F}$ +100 -10 %	TE 984 1m0 PVC
146	keramický	10 000 pF +80 -20 %	TK 783 10nZ
147	keramický	10 000 pF +80 -20 %	TK 783 10nZ
148	svitkový	1000 pF $\pm$ 5 %	TC 281 1n0J

R	Odpór	Hodnota	Objednací číslo	Poznámky
1	vrstvový	330 $\Omega$ $\pm$ 10 %	TR 212 330RK	
2	vrstvový	3300 $\Omega$ $\pm$ 10 %	TR 212 3K3K	
3	vrstvový	100 $\Omega$ $\pm$ 10 %	TR 212 100RK	
4	vrstvový	47 $\Omega$ $\pm$ 10 %	TR 212 47RK	
5	vrstvový	2200 $\Omega$ $\pm$ 10 %	TR 212 2K2K	
6	vrstvový	560 $\Omega$ $\pm$ 10 %	TR 212 560RK	
7	vrstvový	3300 $\Omega$ $\pm$ 10 %	TR 212 3K3K	
8	vrstvový	100 $\Omega$ $\pm$ 10 %	TR 212 100RK	
9	vrstvový	47 $\Omega$ $\pm$ 10 %	TR 212 47RK	
10	vrstvový	0,1 M $\Omega$ $\pm$ 10 %	TR 212 100KK	
11	vrstvový	10 000 $\Omega$ $\pm$ 10 %	TR 212 10KK	
12	vrstvový	2200 $\Omega$ $\pm$ 10 %	TR 212 2K2K	
13	vrstvový	6800 $\Omega$ $\pm$ 10 %	TR 212 6K8K	
14	vrstvový	33 $\Omega$ $\pm$ 10 %	TR 212 33RK	
15	vrstvový	220 $\Omega$ $\pm$ 10 %	TR 212 220RK	
16	vrstvový	270 $\Omega$ $\pm$ 10 %	TR 212 270RK	
17	vrstvový	10 000 $\Omega$ $\pm$ 10 %	TR 212 10KK	
18	vrstvový	220 $\Omega$ $\pm$ 10 %	TR 212 220RK	
19	vrstvový	680 $\Omega$ $\pm$ 10 %	TR 212 680RK	
20	vrstvový	1000 $\Omega$ $\pm$ 10 %	TR 212 1KOK	
21	vrstvový	22 $\Omega$ $\pm$ 10 %	TR 212 22RK	
22	vrstvový	330 $\Omega$ $\pm$ 10 %	TR 212 330RK	

23	vrstvový	15 000 Ω ± 10 %	TR 212 15KK
24	vrstvový	1000 Ω ± 10 %	TR 212 1KOK
25	vrstvový	470 Ω ± 10 %	TR 212 47ORK
26	vrstvový	15 000 Ω ± 10 %	TR 212 15KK
27	vrstvový	470 Ω ± 10 %	TR 212 47ORK
28	vrstvový	470 Ω ± 10 %	TR 212 47ORK
29	vrstvový	15 000 Ω ± 10 %	TR 212 15KK
30	vrstvový	680 Ω ± 10 %	TR 212 68ORK
31	vrstvový	220 Ω ± 10 %	TR 212 22ORK
32	vrstvový	3300 Ω ± 10 %	TR 212 3K3K
33	vrstvový	150 Ω ± 10 %	TR 212 15ORK
34	vrstvový	6800 Ω ± 10 %	TR 212 6K8K
35	vrstvový	2200 Ω ± 10 %	TR 212 2K2K
36	vrstvový	10 000 Ω ± 10 %	TR 212 10KK
37	vrstvový	4700 Ω ± 10 %	TR 212 4K7K
38	vrstvový	1000 Ω ± 10 %	TR 212 1KOK
39	vrstvový	1000 Ω ± 10 %	TR 212 1KOK
40	vrstvový	4700 Ω ± 10 %	TR 212 4K7K
41	vrstvový	0,15 MΩ ± 10 %	TR 212 150KK
42	vrstvový	10 000 Ω ± 10 %	TR 212 10KK
43	vrstvový	10 000 Ω ± 10 %	TR 212 10KK
44	vrstvový	10 000 Ω ± 10 %	TR 212 10KK
45	nastaviteľný	3300 Ω lin.	TP 040 3K3M
46	vrstvový	330 Ω ± 10 %	TR 212 330RK
101	vrstvový	1200 Ω ± 10 %	TR 212 1K2K
102	vrstvový	0,27 MΩ ± 10 %	TR 212 270KK
103	vrstvový	22 000 Ω ± 10 %	TR 212 22KK
104	vrstvový	12 000 Ω ± 10 %	TR 212 12KK
105	nastaviteľný	22 000 Ω lin.	TP 009 22KN
106	vrstvový	27 000 Ω ± 10 %	TR 212 27KK
107	vrstvový	27 000 Ω ± 10 %	TR 212 27KK
108	vrstvový	47 Ω ± 10 %	TR 212 47RK
110	vrstvový	10 Ω ± 10 %	TR 212 10RJ
111	vrstvový	0,12 MΩ ± 10 %	TR 212 120KK
112	vrstvový	150 Ω ± 10 %	TR 212 150RK
113	vrstvový	1,5 MΩ ± 10 %	TR 212 1M5K
114	vrstvový	10 000 Ω ± 10 %	TR 212 10KK
115	vrstvový	33 Ω ± 10 %	TR 212 33RK
116	vrstvový	220 Ω ± 10 %	TR 212 220RK
117	vrstvový	220 Ω ± 10 %	TR 212 220RK
118	vrstvový	18 000 Ω ± 10 %	TR 212 18KK
119	nastaviteľný	15 000 Ω lin.	TP 009 15KN
120	vrstvový	33 000 Ω ± 10 %	TR 212 33KK
121	vrstvový	8200 Ω ± 10 %	TR 212 8K2K
122	vrstvový	8200 Ω ± 10 %	TR 212 8K2K
123	vrstvový	0,56 MΩ ± 10 %	TR 212 560KK
124	vrstvový	1000 Ω ± 10 %	TR 212 1KOK
125	vrstvový	0,12 MΩ ± 10 %	TR 212 120KK
126	vrstvový	0,18 MΩ ± 10 %	TR 212 180KK
127	vrstvový	0,22 MΩ ± 10 %	TR 212 220KK
128	vrstvový	2200 Ω ± 10 %	TR 212 2K2K
129	vrstvový	4700 Ω ± 10 %	TR 212 4K7K

130	vrstvový	470 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 47ORK	
131	potenciometr	50 000 $\Omega$ lin.	WN 692 30	clona
132	vrstvový	8200 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 8K2K	
133	vrstvový	680 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 68ORK	
134	potenciometr	25 000 $\Omega$ log.	TP 160 25B 25K/L	hlasitost
135	vrstvový	220 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 22ORK	
136	vrstvový	180 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 18ORK	
137	vrstvový	5600 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 5K6K	
138	vrstvový	0,1 M $\Omega \pm 10\%$	TR 212 100KK	
139	vrstvový	27 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 27KK	
140	vrstvový	1800 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 1K8K	
141	vrstvový	270 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 27ORK	
142	vrstvový	8200 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 8K2K	
143	vrstvový	1 M $\Omega \pm 10\%$	TR 212 1MOK	
144	vrstvový	0,1 M $\Omega \pm 10\%$	TR 212 100KK	
145	vrstvový	12 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 12KK	
146	vrstvový	12 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 12KK	
147	vrstvový	220 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 220RK	
148	vrstvový	220 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 22ORK	
149	vrstvový	68 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 68KK	
150	vrstvový	68 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 68KK	
151	vrstvový	150 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 150RK	
152	nastaviteľný	3300 $\Omega$ lin.	TP 009 3K3N	
153	vrstvový	8200 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 8K2K	
154	vrstvový	470 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 47ORK	
155	vrstvový	8200 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 8K2K	
156	vrstvový	330 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 330RK	
157	vrstvový	5600 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 5K6K	
158	vrstvový	120 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 120RK	
159	vrstvový	27 $\Omega \pm 5\%$	TR 212 27RJ	
160	vrstvový	100 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 100RK	
161	vrstvový	2,2 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 2R2K	
162	vrstvový	1000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 1KOK	
163	vrstvový	47 $\Omega \pm 10\%$	TR 214 47RK	
164	vrstvový	220 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 220RK	
165	vrstvový	100 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 100RK	
166	vrstvový	2,2 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 2R2K	
167	vrstvový	270 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 270RK	0,5 W

**ZMĚNY BĚHEM VÝROBY**

1. V přístrojích z pozdější výroby budou přepínače P11 a P12 oddělené. Potom bude obj. číslo P11 1PK 053 83 a P12 1PK 053 99.
2. Objednací číslo keramické pásmové propusti MFII bude později SPF 10,7 U200  
Záznamy o dalších změnách:



TAB. 5. FUNKCE TLAČÍTKOVÝCH PŘEPÍNAČŮ

TLAČÍTKO OZNAČENÉ		STISKNUTÍM TLAČÍTKA SE MĚNÍ SPOJENÍ TAKTO:		
		SPOJÍ SE		ROZPOJÍ SE
SV	P2	a	-	1-2
		b	-	1-2
DV	P3	a	2-3	1-2
		b	2-3, 5-6	1-2, 4-5
KV	P4	a	2-3, 5-6, 8-9	1-2, 4-5, 7-8
		b	2-3, 8-9	1-2, 7-8
VKV	P5	a	2-3, 5-6, 8-9	1-2, 4-5, 7-8
		b	2-3, 5-6	1-2, 7-8
OSC.	P6	a	-	1-2
		b	-	1-2
INT. 	P7	a	-	-
		b	2-3	1-2
	P8	a	2-3	1-2
		b	2-3	-
	P9	a	2-3	1-2
		b	2-3	1-2
	P10	a	5-6	4-5
		b	2-3, 5-6	1-2, 4-5
SNÍMÁNÍ	P11	a	5-6	1-2, 4-5
		b	2-3, 5-6	1-2, 4-5
ZÁZNAM	P12	a	2-3, 5-6, 8-9, 11-12	4-5, 7-8, 10-11
		b	5-6, 8-9, 11-12	1-2, 4-5, 7-8, 10-11


Přepínač P11 se sepne stisknutím tlačítka  a přepínač P12 se sepne současným stisknutím tlačítka  a  magnetofonu.

Funkce přepínačů P5', P6', K1, K2 a K6 je popsána v Návodu k údržbě magnetofonu SM-1.

Vydala TESLA ELTOS, oborový podnik v Praze


Součástí návodu jsou 2 přílohy

14500

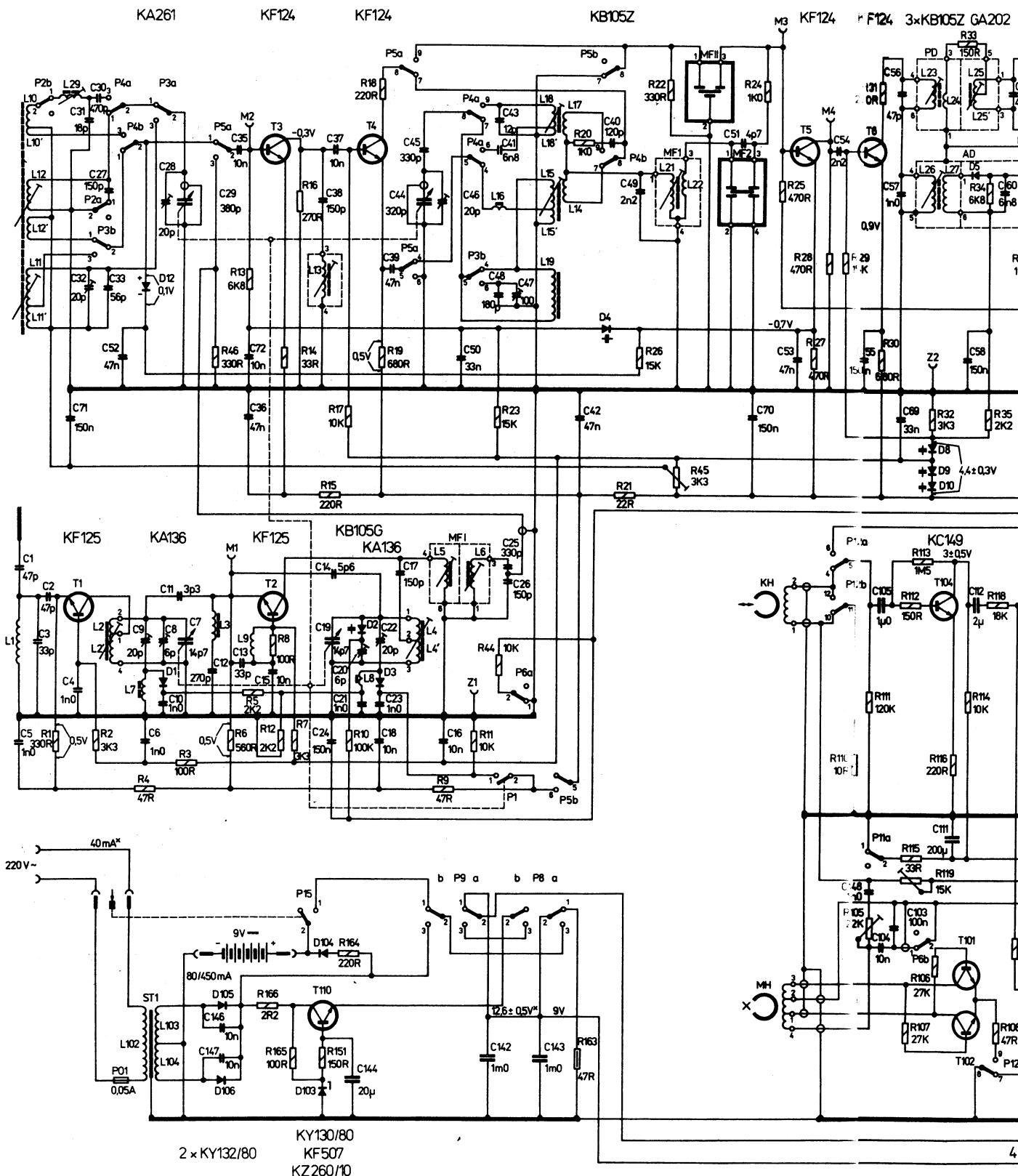



8, 24, 27, 25, 25  
 1, 58, 60, 62, 63, 61, 67, 66, 64, 65, 68  
 3, 111, 112, 113, 124, 115, 114, 123, 121, 122, 131, 127, 126, 125, 128, 129, 130, 132, 141, 101, 102, 109, 101, 106, 107, 108, 116, 117, 118, 119, 110, 133, 120, 135, 136, 137, 138, 139, 134, 140  
 2, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 41, 142, 158, 155, 150, 103, 153, 157, 104, 102, 124, 101, 120, 121, 122, 130, 127, 125, 126, 123, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 159, 160, 161, 162  
 5, 119, 127, 106, 116, 114, 118, 108, 136, 117, 141, 137, 167, 139, 145, 143, 147, 140, 144, 146, 152, 148, 149, 154, 156


D5Z GA202 2-GA206

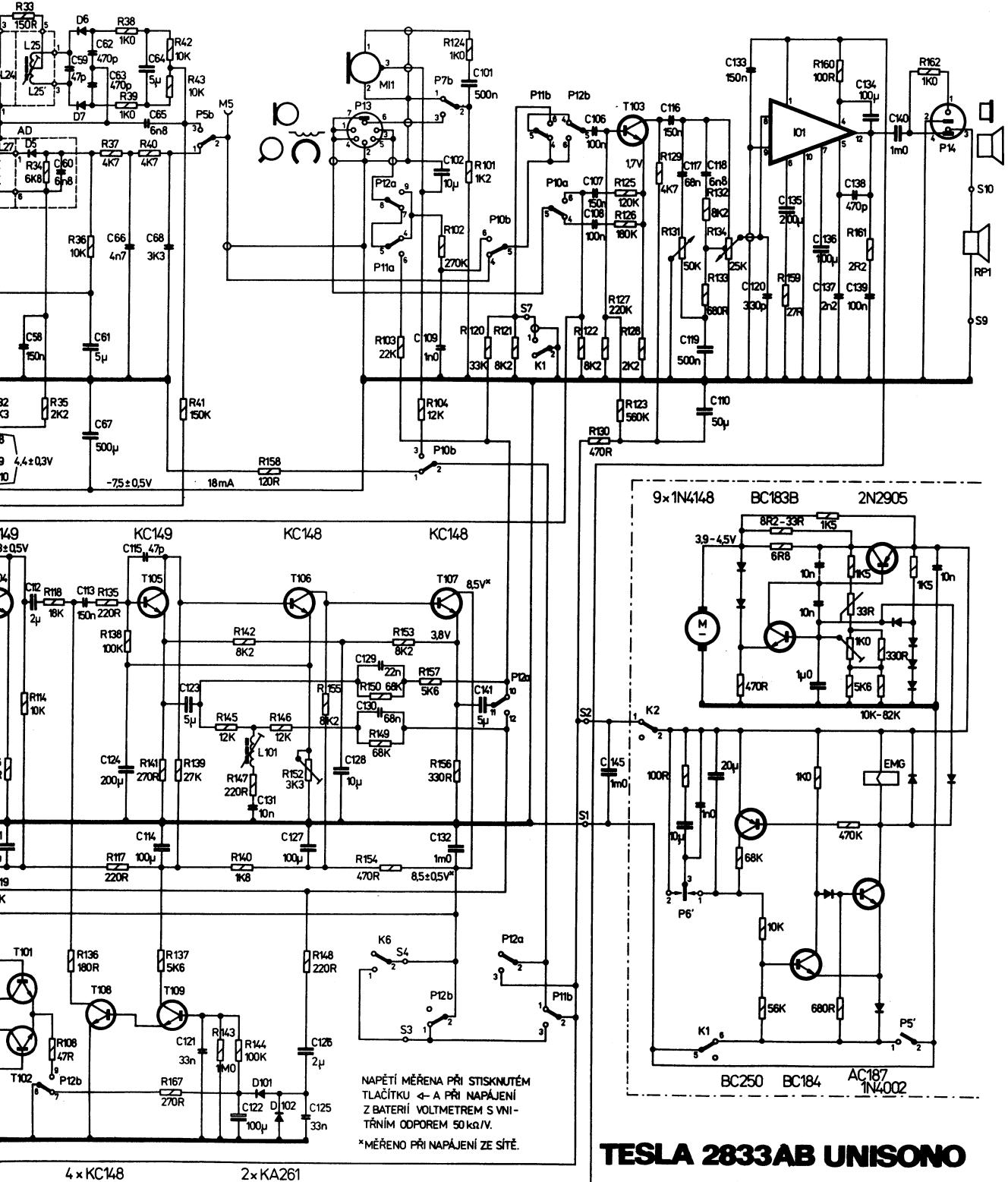


TESLA 2833AB UNISONO

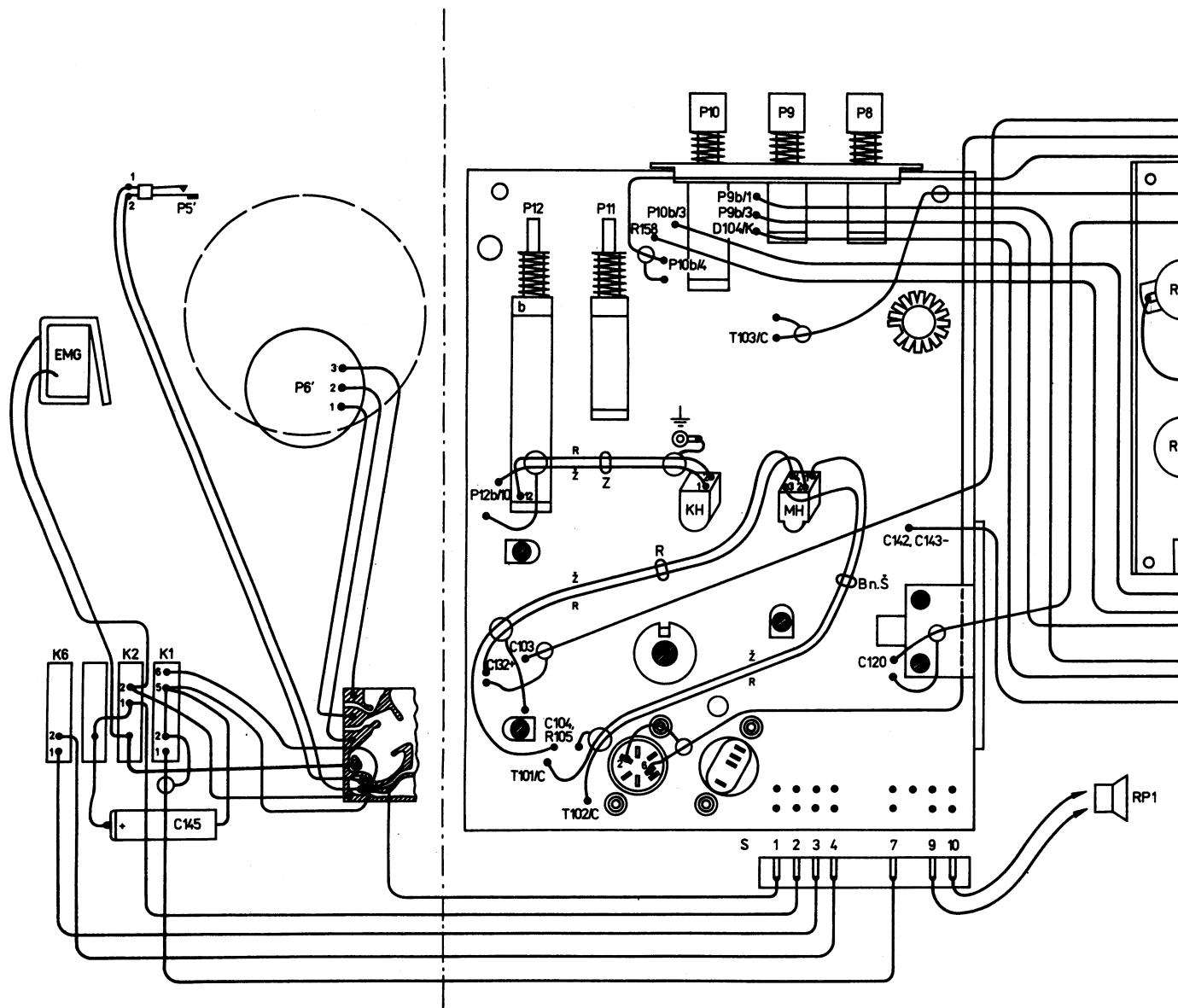


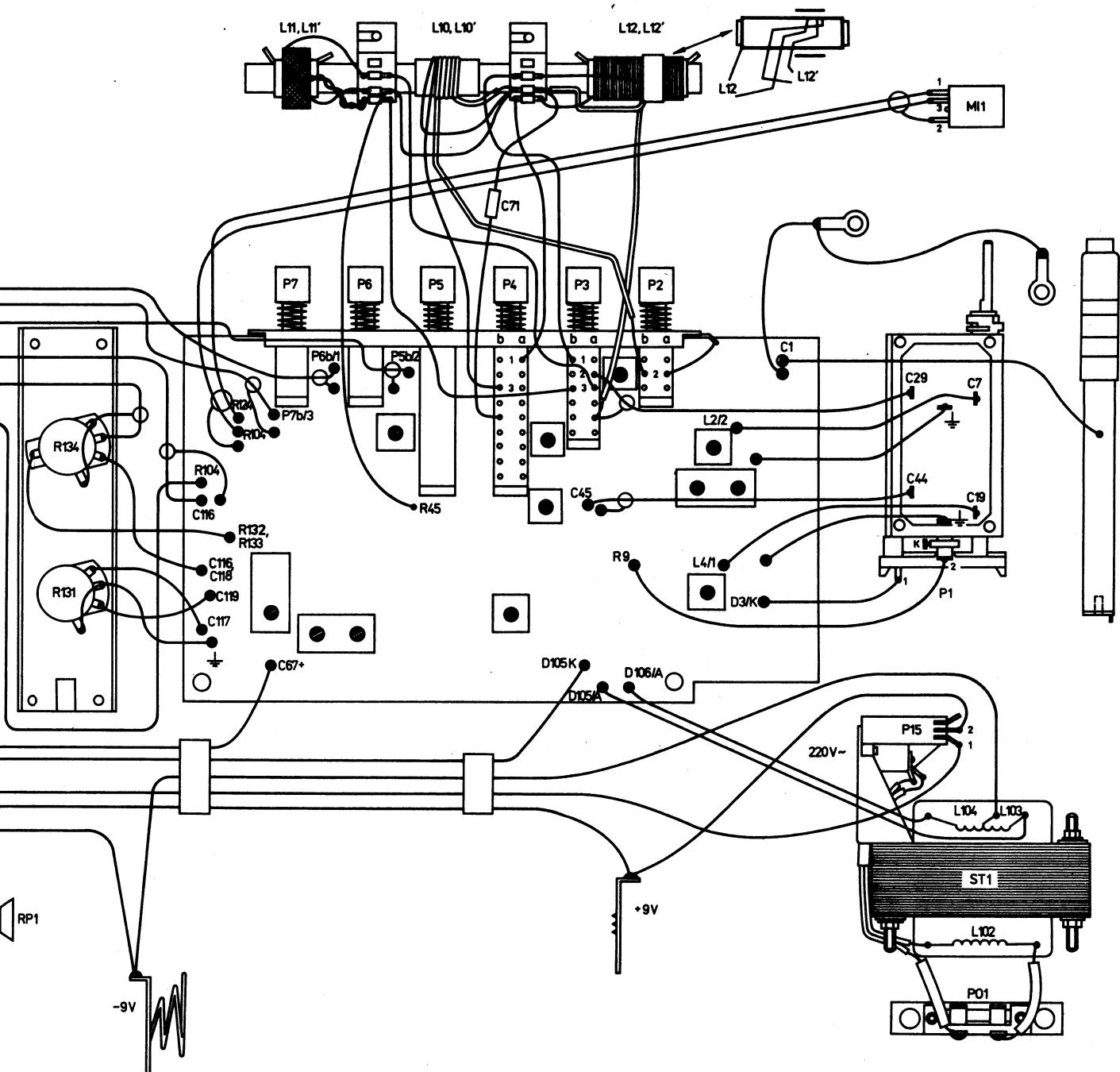

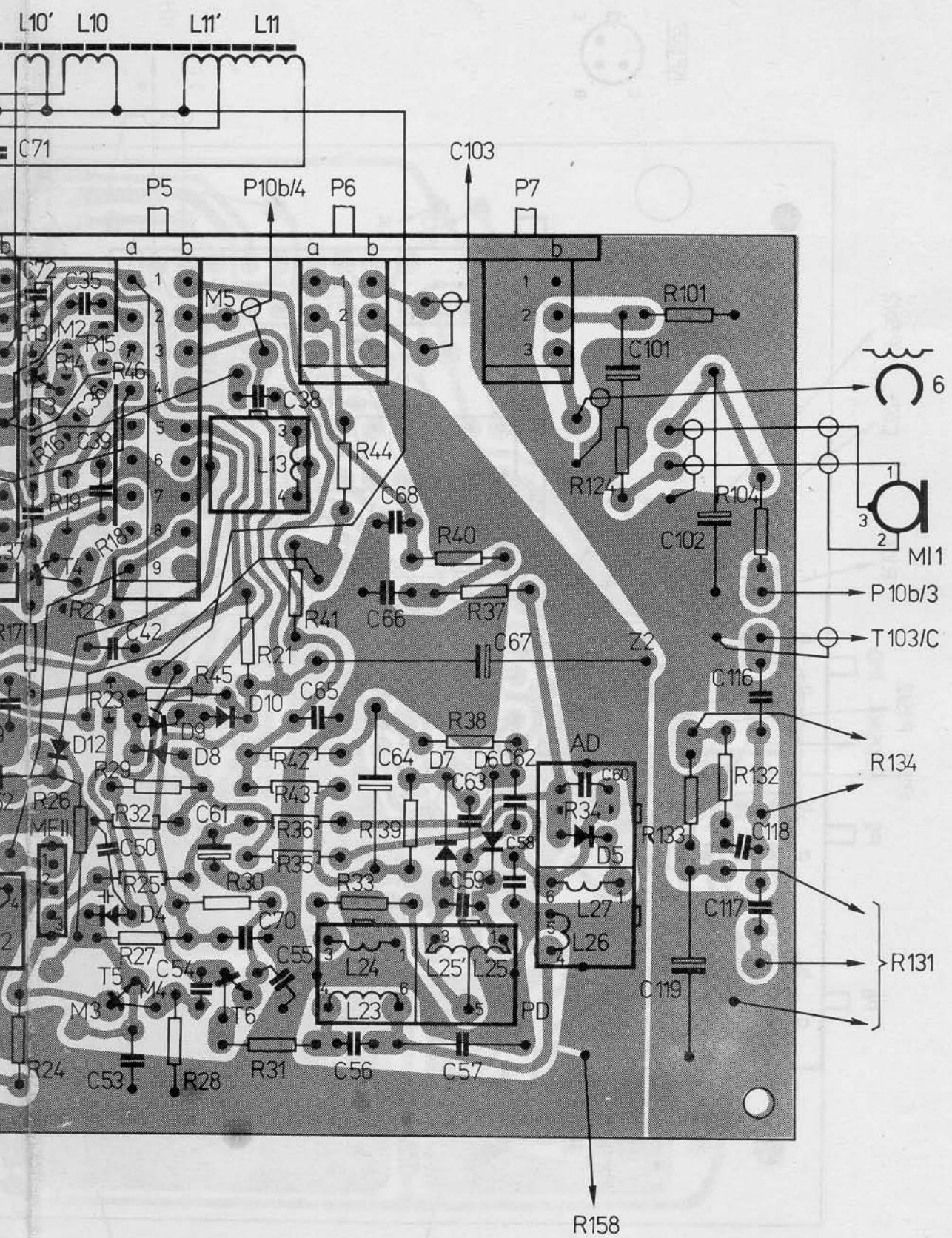


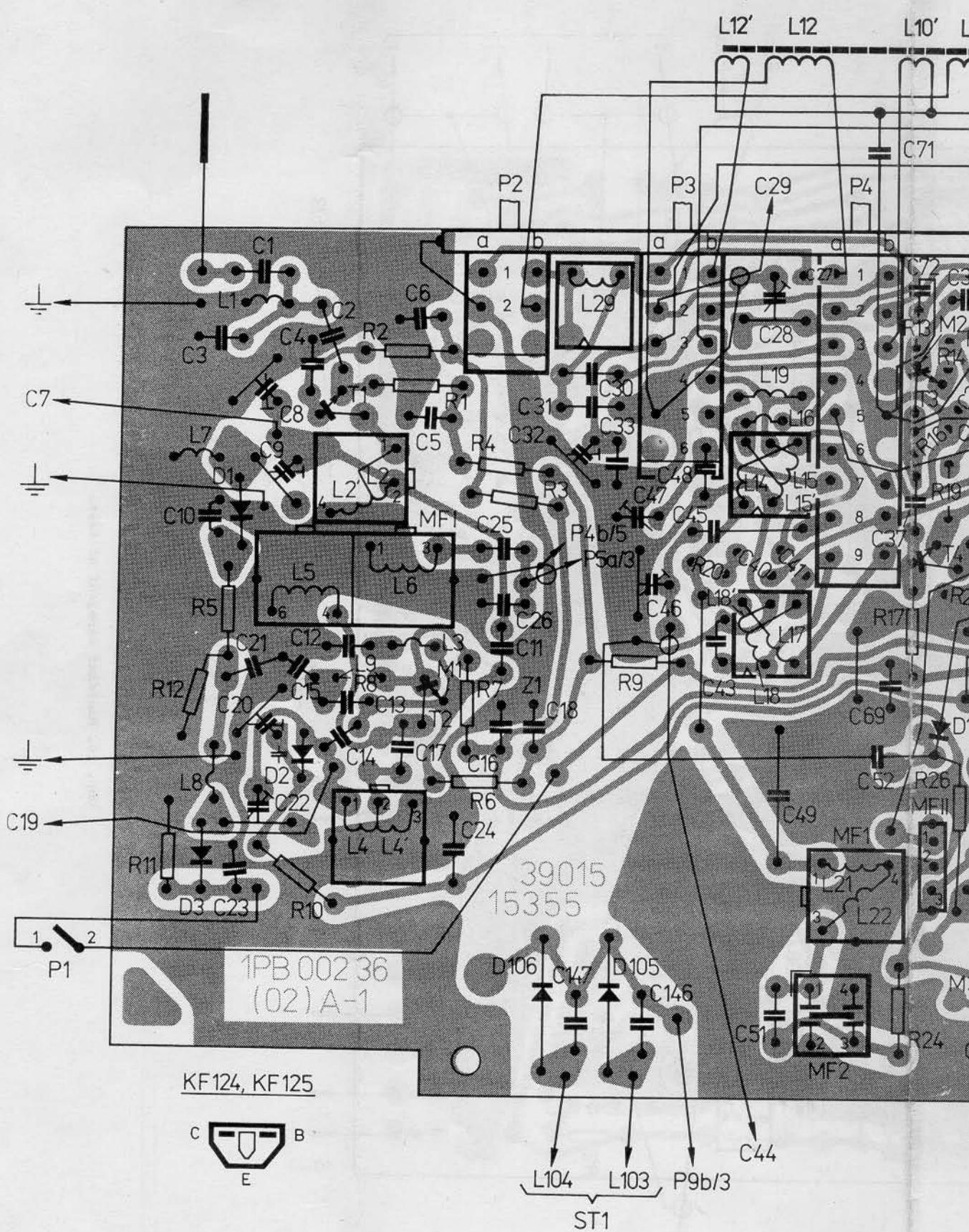


Obr. 15. Montážní zapojení přijímače

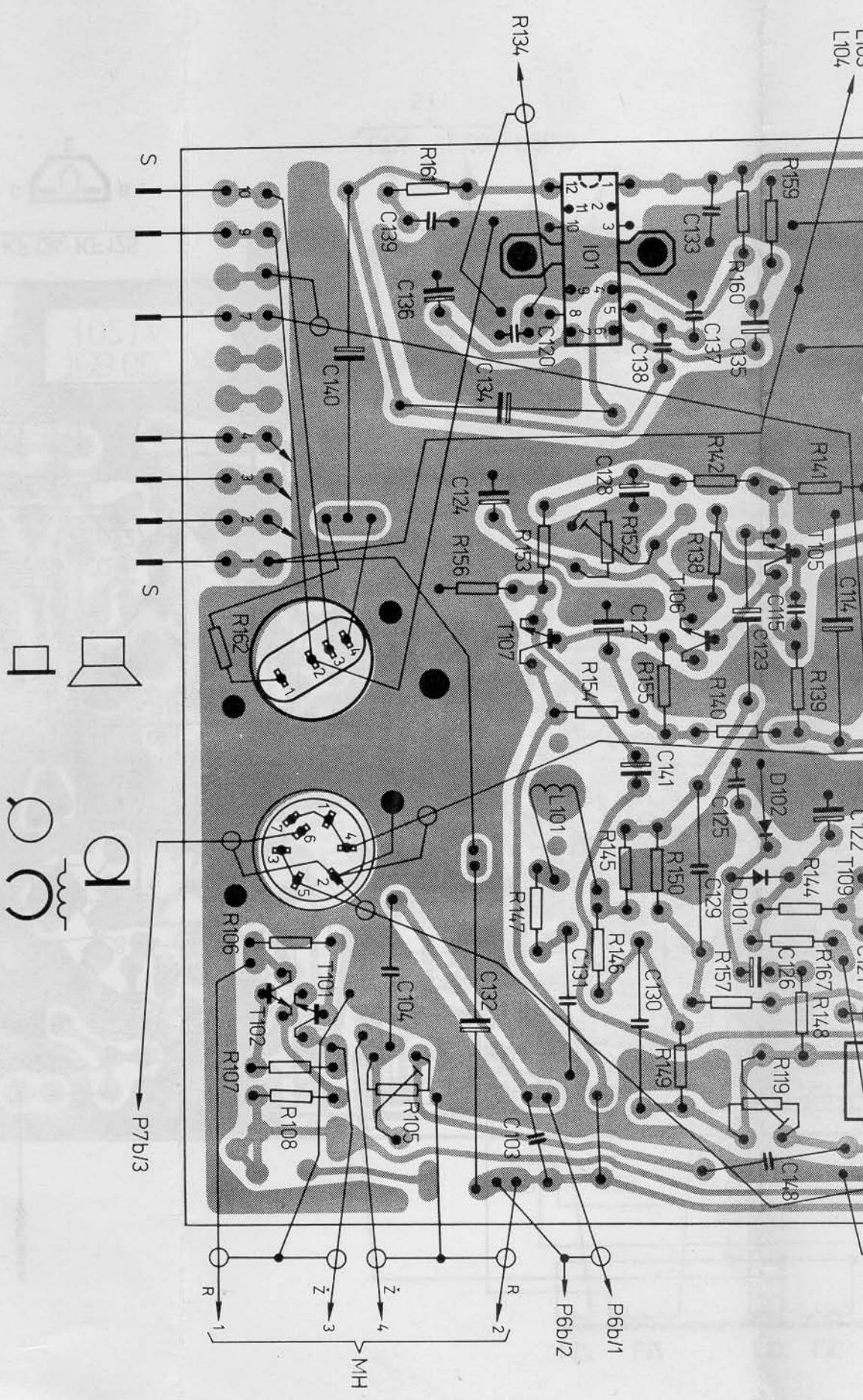

Obr. 16. Montážní zapojení nf části

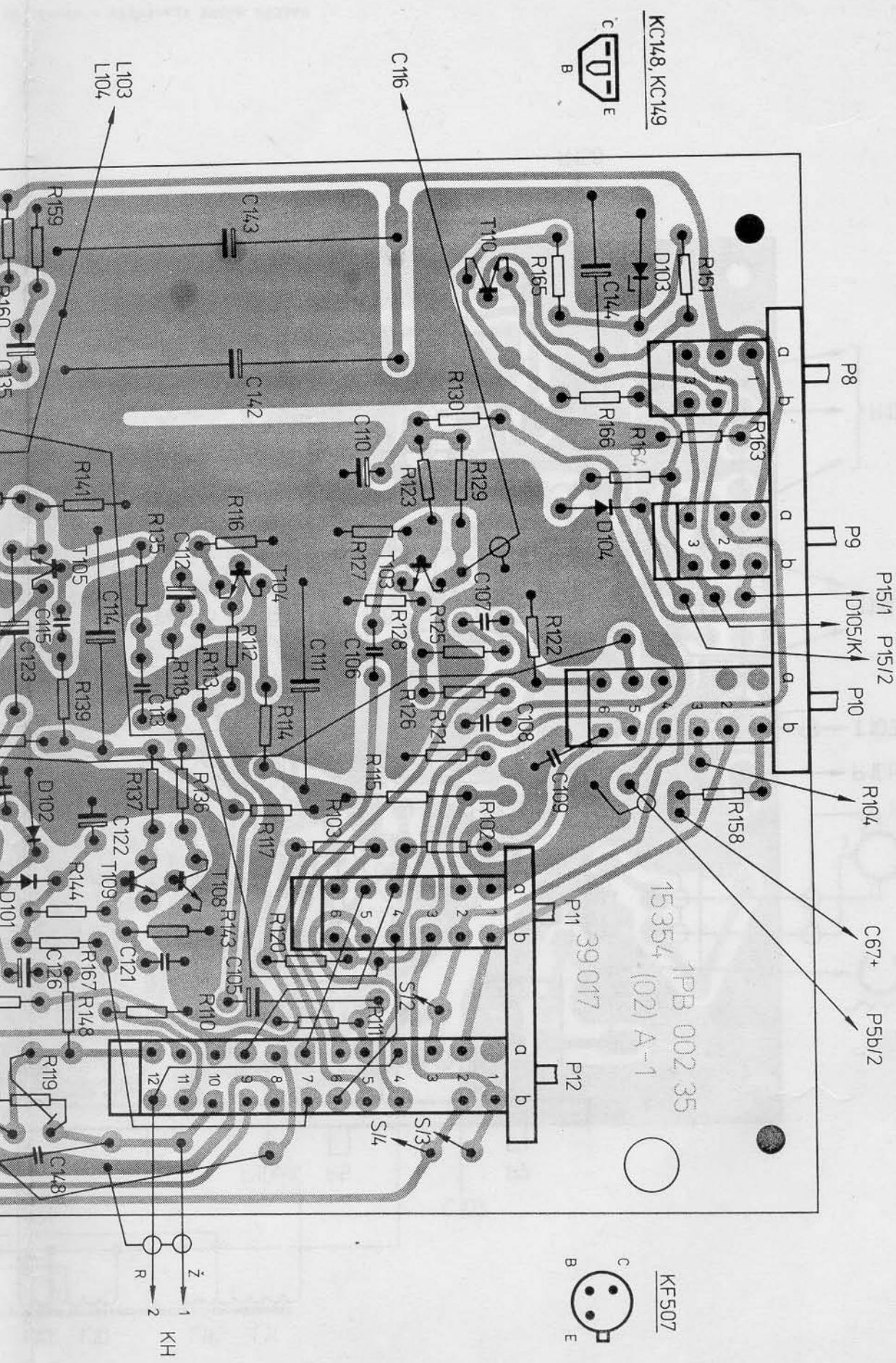

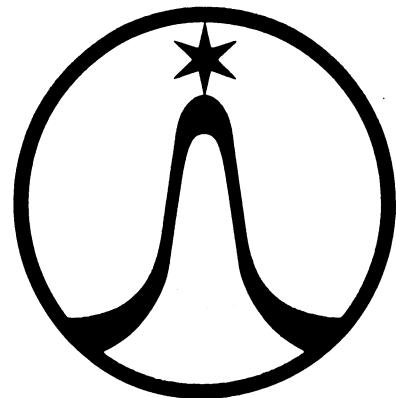

TESLA ELTOS