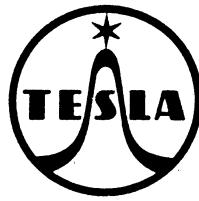




Návod k údržbě přístrojů

**TESLA 428 A „GAVOTA 2“**

**TESLA 1018 A „LIBERTA 2“**



**Návod k údržbě přístrojů**

**TESLA 428 A „GAVOTA 2“**

**TESLA 1018 A „LIBERTA 2“**

**O B S A H :**

	Str.
<b>01 Technický popis</b>	<b>3</b>
<b>02 Popis zapojení</b>	<b>4</b>
<b>03 Sladování přijímače</b>	<b>5</b>
<b>04 Oprava a výměna součástí</b>	<b>6</b>
<b>05 Změny provedené během výroby</b>	<b>11</b>
<b>06 Náhradní díly</b>	<b>12</b>
<b>07 Přílohy</b>	<b>16</b>

Výrobce:

**TESLA BRATISLAVA n.p.,**

**1963—1964**

# PŘÍSTROJE TESLA 428 A „GAVOTA 2“ a 1018 A „LIBERTA 2“



Obr. 1. Pohled na přijímač 428A

## 01 TECHNICKÝ POPIS

### ● VŠEOBECNĚ

Oba přístroje 428A a 1018A jsou třírozsažové superhetety osazené 3+1 elektronkou, určené pro příjem rozhlasu na krátkých, středních a dlouhých vlnách, napájené ze střídavé sítě. Přístroje jsou vybaveny šesti laděnými okruhy, odladovačem mezifrekvence a ferritovou anténou pro příjem vysílačů na středních a dlouhých vlnách.

Další vybavení obou přístrojů: samočinné řízení citlivosti, optický ukazatel vyladění, tónová clona ovládaná tlačítkem, kmitočtově závislá nf zpětná vazba, přípojka pro další reproduktor s malou impedanci, u přijímače 428A též přípojka pro gramofonovou přenosku. Přístroj 1018A je doplněn čtyřychlostním gramofonovým šasi, umístěným pod sklopným víkem skříně, takže tvoří stolní gramorádio, které umožnuje bez dalších doplňků přehrávání standardních i všech druhů monofonních dlouhohrajících desek.

### ● VLNOVÉ ROZSAHY

krátké vlny	18,7	—	51,7 m	(16—5,8 MHz)
střední vlny	185	—	571 m	(1620—525 kHz)
dlouhé vlny	970	—	2080 m	(310—144 kHz)

### ● OSAZENÍ ELEKTRONKAMI

ECH81	—	směsovač a oscilátor
EBF89	—	mf zesilovač a detektor
ECL82	—	nf předzesilovač a koncový zesilovač
EM80	—	optický ukazatel vyladění
B250C75	—	selenový usměrňovač
(1 osvětlovací žárovka 6,3 V/0,3 A)		

### ● MEZIFREKVENCE

468 kHz

### PRŮMĚRNÁ VF CITLIVOST

(pro modulaci 400 Hz; 30% a 50mW)

krátké vlny	30 $\mu$ V
střední vlny	20 $\mu$ V
dlouhé vlny	25 $\mu$ V

### ● PRŮMĚRNÁ ŠÍRKA PÁSMA

(pro poměr napětí 1 : 10)  
12,5 kHz

### ● PRŮMĚRNÁ NF CITLIVOST

(pro 400 Hz a 50 mW)  
25 mV v poloze „BASY“  
60 mV v poloze „ORCHESTER“

### ● REPRODUKTORY

428A: 1 oválný 205x130 mm, impedance 4  $\Omega$   
1018A: 1 oválný výškový 50x75 mm, impedance 6  $\Omega$   
2 kruhové  $\varnothing$  165 mm, impedance 4  $\Omega$

### ● VÝSTUPNÍ VÝKON

(pro 400 Hz a 10% zkreslení) 2,2 W

### ● NAPÁJENÍ

střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 nebo 220 V

### ● PŘÍKON

(při 220 V)

428A 36 W  
1018 A 46W (s motorem gramofonu)

### ● GRAMOFON

(jen 1018A)

Indukční motor se samočinným vypínačem, ovládaným radiálním posuvem přenosky..

Přepínání rychlosti otáčení talíře mechanickým převodem na 78, 45,  $33\frac{1}{3}$  a  $16\frac{2}{3}$  ot/min.

Přenoska vysokoohmová krystalová s přepínáním hrotů pro přehrávání standardních a dlouhohrajících desek.

### ● OBSLUHA

Levý knoflík — regulátor hlasitosti a síťový spínač;  
pravý knoflík — ladění.

Tlačítka zleva: tónová clona (nestlačené tlačítko: zdůrazněné hluboké tóny; stisknuté tlačítko: rovnoměrně zesílené celé zvukové spektrum), dlouhé vlny, střední vlny, krátké vlny, provoz s gramofonem.

## ● ROZMĚRY A VÁHY

428A	Přístroj	Přístroj v obalu	1018A	Přístroj	Přístroj v obalu
šířka	450 mm	520 mm	šířka	520 mm	610 mm
výška	270 mm	330 mm	výška	300 mm	360 mm
hloubka	200 mm	270 mm	hloubka	340 mm	440 mm
váha	6,5 kg	9 kg	váha	13,5 kg	19,5 kg

## 02 POPIS ZAPOJENÍ

Přístroje 428A „GAVOTA 2“ a 1018A „LIBERTA 2“ jsou po elektrické stránce téměř shodné. Gramorádio 1018A je doplněno čtyřrychlostním gramofonovým šasi SUPRAPHON H204. Zapojení obou přijímačů a označení jednotlivých částí je na přílohách tohoto návodu mimo přílohu IV. (viz kap. 05 Změny provedené během výroby).

### VSTUP

Signály přivedené na anténní zdířku se dostávají přes paralelní odlaďovač L6, C2, nalaďený na kmitočet mezifrekvence, na anténní cívku L1 pro krátké vlny a je-li přijímač přepnut na dlouhé nebo střední vlny, na vazební kondenzátor C1 přemostěný odporem R1, které uzavírají obvod. Vazba s prvním laděným okruhem je na krátkých vlnách induktivně kapacitní cívku L1, na středních a dlouhých vlnách kapacitní proudovou kondenzátorem C1.

Prvý okruh laděný kondenzátorem C3 doplňuje na krátkovlném rozsahu cívka L2 s doladovacím kondenzátorem C29, a pevnou kapacitou C18, na středovlnném rozsahu cívka L3 s doladovacím kondenzátorem C30 a na dlouhovlnném rozsahu cívka L4 s paralelní kapacitou C4. Okruh na středních a dlouhých vlnách uzavírá opět vazební kondenzátor C1. Cívky L3, L4, umístěné na ferritové tyče, působí jako anténa se směrovým účinkem.

Přes příslušné dotyky přepínače a oddělovací kondenzátor C5 se dostává nalaďený signál na řídící mřížku heptodového systému elektronky E1, která pracuje jako směšovač přijímačního signálu se signálem pomocného oscilátoru, tvořeného její triodovou částí.

### OSCILÁTOR

Mřížkový obvod pomocného oscilátoru, laděný v souběhu se vstupními okruhy kondenzátorem C7 s paralelním doladovacím kondenzátorem C33, doplňuje na krátkovlnném rozsahu cívka L8, na středovlnném rozsahu cívka L10 s doladovacím kondenzátorem C33 a souběhou kapacitou C11 a na dlouhovlnném rozsahu přistupuje ještě cívka L11 s paralelní kapacitou C9 a souběhou kapacitou kádenzátorů C10, C11. Laděné okruhy jsou vázány s mřížkou triody kondenzátorem C8 a odporem R4 přes odporník R3.

Anodový obvod oscilátoru je vázán s mřížkovým obvodem na krátkých vlnách induktivně cívku L9, na středních a dlouhých vlnách kapacitně kondenzátorem C11 pomocí odporu R5.

Vstupní i oscilátorové okruhy jsou řazeny do obvodů tlačítkovými přepínači P2 až P4, přičemž vyřazené dlouhovlnné okruhy jsou zkratovány.

### MEZIFREKVENČNÍ ZESILOVAČ

V anodovém obvodu heptodové části elektronky E1 je zařazen prvý okruh z členů L12, C50 nalaďený na mezifrekvenční kmitočet, který s druhým okruhem z členů L13, C51 tvoří prvý mf pásmový filtr. MF signál ze sekundárního okruhu se zavádí na řídící mřížku elektronky E2 zapojené jako řízený mf zesilovač.

Druhý mezifrekvenční filtr tvořený okruhy L14, C52 a L15, C53 váže anodu mf zesilovače s demodulační diodou.

### DEMODULACE

Mezifrekvenční signály jsou usměřovány diodou elektronky E2 a zavavovány v fá složek filtrem, tvořeným odporem R10 a kondenzátorem C17.

Demodulované signály se dostávají přes tlumící odporník R7, dotyky přepínače P5 (2-3) a oddělovací kondenzátor C19 na regulátor hlasitosti R9.

### SAMOČINNÉ ŘÍZENÍ CITLIVOSTI

Napětí k samočinnému řízení citlivosti se odeberá z demodulačního obvodu. Regulační napětí vznikající úbytkem na odporníku R10 se zavádí přes oddělovací filtr R8, C16 jednak přes cívku L13 na řídící mřížku elektronky E2, jednak přes odporník R2 na řídící mřížku směšovací elektronky E1. Členy R8, C16 určují časovou konstantu samočinného řízení citlivosti.

### OPTICKÝ UKAZATEL VYLADENÍ

Optický ukazatel vyladění E4 dostává řídící napětí z obvodu samočinného řízení citlivosti. Při největším regulačním napětí, které je podmíněno největším signálem na demodulační diodě, je nejmenší rozdíl napětí mezi stínicí destičkou a anodou ukazatele a tím i nejmenší stínicí účinek destičky. Svítící plošky jsou největší, což znamená, že je přesně nalaďeno.

### NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ

Nízkofrekvenční napětí z běžného regulátoru hlasitosti R9 se zavádí na řídící mřížku triodové části elektronky E3, která pracuje jako odpovídavý nf zesilovač.

Zesílené nízkofrekvenční napětí z pracovního odporníku R11 se převádí přes oddělovací kondenzátor C21 na řídící mřížku pentodové části téže elektronky, zapojené jako koncový zesilovač, a po zesílení přes výstupní transformátor (vinutí L16, L17, L18) na kmitací cívku reproduktoru RP1.

U přístrojů 1018A, které mají 3 dynamické reproduktory, jsou dva reproduktory (RP2, RP4) v sérii zapojeny na sekundární vinutí L18 a L19 výstupního transformátoru a k nim paralelně přes oddělovací elektrolytický kondenzátor C25 je zapojen i výškový dynamický reproduktor RP3. Oba přístroje jsou vybaveny vývody pro další reproduktory zapojenými na vinutí L18.

### TÓNOVÁ CLONA A ÚPRAVA REPRODUKCE

K rychlému nařízení základních kmitočtových charakteristik, vhodných pro různé druhy přijímaných pořadů a přehrávání gramofonových desek, je přijímač vybaven tónovou clonou ovládanou tlačítkem P1, kterým se mění jednotlivé obvody nízkofrekvenčního zesilovače následovně:

**Tlačítko v základní poloze** — spojeny dotyky přepínače P1 (1-2, 4-5, 8-9): Vedení demodulovaného signálu je blokováno proti zemi kondenzátorem C38, který omezuje vysoké tóny nf spektra. Elektrolytický kondenzátor C27 blokuje část katodového odporníku (R22) triodové části elektronky E3; tento stupeň pak zesiluje rovnoměrně celé tónové spektrum. Účinná zpětná vazba, zavedená ze sekundárního vinutí L18 výstupního transformátoru přes odporník R23 a kondenzátor C26 na katodu triody elektronky E3, omezuje zesílení v oblasti vysokých tónů a současně snižuje zkreslení nf zesilovače.

**Tlačítko stisknuto** — rozpojeny dotyky P1 (1-2, 4-5), spojeny dotyky P1 (7-8): Kondenzátor C38 je odpojen; vysoké tóny nejsou omezeny. Kondenzátor C27 je odpojen; vzniklá zpětná vazba zmenšuje zesílení vysokých tónů. Stupeň zpětné vazby ze sekundárního vinutí je zmenšen zapojením odporníku R17 s větší hodnotou do obvodu; kmitočtová charakteristika celého nf zesilovače je vyrovnanější.

### PŘÍPOJKA PRO GRAMOFONOVOU PŘENOSKU

Zdířky pro gramofonovou přenosku se připojí stisknutím tlačítka P5 (dotyky 1-2) souběžně k regulátoru hlasitosti R9 přes oddělovací kondenzátor C19. Současně se odpojí demodulační obvod přijímače (dotyky 2-3) a anodové napájení

oscilátoru a optického ukazatele (dobytyky 4–5). Gramorádio 1018A tuto připojku nemá, protože gramofonová přenoska je zapojena přímo do přístroje. Připojování přenosky se provádí stejným způsobem jako v přijímači 428A.

## NAPÁJENÍ PŘIJÍMAČE

Potřebná provozní napětí dodává transformátor, napájený přes dvoupólový spínač P6 (spřažený mechanicky s regulátorem hlasitosti R9), volič napětí P7 a tepelnou pojistku P01. V přístroji 1018A je motor gramofonu napájen z vývodu vinutí transformátoru pro 220 V (samočinný vypínač gramofonu je označen P8).

Anodové napětí, dodávané vinutím L23, je usměrňováno selenovým usměrňovačem U1 v Graetzově zapojení. Napětí

pro žhavicí vlákna elektronek E1 až E4 a osvětlovací žárovku Z1 ladící stupnice dodává vinutí L20.

Usměrněné napětí je vyhlašováno filtrem, tvořeným elektrolytickými kondenzátory C24 a C23, odporem R14 a vinutím výstupního transformátoru L17. Z prvého člena filtru (C24) se napájí anodový obvod koncové elektronky, ostatní obvody dostávají kladné napětí buď přes pracovní impedance nebo přes další oddělovač filtry R5, C11–R6, C6–R19, C36.

Potřebné mřížkové předpětí pro řídící mřížku nf předzesilovače vzniká průtokem katodového proudu odpory R21 a R22 (odpor R22 je překlenut kondenzátorem C35 případně C27), pro koncovou elektronku průtokem katodového proudu odporem R15 překlenutým elektrolytickým kondenzátorem C28. Ostatní elektronky dostávají proměnné mřížkové předpětí z obvodu samočinného řízení citlivosti.

## 03 SLAĐOVÁNÍ PŘIJÍMAČE

### KDY JE NUTNO PŘIJÍMAČ SLAĐOVAT

1. Po výměně cívek nebo kondenzátorů mezifrekvenční nebo vysokofrekvenční části přístroje.
2. Nedostačuje-li citlivost nebo selektivita přístroje nebo nesouhlasí-li cejchování ladicí stupnice na některém vlnovém rozsahu po mechanickém seřízení náhonu.

Přijímač není nutno zpravidla sladovat celý, stačí sladit rozludenou část nebo opravovaný vlnový rozsah.

### POMŮCKY K SLAĐOVÁNÍ

1. Zkušební vysílač s kmitočtovým rozsahem 0,14 až 18 MHz s amplitudovou modulací 400 Hz/30%.
2. Normální umělá anténa pro běžné vlnové rozsahy.
3. Měříč výstupního výkonu (vstupní impedance  $5\Omega$ ) případně vhodný střídavý voltmetr.
4. Slađovací šroubovák a klíč z izolační hmoty k natáčení železových jader cívek a doladovacích kondenzátorů.
5. Bezindukční kondenzátor 33 000 pF.
6. Zajišťovací hmoty (tvrdá k zajištění doladovacích kondenzátorů a měkká k zajištění jader cívek).

### POKYNY PŘED SLAĐOVÁNÍM

Před sladováním nutno přijímač mechanicky i elektricky seřídit a osadit elektronkami, s kterými bude používán. Pinsetou odstraníme se sladovacích jader a kondenzátorů zajišťovací hmotu.

Sasi přístroje vyjměte ze skříně (viz. kap. „Oprava a výměna součástí“ odst. „Vymínaní přístroje ze skříně“). Při sladování mf zesilovače stačí odejmout zadní stěnu a spodní kryt. Přijímač se má sladovat teprve tehdy, je-li dostatečně vyhřát.


### 03.1 SLAĐOVÁNÍ MEZIFREKVENCÍHO ZESILOVÁCE

1. Přepněte přijímač na rozsah středních vln stisknutím třetího tlačítka zleva, otočný kondenzátor vytocete na nejmenší kapacitu, regulátor hlasitosti naříďte na největší hlasitost, tlačítko tónové clony zůstává nestlačené, přijímač uzemněte.
2. Zapojte měříč výstupního výkonu podle druhu buď přímo nebo přes přizpůsobovací transformátor na přívody k reproduktoru. (Nechcete-li být během sladování rušeni zvukem reproduktoru, zapojte místo jeho kmitací cívky jako náhradní zátěž odporník  $5\Omega$ , 3W).
3. Signál 468 kHz (modulovaný 400 Hz do hloubky 30%) přivedete ze zkušebního vysílače přes kondenzátor 33 000 pF na řídící mřížku elektronky E2 (EBF 89).
4. Naříďte šroubovákem z izolační kmoty nejprve železové jádro cívky L15 (přístupné otvorem cívky pod sasi), pak jádro cívky L14 (přístupné horním otvorem) tak, aby výchylka měříče výstupu byla co největší.
5. Zkušební vysílač i s oddělovacím kondenzátorem odpojte od mřížky elektronky E2 a zapojte jej na řídící mřížku heptodové části elektronky E1.
6. Šroubovákem naříďte jádro cívky L13 (přístupné otvorem cívky pod sasi), pak i jádro cívky L12 (přístupné horním otvorem krytu) tak, aby výchylka měříče byla co největší.

7. Dolađování jader cívek mezifrekvenčních obvodů opakujte ještě jednou, jak uvedeno pod 3. až 6. Po dolađení zajistěte železová jádra cívek zakapávací hmotou a odpojte pomocné přístroje.

### 03.02 SLAĐOVÁNÍ MEZIFREKVENCÍHO ODLAĐOVAČE

1. Přepněte přijímač na rozsah středních vln stisknutím třetího tlačítka, otočný kondenzátor vytocete na největší kapacitu, regulátor hlasitosti naříďte na největší hlasitost, tlačítko tónové clony ponechte v základní poloze, připojte měříč výstupního výkonu na přívody k reproduktoru, přijímač uzemněte.

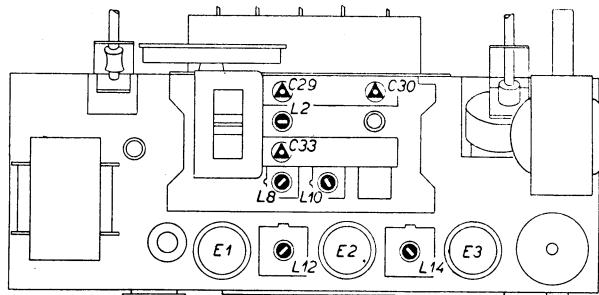

Obr. 2. Slađovací prvky nad šasi

2. Na antennní zdířku přivedete ze zkušebního vysílače modulovaný signál 468 kHz přes normální umělou anténu.
3. Železové jádro cívky L6 naříďte izolačním šroubovákom tak, aby výchylka měříče výstupu byla pokud možno nejméně.
4. Po naladění zajistěte jádro cívky proti natočení kapkou zajišťovací hmoty a odpojte pomocné přístroje.

### 03.3 SLAĐOVÁNÍ OSCILÁTOROVÝCH A VSTUPNÍCH OBVODŮ

#### Seřízení

1. Před sladováním naříďte stupnicový ukazatel tak, aby se kryl se značkami na pravém okraji ladicí stupnice, je-li ladicí kondenzátor nařízen na největší kapacitu.
2. Kmitočet oscilátoru je na krátkých vlnách o mezifrekvenci nižší než kmitočet přijímaného signálu.
3. Při sladování je nutné dodržovat postup vlnových rozsahů: střední vlny, dlouhé vlny, krátké vlny.


#### A. Střední vlny 185–571 m (1620–525 kHz)

1. Regulátor hlasitosti naříďte na největší hlasitost, tlačítko tónové clony ponechte nestlačené, připojte měříč výstupního výkonu na přívody k reproduktoru, přijímač uzemněte.
2. Stisknutím třetího tlačítka přepněte přijímač na střední vlny.

3. Na anténní zdířku přijímače přiveďte ze zkušebního vysílače přes normální umělou anténu modulovaný signál 550 kHz.
4. Ladicím knoflíkem naříďte stupnicový ukazatel na sládovací značku středovlnného rozsahu v blízkosti 550 m.
5. Izolačním šroubovákem naříďte jádro cívky L10 oscilátorového okruhu a potom posuňte cívku L3 vstupního okruhu po ferritové tyči tak, aby výstupní měřič ukazoval co největší výchylku.
6. Stupnicový ukazatel naříďte na sládovací značku na 200 m.
7. Zkušební vysílač přelaďte na 1500 kHz.
8. Izolačním klíčem naříďte nejprve doladovací kondenzátor oscilátorového okruhu C33 pak i vstupního okruhu C30 největší výchylku měřiče výstupu.
9. Postup uvedený pod 3 až 8. opakujte tak dlouho, až dosáhnete největších výchylek výstupního měřiče v obou sládovacích bodech.

#### B. Dlouhé vlny 970–2080 m (310–144 kHz)

1. Regulátor hlasitosti naříďte na největší hlasitost, tlačítko tónové clony ponechte nestlačené, připojte měřič výstupního výkonu na přívody k reproduktoru, přijímač uzemněte.

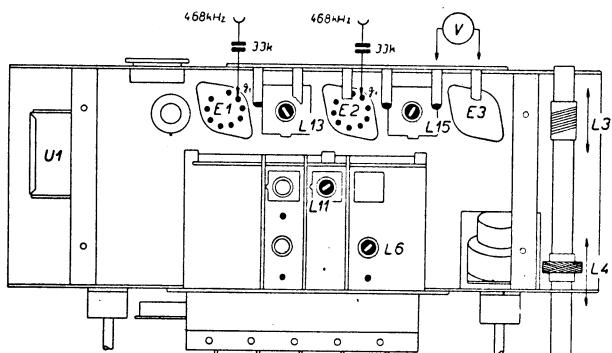

Obr. 3. Sládovací prvky pod šasi

2. Stisknutím druhého tlačítka přepněte přijímač na dlouhé vlny.
3. Na anténní zdířku přijímače přiveďte ze zkušebního vysílače přes normální umělou anténu modulovaný signál 150 kHz.
4. Ladicím knoflíkem naříďte stupnicový ukazatel na sládovací značku dlouhovlnného rozsahu na 2000 m.
5. Izolačním šroubovákem naříďte jádro cívky L4 oscilátorového okruhu L 11 a pak posuňte cívku L4 vstupního obvodu po ferritové tyči tak, aby výstupní měřič ukazoval co největší výchylku.

#### C. Krátké vlny 18,7–51,7 m (16–5,8 MHz)

1. Regulátor hlasitosti naříďte na největší hlasitost, tlačítko tónové clony ponechte nestlačené, připojte měřič výstupního výkonu na přívody k reproduktoru, přijímač uzemněte.
2. Stisknutím čtvrtého tlačítka přijímač přepněte na krátké vlny.
3. Na anténní zdířku přiveďte ze zkušebního vysílače přes normální umělou anténu modulovaný signál 6,5 MHz.
4. Ladicím knoflíkem naříďte stupnicový ukazatel na sládovací znaménko v blízkosti 45 m krátkovlnné stupnice.
5. Izolačním šroubovákem naříďte jádro cívky oscilátoru L8 a pak i vstupního okruhu L2 tak, aby výstupní měřič ukazoval největší výchylku.
- Pozor na zrcadlový kmitočet! Správná je výchylka výstupního měřiče s více zašroubovaným jádrem L8.
6. Zkušební vysílač přelaďte na 15 MHz.
7. Laděním naříďte přijímač na zavedený signál do blízkosti označení 20 m (15 MHz) na krátkovlnné stupnici.
8. Izolačním klíčem naříďte doladovací kondenzátor C29 vstupního okruhu tak, aby výstupní měřič ukazoval největší výchylku.
9. Postup uvedený pod 3. až 8 opakujte tak dlouho, až dosáhnete největších výchylek v obou sládovacích bodech. Nakonec zajistěte jádra cívek, případně cívky na ferritové tyče, voskem a doladovací kondenzátory nitrolakem. Odpojte pomocné přístroje a šasi přijímače opět vestavte do skříně.

## 04 OPRAVA A VÝMĚNA SOUČÁSTÍ

Při běžných opravách nebo při výměně některých částí (např. mf transformátorů, výcivk, odporů a kondenzátorů) není nutno přístroj vyjmímat ze skříně, stačí odejmout zadní stěnu a spodní kryt.

### 04.01 VYJÍMÁNÍ PŘÍSTROJE 428A ZE SKŘÍNĚ

- a) Odejměte zadní stěnu po vyšroubování dvou šroubů M4 a po vysunutí z horního zárezu skříně.
- b) Odstraňte plomby z obou stran kalíšků na spodní stěně a uvolněte (případně odstráhněte) plombovací šňůru. Spoj k stínící fólii spodního krytu odpájete od očka na zadní stěně šasi a po vyšroubování čtyř vrutů kryt odejměte.
- c) Odpájete dva přívody k reproduktoru a po vyšroubování čtyř šroubů M4, které upevňují šasi ke dnu skříně, vysuňte šasi ze skříně.
- d) Při montáži přístroje do skříně uložte šasi na gumové podložky a upevňovací šrouby dotáhněte jen tolik, aby šasi bylo pružně uloženo, připájete přívody k postranním reproduktorům, zásuvku s gramofonem zasuňte a upevněte, připojte tři přívody do svorkovnice a připájete přívod k přenosce.

### 04.02 VYJÍMÁNÍ PŘÍSTROJE 1018A ZE SKŘÍNĚ

- a) Odejměte zadní stěnu po vyšroubování čtyř šroubů M4 a po vysunutí z horního zárezu skříně.
- b) Odstraňte plomby z obou kalíšků na spodní stěně a uvolněte (případně odstráhněte) plombovací šňůru. Spoj k stínící fólii spodního krytu odpájete od očka na zadní stěně šasi a po vyšroubování čtyř vrutů kryt odejměte.
- c) Odpájete stíněný přívod k přenosce (na pájecích bodech přepínač destičky tlačítka na spodu šasi), uvolněte dva přívody k motoru a uzemňovací přívod ze svorkovnice naspodu gramofonového šasi.

- d) Vyšroubujte čtyři vruty se zapuštěnou hlavou v horní části zadní strany skříně a vysuňte směrem dozadu celou zásuvku i s gramofonovým šasi a víkem.
- e) Odpájete dva přívody od reproduktoru, na výstupním transformátoru), vyšroubujte čtyři šrouby M4, které upevňují šasi ke dnu skříně a šasi opatrně vysuňte ze skříně.
- f) Při montáži přístroje do skříně uložte šasi na gumové podložky a upevňovací šrouby dotáhněte jen tolik, aby šasi bylo pružně uloženo, připájete přívody k postranním reproduktorům, zásuvku s gramofonem zasuňte a upevněte, připojte tři přívody do svorkovnice a připájete přívod k přenosce.

### 04.03 VÝMĚNA LADICÍ STUPNICE

- a) Vyjměte přístroj ze skříně podle předchozího odstavce.
- b) Po uvolnění šroubů odejměte oba ladicí knoflíky.
- c) Vyšroubujte dva šrouby M3 z horní části obou držáků stupnice a po odsunutí obou úhelníků stupnici vyklopte.
- d) Při montáži nové stupnice dbejte, aby mezi sklem a držáky byly gumové pásky; šrouby držáků zajistěte pružnými podložkami a kapkami nitrolaku (levý šroub připevňuje rovněž držák optického ukazatele vyládění). Stupnici upevněte tak, aby se stupnicový ukazatel kryl se značkami na jejím pravém konci, je-li ladicí kondenzátor nařízen na největší kapacitu.

### 04.04 VÝMĚNA STÍNÍTKA STUPNICE

- a) Vyjměte přístroj ze skříně podle příslušného odstavce.
- b) Stínítko je udržováno ve správné poloze dvěma silikonovými lankami, zaklesnutými v zárezech obou držáků stupnice,

navléknutými do otvorů v stínítku a zajištěnými stisknutím nýtů 3x3 na koncích každého lanka. Delší lanko (198 mm) je navléknoto samostatně, kratší (158 mm) je doplněno pružinou.

- c) Po zavření nového stínítka zasuňte opět stupnicový ukazatel mezi stupnice a stínítko a laděním se přesvědčte, zda se ukazatel opírá o stínítko jen plstěným kroužkem.

#### 04.05 SEŘÍZENÍ STUPNICOVÉHO UKAZATELE


- a) Přístroj není třeba vyjmout ze skříně, stačí odejmout zadní stěnu.
- b) Stupnicový ukazatel, který je přístupný v prostoru nad šasi, posuňte na lanku (po uvolnění zajišťovací barvy) tak, aby se při zavřeném ladicím kondenzátoru kryl se značkami na pravém konci ladicí stupnice.
- c) Není-li možno dosáhnout správné polohy ukazatele posouváním na lanku, vyjměte přístroj ze skříně (u přijímače 1018A stačí vysunout zásuvku s gramofonem), uvolněte šroub v náhonovém bubnu, naříďte jeho správnou polohu laděním a pak šroub opět dotáhněte.

#### 04.06 LANKO NÁHONU LADICÍHO KONDENZÁTORU

Náhon tvoří silikonové lanko silné 0,8 mm, dlouhé 975 mm, na obou koncích opatřené očky Ø 10 mm. Délka upraveného lanka (měřeno od očka k očku) je 900 mm.

##### 1. Výměna náhonového lanka

- a) Přijímač 428A vyjměte ze skříně; u přístroje 1018A stačí vysunout zásuvku gramofonu (podle příslušných odstavců).
- b) Ladicí kondenzátor naříďte na největší kapacitu.
- c) Napínací pružinu navlékněte jedním koncem do otvoru ve výstupku náhonového bubnu a na druhý konec navlékněte jedno očko náhonového lanka.

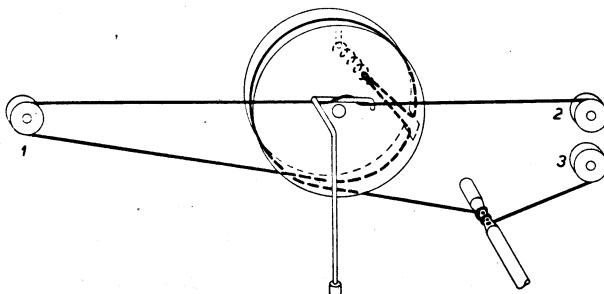

Obr. 4. Provedení ladicího náhonu

Lanko vede výrezem v bubnu, směrem dolů po části obvodu bubnu, kolem kladky „1“ zpět na kladku „2“, kolem ní na kladku „3“ a zespodu na hřídel ladění.

Kolem hřídele oviňte lanko dvakrát po směru otáčení hodinových ručiček, vedeťe je zespodu na náhonový buben, směrem nahoru po obvodu bubnu až do výrezu a očko lanka navlékněte na napínací pružinu.

- d) Stupnicový ukazatel upevněte na lanko náhonu ovinutím lanka jedenkrát kolem kratšího ramene ukazatele a seřídte jej podle příslušného odstavce.

##### 2. Seřízení náhonu

Přijímač 428A vyjměte ze skříně, u přístroje 1018A stačí vysunout zásuvku s gramofonem (podle příslušných odstavců). Pokud náhon jenom prokluzuje (lanko není poškozeno), vyvlekněte lanko z napínací pružiny a zkrátte je (případně na něm udělejte uzlík). Lanko opět navlékněte do napínací pružiny a ukazatel seřídte podle příslušného odstavce.

#### 04.07 VÝMĚNA LADICÍHO KONDENZÁTORU

- a) Přijímač 428A vyjměte ze skříně, u přístroje 1018A stačí vyjmout zásuvku s gramofonem.
- b) Lanko náhonu ladicího kondenzátoru sesmekněte z náhonového bubnu.
- c) Uvolněte tři šrouby M3 upevňující ladicí kondenzátor k šasi. Šrouby jsou přístupné zespodu šasi.

d) Odpájete tři přívody od statorů (přístupné zespodu) a dva uzemňovací přívody od vany kondenzátoru (přístupné shora).

- e) Po uvolnění jednoho šroubu odepjmete náhonový buben a upevněte jej na nový ladicí kondenzátor tak, aby výrez na jeho obvodu byl natočen doprava (pohled zepředu) při nařízení ladicího kondenzátoru na největší kapacitu.
- f) Nový ladicí kondenzátor opět upevněte a připojíte příslušné přívody. Šrouby, procházející gumovými průchodekmi utáhněte tak, aby byl kondenzátor pružně uložen.
- g) Navlékněte náhonové lanko a seřídte ukazatel ladění podle příslušných odstavců. Potom doladte vf obvody podle příslušného odstavce.

#### 04.08 TLAČÍTKOVÁ SOUPRAVA

Tlačítkový přepínač s cívkami a doladovacími kondenzátory tvoří samostatnou soupravu upevněnou ve výrezu šasi šesti šrouby M3. Obyčejně není třeba vyjmout celou soupravu, stačí vyměnit příslušný sladovací prvek, nebo dotykovou desku přepínače.

##### 04.08.1 Výměna tlačítkové soupravy

- a) Vyjměte přijímač ze skříně, odejměte stupnice a stínítko podle příslušných odstavců.
- b) Sejměte náhonové lanko s převodového bubnu ladicího kondenzátoru.
- c) Odpájete tyto přívody:
  - 5 přívodů od dotykové desky tlačítka tónové clony
  - 2 přívody od dotykové desky tlačítka středních vln
  - 1 přívod od dotykové desky tlačítka krátkých vln
  - 3 přívody od dotykové desky tlačítka gramofonu
  - 2 přívody od doladovacího kondenzátoru C30
  - 1 přívod od statoru ladicího kondenzátoru
  - 1 přívod od uzemňovacího očka blíže vývodů ladicího kondenzátoru
  - 1 přívod od objímky elektronky E1
  - 1 přívod od uzemňovacího očka v objímce elektronky E1
  - 1 přívod od objímky elektronky E2
  - 1 přívod od druhého mf transformátoru
  - a vysuňte gumovou průchodku s osvětlovací žárovkou z držáku na horní straně šasi.
- d) Vyšroubujte šest šroubů M3 (čtyři přístupné shora a dva na přední stěně šasi) a vyjměte tlačítkovou soupravu i s ladicím kondenzátorem.
- e) Po montáži nové soupravy obráceným postupem sladte vysokofrekvenční obvody přijímače podle příslušných odstavců předcházející kapitoly.

##### 04.08.2 Výměna pohyblivých desek přepínače

- a) Vyjměte přijímač ze skříně, odejměte stupnice a stínítko stupnice podle příslušných odstavců.
- b) Vyšroubujte tři šrouby M3 na přední stěně šasi a odejměte nosník s vlastními tlačítky po vyvleknutí výstupků převodních pák z výrezů v pohyblivých deskách přepínače. Pak lze snadno každou lištu vysunout a vyměnit.
- c) Při upevňování nosníku s tlačítky nezapomeňte vložit opět tři podložky mezi nosník a šasi.

##### 04.08.3 Výměna pevných desek přepínače

- a) Přepínač není třeba vyjmout ze skříně, stačí odejmout spodní kryt.
- b) Odpájete všechny přívody od dotykových per vyměňované pevné desky.
- c) Vysuňte obě zajišťovací tyčky v přední i zadní části přepínače.
- d) Vadnou desku lze pak vysunout posunutím dozadu a vycloučením v zadní části.

Je-li nutno vyměnit jen některé z dotykových per přepínače, není rovněž třeba vyjmout přijímač ze skříně. Stačí odpájet příslušné přívody z vadného péro a otehnout výstupky držáku, jimiž je pero přichyceno k desce. Nové pero se upevní na desku opět přihnutím výstupků držáku a jejich stisknutím vhodnými kleštěmi.

##### 04.08.4 Výměna mechanických částí přepínače

- a) Vyjměte přijímač ze skříně, odejměte stupnice a stínítko stupnice podle příslušných odstavců.

- b) Jednotlivé páky a pružiny tlačítek lze nahradit po vysunutí přední zajišťovací tyče.  
 c) Klávesy jsou na převodových pákách přilepeny. Po odstranění staré (stáhnutím, případně rozbitím) na očištěný konec páky, potřený lepidlem EPOXY 1200, nasuneme klávesu novou.

#### 04.08.5 Výměna cívek a doladovacích kondenzátorů tlačítkové soupravy

- a) Přijímač 428A vyjměte ze skříně, u přístroje 1018A pouze vysuňte zásuvku s gramofonem. Při výměně doladovacích kondenzátorů stačí odejmout zadní stěnu a spodní kryt.  
 b) Cívky jsou upevněny pouhým nasunutím do ploch výrezem držáků. Vývody od cívek odpájete na pérech přepínače, nikdy na vývodech těliska cívky.  
 c) Doladovací kondenzátory jsou upevněny natočením upevňovacích výlisků. Po odpájení přívodů výlisky vyrovnajte a kondenzátor vysuňte.  
 d) Po výměně cívky nebo kondenzátoru sladte příslušný vlnový rozsah podle odstavců předcházející kapitoly.

#### 04.09 VÝMĚNA MEZIFREKVENČNÍCH TRANSFORMÁTORU

- a) Při výměně mezifrekvenčního transformátoru není třeba vyjmímat přístroj ze skříně, stačí odejmout zadní stěnu a spodní kryt.  
 b) Mezifrekvenční transformátory jsou upevněny na montážní desce nasunutím do plochých držáků. Při nasouvání musí výlisek krytu procházet výrezem držáku. Transformátory se mají nasouvat zespodu.  
 c) Po výměně nebo opravě mf transformátoru je nutno příslušnou část přijímače sladit podle odstavců v předchozí kapitole.

#### 04.10 VÝMĚNA DESKY SE ZDÍRKAMI

- a) Přijímač není třeba vyjmímat ze skříně, stačí odejmout zadní stěnu a spodní kryt.  
 b) Odpájete přívody od všech šesti (u přístroje 1018A čtyř) zdírek a po odvrácení čtyř trubkových nýtů desku odejměte.  
 c) Novou destičku upevněte čtyřmi šrouby M3 s matkami, a připájete všechny přívody.  
 d) Matky šroubů zajistěte proti uvolnění zajišťovací barvou.

#### 04.11 OBJÍMKY ELEKTRONEK

Objímky jsou upevněny k šasi (kromě objímky ukazatele vyládění) dvěma trubkovými nýty. Při výměně objímky odpájete nejprve přívody a pak odvrtejte upevňovací nýty. Novou objímkou upevněte dvěma šrouby M3 s matkami. Matky zajistěte vhodnou barvou proti uvolnění a připájete příslušné přívody.

#### 04.12 SELENOVÝ USMĚRŇOVAČ

Usměrňovač je upevněn na spodní stěně šasi dvěma příchytkami tvaru písmena „T“. Má-li být usměrňovač nahrazen novým, je třeba přijímač vyjmout ze skříně.

Do přijímače lze namontovat celkem tři druhy selenových usměrňovačů: větší typy SORAL a PM 28 RA a menší typ B250C75. Pro všechny tyto druhy jsou v šasi přijímače vylisovaný otvory.

**Důležité!** Poněvadž plocha základní desky rozvádí teplo usměrňovače a přispívá k jeho chlazení, je nutné, aby usměrňovač doléhal plochou na šasi a aby obě stýčné plochy byly kovově čisté.

#### 04.13 VOLIČ NAPĚTI

Deska voliče napětí je upevněna k zadní stěně šasi přihnutím dvou výlisků. Při výměně stačí odejmout zadní stěnu a spodní kryt. Výlisky, které smějí být otevřeny jen do té míry, aby bylo lze desku voliče uvolnit, přihnete oba vhodným přípravkem, nebo šroubovákem zbrošeným tak, aby byl na jeho konci utvořen zub s pravým úhlem. Užší část (zub) šroubováku nasuňte do zářezu vedle výstupku desky a zbývající zbrošenou hranou pak lze snadno natáčením šroubováku výstupek přihnoout.

#### 04.14 REGULÁTOR HLASITOSTI

Regulátor lze vyměnit po vyjmutí přístroje ze skříně a odejmutí stupnice. Vyšroubujte dva šrouby M3 držáku hřídele

a držák odejměte. Po odpájení přívodů od potenciometru i síťového vypínače (přístupných zespodu šasi), uvolněte středovou matku plochým nebo trubkovým klíčem číslo 14. Potenciometr lze pak vysunout směrem vzhůru. Před upevněním nového potenciometru navlékněte na jeho hřídel podložku z polystyrenu.

#### 04.15 FERRITOVÁ ANTÉNA

Ferritovou tyč odejměte po odpájení čtyř přívodů cívek L3 a L4 a po otevření výstupků držáku. Na novou tyč opět navlékněte gumové průchody, tyč vložte do obou ramen držáku jehož výstupky pak přihnete vhodnými kleštěmi. Přijímač nutno sladit na středních a dlouhých vlnách podle příslušných odstavců předcházející kapitoly.

#### 04.16 SÍŤOVÝ A VÝSTUPNÍ TRANSFORMÁTOR

- a) Síťový transformátor je upevněny čtyřmi šrouby M4 k šasi. Při výměně nutno přijímač vymout ze skříně a odpařet 9 (u přístroje 428A), nebo 11 přívodů (u přijímače 1018A) k napájecím bodům transformátoru a vyšroubovat šrouby přístupné zespodu šasi.  
 b) Výstupní transformátor je upevněn na šasi dvěma šrouby M3 s distančními podložkami. Při výměně transformátoru vyjměte přijímač 428A ze skříně, u přístroje 1018A stačí vysunout zásuvku s gramofonem. Odpájete 10 (u 1018A 11) přívodů ze svorkovnice transformátoru a vyšroubujte dva šrouby přístupné na šasi.

#### 04.18 REPRODUKTORY

Oválný reproduktor RP1 v přístroji 428A i oválný RP3 a dva kruhové reproduktory RP2, RP4 v přístroji 1018A jsou upevněny šrouby zapuštěnými v ozvučnicích. Ozdobné bakelitové mrížky reproduktoru RP2, RP4 jsou upevněny k ozvučnicím vždy třemi šrouby M3 přístupnými po odnětí příslušného reproduktoru.

Příčiny špatného přenesu dynamických reproduktorů bývají:

1. Uvolnění některých součástek ve skříni.
  2. Znečištění vzduchové mezery reproduktoru.
  3. Porušení správného středení nebo poškození membrány.
- Pracoviště, kde bude reproduktor opravován, musí být prostě jakýchkoli kovových pilin.

Membránu reproduktoru RP1, RP2, RP4 možno vystředit (pomocí proužků papíru nebo filmu) po odlepení ochranného kroužku v jejím středu a po odtržení středící membrány uvnitř koše.

Při výměně membrány je nutné odpájet přívody kmitačky zpájecích oček svorkovnice a uvolnit je z gumových průchodek, strhnout plstěné obložení a potom i vlastní membránu s obvodem koše. Po vyčištění vzduchové mezery od pilin (nejlépe plochým kolíčkem omotaným vatou) přilepte opět novou membránu a plstěné obložení nitrocelulosovým lepidlem. Před přilepením středící membrány vystříte kmitačí cívku pomocí proužků papíru nebo filmu vsunutých mezi cívku a trn magnetu. Nakonec utěsněte opět otvor ve středu membrány ochranným kroužkem, přilepeným za použití nepatrného množství lepidla, připájete přívody na svorkovnici a zajistěte je v zářezech gumových průchodek.

Membránu malého (vysokotonového) reproduktoru je ve svém středu upevněna šroubem s podložkou, který přesně vymezuje plochu kmitačí cívky. Střední membránu není tedy možno zvlášť upravovat. Membránu lze vyměnit po vyšroubování středícího šroubu, odpájení vývodů a po stržení s obvodu koše, kde je přilepena.

#### Pozor!

Při montáži reproduktoru u přístroje 1018A nutno dbát, aby přívody od kmitačí cívky byly připojeny opět na stejně vývody reproduktoru. Prohozením přívodů byla přerušena polarita reproduktoru a po montáži do skříně i sfázování reproduktorové kombinace.

Správné zapojení lze určit z výchylky membrány a polarity kapesní baterie, zapojené na přívody reproduktoru (viz též označení hvězdičkami na obr. v příloze I., které souhlasí se značením vývodů reproduktoru).

#### 04.19 GRAMOFONOVÉ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTROJE 1018A

- 04.19.1 Vyjímání gramofonového šasi ze skříně  
 a) Odejměte zadní stěnu a spodní kryt přístroje.

- b) Odpájete stíněný přívod (stíněný a živý konec) s per pevné desky tlačítkového přepínače P5.
- c) Po uvolnění šroubků síťové svorkovnice na gramofonovém šasi odejměte oba přívody napájecího napětí a uzemňovací vodič.
- d) Vyšroubujte čtyři šrouby M4 přístupné naspodu gramofonového šasi a šasi opatrně vyjměte ze skříně.
- e) Při opětné montáži dbejte, aby na každém šroubu byla navlečena kovová a gumová podložka a mezi vlastním šasi a montážní deskou kroužek z pěnové gumy.

#### 04.19.2 Výměna krystalové vložky přenosky

- a) Zvedněte pravou rukou raménko přenosky, palcem a ukažovákem levé ruky vysuňte vložku mírným tlakem směrem ke kloubu přenosky.
- b) Po vyjmutí vložky sesuňte s přívodních kolíčků dutinky přívodního kablíku.
- c) Při montáži nové vložky nasuňte barevně označenou dutinku přívodní šňůry na stejně označený přívodní kolík. Po nasunutí vodičí drážky vložky na nosný držák, vložku mírným tlakem k hlavě přenosky opět zasuňte.

#### 04.19.3 Seřízení tlaku na hrot přenosky

Tlak na hrot přenosky v pracovní poloze se má pohybovat v rozmezí 8–10 g. Správný tlak lze nařídit předpnutím nadlehčovací pružiny raménka přenosky nasunuté na čepu závěsu. Změnu pnutí pružiny provádíme přesouváním jejího konce do různých otvorů boční stěny závěsu raménka.

#### 04.19.4 Výměna raménka přenosky

Zvedněte raménko přenosky a odpojte přívodní kablík od krystalové vložky. Po vyšroubování dvou šroubků připevňujících kulisu zastavovače, je možno raménko odejmout.

#### 04.19.5 Výměna celé přenosky

Raménko přenosky i s kloubem lze odejmout po odpájení stíněného přívodu, uvolnění kulisy zastavovače a vyšroubování bakelitové matici centrálního upevnění.

**P o z o r !** Při demontáži se uvolní páky samočinného zastavovače.

#### 04.19.6 Demontáž samočinného zastavovače

Po demontáži přenosky (viz předchozí odstavec) se uvolní pákový mechanismus zastavovače.

Vlastní spínač lze odejmout po odpojení přívodů na svorkovnici a vyšroubování matic obou šroubů, kterými je upevněn ke gramofonovému šasi.

Přívody ke spínači lze odpájet po sejmání horního krytu, vlastní přepínací mechanismus je přístupný po odšroubování spodního isolantového krytu.

#### 04.19.7 Montáž a seřízení zastavovače (spínač namontován)

- a) Páky zastavovače nasuňte do otvorů v šasi gramofonu, výřez vypínací páky nasuňte na čípek páky vypínače a upevňovací otvor naříďte proti otvoru stojánu kloubu přenosky.
- b) Závit stojánu kloubu přenosky provlečte otvorem v šasi, otvorem zastavovače a bakelitovou maticí a stojánek upevněte k šasi.

- c) Přesvědčte se, zda jsou všechny páky mechanismu lehce otočné a zda spínač správně vypíná. Páky mechanismu procházející otvory v šasi, nesmějí nikdy ve výrezu zadržovat ani ve vypnuté poloze.
- d) Nasuňte na čep raménka přenosky kulisu vypínacího mechanismu tak, aby ohnutý konec vypínací páky procházel otvorem kulisy a předběžně ji upevněte přitažením jednoho ze stavěcích šroubků.
- e) Raménko přenosky nasuňte na podpěru ramene a spínač vypněte.
- f) Kulisu zastavovače naříďte (po povolení předběžně utaženého šroubu) tak, aby vnější zářez kulisy stál v těsné blízkosti výstupku páky spínače a aby malé vykývnutí ramene přenosky směrem od talíře spínač zapnul.

#### 04.19.8 Výměna stupňové kladky náhonu

Stupňovou kladku nutno vyměnit, nemá-li talíř správné otáčky (stává se po výměně nebo opravě motorku). Podle toho, má-li talíř otáčky vyšší nebo nižší, volíme kladku s menšími nebo většími průměry podle tabulky 04.19.12 „Průměry kladek“. Kladku nutno na hřídele motoru upevnit stavěcím šroubem tak, aby převodové kolo s gumovým obložením při řazení otáček správně dosedlo na jednotlivé stupně kladky a nedělo spodní hranou.

#### 04.19.9 Výměna převodového kola

- a) Vyjměte šasi gramofonu ze skříně.
- b) Sesuňte pérovou závlačku ze spodního konce čepu převodového kola a kolo vysuňte z ložiska vsuvnice.
- c) Isolantovou podložku s čepu starého kola nasuňte na čep kola nového, namažte čep, nasuňte kolo do ložiska a zaříste opět pérovou závlačku.

**P o z o r !** Mazací olej se nesmí dostat na gumové části převodového kola.

#### 04.19.10 Výměna vačkového kola nebo řadicí páky





- a) Vymontujte převodové kolo s gumovým obložením podle předchozího odstavce.
- b) Vyšroubujte šroub M 2,6x6 z knoflíku pro přepínání rychlosti.
- c) Vysuňte pružinu řadicí páky z výlisku na spodní straně šasi a řadicí páku společně s vačkovým kolem sesuňte s čepu.
- d) Nové části před montáží, která se provádí opačným postupem, namažte čistou strojní vazelinou.

#### 04.19.11 Výměna motorku

- a) Odpájete zemnicí spoj od kostry motorku a po uvolnění šroubků svorkovnice odpojte síťové přívody k motorku.
- b) Po odejmutí zajišťovacího kroužku, sesuňte s kuželového čepu talíř.
- c) Po vyšroubování tří šroubků, kterými je motorek upevněn k šasi, lze jej odejmout.
- d) Při montáži motorku neopomeňte vsunout mezi šasi a kostru motorku opět isolantové distanční vložky.

**P o z o r !** Po výměně motorku nutno zkontovalovat rychlosť otáček talíře a případně vybrat vhodnou stupňovou kladku podle pokynů uvedených v odstavci 04.19.8 „Výměna stupňové kladky náhonu“.

## 04.19.12 Průměry kladek

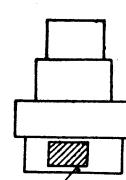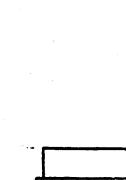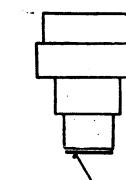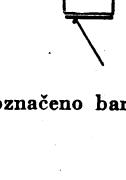Číslo kladky	Stupeň	Průměr kladky	Otáčky talíře	Rozdíl otáček	Barva označení	Otáčky motoru	Způsob označení
1	1	13,84	73	-5	tmavozelená	1293	 označeno barvou
	2	7,98	42,11	-2,89			
	3	5,91	31,23	-2,10			
2	1	13,65	74	-4	červená	1311	 označeno barvou
	2	7,88	42,68	-2,32			
	3	5,83	31,73	-1,60			
3	1	13,46	75	-3	žlutozelená	1329	 označeno barvou
	2	7,77	43,25	-1,75			
	3	5,76	32,09	-1,24			
4	1	13,29	76	-2	bez označení	1346	 označeno barvou
	2	7,67	43,84	-1,16			
	3	5,68	32,51	-0,82			
5	1	13,12	77,	-1	žlutá	1365	 označeno barvou
	2	7,57	44,41	-0,59			
	3	5,61	32,94	-0,39			
6	1	12,95	78	0	červená	1382	 označeno barvou
	2	7,47	45	0			
	3	5,54	33,34	0			
7	1	12,78	79	+1	tmavozelená	1400	 označeno barvou
	2	7,38	45,67	+0,67			
	3	5,47	33,80	+0,47			
8	1	12,63	80	+2	hliník	1417	 označeno barvou
	2	7,29	46,15	+1,15			
	3	5,40	34,21	+0,88			
9	1	12,47	81	+3	růžová	1435	 označeno barvou
	2	7,19	46,66	+1,66			
	3	5,33	34,56	+1,23			
10	1	12,32	82	+4	modrá	1453	 označeno barvou
	2	7,10	47,19	+2,19			
	3	5,26	34,95	+1,62			

**05 ZMĚNY PROVEDENÉ BĚHEM VÝROBY**

1. V příloze IV. je uvedeno schéma zapojení přijímače 428A ze začátku výroby. Ve srovnání s výkresy v přílohách II., III., V. a VI. jsou ve zmíněném výkresu hlavně tyto změny:

**a) Kondenzátory**

C	Kondenzátor	Hodnota	Provozní napětí V	Objednací číslo
4	slídový	39 pF $\pm$ 5%	500	TC 210 39/B
6	svitkový	68 000 pF $\pm$ 20%	250	TC 172 68k
8	slídový	47 pF $\pm$ 20%	500	TC 210 47
9	slídový	110 pF $\pm$ 5%	500	TC 210 110/B
11	slídový	260 pF $\pm$ 2%	500	TC 210 260/C
16	svitkový	68 000 pF $\pm$ 20%	160	TC 171 68k
19	svitkový	33 000 pF $\pm$ 20%	160	TC 171 33k
20*	slídový	82 pF $\pm$ 20%	500	TC 210 82
26*	odpadá			
27	odpadá			
35*	odpadá			
37	odpadá			
39	odpadá			

\* Kondenzátory jinak zapojené

**b) Odpory**

R	Odpor	Hodnota	Zatížení	Objednací číslo
7	vrstvový	0,15 M $\Omega$ $\pm$ 20%	0,25W	TR 101 M15
12	odpadá			
13	vrstvový	2 200 $\Omega$ $\pm$ 20%	0,25W	TR 101 2k2
21	odpadá			
22	odpadá			
23	odpadá			

- c) Místo universálního výstupního transformátoru 1PN 676 35, užívaného v obou typech (428A a 1018A), byl původně do přijímače 428A montován transformátor 1PN 676 33 (viz kap. 06 NÁHRADNÍ DÍLY, odst. Elektrické díly).

2. V přístrojích 1018A novější výroby se mění objednací číslo kondenzátoru C25 na TC 904 2M


3. V nejnovějších přístrojích 428A a 1018A je použit nový typ universálního výstupního transformátoru obj. číslo 1PN 676 41.

Počty závitů a odpory vinutí:


L 16	2 150z.	250 $\Omega$
L 17	84z.	12 $\Omega$
L 18	50z.	0,5 $\Omega$
L 19	18z.	0,2 $\Omega$

4. V mezifrekvenčních transformátořech nejnovější výroby nejsou použity ferritové tyčinky, díl 76. Na rozdíl od přílohy III. mají tyto transformátory odlišně upravené vývody (viz. obr. 5). Každé vinutí nových transformátorů má 225 závitů.


5. Kondenzátor C37 může být též TR 412 82/B, jako kondenzátor C38 lze použít TC 212 1k8.

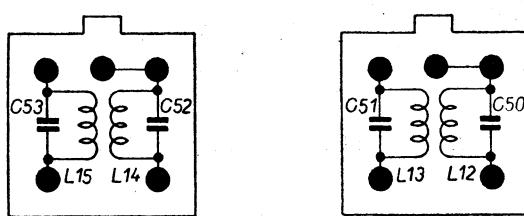

Obr. 5. Změněné provedení mf transformátorů

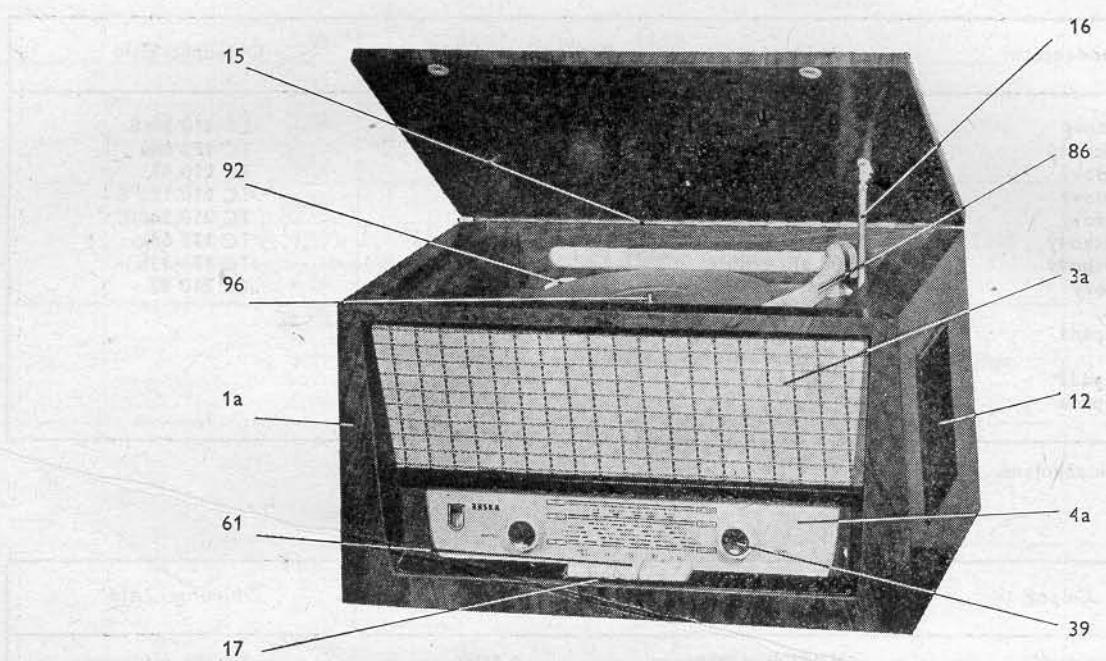

Obr. 6. Náhradní díly vně přístroje 1018A

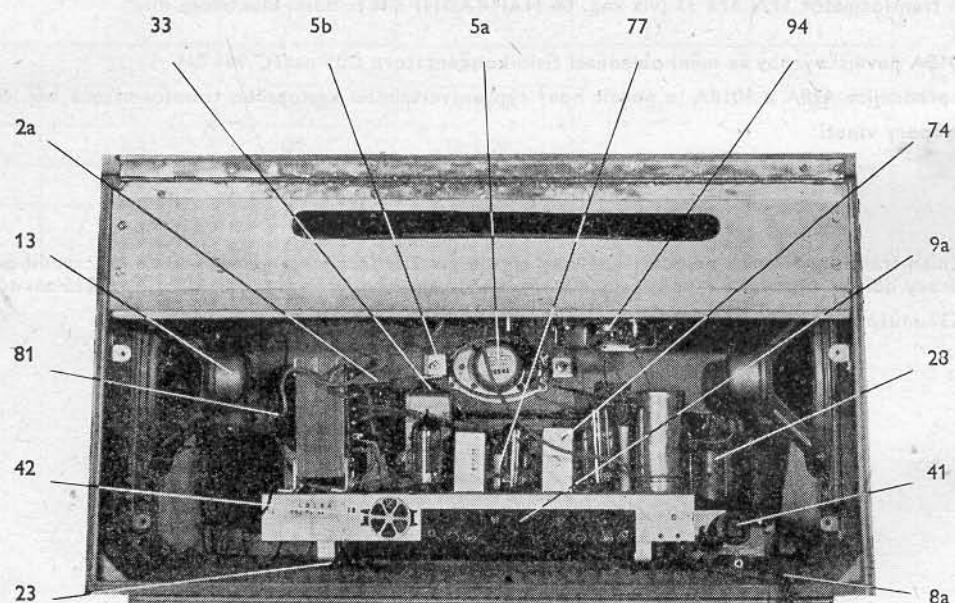

Obr. 7. Náhradní díly uvnitř přístroje 1018A

**Mechanické díly**

Pos.	Název	Objednací číslo	Poznámky
1	<b>Jen pro 428A</b>		ARE 589
2	skříň	1PF 129 35	
3	ozvučnice	1PA 110 55	
4	brokát 415x150	130/788	
5	stupnice	1PF 161 55	
6	reprodukтор oválný 205x130(RP1)	2AN 632 59	
7	membráná reproduktoru	2AF 759 65	
8	zadní stěna	1PA 136 62	
9	sítová sňůra	1PF 616 00	
	deska se zdířkami	1PF 521 04	
1a	<b>Jen pro 1018A</b>		ARV 081
2a	skříň	1PF 129 39	
3a	ozvučnice přední	1PA 110 60	
4a	brokát	202a/87	
5a	stupnice	1PF 161 59	
5b	reprodukтор výškový 50x75 (RP3)	2AN 635 12	
6a	úhelník reproduktoru	1PF 678 09	
7a	membráná reproduktoru	2AF 759 56	
8a	zadní stěna	1PA 136 66	
9a	sítová sňůra	1PF 616 01	
10	deska se zdířkami	1PF 521 10	
11	ozvučnice postranní	1PA 110 49	
12	brokát 145x160	„KOTTON“	
13	mřížka reproduktoru	3PF 147 01	
14	reproduktor Ø 165 (RP2, RP4)	2AN 633 59	ARO 589
15	membráná reproduktoru	2AF 759 60	
16	klavírový závěs úzký	5PF 863 00	
17	pérový držák víka	1PA 127 26	
18	rámeček vlnového přepínače	H 204	
	gramofonové šasi SUPRAPHON		
21	<b>Pro 428A a 1018A</b>		
22	spodní kryt skříně	1PF 806 23	
23	úhelník zadní stěny	1PA 635 02	
24	gumová podložka pod šasi	1PA 230 03	
25	gumová podložka pod šroub	1PA 230 02	
26	držák stupnice	1PA 771 06	
27	úhelník držáku	1PA 999 43	
28	gumová vložka pod stupnice	1PA 230 07	
29	držák ukazatele vyládění	1PF 836 32	
30	stínítko papírové	1PF 815 12	
31	pružina stínítka	1PA 786 16	
32	motouz náhonu, délka 900	1PA 428 21	
33	pružina náhonu	1PA 781 01	
34	buben náhonu	PA 430 08	
35	ukazatel ladění	1PF 165 03	
36	hřídel ladění	1PA 705 00	
37	kladka	PA 670 09	
38	držák hřídele ladění a potenciometru	1PA 656 07	
39	pojistná podložka na potenciometru	1PA 255 00	
40	ovládací knoflík	1PF 243 17	
41	plstěná podložka pod knoflík	1PA 303 02	
42	ferritová tyč	TPC 173401-60	
43	knoflík voliče napětí P7	1PF 402 00	
44	deská voliče napětí (na šasi)	1PF 807 05	
45	objímka elektronky	1PK 497 01	
46	objímka ukazatele vyládění	3PK 497 09	
47	objímka osvětlovací žárovky	1PF 827 09	
48	držák objímky	1PA 648 03	
49	cívková souprava tlačítková kompletní	1PN 050 29	
50	zajišťovací tyč táhel	1PA 890 05	
53	zajišťovací tyč desek přepínače	1PA 890 06	
54	dvojitá západka	1PF 774 00	
55	západka, větší část	1PA 774 00	
56	západka přepínače P1	1PA 774 08	
57	pružina západky	1PA 791 05	
58	táhlo tlačítka	1PA 185 04	
59	nosník táhla	1PA 771 01	
60	pružina táhla	1PA 791 04	
61	gumový kroužek na táhlech	1PA 222 07	
62	tlačítko	1PA 448 02	
63	deská s péry pevná pro P1	1PF 518 08	
64	deská s péry pevná pro P3	1PF 518 09	
	deská s péry pevná pro P4	1PF 518 11	

Pos.	Název	Objednací číslo	Poznámky
65	deska s péry pevná pro P5	1PF 518 10	
66	deska s dotyky pohyblivá pro P1	1PF 523 14	
67	deska s dotyky pohyblivá pro P3	1PF 523 15	
68	deska s dotyky pohyblivá pro P4	1PF 523 17	
69	deska s dotyky pohyblivá pro P5	1PF 523 16	
70	dotykové pero přepínače	1PA 783 04	
71	držák pera	1PA 668 02	
72	gumová průchodka ladicího kondenzátoru	1PA 231 00	
73	kroužek na průchode	1PA 222 05	
74	kryt mf transformátoru	1PA 691 06	
75	železové jádro mf transformátoru	WA 436 12/D2	
76	ferritová tyčinka mf transformátoru	4K 0930-007/3-2x32	
77	kryt vf cívky	1PA 691 03	
78	železové jádro vf cívky (menší průměr)	B M4x05x10	
79	železové jádro vf cívky (větší průměr)	N 0,5-M 6x0,5x12	
80	příchytnka síťové šňůry	1PA 662 03	
81	vložka tepelné pojistky P01	1PF 495 00	
82a	selenový usměrňovač	B250 C75	
82b	selenový usměrňovač	PM 28 RA	
82c	selenový usměrňovač	„SORAL“	
<b>Jen pro gramofonové šasi „SUPRAPHON H204“</b>			
83	taliř	T 10	
84	gumová podložka desky	T 09-0001/2	
85	mezikroužek pro desky (45 ot)	23113-0011/2	
86	přenoska	PK3/H20	
87	stojánek přenosky	1001	
88	podpěra přenosky	0021	
89	krystalová vložka	VK-051	
90	safirový hrot standard pro VK-051		
91	safirový hrot mikro pro VK-051	M01-1002/2	
92	knoflík přepínání otáček	1007	
93	maska pod knoflík	MT6	
94	motor	H20 0200	
95	vypínač P8	H21 1010	
96	hřídel taliře	H21 0001	
97	pérový doraz hřídele	23113-2200/3	
98	převodové kolo s gumovým obložením	4ČSN 02 2929	
99	závlačka osy převodového kola		
100	kulička pod hřídel taliře Ø 1/8"		
101	stupňová kladka	MD1-0011	
102	červík kladky M 2,6x3	ČSN 02 1181	
103	vačkový kotouč (pro vysoký knoflík)	MD1-1300	
104	vačkový kotouč (pro nízký knoflík)	MD1-1300/2	
105	stíněná šňůra přenosky GRF/1	ČSN 34 7762	

**Elektrické díly**

L	Cívka	Počet závitů	Odpor $\Omega$	Obj. číslo	Poznámky
1	vstupní, krátké vlny	60	2,5	1PK 589 28	
2		15	1	1PK 589 24	
3	vstupní; střední a dlouhé vlny	52	1,3	1PK 585 69	
4		170	13	1PK 586 13	1PK 404 06
6	mf odladovač	142	2,2		
8		16	1	1PK 585 11	
9	oscilátor, krátké vlny	12	1		
10	oscilátor; střední a dlouhé vlny	140	4,7	1PK 589 25	
11		250	12		
12	1.mf transformátor	214	6,6	1PK 854 36	
13		214	6,6		
14	2.mf transformátor	214	6,6	1PK 854 37	
15		214	6,6		
16		3400	470		
17	výstupní transformátor	130	20	1PN 676 33	428A
18		90	1		
16		3255	535		
17	výstupní transformátor	123	23,5	1PN 676 35	428A
18		86	1		1018A
19		43	0,5		
20		34	1		
21		604	12,5	1PN 665 13	
22	sítový transformátor	505	22		
23		1185	205		

C	Kondenzátor	Hodnota	Provozní napětí V	Objednací číslo	Poznámky
1	svitkový	2 700 pF $\pm$ 10%	100	TC 281 2k7/A	
2	svitkový	1000 pF $\pm$ 5%	100	TC 281 1k/B	
3,7	ladící	2x 500 pF		1PN 705 17	
4	slídový	47 pF $\pm$ 5%	500	TC 210 47/B	viz změny
5	slídový	68 pF $\pm$ 5%	500	TC 210 68/B	viz změny
6	elektrolytický	5 $\mu$ F $\pm$ 100–10%	350	TC 909 5M	viz změny
8	slídový	39 pF $\pm$ 5%	500	TC 210 39/B	viz změny
9	slídový	100 pF $\pm$ 5%	500	TC 210 100/B	viz změny
10	slídový	220 pF $\pm$ 5%	500	TC 210 220/B	
11	slídový	270 pF $\pm$ 2%	500	WK 714 30 270/C	
16	svitkový	68 000 pF $\pm$ 20%	250	TC 172 68k	viz změny
17	slídový	150 pF $\pm$ 20%	500	TC 210 150	viz změny
18	slídový	22 pF $\pm$ 20%	500	TC 210 22	
19	svitkový	10 000 pF $\pm$ 20	160	TC 171 10k	viz změny
20	slídový	82 pF $\pm$ 5%	500	TC 210 82/B	viz změny
21	svitkový	33 000 pF $\pm$ 20%	250	TC 172 33k	
22	svitkový	1 500 pF $\pm$ 20%	400	TC 173 1k5	
23,24	elektrolytický	2x50 $\mu$ F $\pm$ 50–10%	350	TC 519 50/50M	1018A viz změny
25	elektrolytický	5 $\mu$ F $\pm$ 100–10%	60	TC 905 5M	viz změny
26	svitkový	33 000 pF $\pm$ 20%	160	TC 171 33k	viz změny
27	elektrolytický	5 $\mu$ F $\pm$ 100–10%	60	TC 905 5M	
28	elektrolytický	50 $\mu$ F $\pm$ 100–10%	30	TC 904 50M	
29	doladovací	3–30 pF		PN 703 01	
30	doladovací	3–30 pF		PN 703 01	
33	doladovací	3–30 pF		PN 703 01	
35	svitkový	68 000 pF $\pm$ 20%	250	TC 172 68k	viz změny
36	svitkový	0,1 $\mu$ F $\pm$ 20%	250	TC 172 M1	
37	slídový	150 pF $\pm$ 20%	500	TC 210 150	viz změny
38	svitkový	1 500 pF $\pm$ 20%	400	TC 173 1k5	
39	svitkový	1 500 pF $\pm$ 20%	400	TC 173 1k5	viz změny
50	slídový	220 pF $\pm$ 5%	500	TC 210 220/B	
51	slídový	220 pF $\pm$ 5%	500	TC 210 220/B	
52	slídový	220 pF $\pm$ 5%	500	TC 210 220/B	
53	slídový	220 pF $\pm$ 5%	500	TC 210 220/B	

R	Odpor	Hodnota	Zatížení	Objednací číslo	Poznámky
1	vrstvový	12 000 $\Omega$ $\pm$ 10%	0,25W	TR 101 12k/A	
2	vrstvový	0,82M $\Omega$ $\pm$ 10%	0,05W	TR 112 M82/A	
3	vrstvový	270 $\Omega$ $\pm$ 10%	0,05W	TR 112 270/A	
4	vrstvový	33 000 $\Omega$ $\pm$ 20%	0,05W	TR 112 33k	
5	vrstvový	15 000 $\Omega$ $\pm$ 20%	1W	TR 103 15k	
6	vrstvový	15 000 $\Omega$ $\pm$ 20%	1W	TR 103 15k	
7	vrstvový	82 000 $\Omega$ $\pm$ 20%	0,25W	TR 101 82k	
8	vrstvový	1,5M $\Omega$ $\pm$ 20%	0,25W	TR 101 1M5	
9	potenciometr	1M $\Omega$		TP 281 60B1M/G	
10	vrstvový	0,68M $\Omega$ $\pm$ 20%	0,25W	TR 101 M68	
11	vrstvový	0,22M $\Omega$ $\pm$ 20%	0,5 W	TR 102 M22	
12	vrstvový	5,6M $\Omega$ $\pm$ 20%	0,5 W	TR 102 5M6	
14	vrstvový	1 200 $\Omega$ $\pm$ 10%	2W	TR 506 1k2/A	
15	drátový	330 $\Omega$ $\pm$ 10%	1W	TR 605 330/A	
16	vrstvový	968M $\Omega$ $\pm$ 20%	0,25W	TR 101 M68	
17	vrstvový	12 000 $\Omega$ $\pm$ 10%	0,25W	TR 101 12k/A	
19	vrstvový	47 000 $\Omega$ $\pm$ 20%	0,25W	TR 101 47k	
20	vrstvový	0,68M $\Omega$ $\pm$ 20%	0,25W	TR 101 M68	
21	drátový	560 $\Omega$ $\pm$ 10%	0,25W	TR 101 560/A	viz změny
22	vrstvový	1 500 $\Omega$ $\pm$ 20%	0,25W	TR 101 1k5	viz změny
23	vrstvový	3 900 $\Omega$ $\pm$ 20%	0,25W	TR 101 3k9	viz změny


**NAPĚTÍ A PROUDY ELEKTRONEK**

Elektronka		Ua V	Ia mA	Ug2 V	Ig2 mA	Ug1 V
ECH81	heptoda	200	2,73	68	6,4	—
	trioda	100	5,8	—	—	—
EBF89	pentoda	200	6,9	68	2,1	—
ECL82	trioda	60	0,5	—	—	-0,8
	pentoda	220	33	200	6,7	-14,5
EM80	optický ukazatel	30	—	—	—	—

Měřeno přístrojem Avomet, mřížková předpětí el. voltmetrem.


Napětí na kondenzátoru C24 = 240 V.

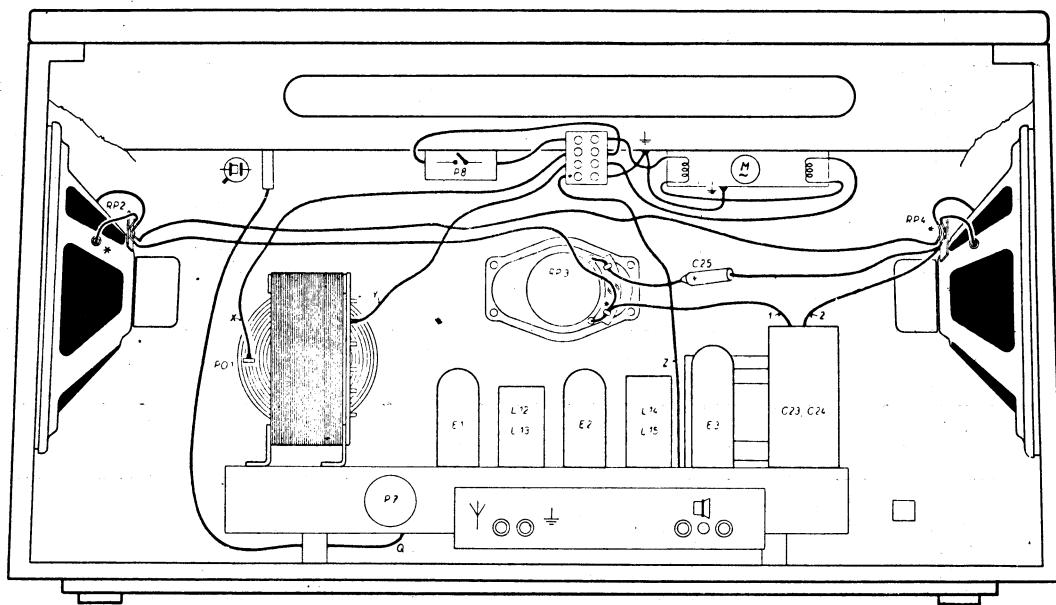Celkový anodový proud přístroje Ic = 65mA.




Montážní zapojení uvnitř skříně přístroje 1018A


### ZAPOJENÍ PÁTIC ELEKTRONEK

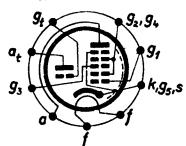


ECH 81

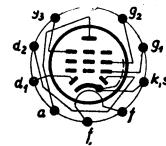

EBF 89

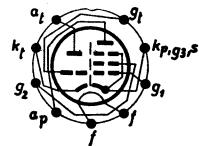


ECL 82

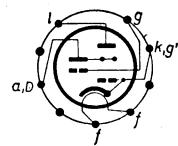


EM 80

### PŘÍLOHA I.

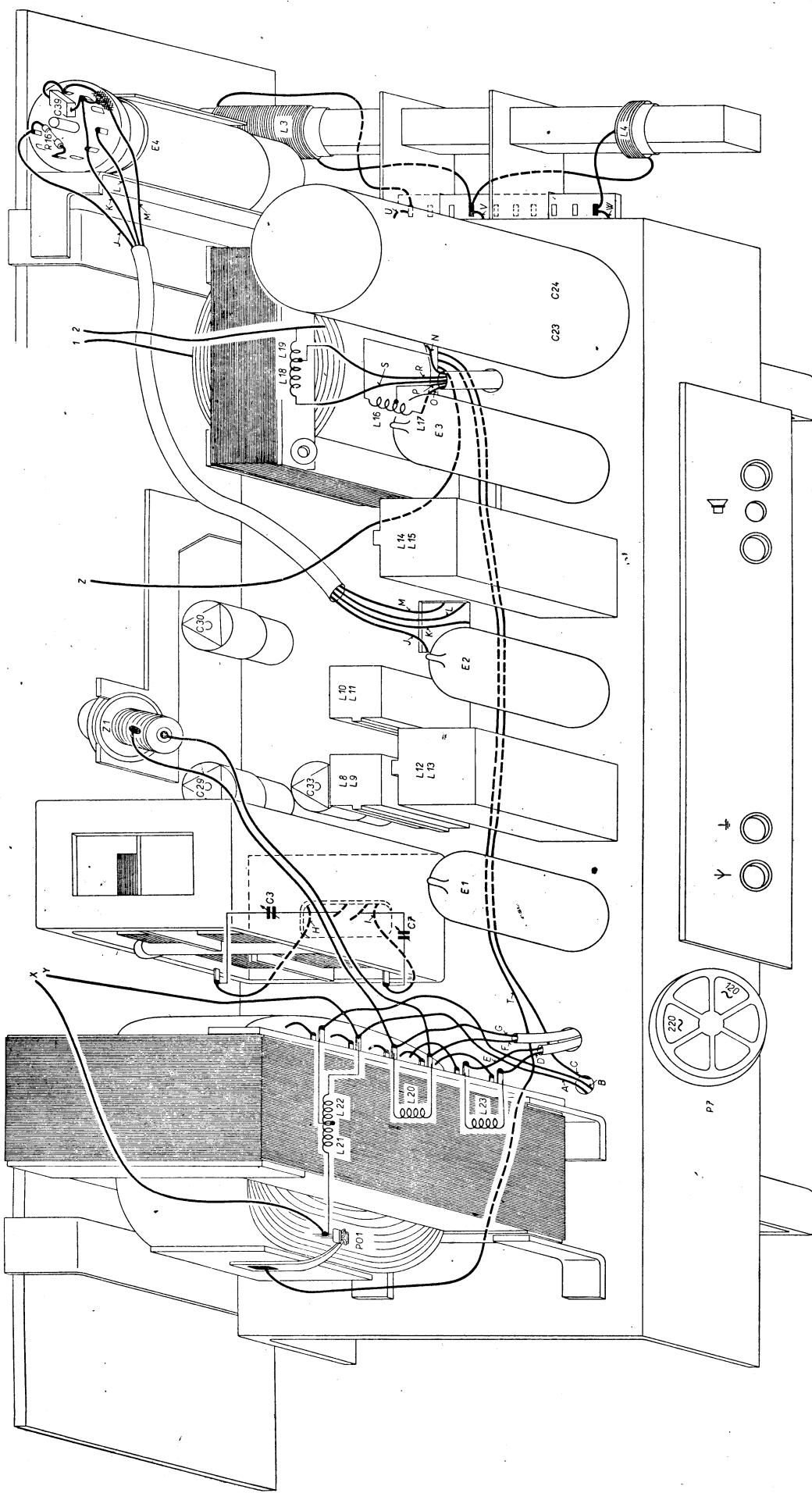


Montážní zapojení přístroje 1018A shora

PŘÍLOHA II.

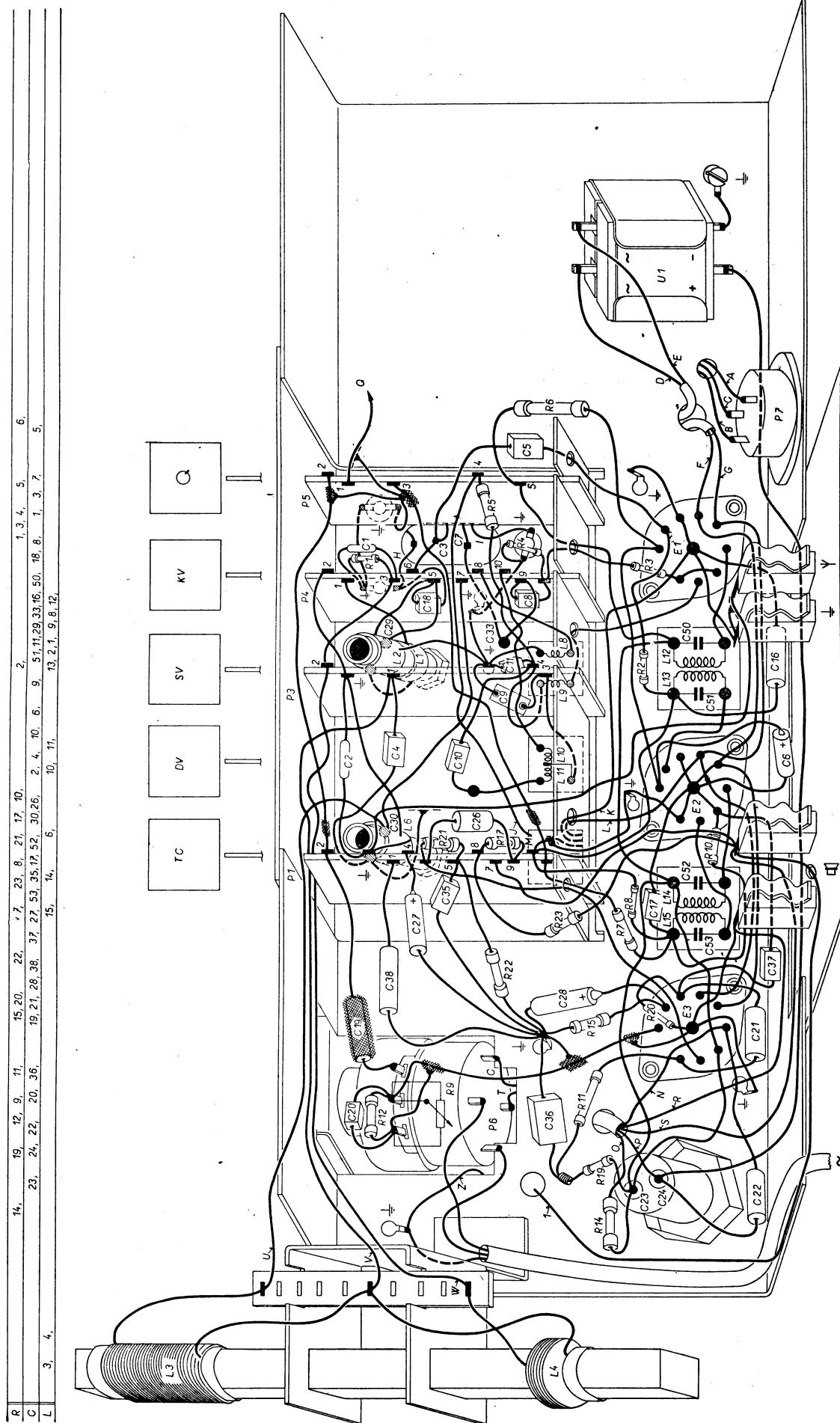

Montážní zapojení přístroje 1018A zespodu

6,	16,	8,	10,	7,	9, 13,	15,	20,	11, 19,	14,	17,	
0,	51, 16, 6,		52,	17,	53, 38,	19,	28,	21, 20, 36,	22,	26,	35,
12,	13,		14,	15,				16, 17, 18,			

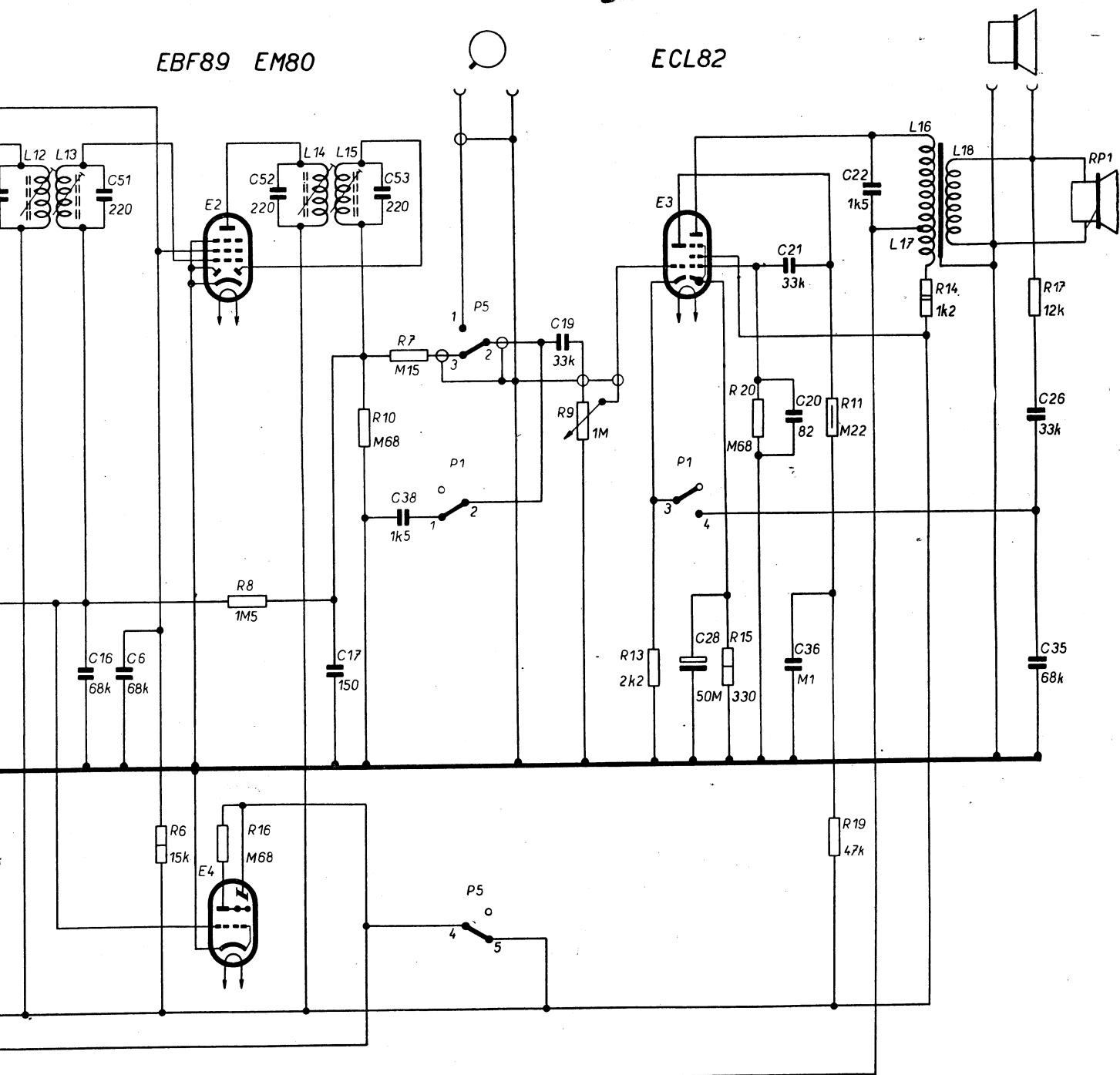


J5	1,5 pF	0,1 W
J00	100 pF	0,25 W
Ok	10000 pF	0,5 W
M	1 μF	1 W
G	1000 μF	2 W
D	10 Ω	3 W
I	0,1MΩ	4 W
M	1 MΩ	5 W

# Schéma zapojení přijímače TESLA 428 A

(starší provedení)

R	1,	2,	3,	4,	5,	6,
C	2,	29,30,18,4,1,	3,	5,	10, 11, 23,	50,
L	6,	1, 2, 3, 4, 22, 21, 20, 23,		9, 33,	8, 10, 11, 9,	12, 13,

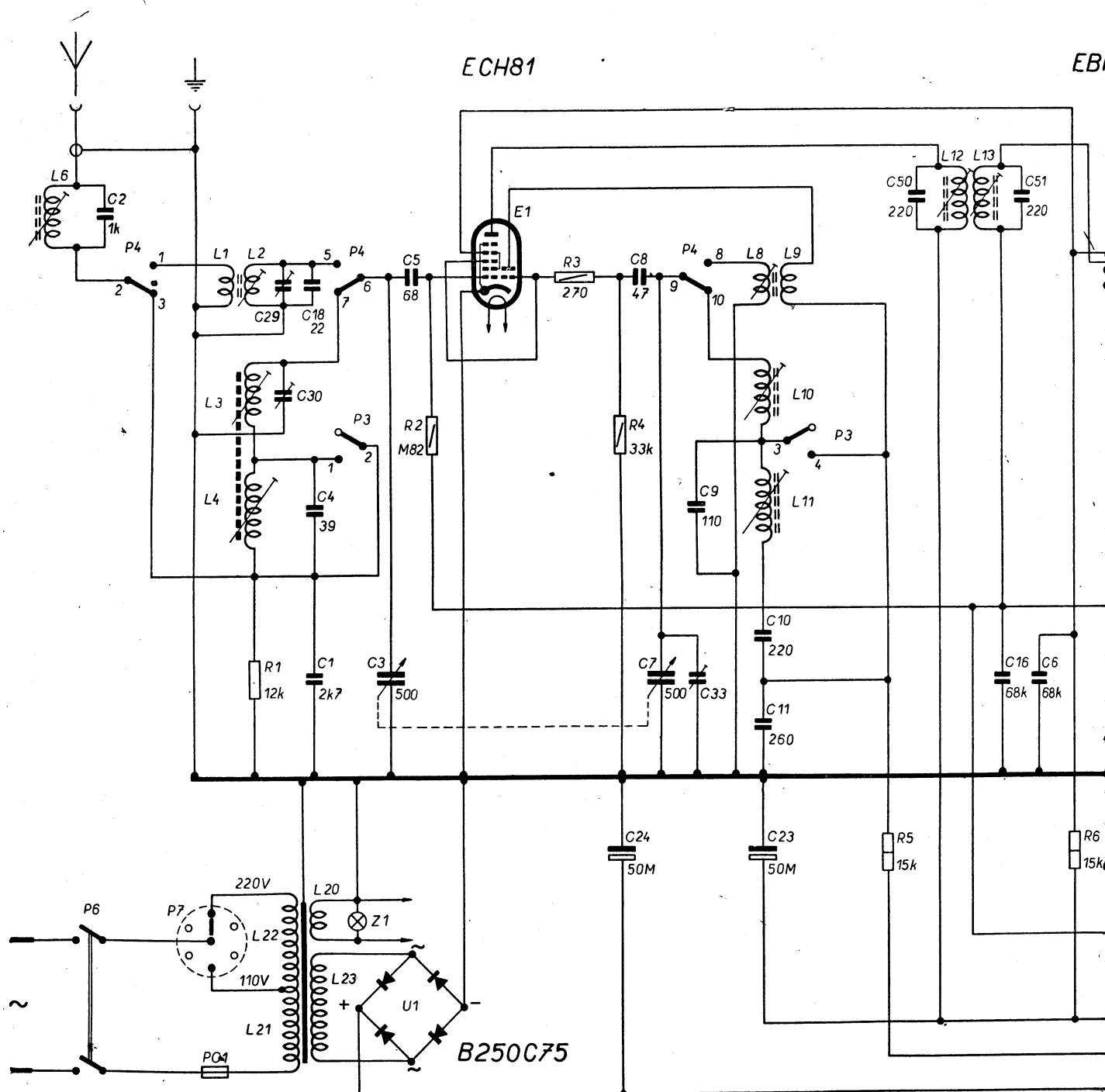**PŘEPÍNACÍ TABULKA**


TLAČÍTKO OZNAČENÉ	Stisknutím tlačítka mění se spojení takto:		
	Spojí se	Rozpojí se	
P1	BASY ORCH	3-4	1-2
P2	DV	-	-
P3	SV	1-2; 3-4	-
P4	KV	1-2; 5-6; 8-9	2-3; 6-7; 9-10
P5	Ø	1-2	2-3; 4-5

1J5	1,5 pF	□
100	100 pF	□
10k	10000 pF	□
1M	1 μF	□
1G	1000 μF	□
10	10 Ω	□
M1	0,1MΩ	□
1M	1 MΩ	□

Značení odporů a kondenzátorů

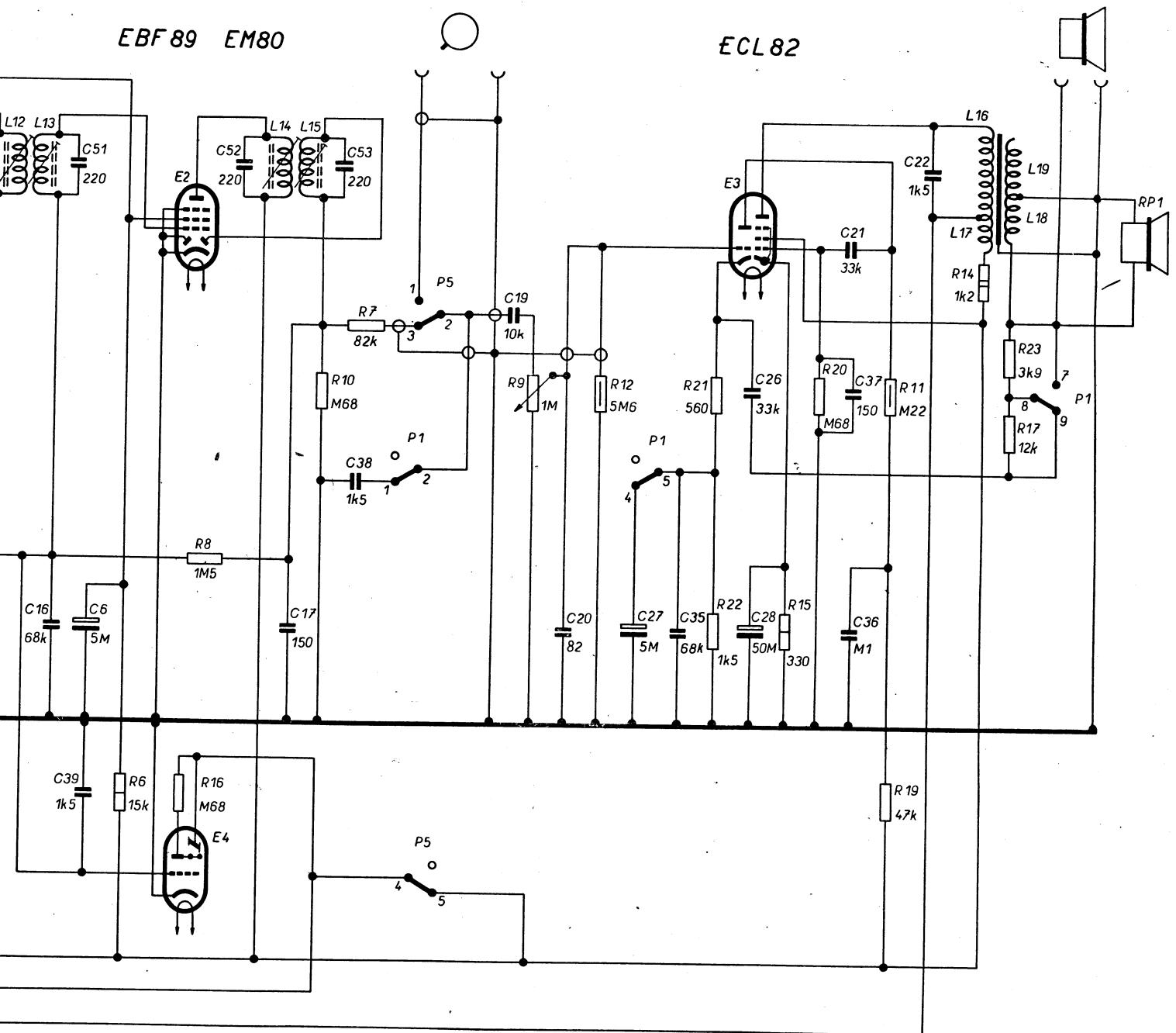**PŘÍLOHA IV.**

6, 16, 8, 10, 7,  
 16, 51, 6, 39, 52, 17, 53, 38,  
 12, 13, 14, 15, 9, 12, 21, 22, 15, 20,  
 11, 19, 14, 23, 17,  
 16, 17, 19, 18,




## Schéma zapojení

## přijímače TESLA 428A

5    1.5 pF	0.1 W
00    100 pF	0.25 W
k    10000 pF	0.5 W
1    1 μF	1 W
C    1000 μF	2 W
— 10 Ω	3 W
— 0.1 MΩ	4 W
— 1 MΩ	5 W

začení odporů a kondenzátorů

R	1,	2,	3, 4,	5,	6,	16, 8,
C	2,	29, 30, 18, 4, 1,	3, 5,	8,	16, 51, 6,	39,
L	6,	1, 2, 3, 4,	22, 21, 20, 23,	33, 24, 10, 11, 23,	50,	52,

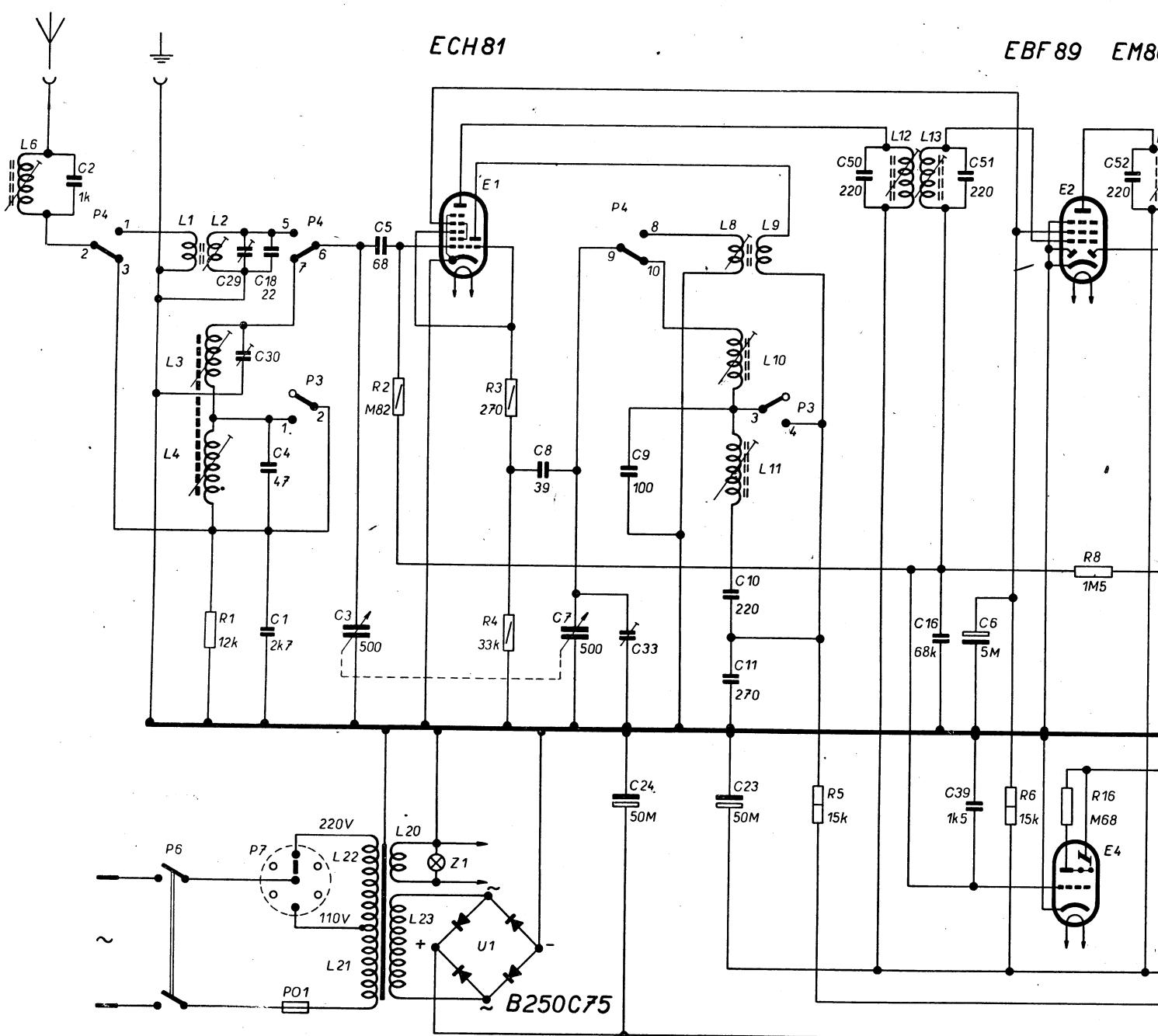**PŘEPÍNACÍ TABULKA**


TLAČÍTKO OZNAČENÉ		Stisknutím tlačítka mění se spojení takto:	
		Spojí se	Rozpojí se
P1	BASY ORCH	7-8	1-2, 4-5, 8-9
P2	DV	-	-
P3	SV	1-2, 3-4	-
P4	KV	1-2, 5-6, 8-9	2-3, 6-7, 9-10
P5	Q	1-2	2-3, 4-5

1J5	1,5 pF	0,1 W
100	100 pF	0,25 W
10k	10000 pF	0,5 W
1M	1 μF	1 W
1G	1000 μF	2 W
10	10 Ω	3 W
M1	0,1 MΩ	4 W
1M	1 MΩ	5 W

Značení odporů a kondenzátorů

**PŘÍLOHA V.**

6,	16, 8,	10,	7,	9,	12,	21, 22,	15, 20,	11, 19,	14,	23, 17,	
16, 51, 6, 39,	52, 17, 53, 38,	19,	20,	27, 35,	26, 28,	21, 37, 36,	22,	16, 17,	19, 18,	25,	
2,	13,	14, 15,									

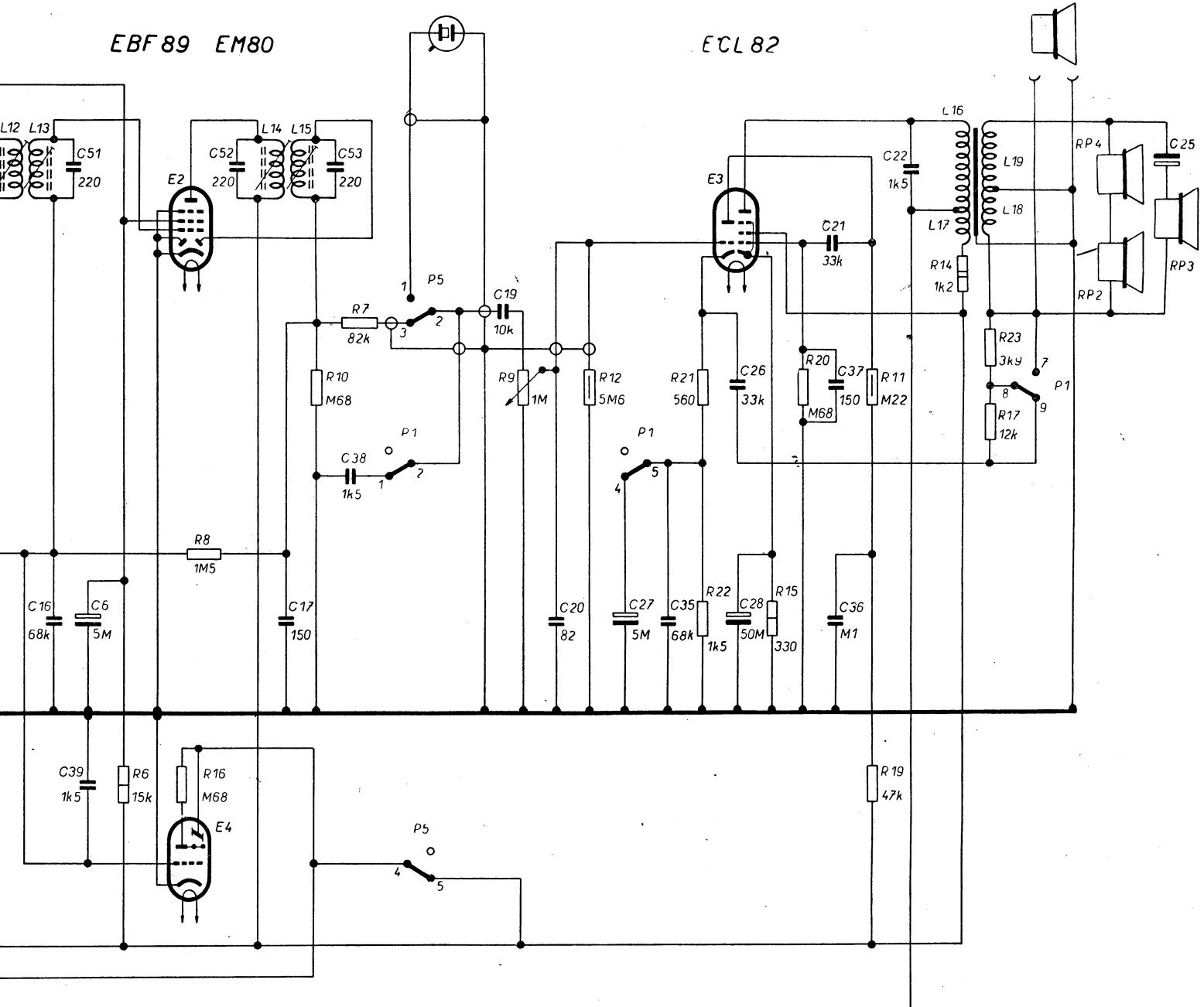


1J5    1,5 pF	0,1 W
100    100 pF	0,25 W
10k    10000 pF	0,5 W
1M    1 μF	1 W
1G    1000 μF	2 W
10    10 Ω	3 W
M1    0,1 MΩ	4 W
1M    1 MΩ	5 W

# Schéma zapojení gramorádia TESLA 1018A

Značení odporů a kondenzátorů

R	1,	2,	3, 4,	5,	6,	16, 8,
C	2,	29, 30, 18, 4, 1,	3, 5,	8,	16, 51, 6,	39,
L	6,	1, 2, 3, 4,	22, 21, 20, 23,	33, 24, 10, 11, 23,	50,	52

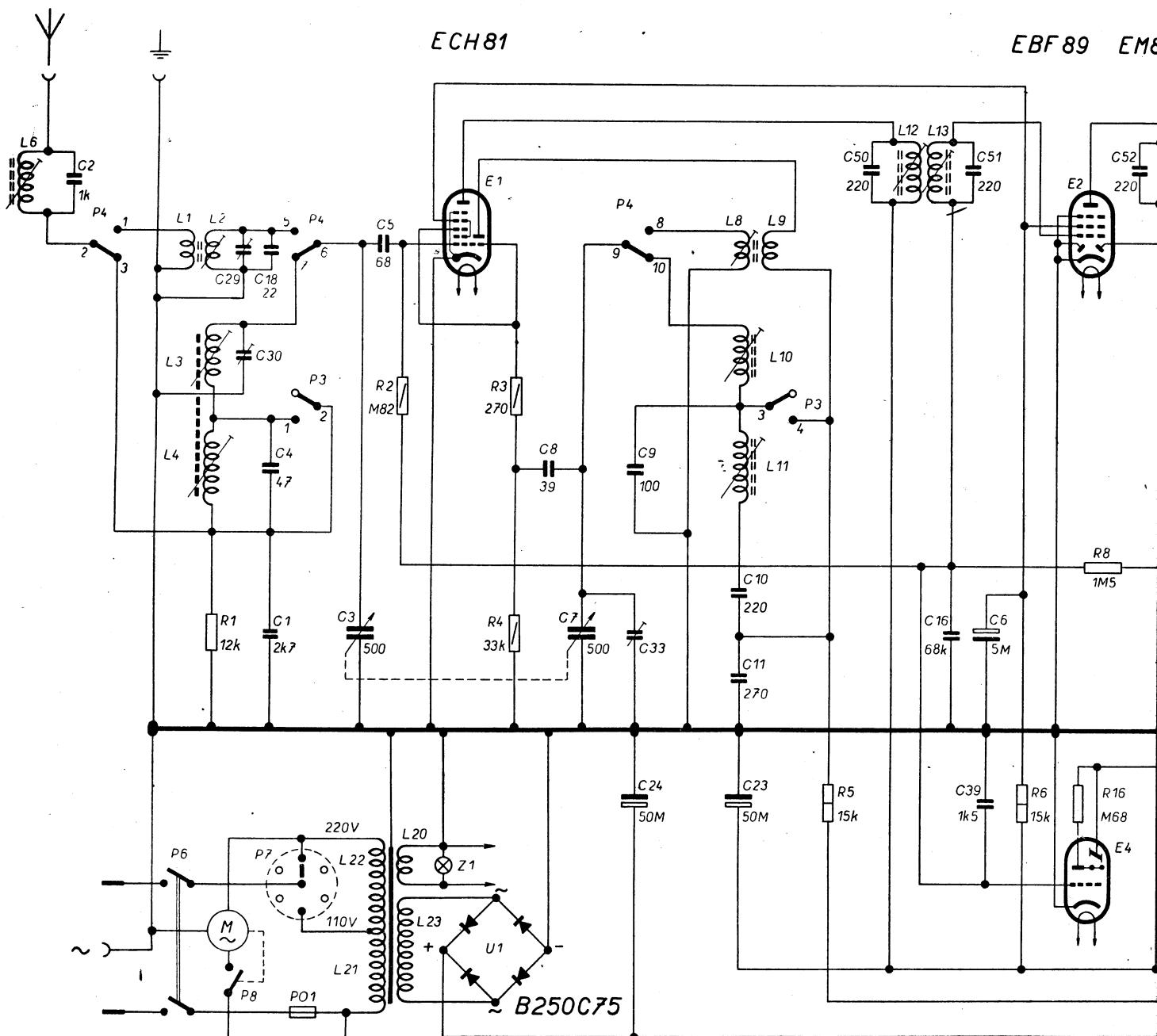**PŘEPÍNACÍ TABULKA**

TLAČÍTKO OZNAČENÉ		Stisknutím tlačítka mění se spojení takto:	
		Spojí se	Rozpojí se
P1	BASY ORCH	7-8	1-2, 4-5, 8-9
P2	DV	-	-
P3	SV	1-2, 3-4	-
P4	KV	1-2, 5-6, 8-9	2-3, 6-7, 9-10
P5	Ø	1-2	2-3, 4-5

1J5	1,5 pF	0,1
100	100 pF	0,2
10k	10000 pF	0,5
1M	1 µF	1
1G	1000 µF	2
10	10 Ω	3
M1	0,1 MΩ	4
1M	1 MΩ	5

**PŘÍLOHA VI.**

Značení odporů a kondenzátorů



Vydalo Kontrolní a dokumentační středisko  
TESLA BRATISLAVA n. p.