

TESLA LIBEREC

ANP 405

"BLUES"


Platí jen pro první výrobní serie.

Technické parametry, obsluha a seřizování vnitřních orgánů je stejné jako u magnetofonu "Start" ANP 402. Odlišné je jen vyjímání z kufříku, a proto uvádíme nejvhodnější postup: povolte stavěcí šrouby knoflíků a knoflíky sejměte - zcela vzadu vyšroubujte šroubek nad zásuvkou pro připojení vnějšího zdroje - vrchní kryt kufříku vzadu nazdvihněte a až hřídele pro knoflíky projdou, velmi opatrně vysuňte kryt šikmo vzhůru dozadu - odejměte spodní kryt, vyjměte baterie a odpájejte příklady k reproduktoru - povolte čtyři šroubky (jeden je plombován), které drží chassis v kufříku - pružnosti zadní strany kufříku využijte k vyjmutí chassis.

Při nasazování nejprve vsuňte chassis do kufříku a zašroubujte čtyři upevňovací šrouby - červené pojistné tlačítko polo-

že na ocelovou pružinu - vrchní kryt nasadíte zaháknutím do předních otvorů vedle reproduktoru a kryt pomalu sklápějte - zadní svislá část krytu se musí vsunout do drážek kufříku současně při sklápění - červené tlačítko a hřídele pro knoflíky projdou příslušnými otvory - kryt zajistíte šroubem a nasadíte knoflíky (knoflík řízení hlasitosti upevňujete v poloze 0) - přilákejte příklady k reproduktoru, vsuňte baterie a překontrolujte funkci všech ovládacích prvků.

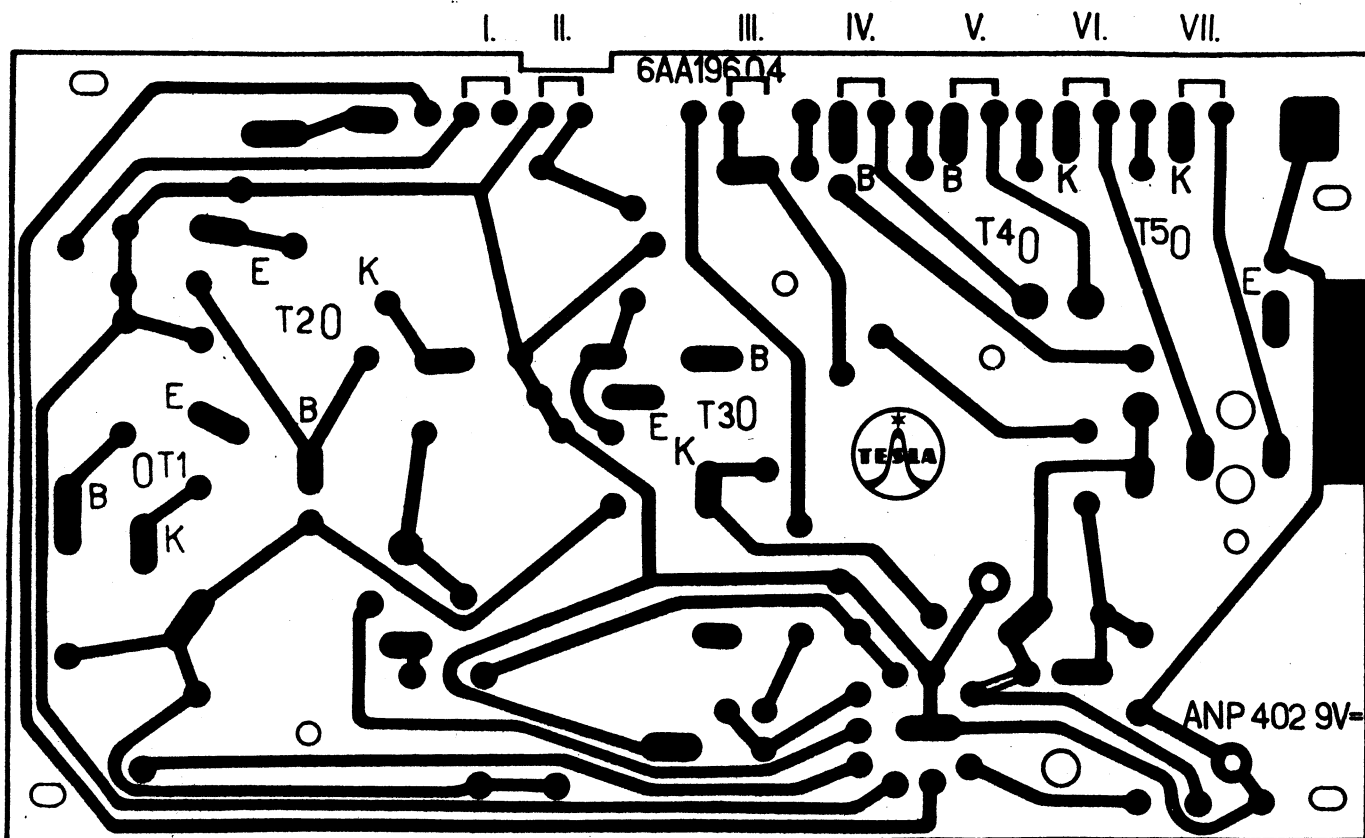Mazání magnetofonu: maže se olejem pro šicí stroje - jednou kapkou oleje se maže ložisko tónové klady D a oba nosné hřídele cívek A a B (po vyvrácení čepiček) - plastová podložka C se smí olejem jen mírně napustit. Šetřte olejem! Přílišné mazání magnetofonu škodí.




Rozložení součástí je shodné s magnetofonem ANP 402 (C 7 není však elektrolyt).

Drátová spojka mezi ⑦ a vývodem 2 budicího transformátoru TR 1 je nahrazena odporem 200 ohmů (TR 101 200) nebo odporem 220 ohmů (TR 112 220), ie to R 31.

Vývod 2 výstupního transformátoru TR 2 je zapojen spolu s odporem 200 ohmů na ⑦.

⑨ je nyní hlavní napájecí přívod + 9 V.

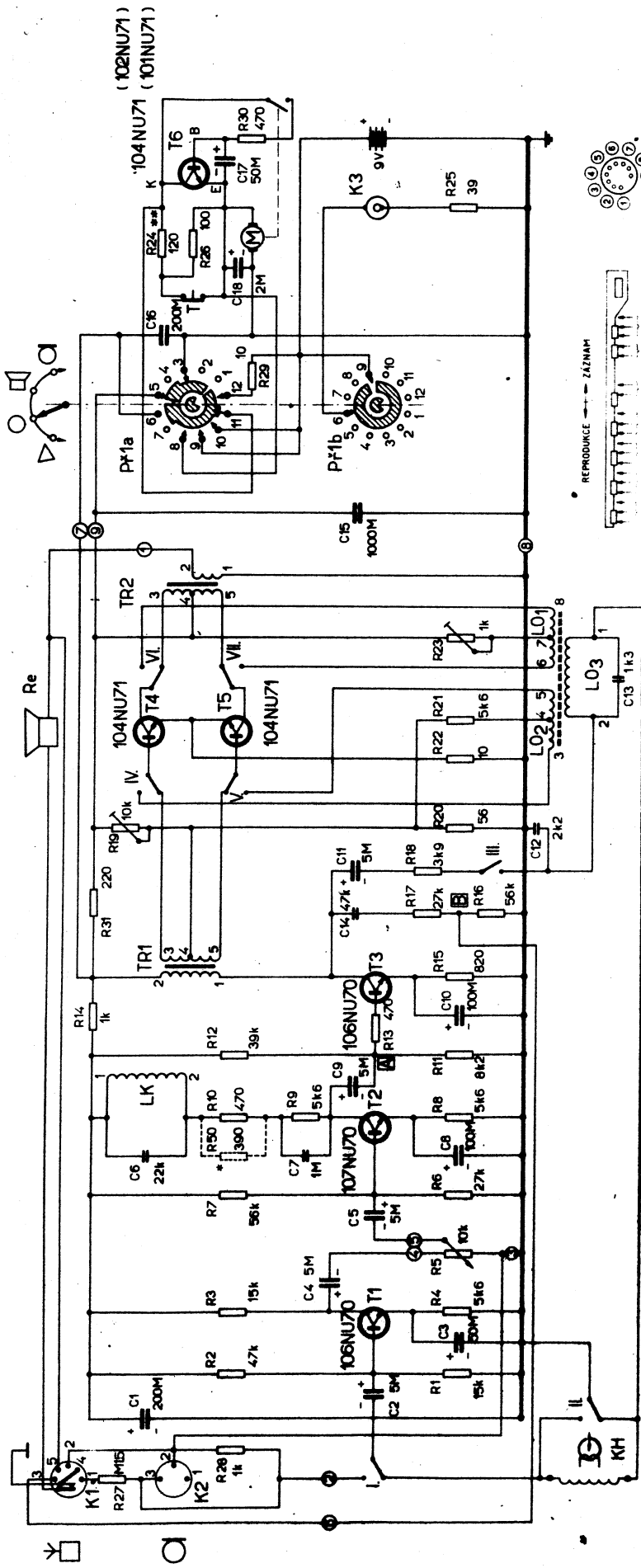Deska se spojí 6 AA 196 04 má nyní spojeny drátovou spojkou bod ⑨ se sousedním pájecím bodem.



A 5521/6403

$\frac{1}{2}$ / R 50 je zvolen jen dle potřeby (1000 nebo 3900 ohmů)

$\frac{xx}{R}$ / R 24 může být v rozsahu 80 až 220 ohmů

R

- 1, 2, 3 a 27 jsou 0,25 Ω
- 14, 18, 26 a 30 jsou 0,1 Ω
- ostatní jsou 0,05 Ω

Výstupní transformátor TR 2 zůstává stejný (6 AN 673 02), ale má vývod 3 ušlapaný.

Budicí transformátor TR 1 je nezměněný, tedy 6 AN 666 00.

Měřicí tabulka (měřeno elektronkovým voltmetrem)

Tranzistor	T 1	T 2	T 3	T 4, T 5	T 6
koléktor	3,5 V	5,1 V	7,8 V	8,8 V	8,0 V
emitor	1,6 V	2,1 V	1,1 V	-	2,9 V
báze	1,7 V	2,3 V	1,2 V	0,13 V	-

Mazání a šrouby pro vyjmutí z kufríku.

C

- 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 15 a 16 jsou na 12 V
- 8, 10 a 17 jsou na 6 V
- ostatní jsou na 160 až 400 V

